

MC542

Organização de Computadores Teoria e Prática

2007

Prof. Paulo Cesar Centoducatte

ducatte@ic.unicamp.br

www.ic.unicamp.br/~ducatte

MC542

Circuitos Lógicos

ULA, Operações de Ponto Flutuante, Memórias

"DDCA" - (Capítulo 5)

"FDL" - (Capítulo)


"COD" - (Capítulo)

Sumário


- **Comparador**
 - Igualdade
 - Menor Que
 -
- **Arithmetic Logic Unit (ALU)**
- **Set on Less Than (SLT)**
- **Shifters**
 - Shifters como Multiplicador e Divisor
- **Multiplicação**
- **Divisão**
- **Sistemas Numéricos**
 - Números Fracionários
 - Ponto Flutuante - Arredondamento
 - Ponto Flutuante: Adição
- **Memórias**

Comparador: Igual

Símbolo

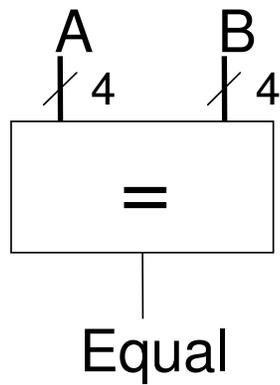


Implementação

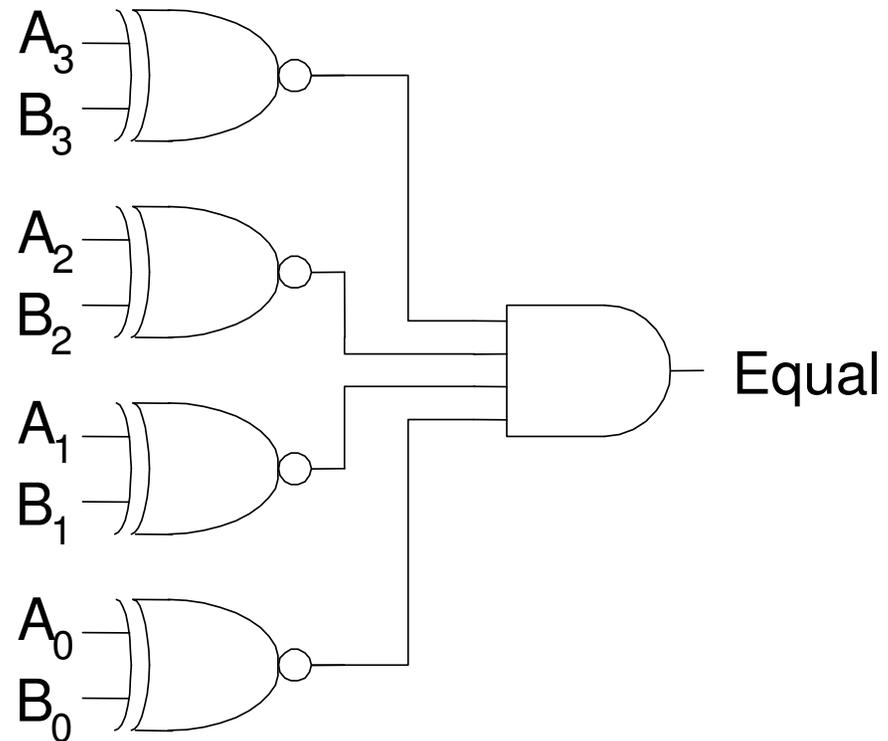


Comparador: Menor Que

$$A < B \iff A - B < 0$$

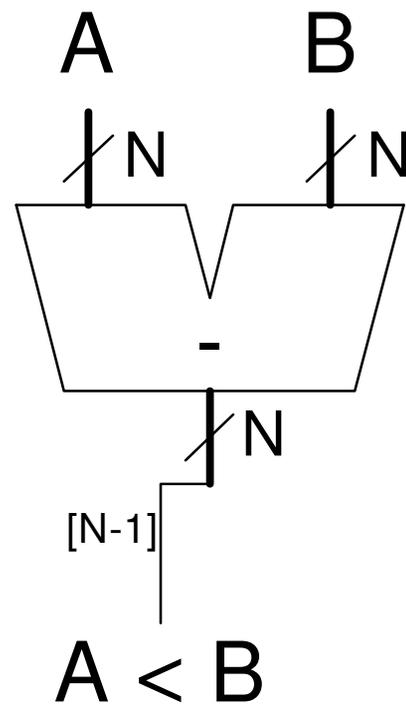


Arithmetic Logic Unit (ALU)

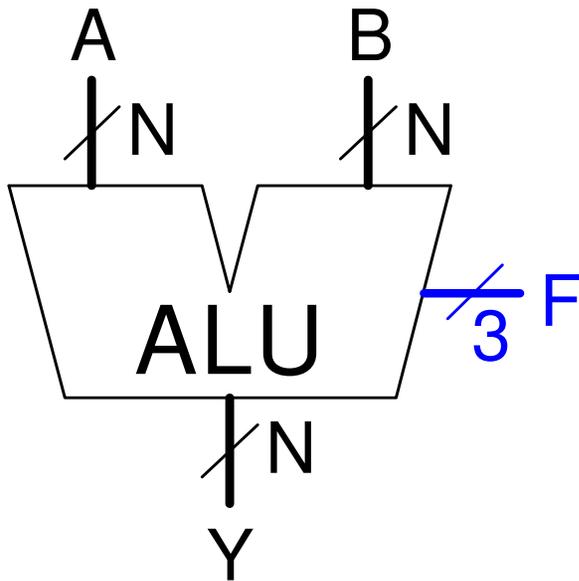


$F_{2:0}$	Function
000	$A \& B$
001	$A B$
010	$A + B$
011	not used
100	$A \& \sim B$
101	$A \sim B$
110	$A - B$
111	SLT

- SLT - Set on Less Than

Projeto de uma ALU

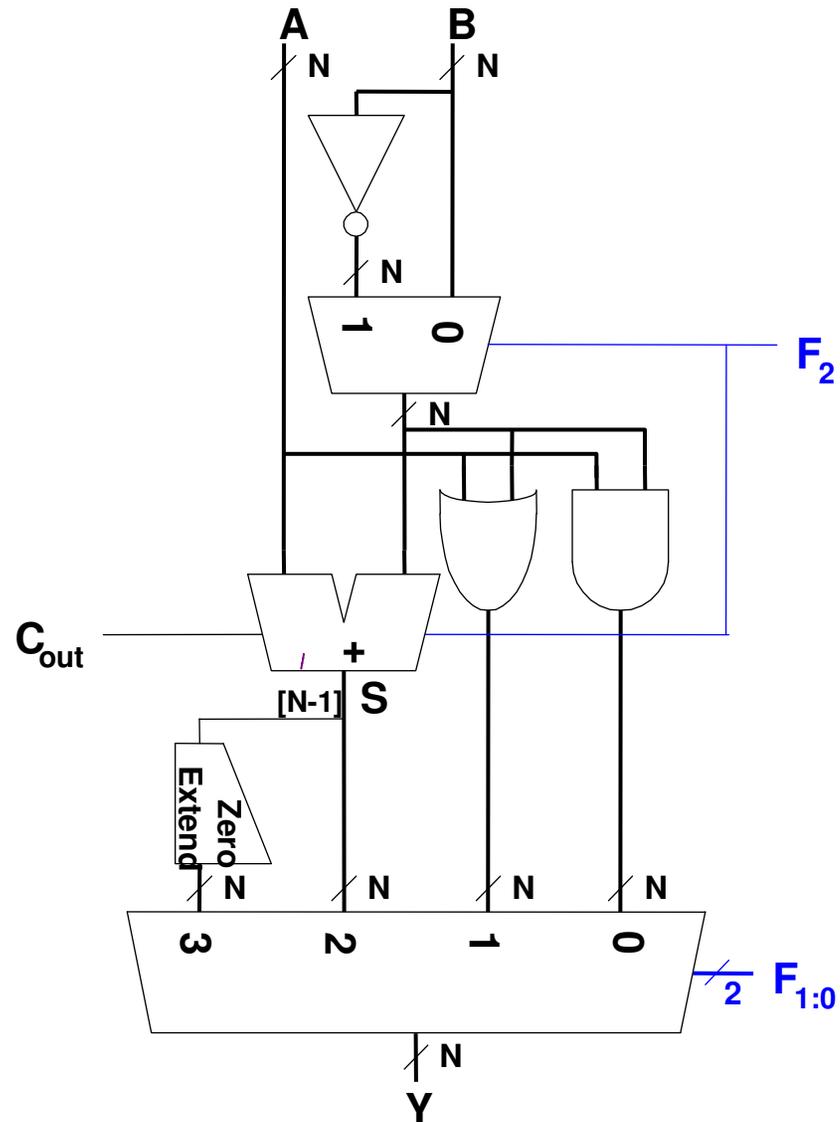

Set Less Than (SLT)

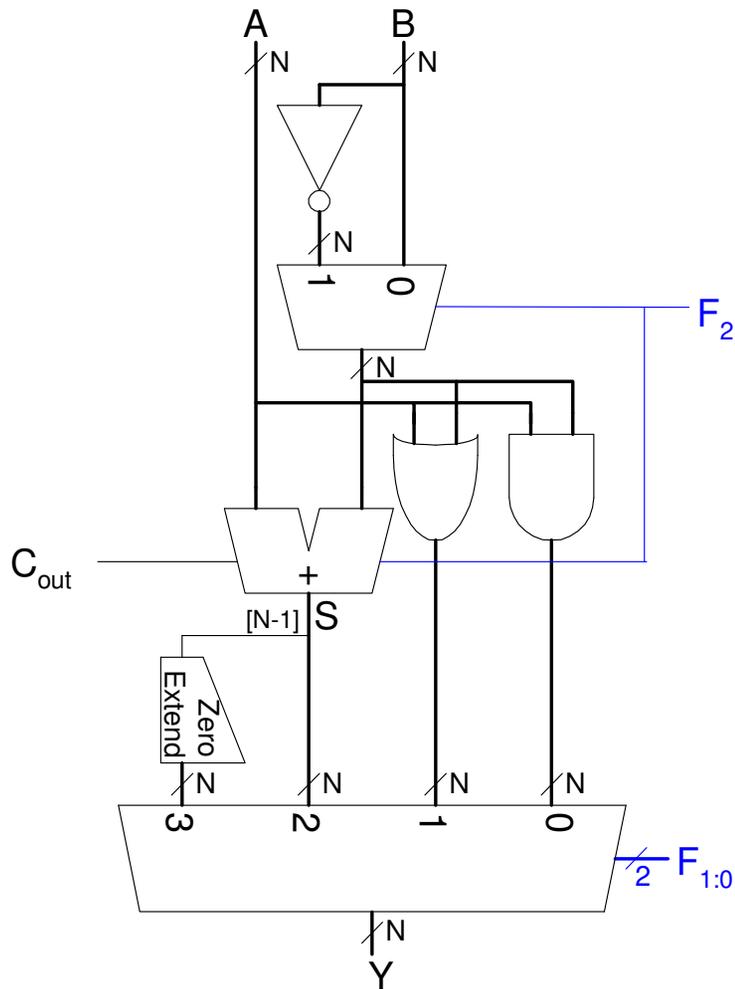

- Configuração da ALU 32-bit para a operação SLT. Suponha que $A = 25$ e $B = 32$.

- Como A é menor que B , Y deve ser a representação de 1 em 32-bit (0x00000001).
- Para SLT, $F_{2:0} = 111$.
- $F_2 = 1$ configura a unidade adder como um subtrator ($25 - 32 = -7$).
- A representação complemento de dois de -7 tem um 1 no bit mais significativo, assim, $S_{31} = 1$.
- Com $F_{1:0} = 11$, o último mux seleciona $Y = 1$.

Shifters

- Shifter lógico:

- Ex: **11001** >> 2 = **00110**

- Ex: **11001** << 2 = **00100**

- Shifter Aritmético:

- Ex: **11001** >>> 2 = **11110**



- Ex: **11001** <<< 2 = **00100**

- Rotação:





- Ex: **11001** ROR 2 = **01110**

- Ex: **11001** ROL 2 = **00111**


Shifter Rápido

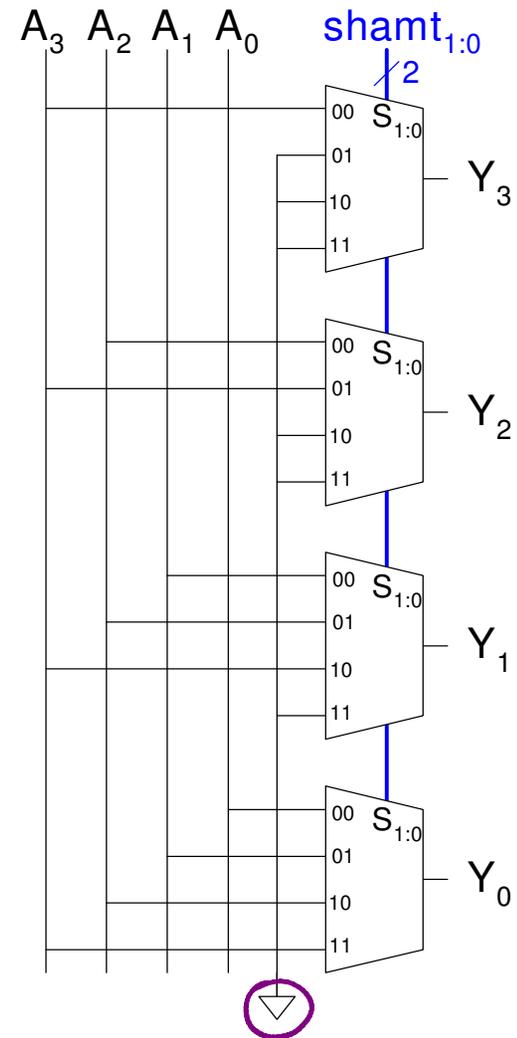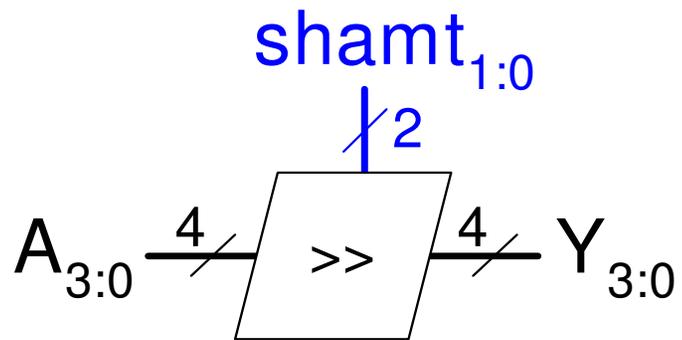


Shifter Rápido

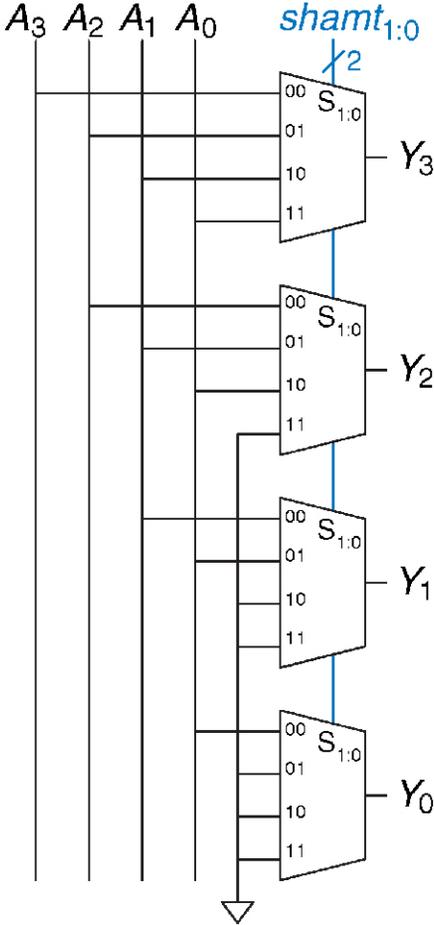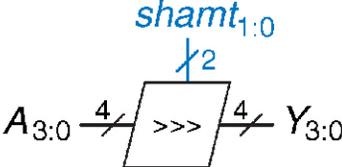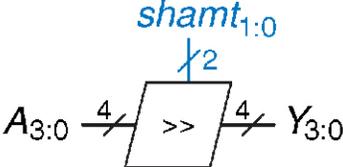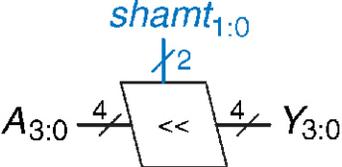

(a)

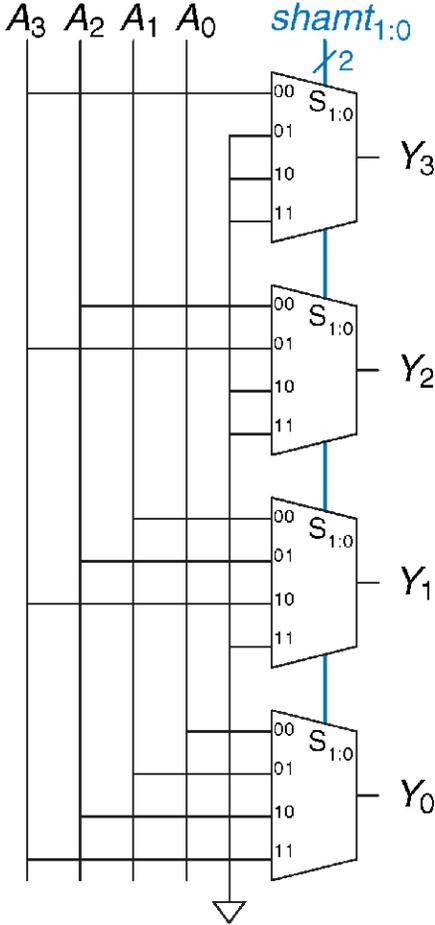

(b)

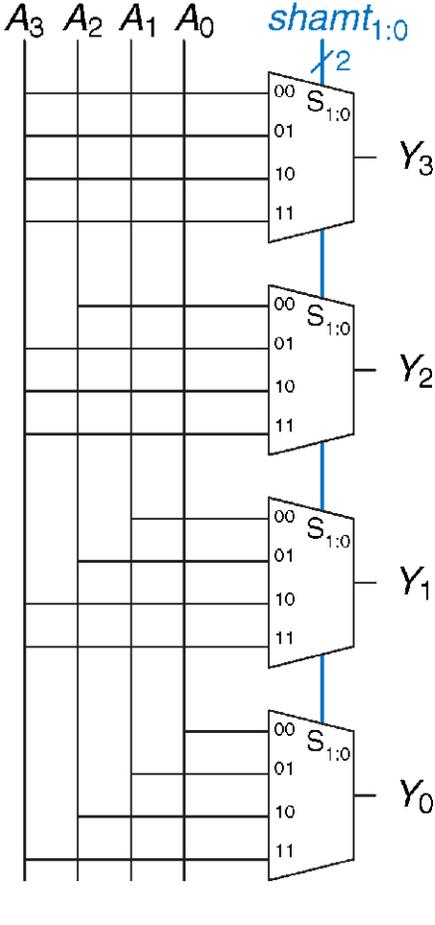

(c)

Shifters como Multiplicador e Divisor

- Um shift left de N bits multiplica o número por 2^N
 - Ex: $00001 \ll 2 = 00100$ ($1 \times 2^2 = 4$)
 - Ex: $11101 \ll 2 = 10100$ ($-3 \times 2^2 = -12$)

- Um shift right aritmético de N divide o número por 2^N
 - Ex: $01000 \ggg 2 = 00010$ ($8 \div 2^2 = 2$)
 - Ex: $10000 \ggg 2 = 11100$ ($-16 \div 2^2 = -4$)

Multiplicação


8_{10}	1000	multiplicando
9_{10}	1001	multiplicador
	<hr/>	
	1000	
	0000	produtos parciais
	0000	
	1000	
	<hr/>	
72_{10}	1001000	$\max = (2^4 - 1) * (2^4 - 1) = 225$

$225 > 128 \Rightarrow 8 \text{ bits}$
 $32 * 32 \text{ bits} \Rightarrow 64 \text{ bits}$


Multiplicação

Geração Rápida dos Produtos Parciais


	Y_0	Y_1	Y_2
	X_0	X_1	X_2
	$X_2 Y_0$	$X_2 Y_1$	$X_2 Y_2$
$X_1 Y_0$	$X_1 Y_1$	$X_1 Y_2$	
$X_0 Y_0$	$X_0 Y_1$	$X_0 Y_2$	

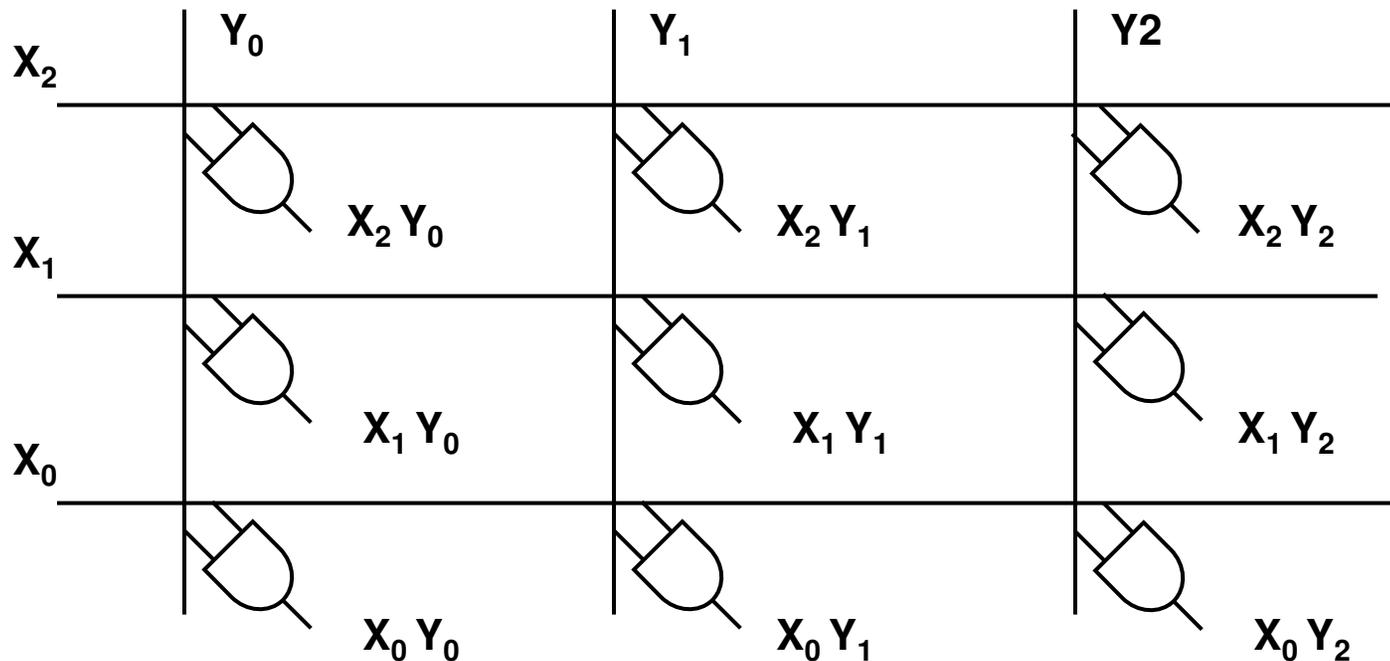


Multiplicador - Primeira Versão

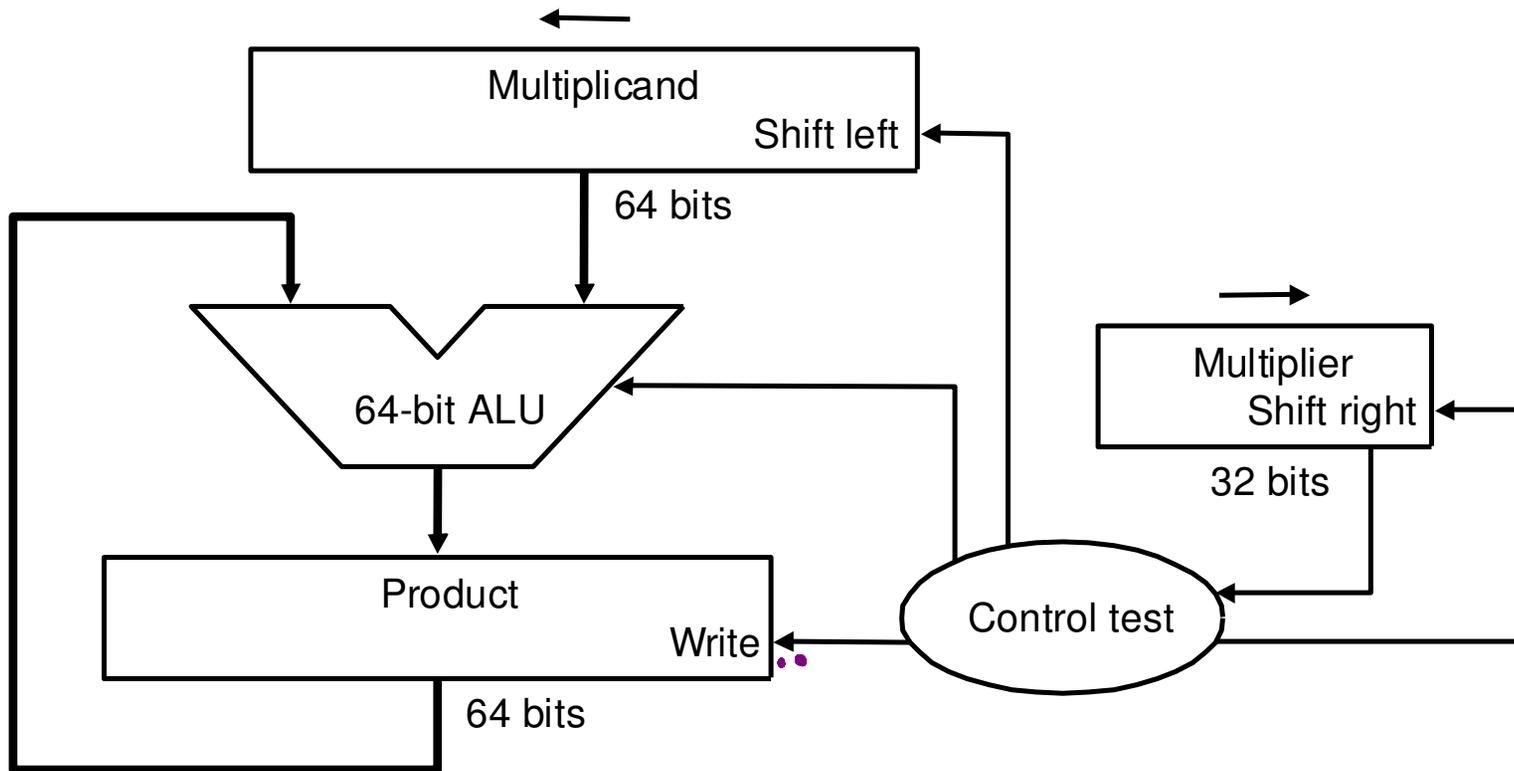

Multiplicador - Segunda Versão

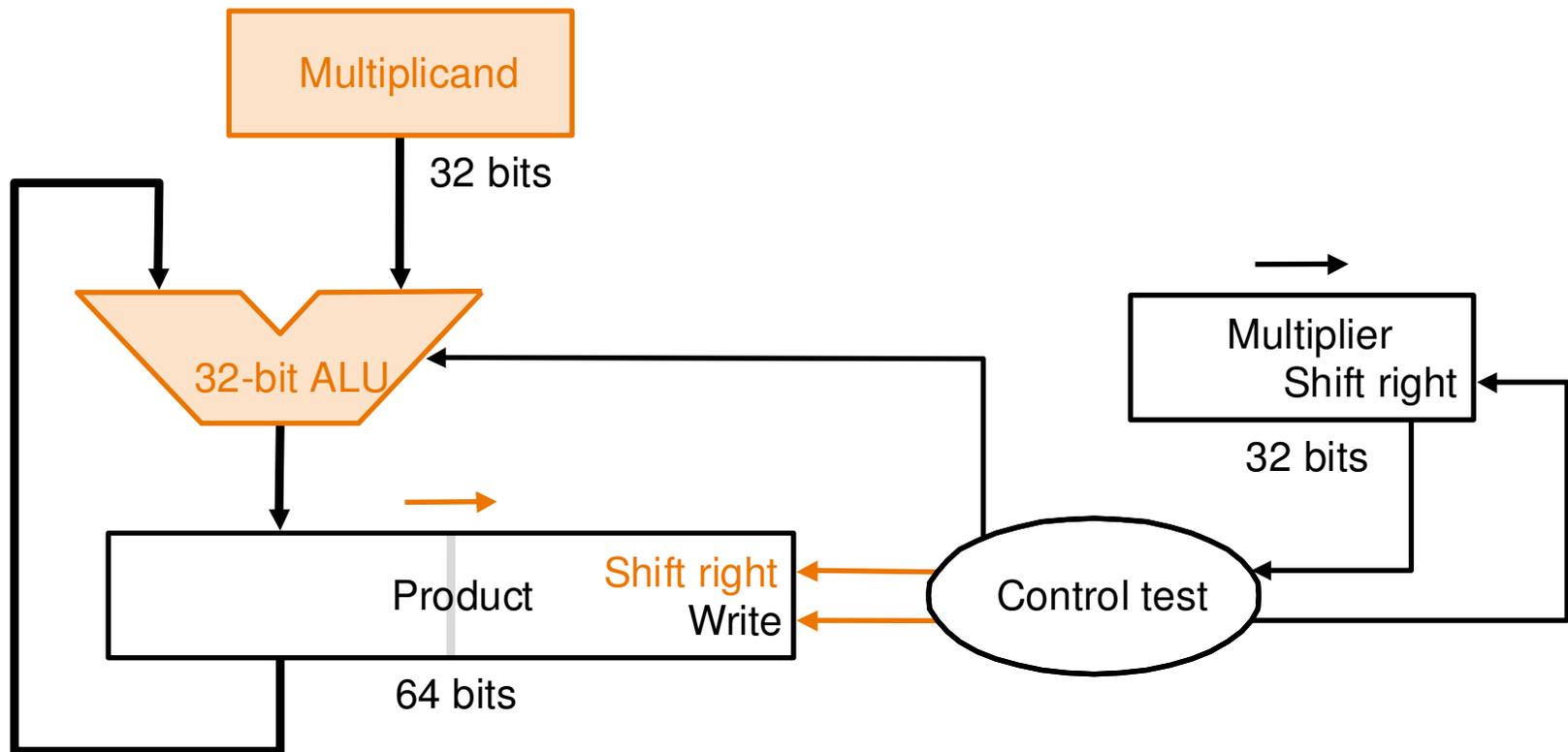

Multiplicador - Versão Final

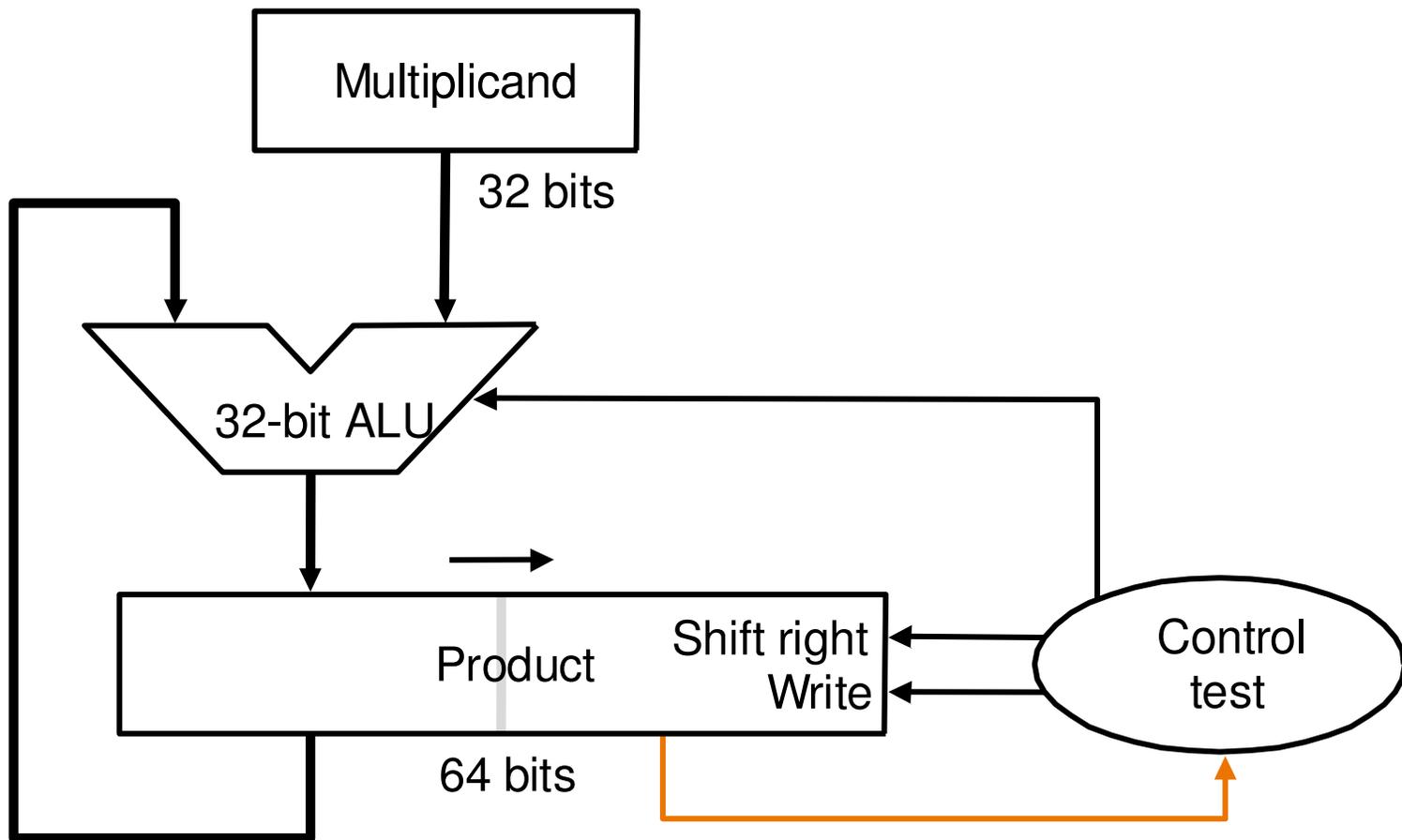

Divisão

$$29 \div 3 \Rightarrow 29 = 3 * Q + R = 3 * 9 + 2$$

dividendo divisor quociente resto

$$29_{10} = 011101 \quad 3_{10} = 11$$

011101	11	Q = 9 R = 2
11	01001	
<hr style="border: 0.5px solid black;"/>		
00101		
11		
<hr style="border: 0.5px solid black;"/>		
10		

Como implementar em hardware?

Alternativa 1: Divisão com Restauração

- hardware não sabe se “vai caber ou não”
- registrador para guardar resto parcial
- verificação do sinal do resto parcial
- caso negativo \Rightarrow restauração

$29 - 3 * 2^4 = -19$	$q_4 = 1$	
$-19 + 3 * 2^4 = 29$	$q_4 = 0$	Restauração
<hr/>		
$29 - 3 * 2^3 = 5$	$q_3 = 1$	
<hr/>		
$5 - 3 * 2^2 = -7$	$q_2 = 1$	
$-7 + 3 * 2^2 = 5$	$q_2 = 0$	Restauração
<hr/>		
$5 - 3 * 2^1 = -1$	$q_1 = 1$	
$-1 + 3 * 2^1 = 5$	$q_1 = 0$	Restauração
<hr/>		
$5 - 3 * 2^0 = 2$	$q_0 = 1$	

$$R = 10 = 2 \quad q_4 q_3 q_2 q_1 q_0 = 01001 = 9$$

Alternativa 2: Divisão sem Restauração

Regras

se resto parcial	> 0	próxima operação	subtração	objetivo $R \rightarrow 0$
se resto parcial	< 0	próxima operação	soma	

se operação corrente	+	$q_i \neq$
se operação corrente	-	$q_i = 1$

$29 - 3 * 2^4 = -19 < 0$	próx = SOMA	$q_4 = 1$
$-19 + 3 * 2^3 = 5 > 0$	próx = SUB	$q_3 \neq$
$5 - 3 * 2^2 = -7 < 0$	próx = SOMA	$q_2 = 1$
$-7 + 3 * 2^1 = -1 < 0$	próx = SOMA	$q_1 \neq$
$-1 + 3 * 2^0 = 2$		$q_0 \neq$

Resto = 2

Quociente = ~~1~~~~1~~~~1~~ ??

Alternativa 2: Conversão do Resultado

$$1 \bar{1} 1 \bar{1} \bar{1} = (2^4 - 2^3 + 2^2 - 2^1 - 2^0)$$

$$16 - 8 + 4 - 2 - 1$$

$$\dots 1 \bar{1} \dots = 2^n - 2^{(n-1)} = 2^{(n-1)}(2 - 1) = 2^{(n-1)}$$

$$1 \bar{1} 1 \bar{1} \bar{1}$$


$$0 1 1 \bar{1} \bar{1}$$

$$0 1 0 1 \bar{1}$$


$$0 1$$

- Nº de somas: 3
- Nº de subtrações: 2
- Total: 5
- OBS: se resto < 0 deve haver correção de um divisor para que resto > 0


Divisor - Primeira Versão

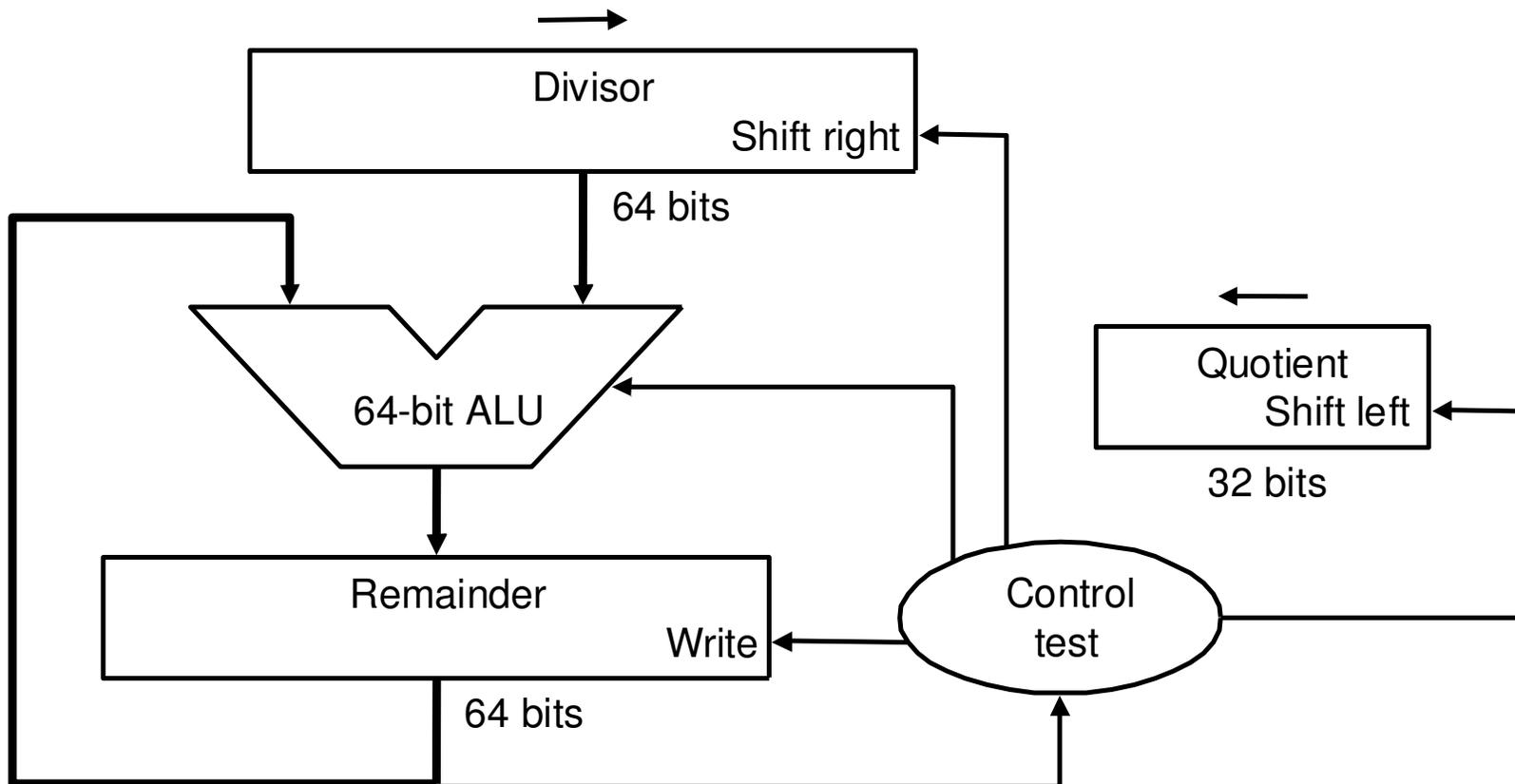

Divisor - Segunda Versão

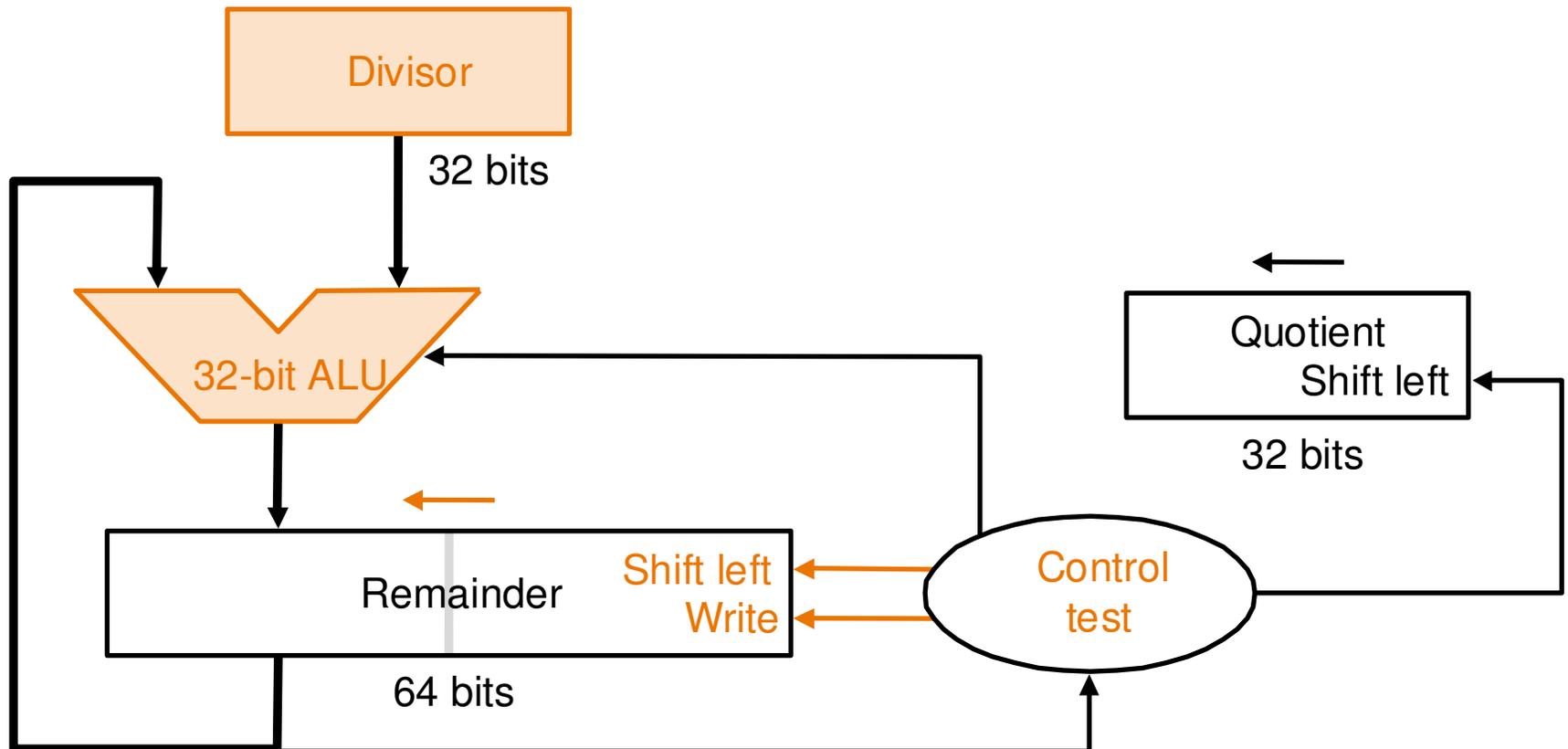

Divisor - Versão Final

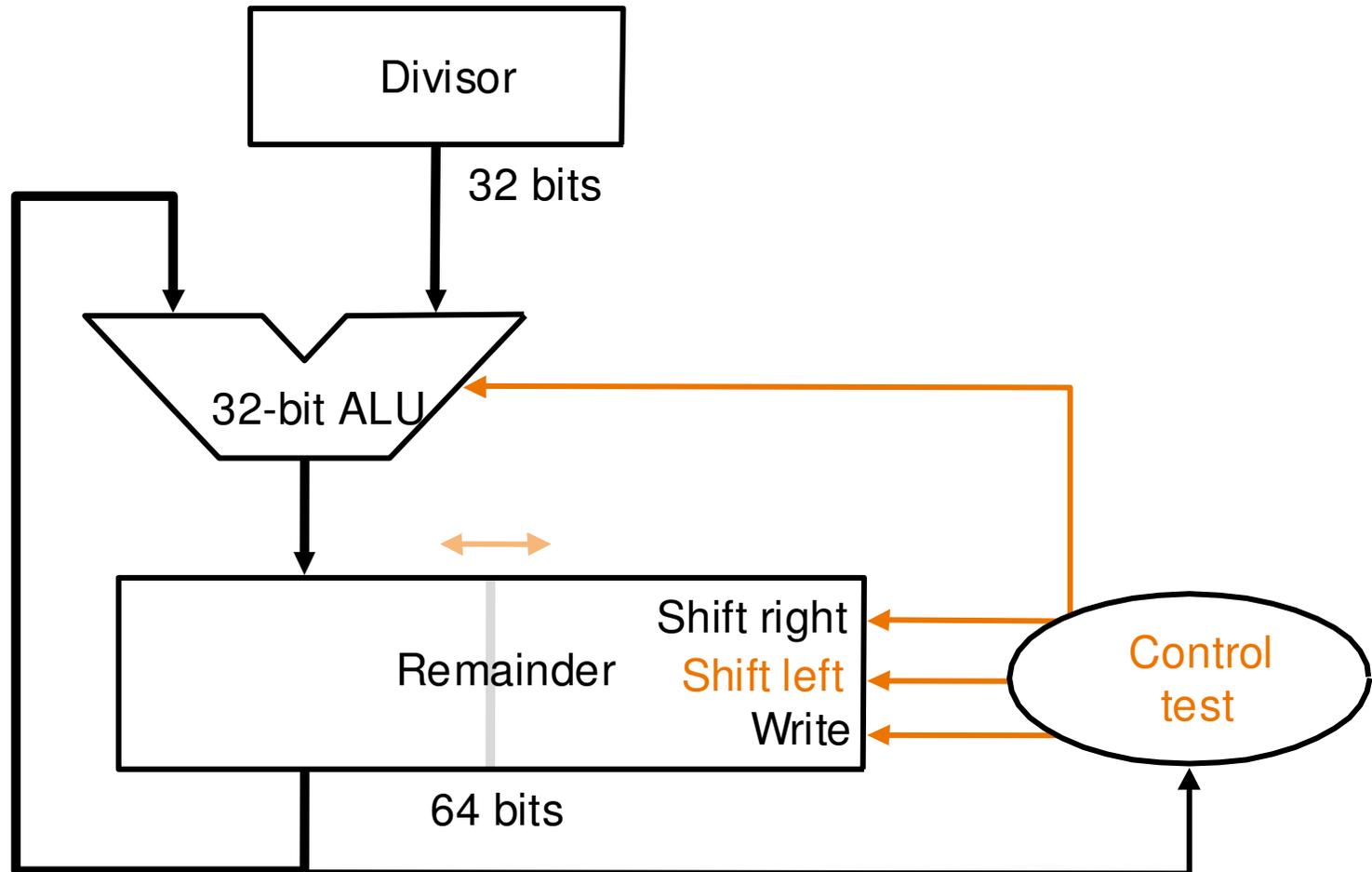

Sistemas Numéricos

- Que tipo de números queremos representar usando uma representação binária?
 - Números Positivos
 - » Unsigned binary
 - Números Negativos
 - » Complemento de dois
 - » Sinal/magnitude
- E frações?

Números Fracionários

- Duas notações são comuns:
 - Ponto Fixo (Fixed-point):
 - » o ponto binário é fixo
 - Ponto Flutuante (Floating-point):
 - » O ponto binário flutua a direita do bit mais significativo
- Já visto

Ponto Flutuante - Arredondamento

- **Overflow:** quando o valor é muito grande para ser representado
- **Underflow:** quando o valor é muito pequeno para ser representado
- **Modos de Arredondamento:**
 - Down
 - Up
 - Toward zero
 - To nearest

Internamente, o processador armazena os números de ponto flutuante com ao menos 2 bits a mais: guard e round. Um terceiro bit, o sticky indica se algum conteúdo significativo foi perdido em arredondamento
- **Exemplos:** arredondar 1.100101 (1.578125) de forma ser representado com 3 bits de fração.
 - Down: 1.100
 - Up: 1.101
 - Toward zero: 1.100
 - To nearest: 1.101 (1.625 é mais próximo de 1.578125 do que 1.5)

Ponto Flutuante: Adição

1. Extrair os bits do expoente e da fração
2. Adicionar o bit 1 à mantissa (prefixo)
3. Compar os expoentes
4. Deslocar a menor mantissa, se necessário
5. Somar as mantissas
6. Normalizar a mantissa e ajustar o expoente, se necessário
7. Arredondar o resultado
8. Montar o expoente e a fração no formato de ponto flutuante

Ponto Flutuante: Exemplo de Adição

Somar os seguintes números em ponto flutuante :

0x3FC00000

0x40500000

1. Extrair o expoente e a fração

1 bit	8 bits	23 bits
0	01111111	100 0000 0000 0000 0000 0000
Sign	Exponent	Fraction
1 bit	8 bits	23 bits
0	10000000	101 0000 0000 0000 0000 0000
Sign	Exponent	Fraction

Para o primeiro número (N1): $S = 0, E = 127, F = .1$

Para o segundo número (N2): $S = 0, E = 128, F = .101$

Ponto Flutuante: Exemplo de Adição

2. Adicionar o bit 1 à mantissa (prefixo)

N1: 1.1

N2: 1.101

3. Compar os expoentes

$127 - 128 = -1$, shift N1 para a direita de 1 bit

4. Deslocar a menor mantissa, se necessário

shift mantissa de N1: $1.1 \gg 1 = 0.11$ ($\times 2^1$)

Ponto Flutuante: Exemplo de Adição

5. Somar as mantissas

$$\begin{array}{r} 0.11 \times 2^1 \\ + 1.101 \times 2^1 \\ \hline 10.011 \times 2^1 \end{array}$$

6. Normalizar a mantissa e ajustar o expoente, se necessário

$$10.011 \times 2^1 = 1.0011 \times 2^2$$

7. Arredondar o resultado

Não é necessário (cabe em 23 bits)

8. Montar o expoente e a fração no formato de ponto flutuante


$$S = 0, E = 2 + 127 = 129 = 10000001_2, F = 001100..$$

Ponto Flutuante: Exemplo de Adição

1 bit	8 bits	23 bits
0	10000001	001 1000 0000 0000 0000 0000
Sign	Exponent	Fraction

Em hexadecimal: **0x40980000**

Hardware de Adição de Ponto Flutuante

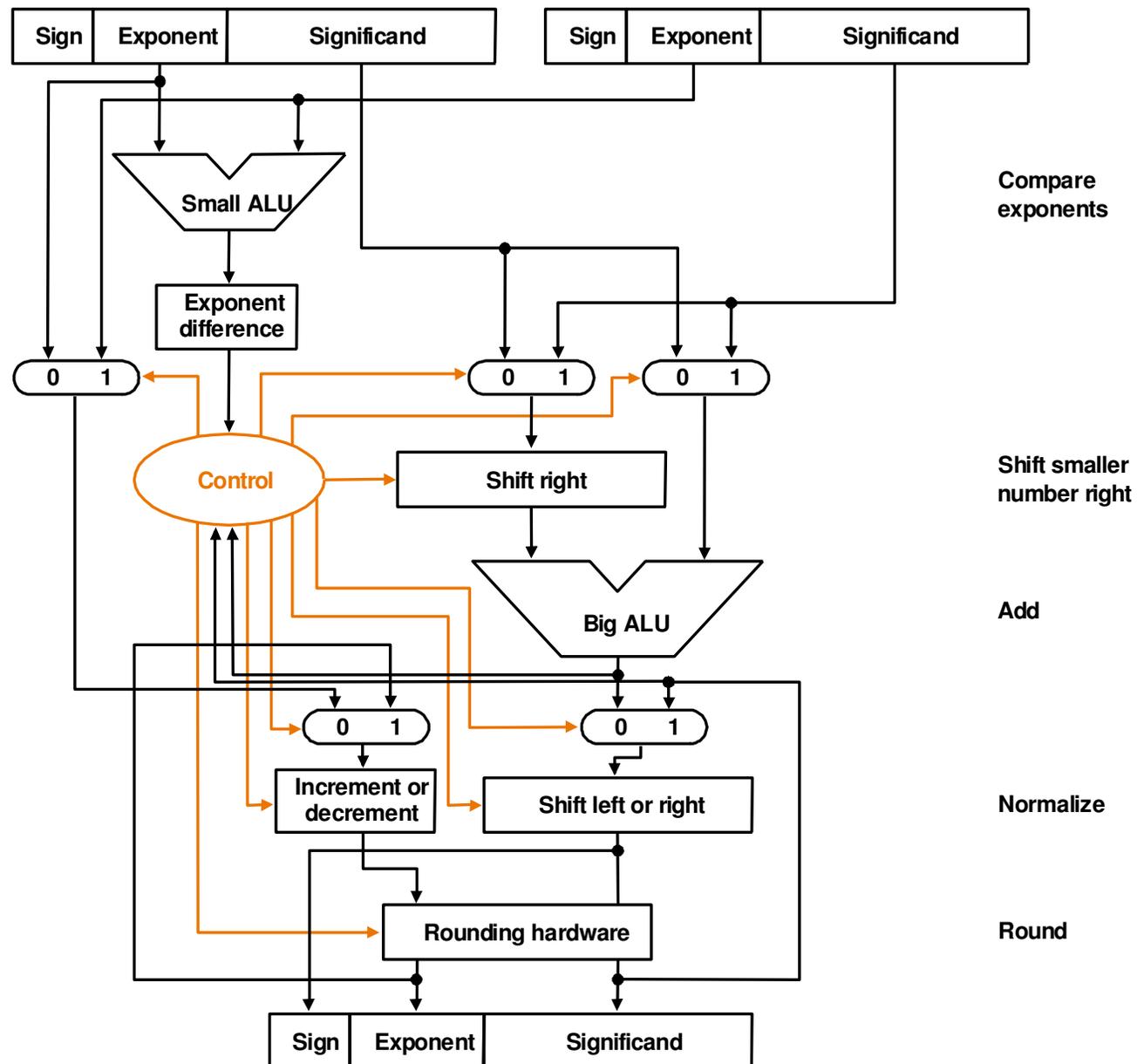


Floating-point numbers

0	10000001	111 1100 0000 0000 0000 0000
0	01111100	100 0000 0000 0000 0000 0000

	Exponent	Fraction
Step 1	10000001	111 1100 0000 0000 0000 0000
	01111100	100 0000 0000 0000 0000 0000
Step 2	10000001	1.111 1100 0000 0000 0000 0000
	01111100	1.100 0000 0000 0000 0000 0000
Step 3	10000001	1.111 1100 0000 0000 0000 0000
	- 01111100	1.100 0000 0000 0000 0000 0000
	101 (shift amount)	
Step 4	10000001	1.111 1100 0000 0000 0000 0000
	10000001	0.000 0110 0000 0000 0000 0000 00000
Step 5	10000001	1.111 1100 0000 0000 0000 0000
	10000001 +	0.000 0110 0000 0000 0000 0000
		10.000 0010 0000 0000 0000 0000
Step 6	10000001	10.000 0010 0000 0000 0000 0000 >> 1
	+ 1	1.000 0001 0000 0000 0000 0000
Step 7	(No rounding necessary)	
Step 8	0	10000010 000 0001 0000 0000 0000 0000




Memórias

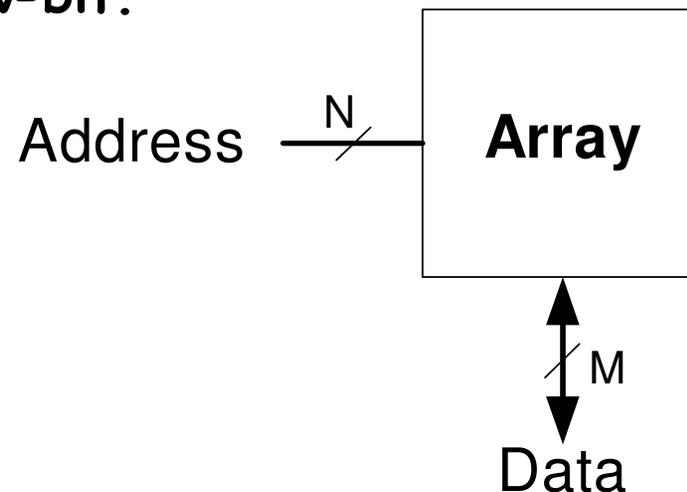- Memory arrays - armazenam eficientemente grande quantidade de dados.
- Três tipos mais comuns de memory arrays:
 - Dynamic random access memory (DRAM)
 - Static random access memory (SRAM)
 - Read only memory (ROM)
- Um dado de valor de M -bit pode ser lido ou escrito por vez em um endereço de N -bit.



Memórias

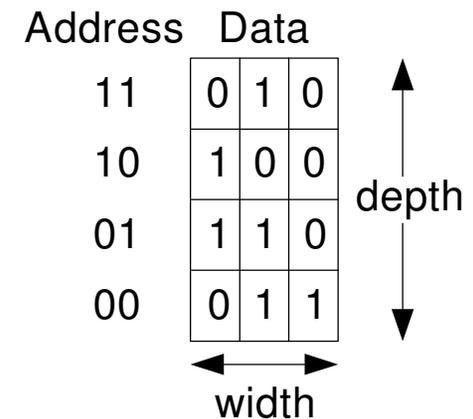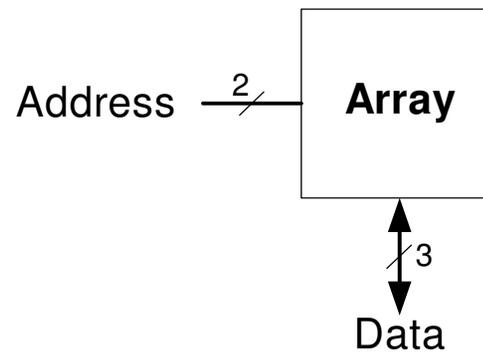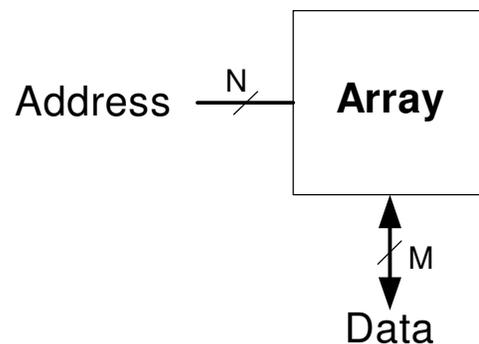
- As memórias são organizadas como um array de duas dimensões de células de bits. Cada célula armazena um bit.
- Um array com N bits de endereço e dados de M bits tem 2^N linhas e M colunas. Each row of data is called a word.
 - Depth: número de linhas do array
 - Width: número de colunas no array (word size)
 - Array size: dado por $\text{depth} \times \text{width}$



Memoria : Exemplo

- O array abaixo é um array $2^2 \times 3$ -bit.
- Word size de 3-bits.


Exemplo:

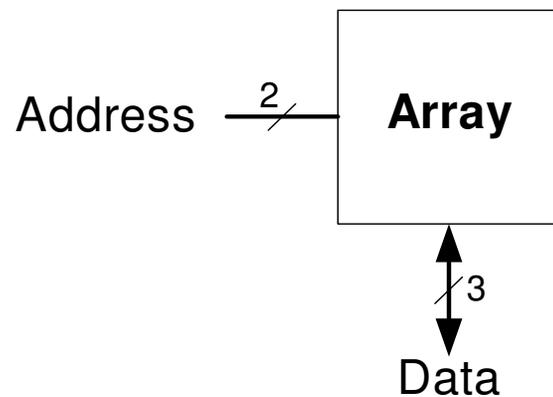


Address	Data		
11	0	1	0
10	1	0	0
01	1	1	0
00	0	1	1

A vertical double-headed arrow to the right of the data grid is labeled "depth". A horizontal double-headed arrow below the data grid is labeled "width".


Memória : Exemplo

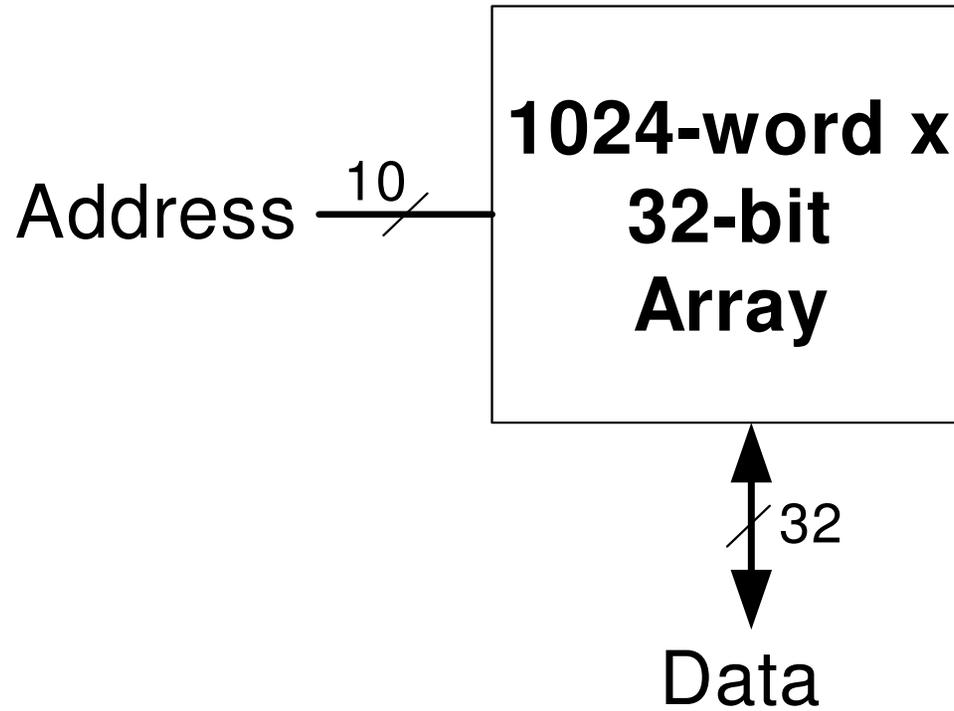


Memória: Célula de bit

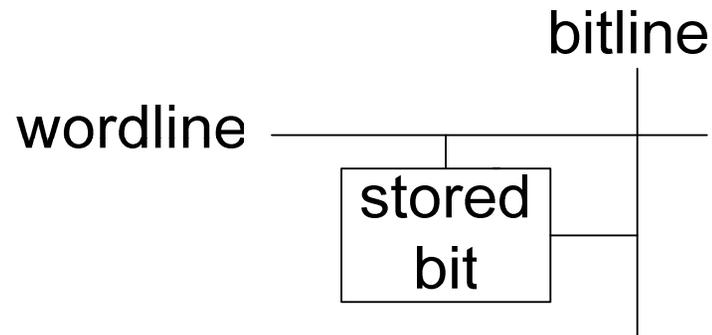

Example:

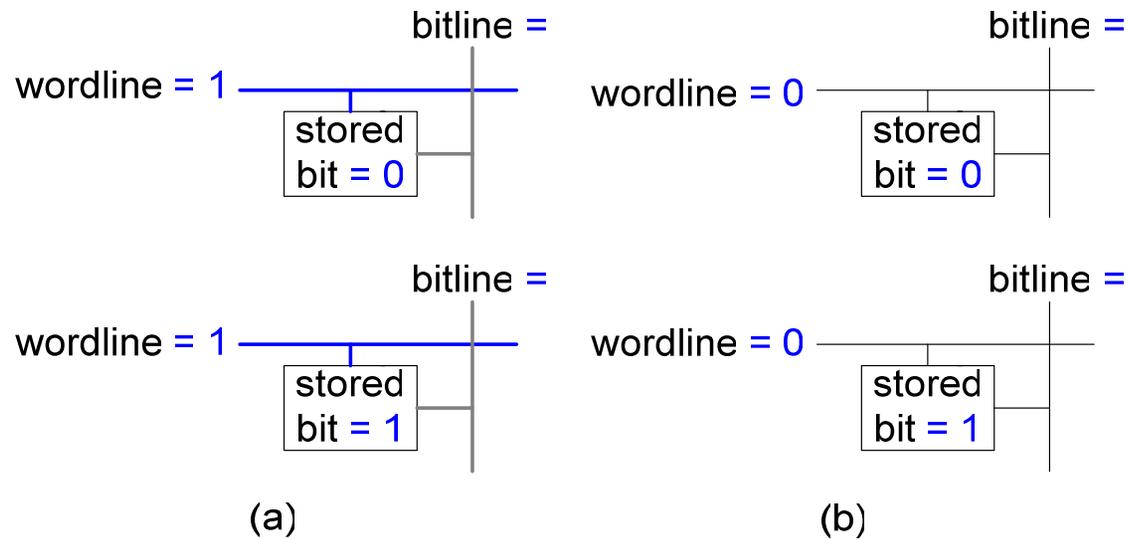

Memória: 4x3

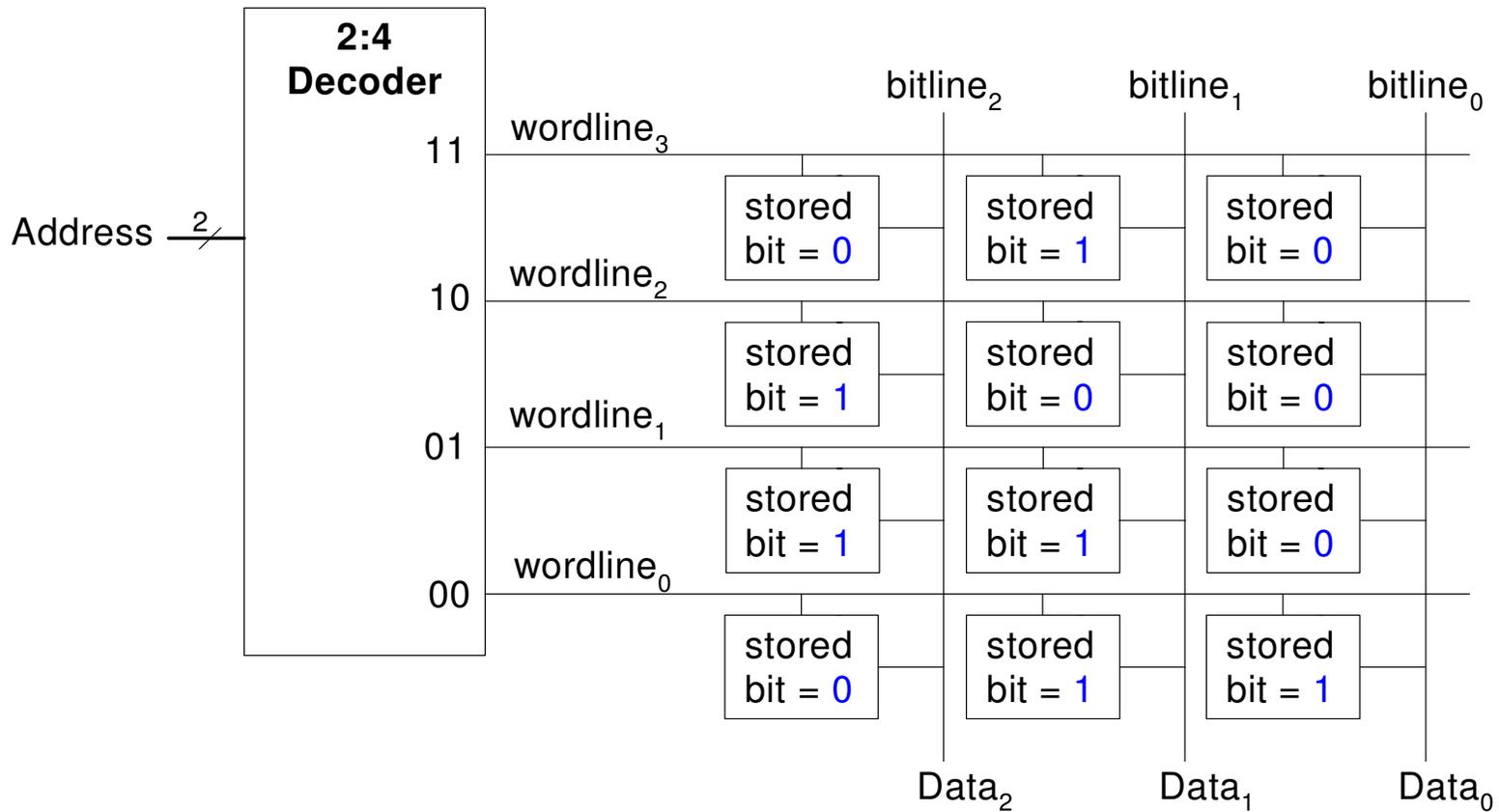

Tipos de Memórias

- Random access memory (RAM): volátil
- Read only memory (ROM): não volátil

RAM

- Random access memory
 - Volátil: perde o dado quando a alimentação é desligada
 - Pode ser lida ou escrita rapidamente
 - A memória principal do seu computador é RAM (specificamente, DRAM)
 - Historicamente denominada de *random access memory* porque qualquer palavra de dado pode ser acessada como qualquer outra (em contraste com sequential access memories como fita magnética).

ROM

- Read only memory (ROM)



- Não volátil: não perdem seus dados quando a alimentação é desligada
- Pode ser lida rapidamente, porém a escrita é lenta
- Memórias em câmeras digitais, pen drives são ROMs
- Historicamente denominadas de *read only memory* porque ROMs eram escritas queimando-se fusíveis. Uma vez que os fusíveis eram escritos não podiam ser escritos novamente.

Tipos de RAM



- Os dois tipos de RAM são:
 - Dynamic random access memory (DRAM)
 - Static random access memory (SRAM)
- A diferença é como armazenam os dados:
 - DRAM usa um capacitor
 - SRAM usa **cross-coupled inverters** ("latch")

DRAM

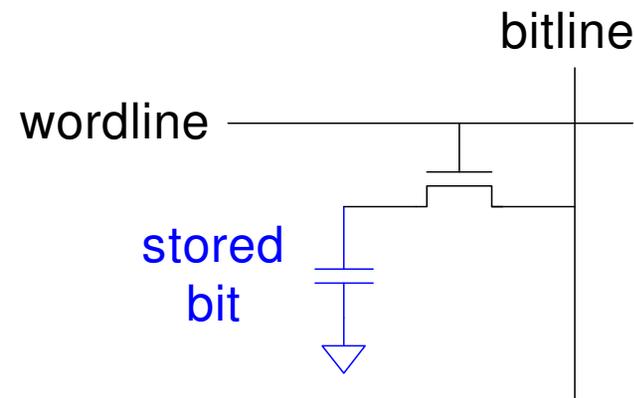
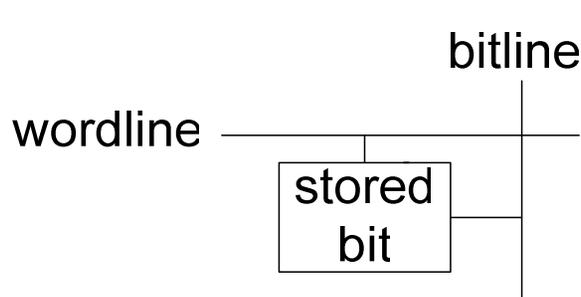
- Data bits são armazenados em um capacitor.
- DRAM denominado de *dynamic* porque os valores necessitam ser reescritos (refreshed) periodicamente e após serem lidos por que:
 - A corrente de fuga do capacitor degrada o valor
 - A leitura destroi o valor armazenado






DRAM

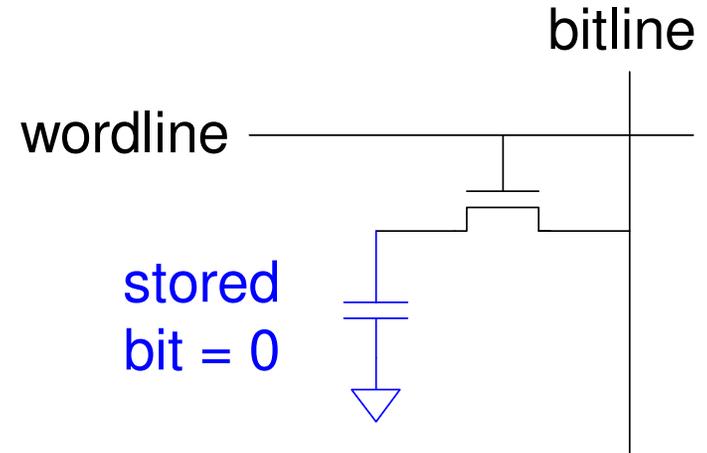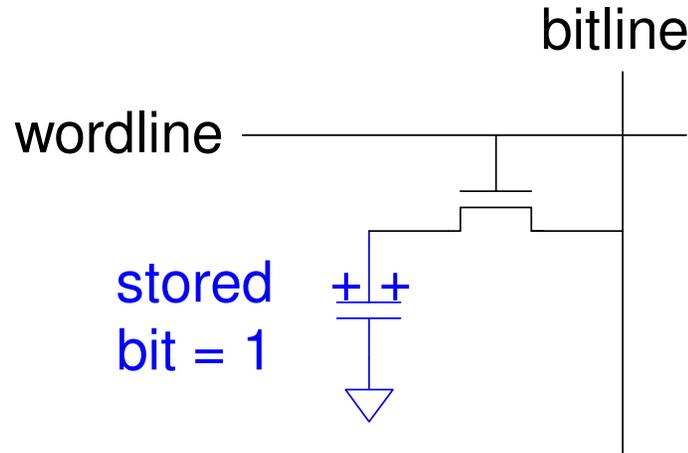



SRAM

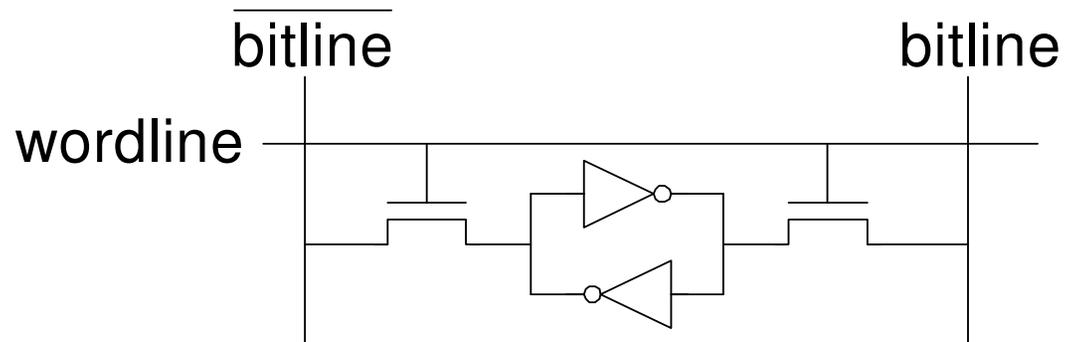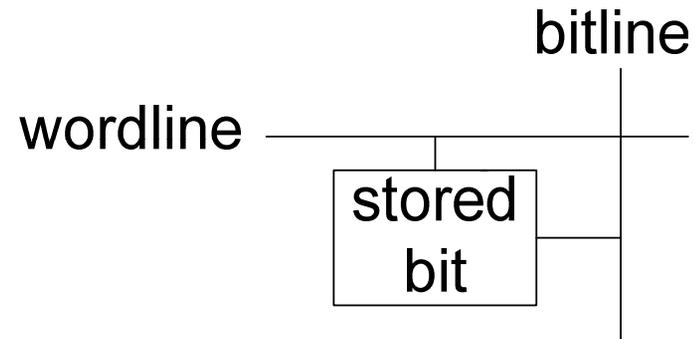


Memória

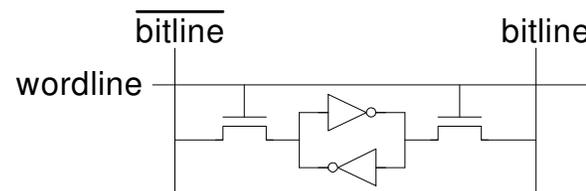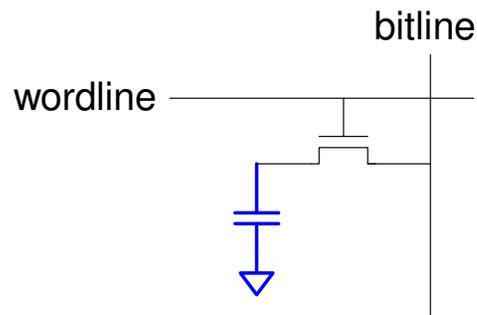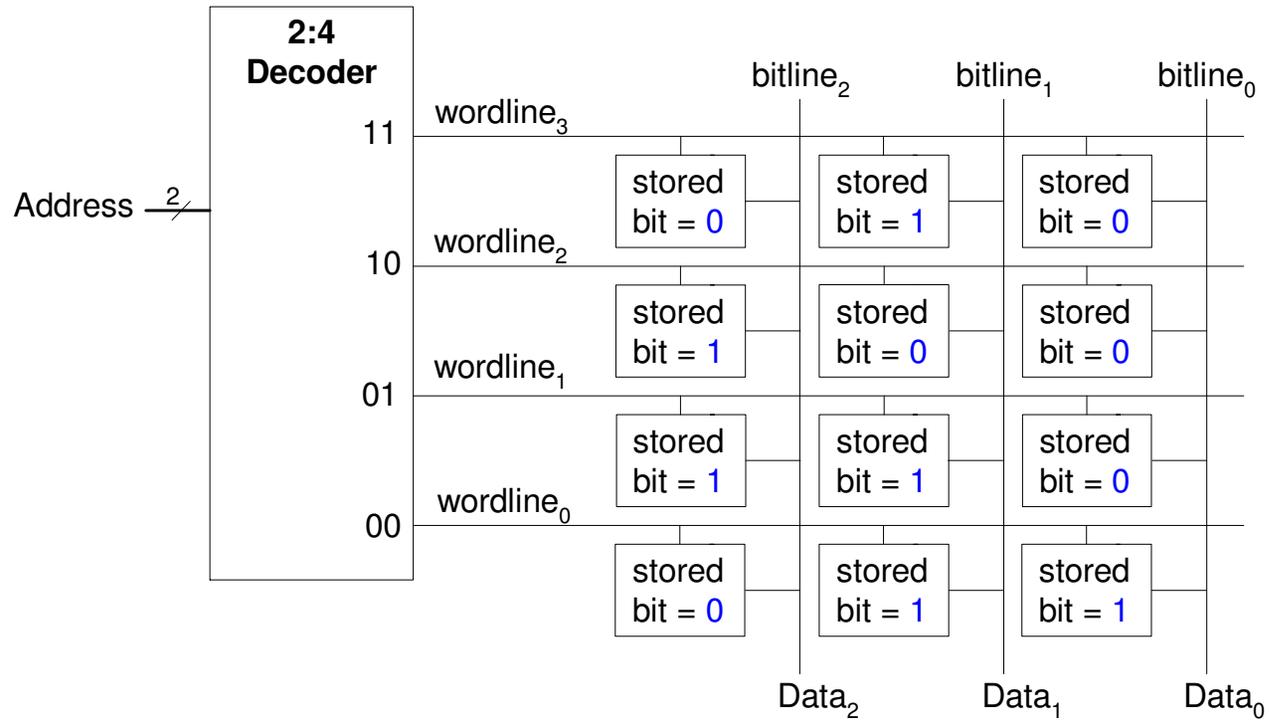

ROM

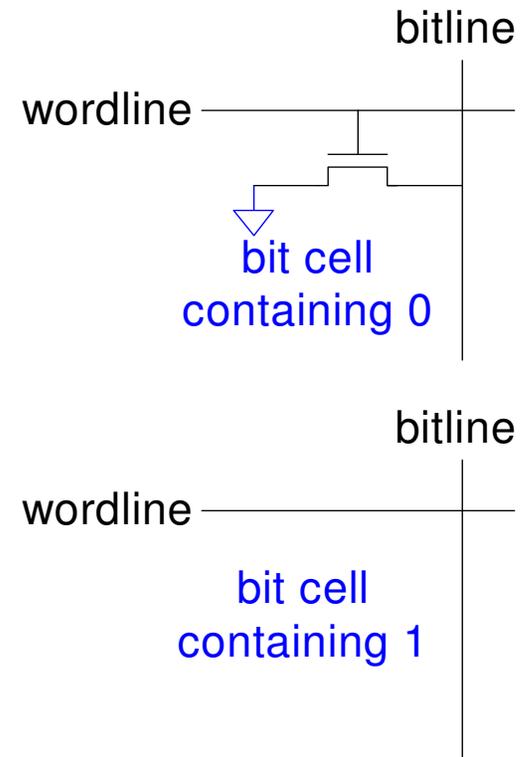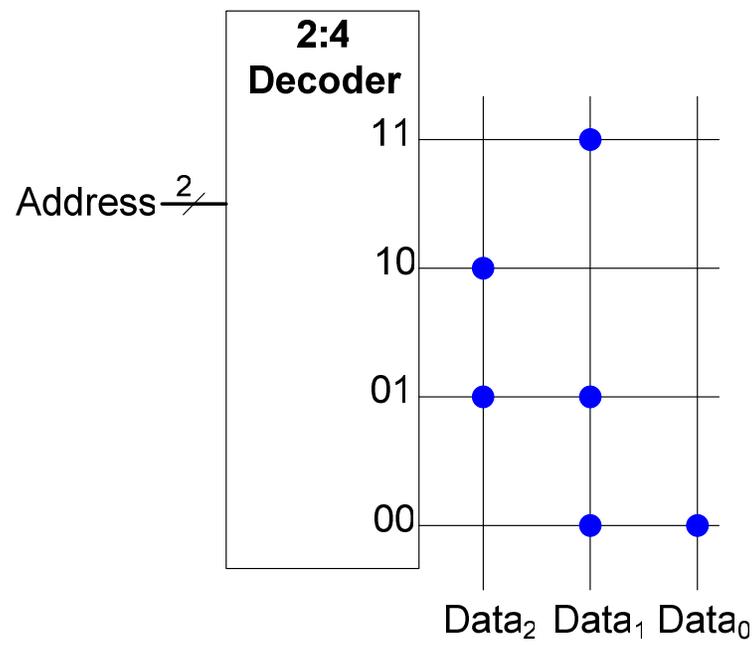

ROM

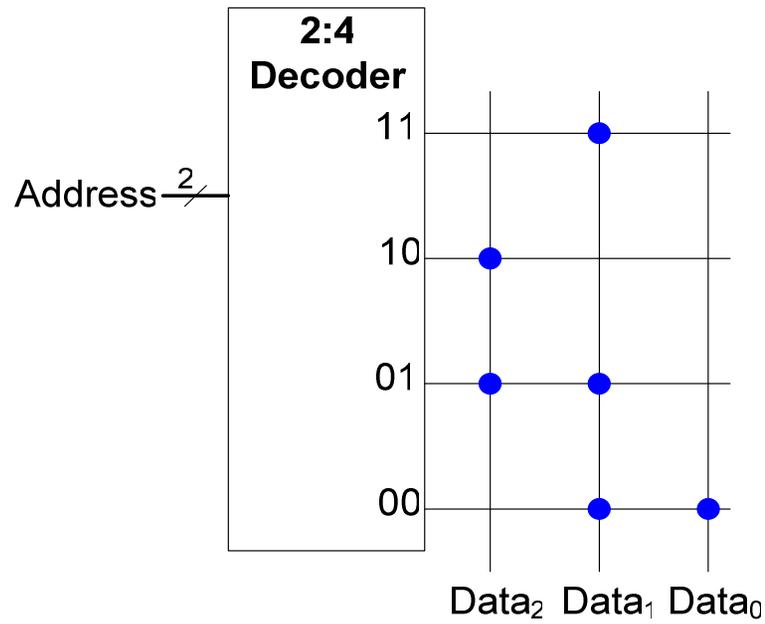


Address	Data		
11	0	1	0
10	1	0	0
01	1	1	0
00	0	1	1

width

depth

Lógica com ROM

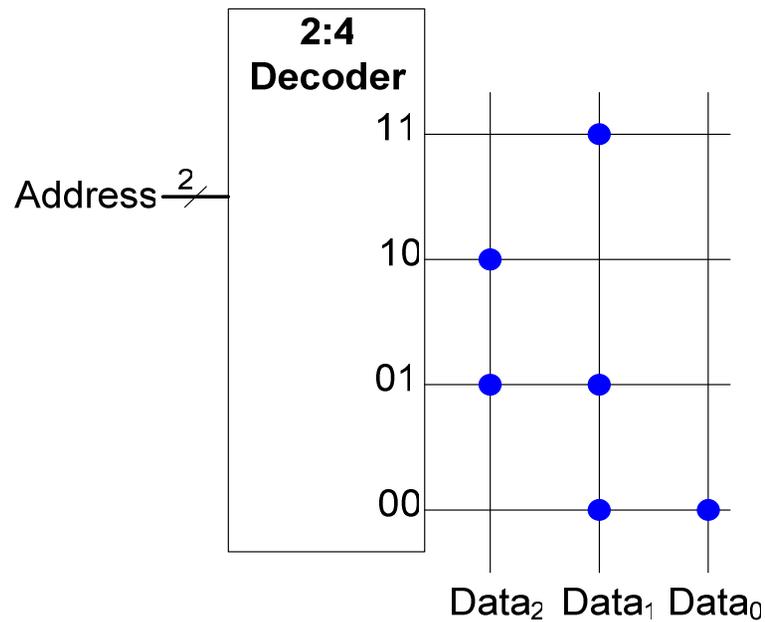

$$Data_2 = A_1 \oplus A_0$$

$$Data_1 = A_1 + A_0$$

$$Data_0 = A_1 A_0$$

Lógica com ROM


Exemplo

- Implemente as seguintes funções lógicas usando uma ROM $2^2 \times 3$ -bit:

$$X = AB$$

$$Y = A + B$$

$$Z = AB$$

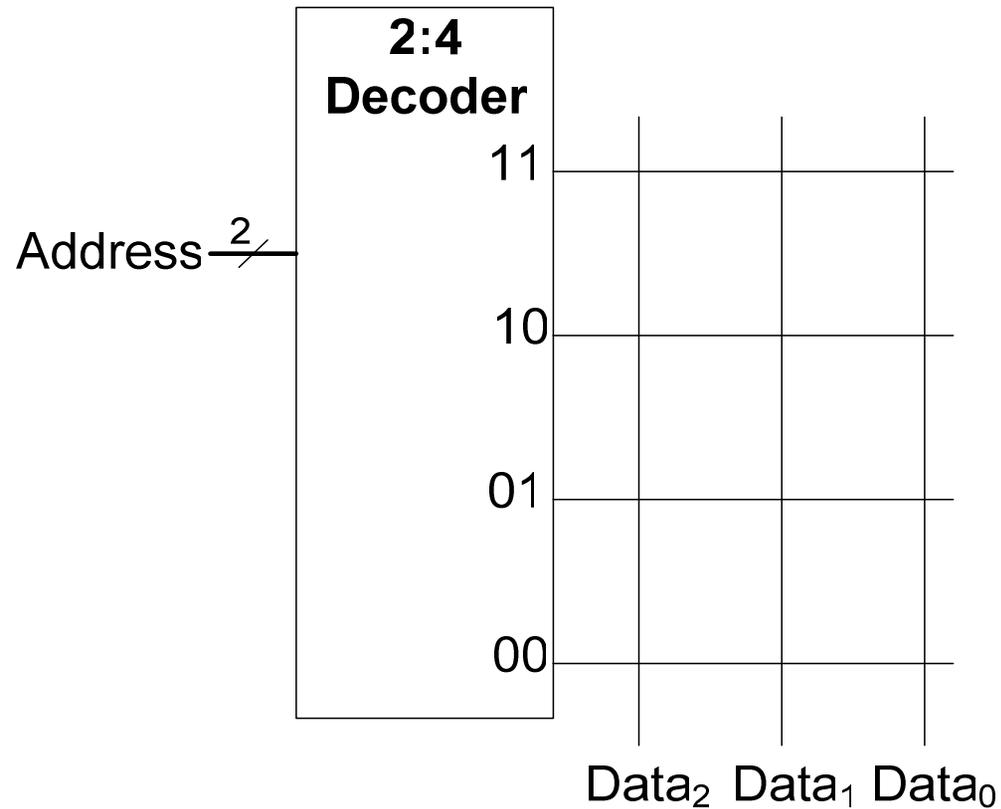

Lógica com ROM


Exemplo

- Implemente as seguintes funções lógicas usando uma ROM $2^2 \times 3$ -bit:


$$X = AB$$

$$Y = A + B$$

$$Z = AB$$

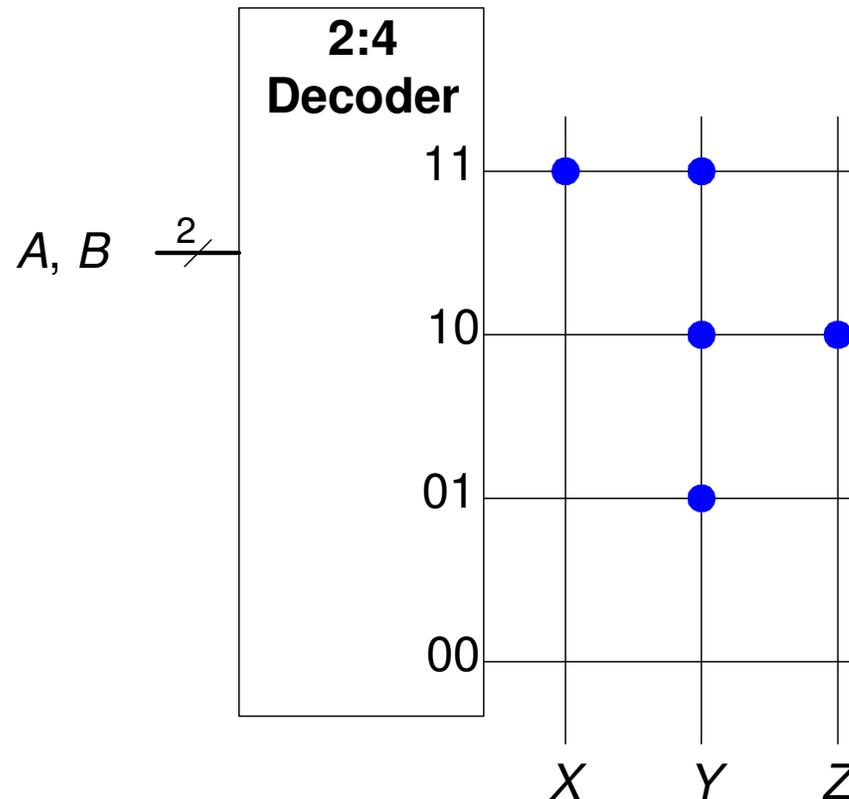

Lógica com Memória

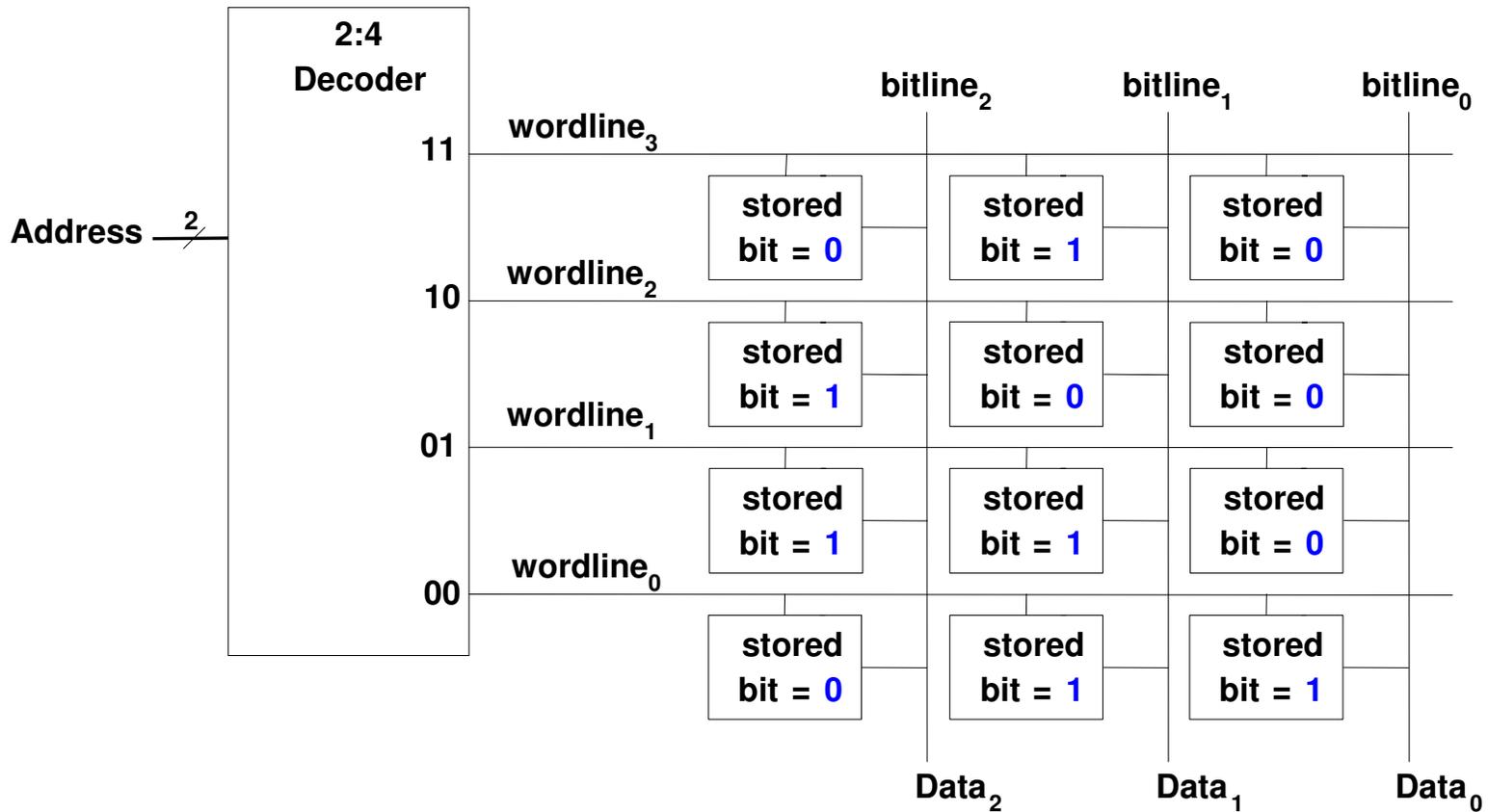

$$Data_2 = A_1 \oplus A_0$$

$$Data_1 = A_1 + A_0$$

$$Data_0 = A_1 A_0$$


Lógica com Memória

- Implemente as seguintes funções lógicas com uma memória $2^2 \times 3$ -bit:

$$X = AB$$


$$Y = A + B$$

$$Z = AB$$

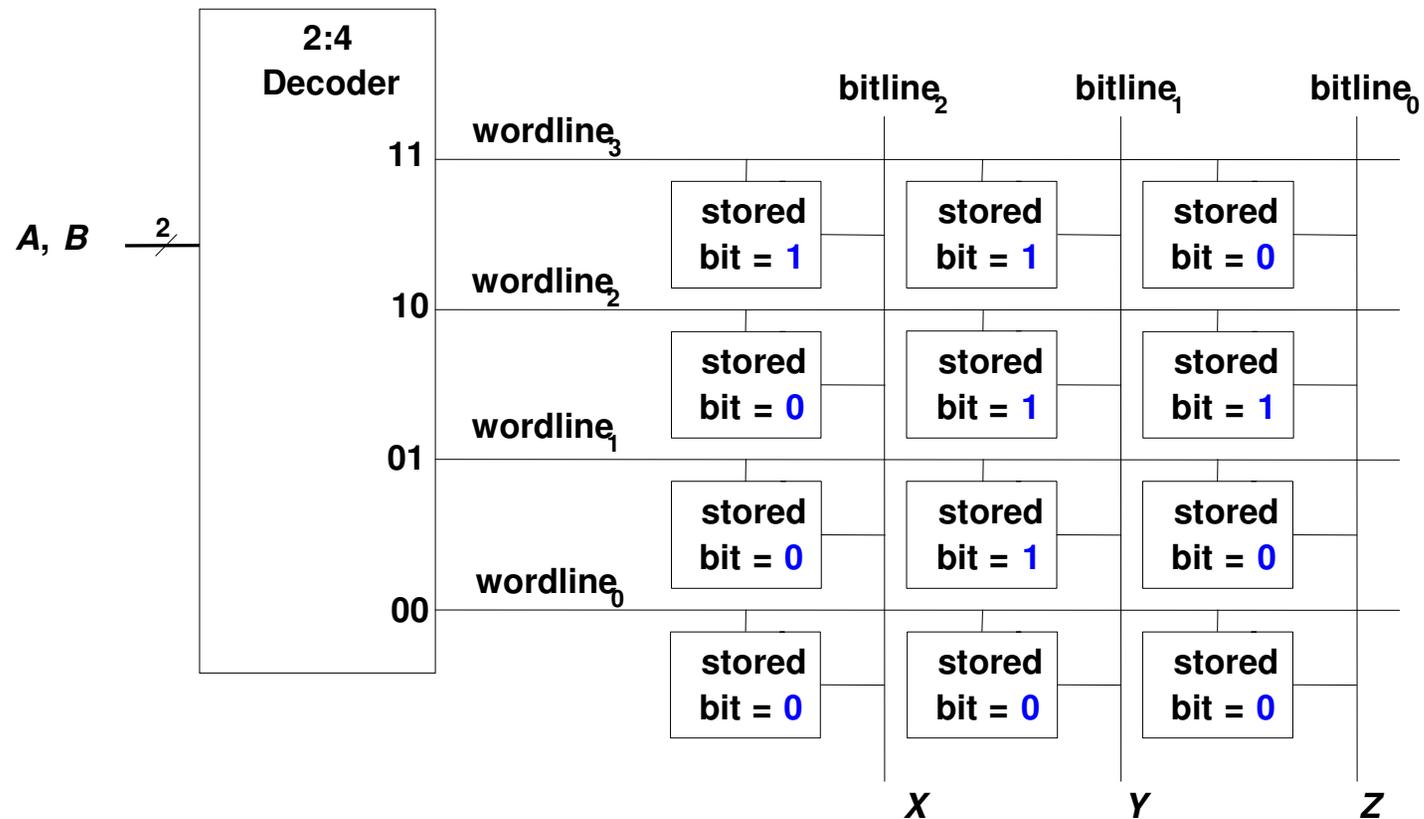


Lógica com Memória

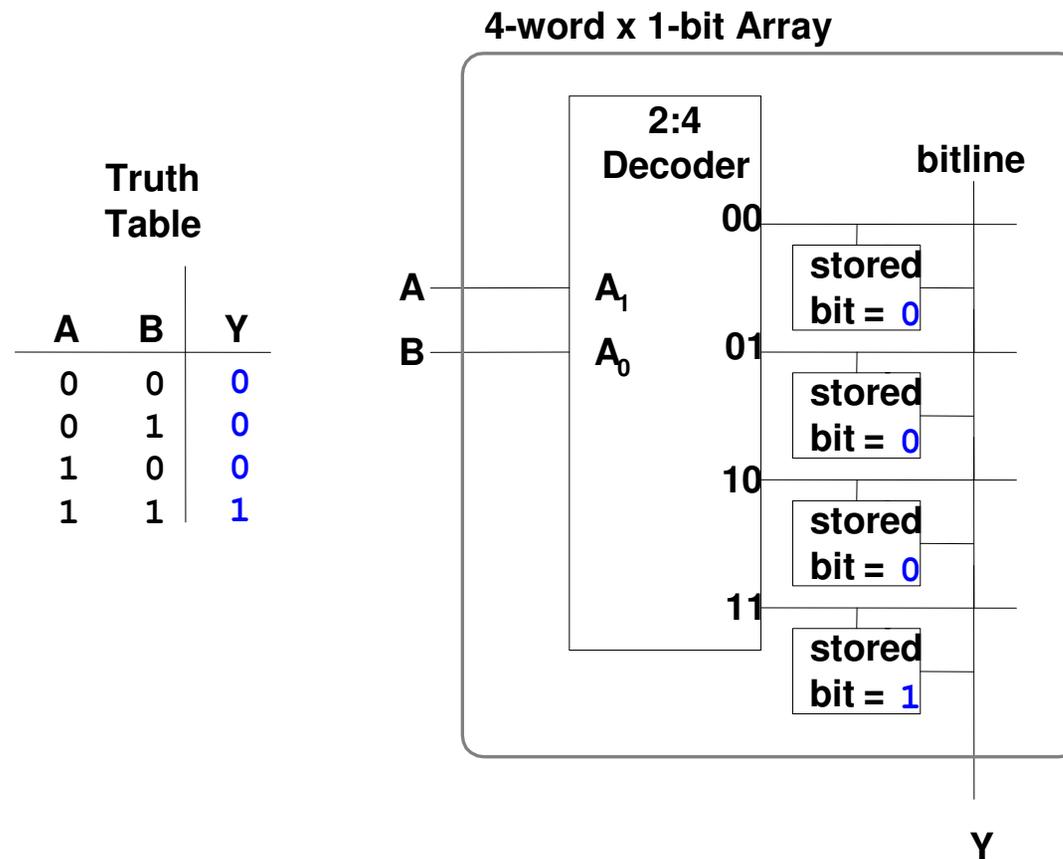- A memória usada para executar funções lógicas é denominada *lookup tables (LUT)*.
- O usuário tem o valor de saída para cada combinação das entradas (address).




Memórias Multi-Portas

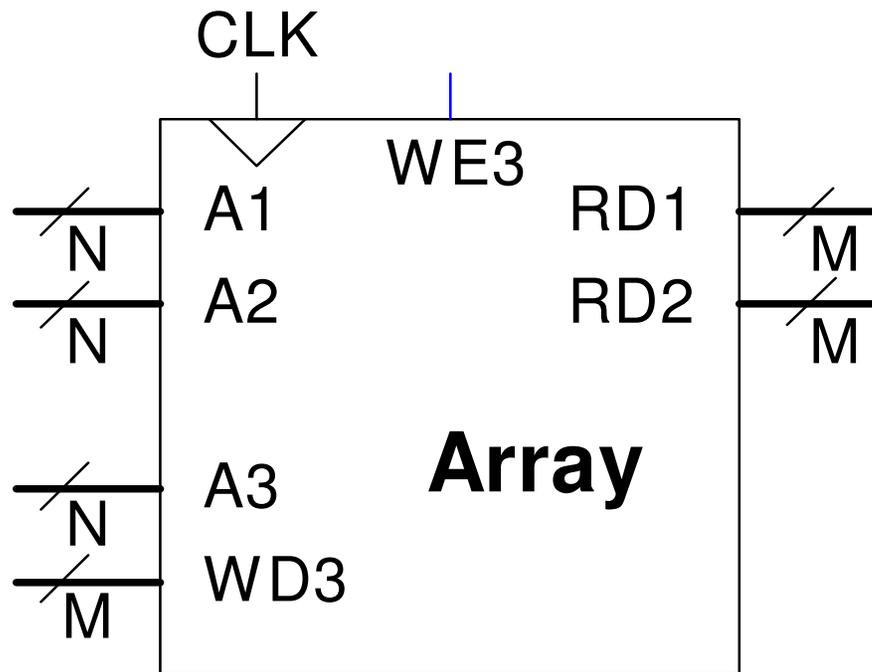- Porta: par endereço/dado (address/data)
- Memória 3-portas
 - 2 portas de leitura (A1/RD1, A2/RD2)
 - 1 porta de escrita (A3/WD3, WE3 enables writing)



Memória - VHDL
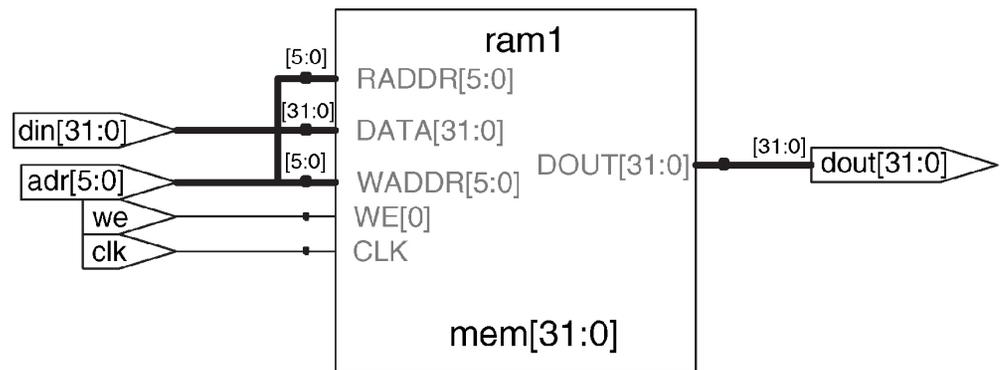
```
Library IEEE;  
Use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;  
Use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
```



© 2007 Elsevier, Inc. All rights reserved

Entity ram Is

```
Generic (N:Integer := 6; M: Integer := 32);
```

```
Port (clk,
```

```
we : In STD_LOGIC;
```

```
addr : In STD_LOGIC_VECTOR(N-1 Downto 0);
```

```
din : In STD_LOGIC_VECTOR(M-1 Downto 0);
```

```
dout : In STD_LOGIC_VECTOR(M-1 Downto 0));
```

```
End;
```

Memória - VHDL

Architecture synth Of ram Is

```
Type mem_ram Is Array ((2**N-1) Downto 0)  
  Of STD_LOGIC_VECTOR(M-1 Downto 0);
```

```
Signal mem: mem_ram;
```

```
Begin
```

```
  Process (clk)
```

```
    Begin
```

```
      If clk'event and clk = '1' Then
```

```
        If we = '1' Then
```

```
          mem(CONV_INTEGER(addr)) <= din;
```

```
        End If;
```

```
      End If;
```

```
    End Process;
```

```
    dout <= mem (CONV_INTEGER(addr));
```



```
End;
```

Logic Arrays



- **Programmable Logic Arrays (PLAs)**
 - Array de ANDs seguido por um array de ORs
 - Executa somente lógica combinacional
 - Conexões internas "fixas"

- **Field Programmable Gate Arrays (FPGAs)**
 - Array de blocos lógicos configuráveis (CLBs)
 - Executa lógica combinacional e seqüencial
 - Conexões internas programáveis

PLAs

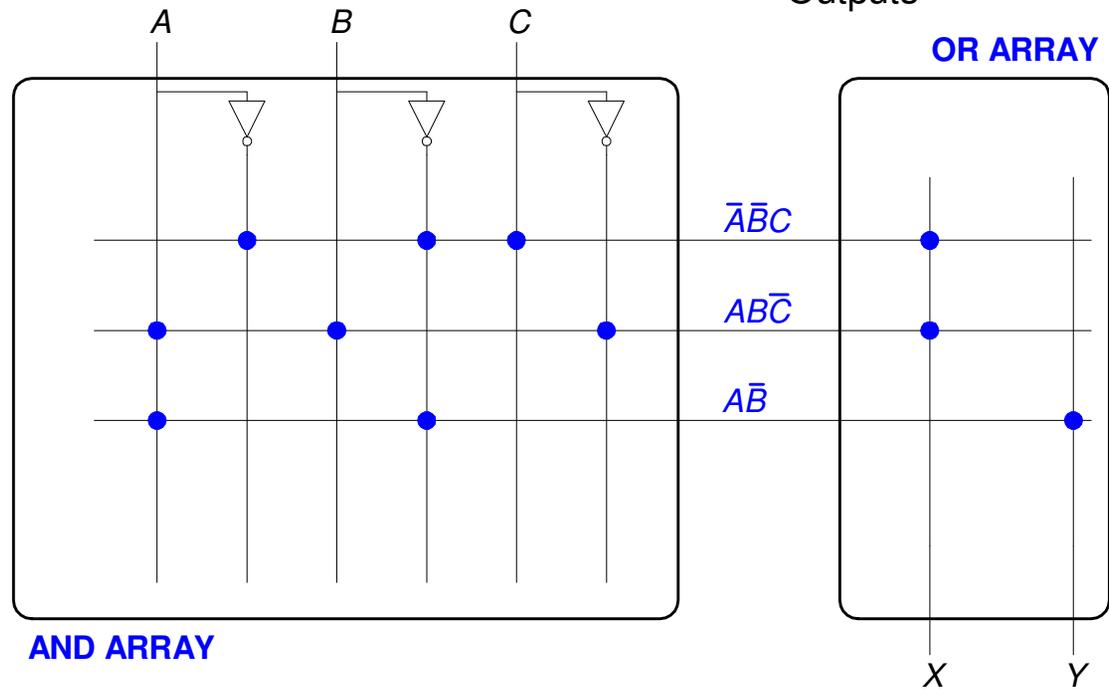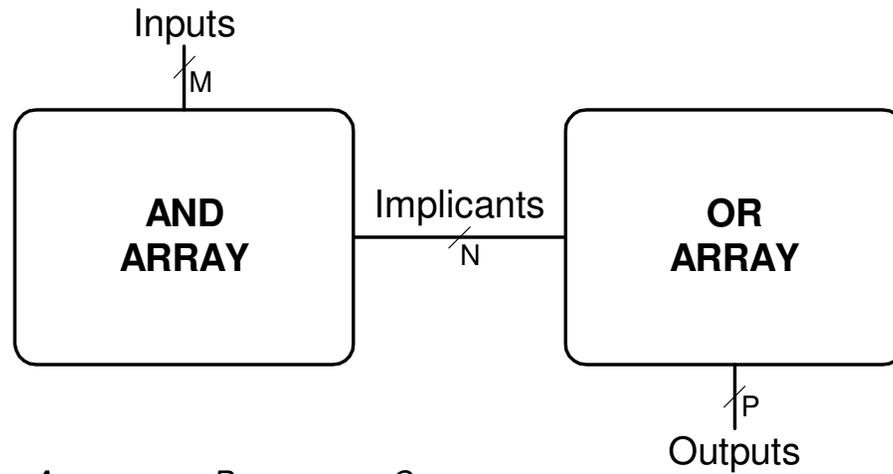


PLAs

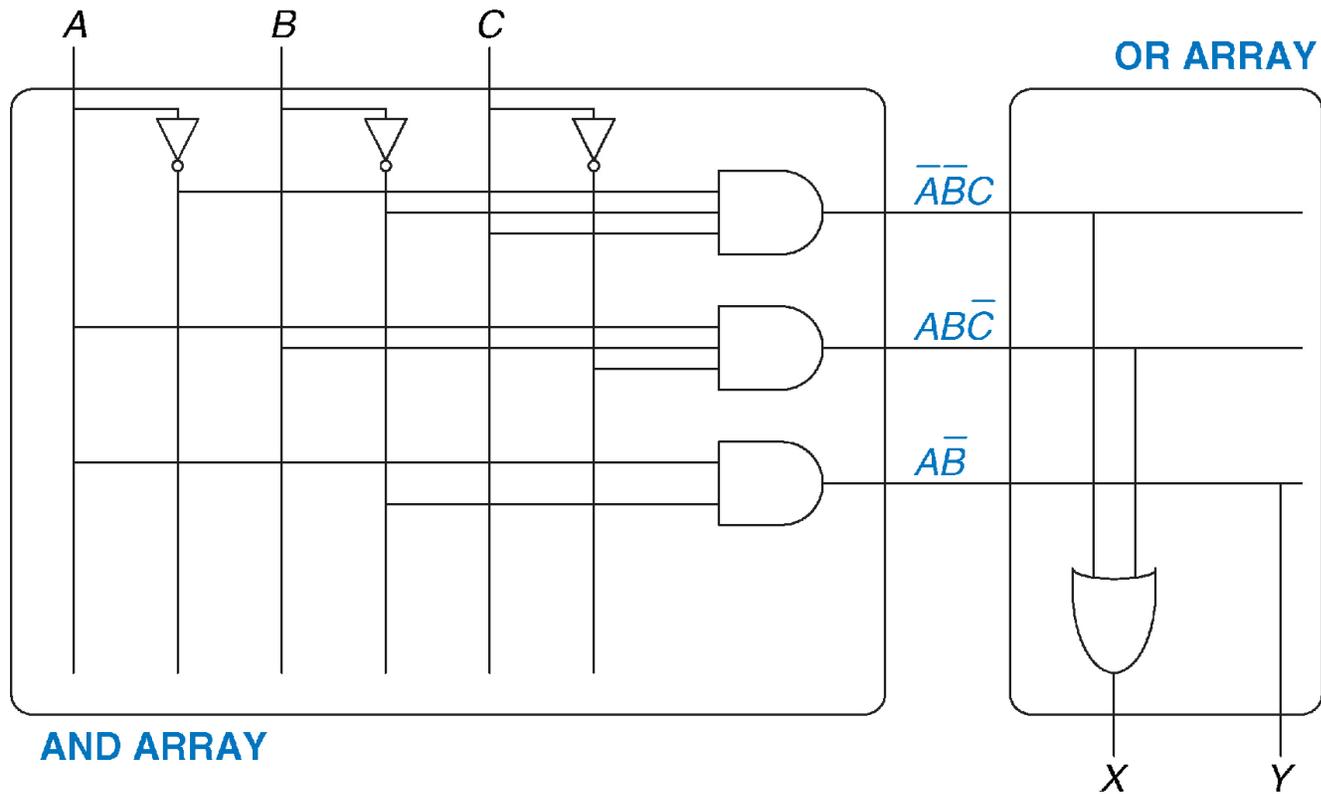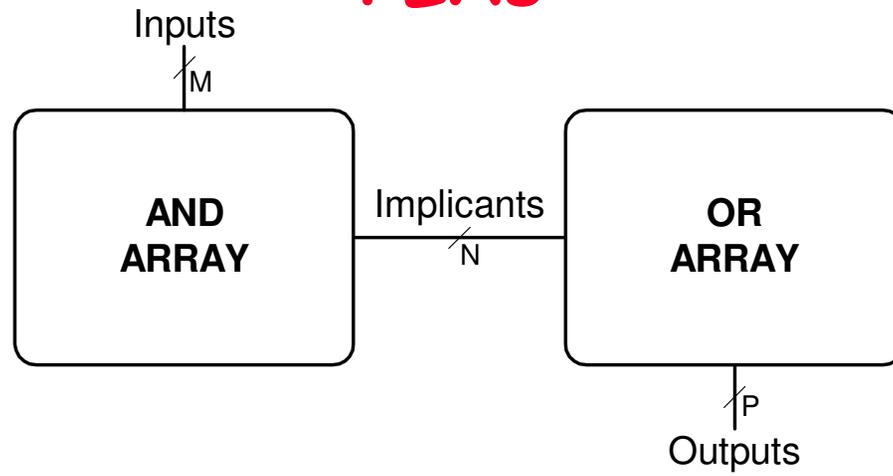

FPGAs

- Composto por:
 - **CLBs** (Configurable logic blocks): executa a lógica
 - **IOBs** (Input/output buffers): interface com o mundo exterior
 - **Programmable interconnection**: usado para conectar CLBs e IOBs
 - Algumas FPGAs incluem outros blocos funcionais como somadores, multiplicadores e RAMs

FPGA Xilinx Spartan 3

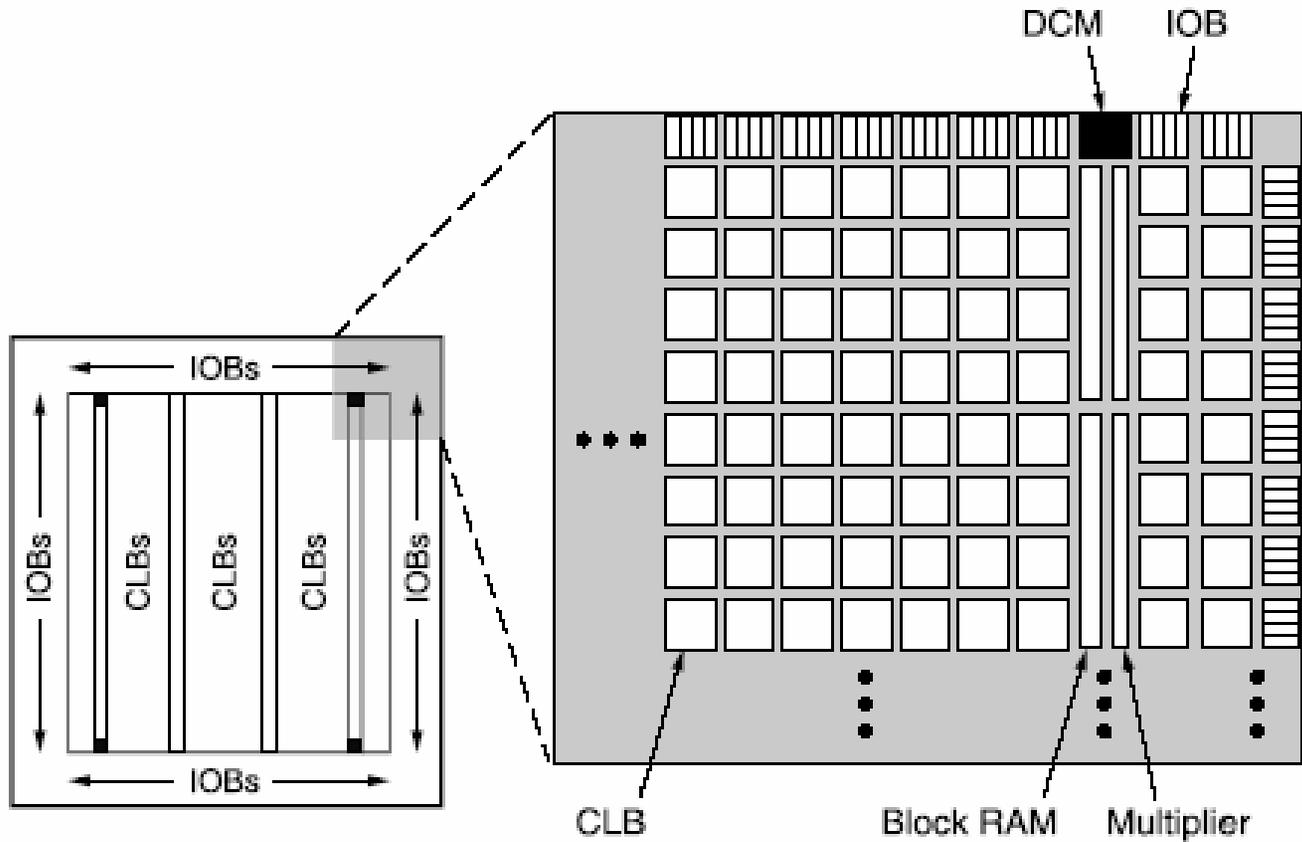


D6099-1_01_092703

CLBs

- Composto por:
 - **LUTs** (lookup tables): executa lógica combinacional
 - **Flip-flops**: executa funções seqüenciais
 - **Multiplexers**: conecta LUTs e flip-flops


Xilinx Spartan CLB

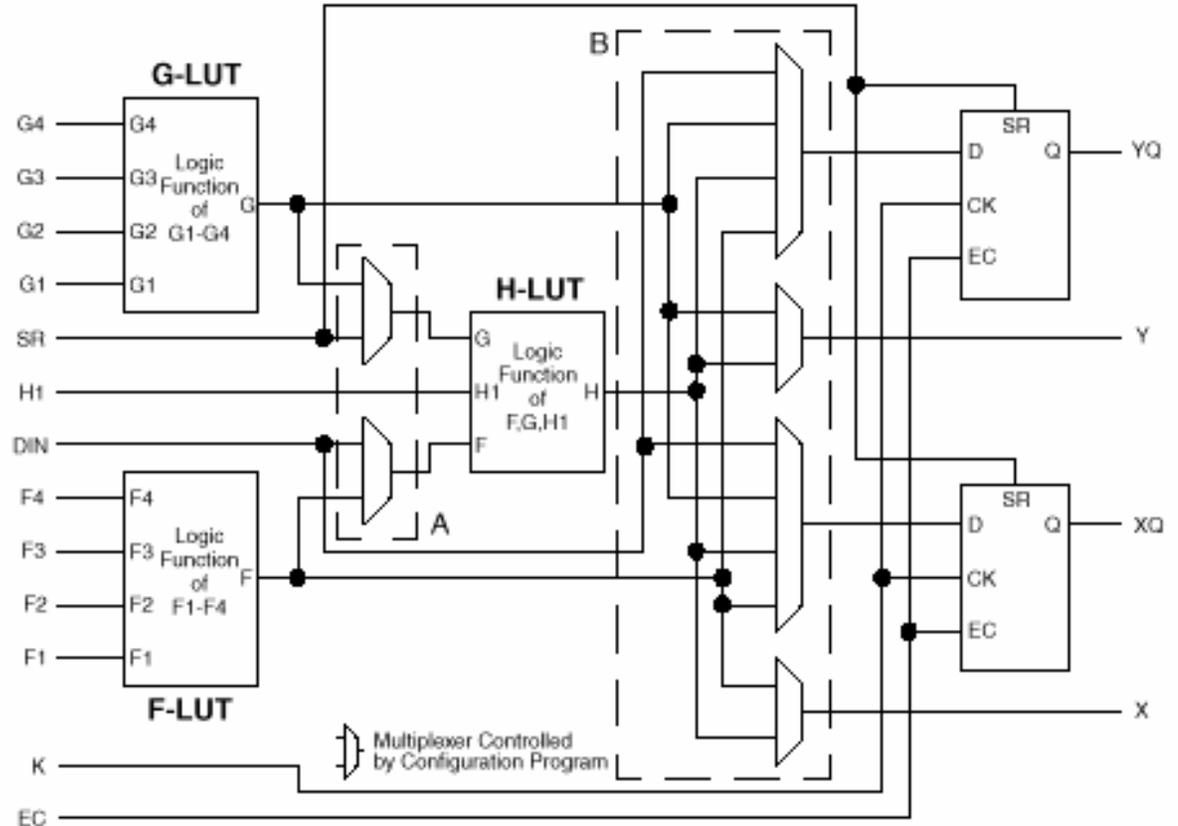

FPGA Stratix III

Logic Array Blocks

Figure 2-1. Stratix III LAB Structure

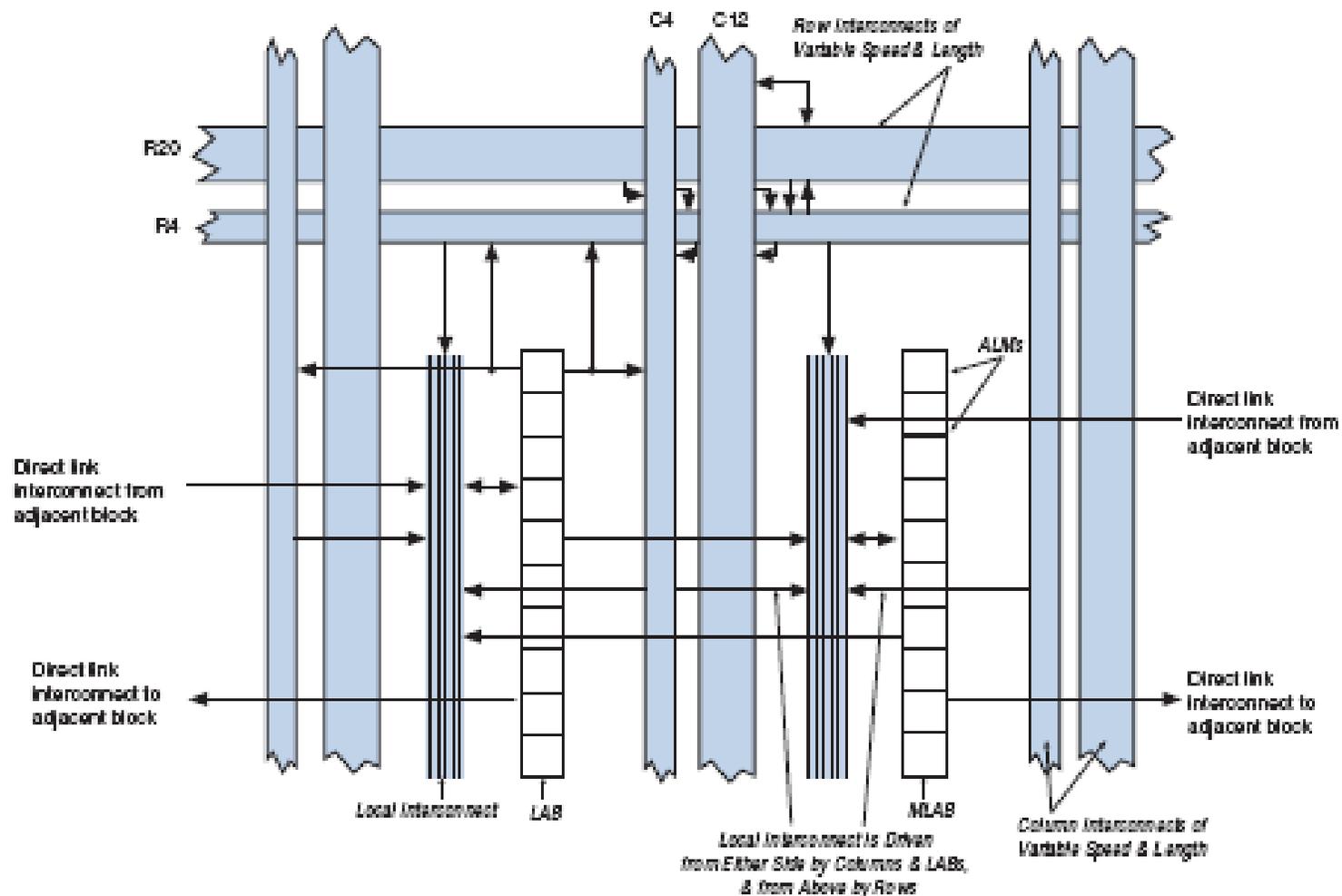

FPGA Stratix III

Logic Array Blocks and Adaptive Logic Modules in Stratix III Devices

Figure 2-6. Stratix III ALM Details

