

---

# Introdução

**Revisão de Conceitos de Circuitos Lógicos e  
Estruturas para Arquitetura de Computadores**

# Tópicos

---

- **Circuitos combinacionais:**
  - multiplexadores
  - somadores / subtratores
  - decodificadores
  - barramentos 3-state e conexão ponto-a-ponto
- **Circuitos sequenciais**
  - latches & FlipFlops
  - registradores
  - contadores
  - máquina de estados


# Circuitos Combinacionais

---

Tabela Verdade


Input			Output	
ai	bi	ci	ci+1	si
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Mapa de Karnaugh

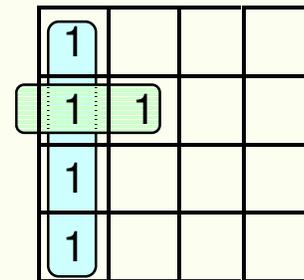


Saída  $y$  em função das  $2^4$  combinações de entrada

# Multiplexadores

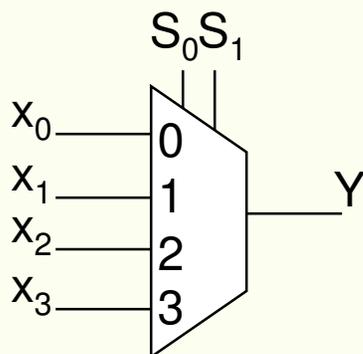


S <sub>0</sub>	S <sub>1</sub>	Y
0	0	X <sub>0</sub>
0	1	X <sub>1</sub>
1	0	X <sub>2</sub>
1	1	X <sub>3</sub>

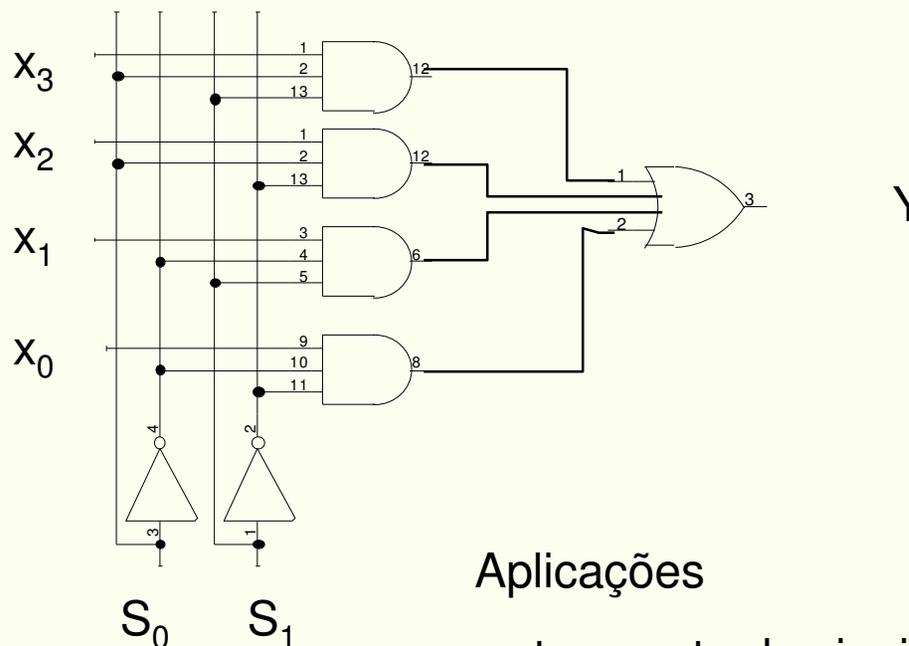


## Aplicações

- roteamento de sinais
- transferência de dados
- seleção de alternativas
- (barramento)

# Somadores / ULAs

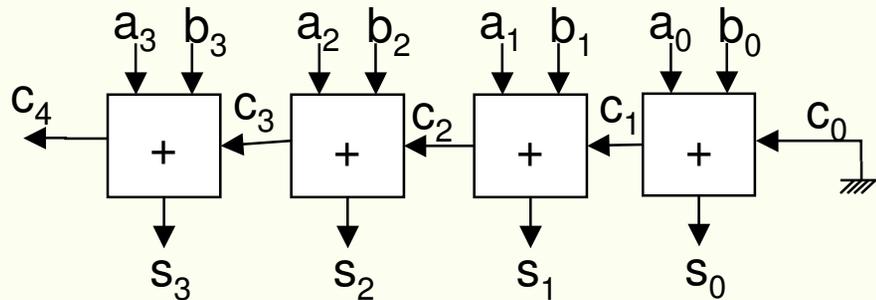

## projeto convencional

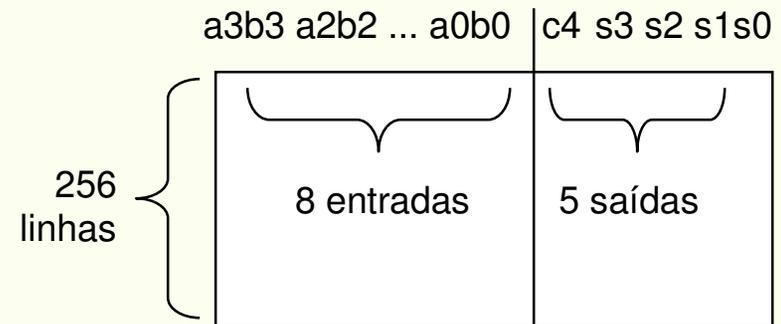

## abordagem bit-slice



Input			Output	
ai	bi	ci	ci+1	si
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Implementar por mapa de Karnaugh ou

- $C_{i+1} = 1$  se 2 ou mais 1's  $\Rightarrow a_i b_i + a_i c_i + b_i c_i$
- $S_i = 1$  se N<sup>o</sup> ímpar de 1's  $\Rightarrow a_i \oplus b_i \oplus c_i$


# Somadores

---

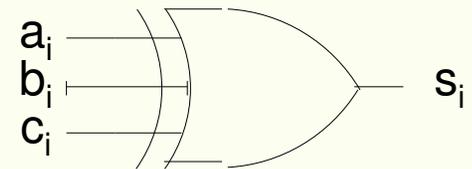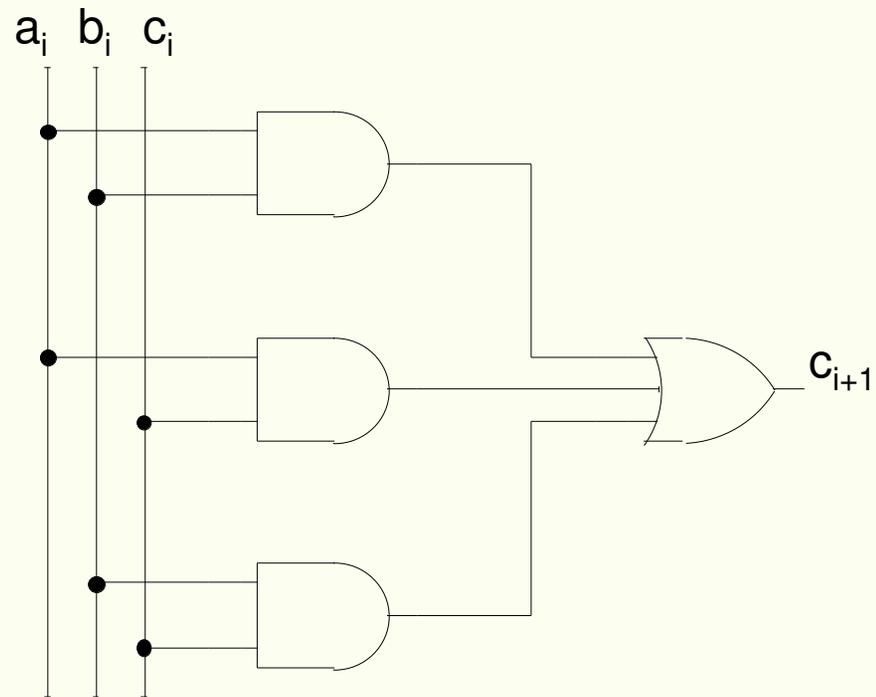


# Exercício ALU de 4 bits

---

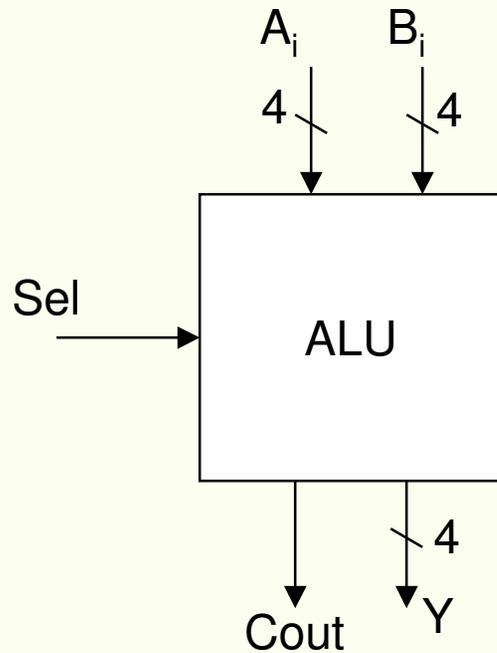


Sel	Função de Y
00	$Y = A + B$ ; Cout = vai-um
01	$Y = A \text{ AND } B$
10	$Y = A \text{ OR } B$
11	$Y = \text{complemento (A)}$


# Decodificadores

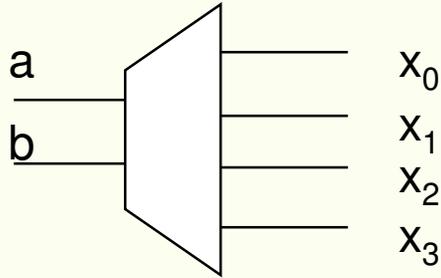

ab	X0	X1	X2	X3
00	1	0	0	0
01	0	1	0	0
10	0	0	1	0
11	0	0	0	1

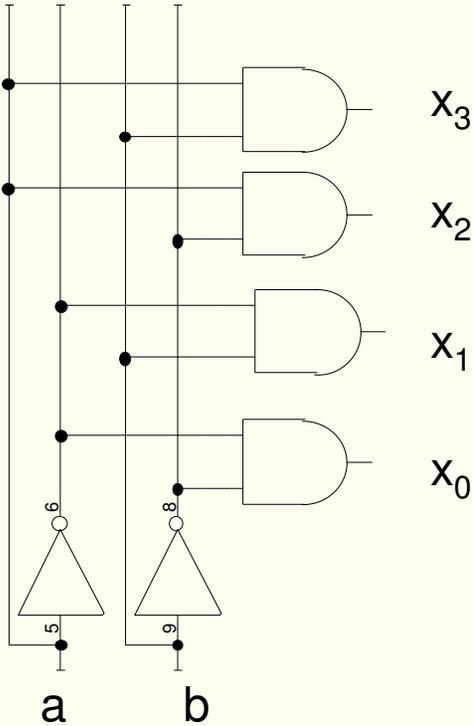


Exemplo de utilização:

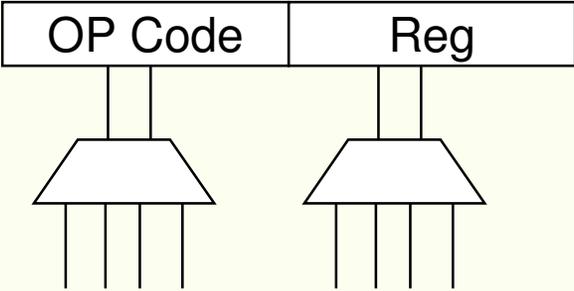

# Barramentos: comunic. entre elementos

---

a) ponto a ponto

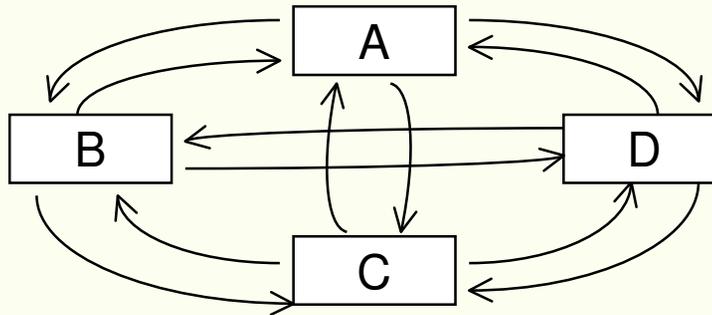

## Vantagens:

- comunicação direta entre elementos
- paralelismo


## Desvantagens:

- implementação
- complexidade
- custo
- escalabilidade
- expansibilidade

# Barramentos: comunic. entre elementos (2)

---

## b) barramento simples

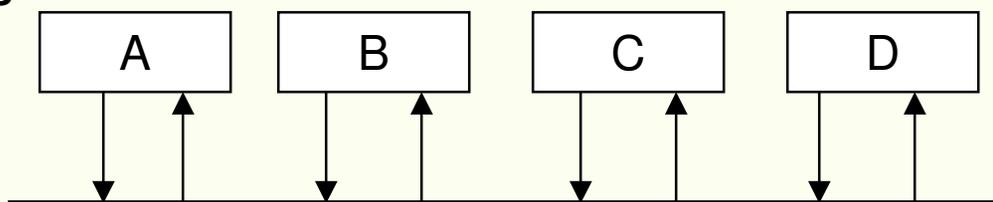


### Vantagens:

- implementação
- simplicidade
- custo (HW & projeto)
- escalabilidade
- expansibilidade
- isolamento (desacoplamento)
- VLSI (regularidade)

### Desvantagens:

- falta de paralelismo

## c) variante: barramento duplo

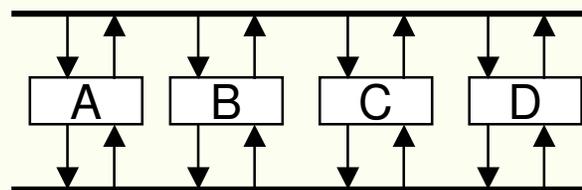


duas transações simultâneas por ciclo
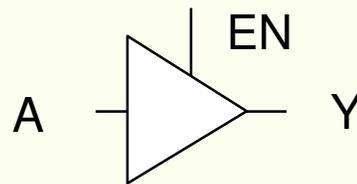
# Implementação de barramentos

---

- **Comunicação unidade x barramento:**
  - leitura (bar  $\Rightarrow$  unidade)
  - escrita (unidade  $\Rightarrow$  bar)
- **Seleção de qual unidade escreve no barramento**
  - Função multiplexador
- **Alternativas de implementação de escrita:**
  - AND-OR (convencional)
  - Wired AND ou OR
  - 3-State
- **Mais popular: 3-State**





Se  $EN = 1 \Rightarrow Y = A$

Se  $EN = 0 \Rightarrow Y = Z$


( $Z =$  alta impedância  $\equiv$  desligado)

# Implementação de barramentos (2)

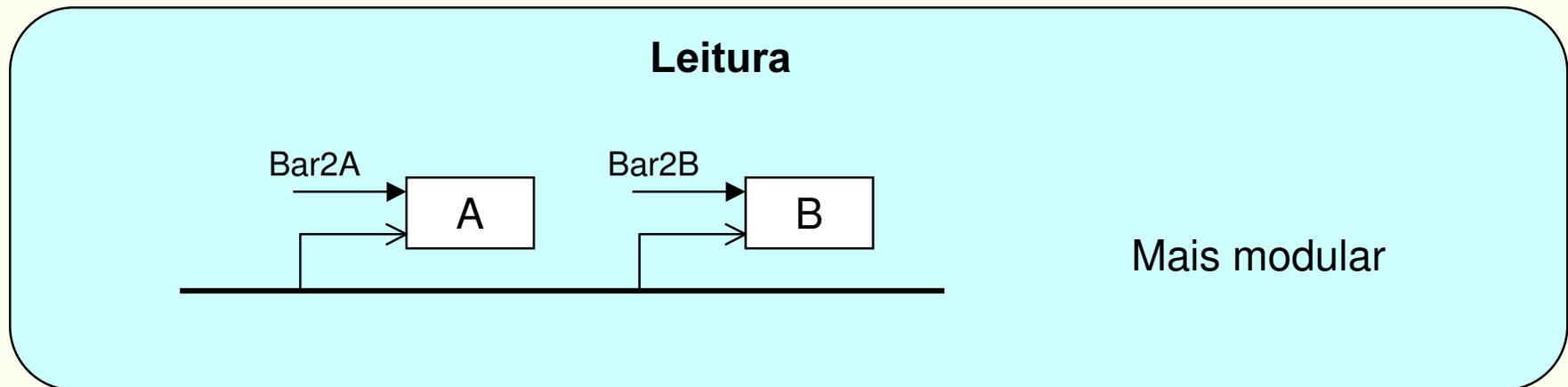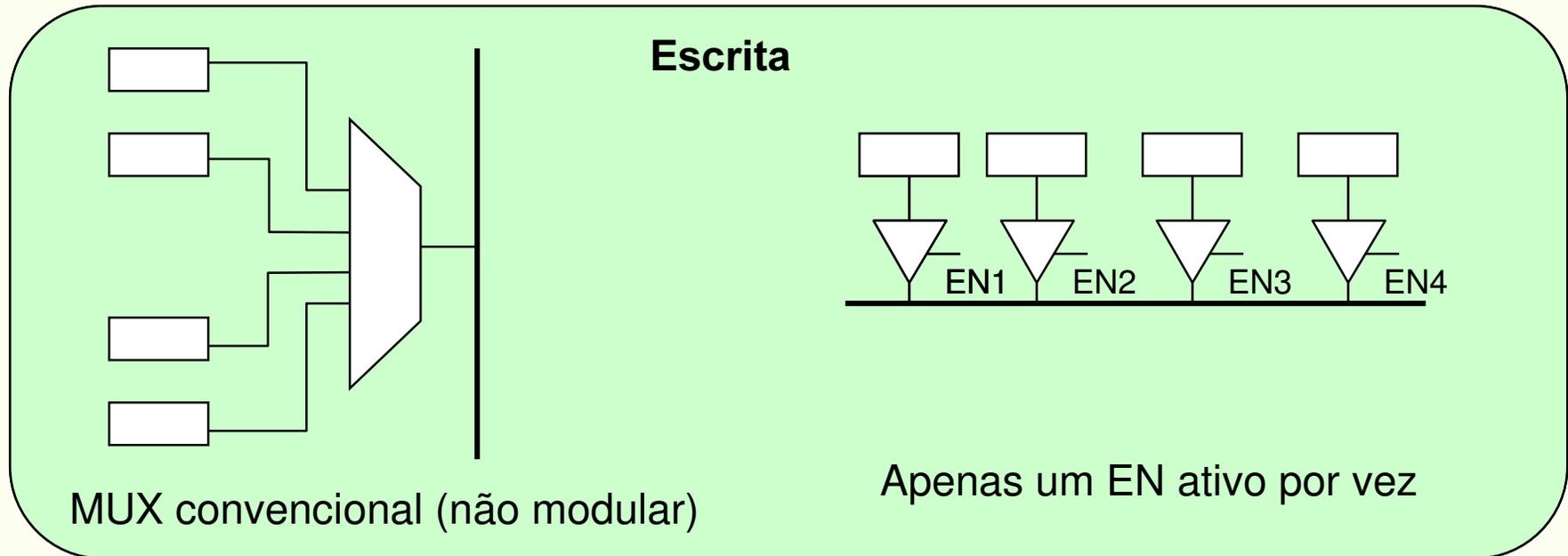

# Implementação de barramento modular (3)

---

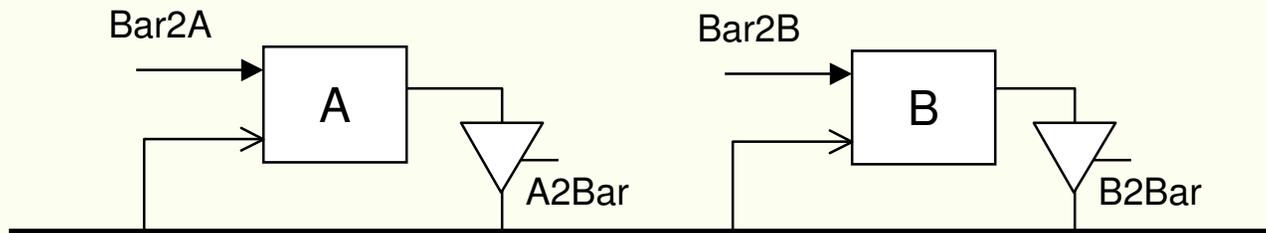

- Leitura e escrita modulares
- Expansibilidade e desacoplamento
- Regularidade
  - essencial para VLSI, geometria e disposição físicas são importantes


# Circuitos seqüenciais

---



- Latches & FlipFlops
- registradores
- contadores
- máquina de estados

# Elementos de armazenamento: Latch

Latch S-R

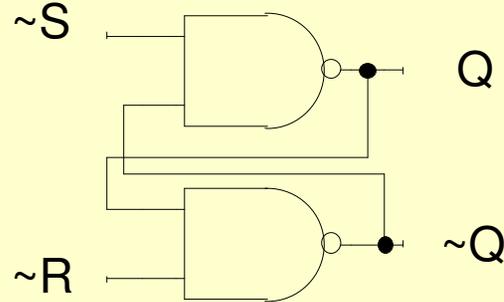


Latch Tipo D

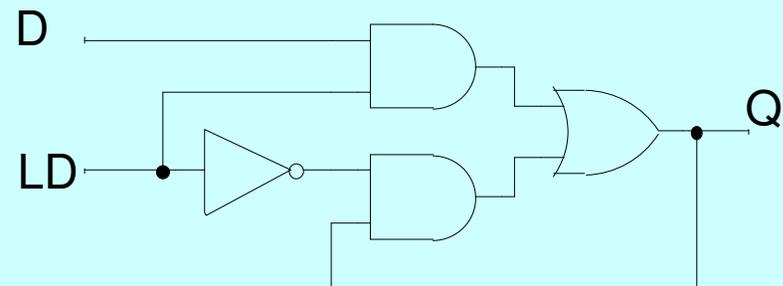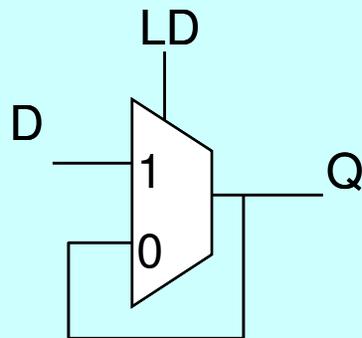


# Elementos de armazenamento: Flip-Flop

## Flip-Flop D

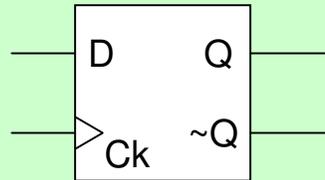

se  $CK \uparrow$  então  $D \rightarrow Q$   
(sensível à borda)



## Flip-Flop JK

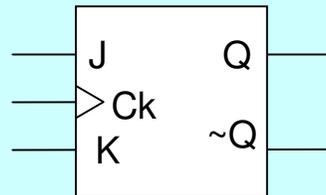

se  $CK \uparrow$  então


J	K	$Q_{n+1}$
0	0	$Q_n$
0	1	0
1	0	1
1	1	$\sim Q_n$
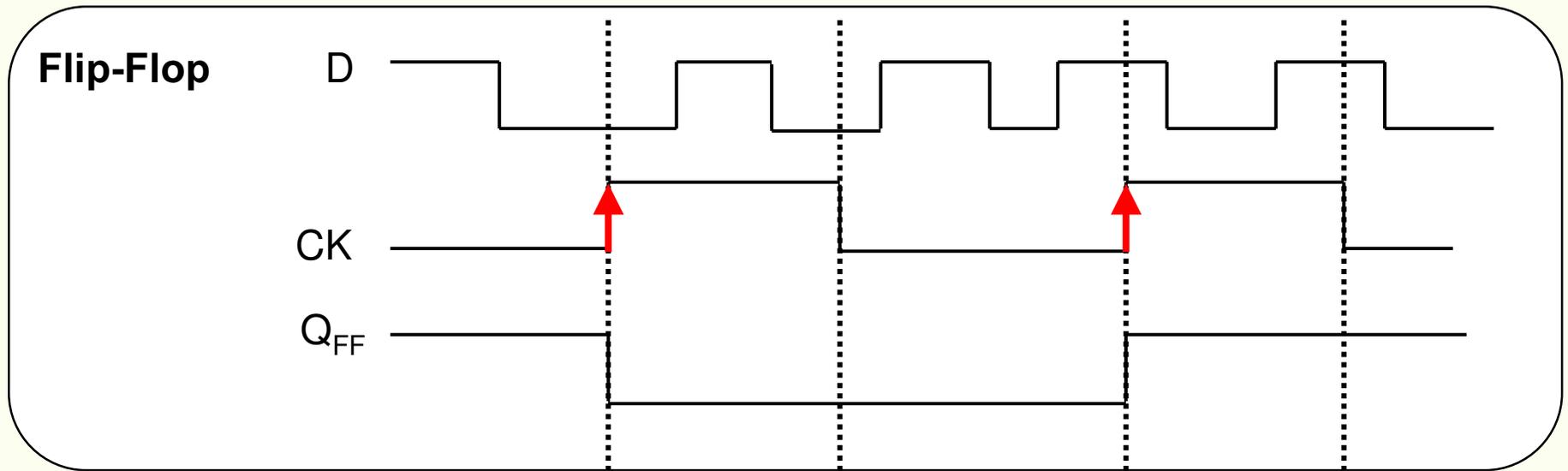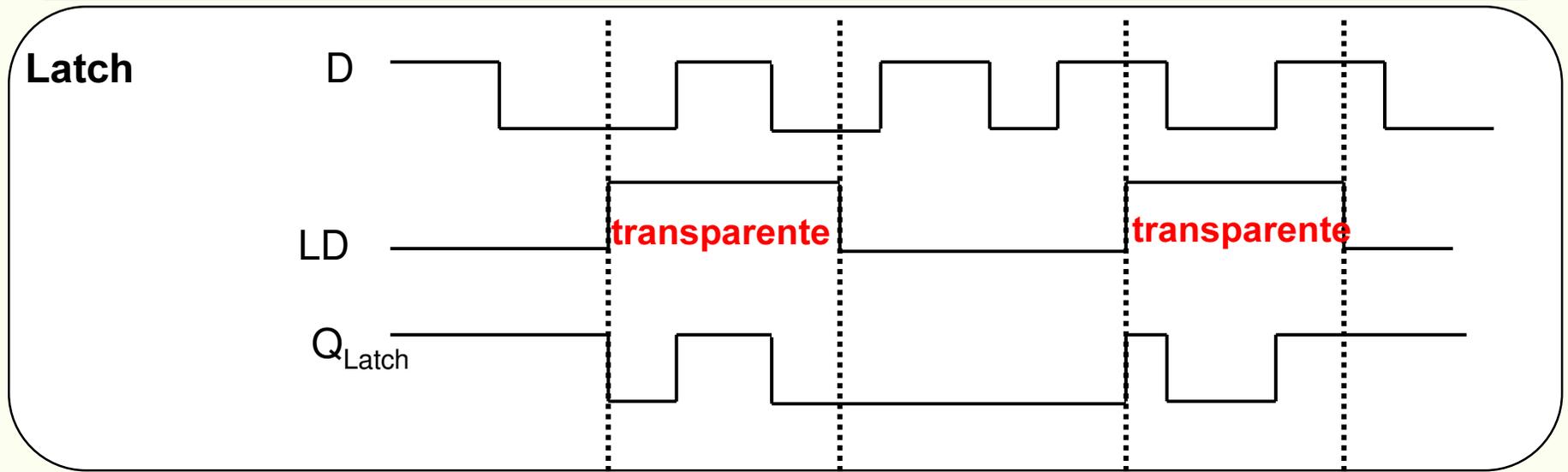
# Latch (transparente) versus Flip-Flop (borda)




# Registadores: conjunto de latches ou FFs

Registrador de carga paralela

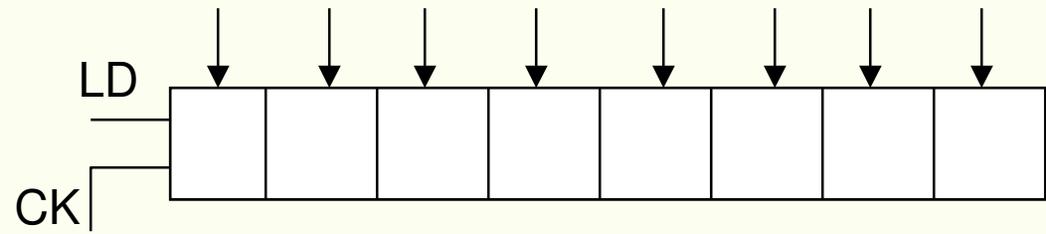


carga de registrador:

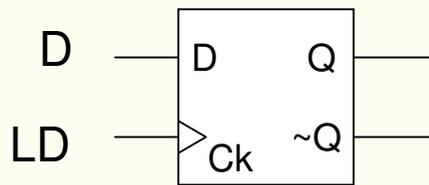

**Errado !**

Latch (LD) OK

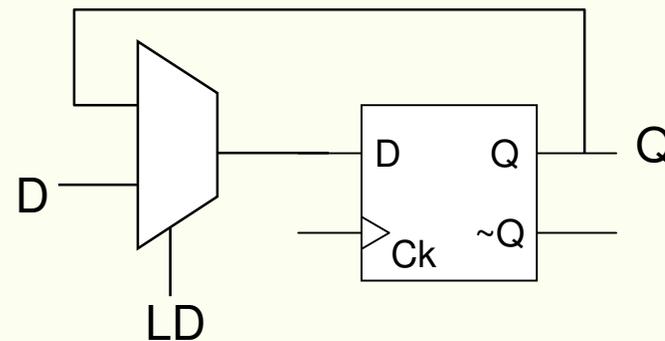


**CERTO (74LS377)**

FF ?

# Registrador de deslocamento

---

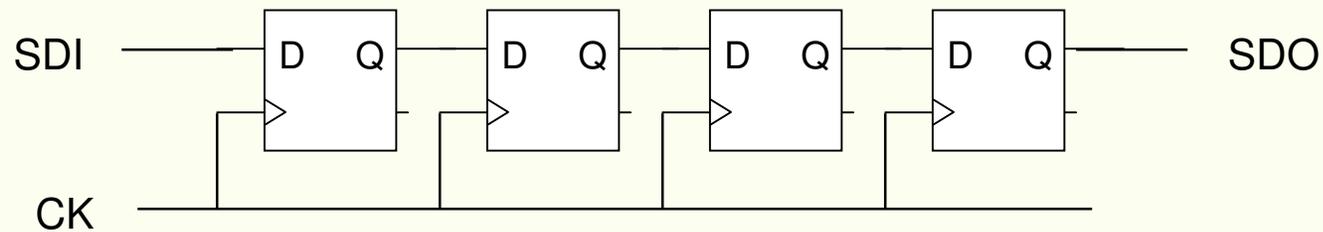


## Latch ou Flip-Flop?

Aplicações:

- ULAs têm registradores de deslocamento (esquerda, direita, anel)
- Conversão série  $\Leftrightarrow$  paralelo

# Contadores: exemplo toggle counter

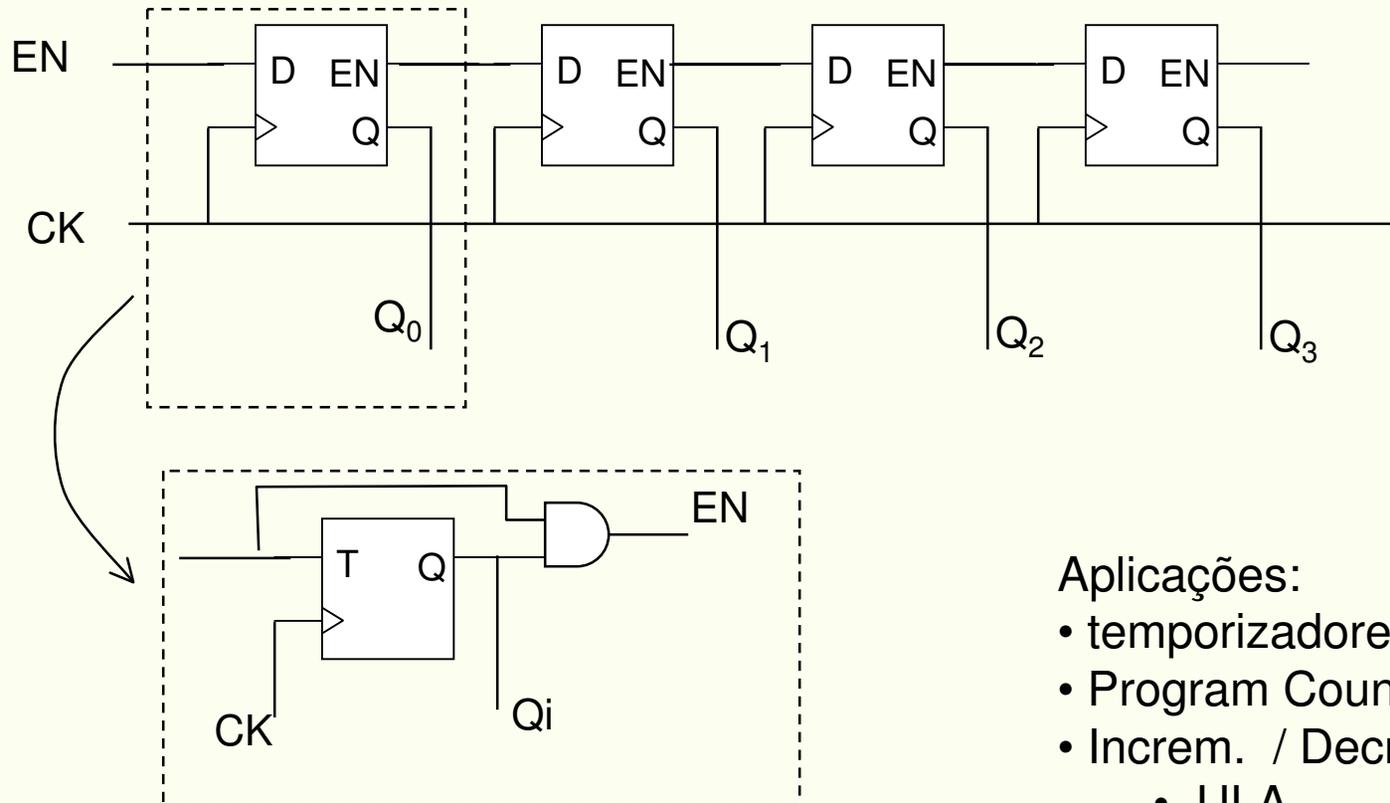


- Aplicações:
- temporizadores
  - Program Counter (PC)
  - Increm. / Decrem.
    - ULA

# Exercício registrador

---

Projetar um registrador de deslocamento

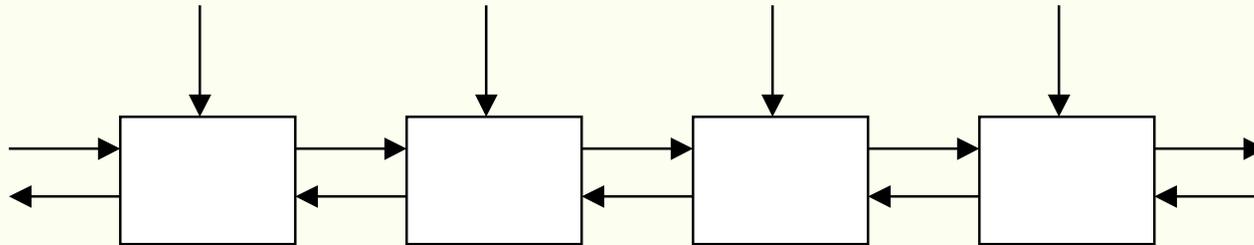
- esquerda / direita com carga paralela
- especificar os sinais de controle



# Máquina de Estados


## Circuito Sequencial Síncrono Genérico

### Máquina de Moore

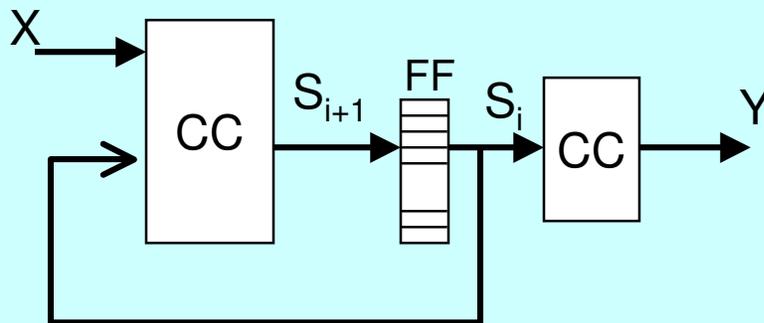



Saída  $Y$  muda apenas na transição do clock

### Máquina de Mealy

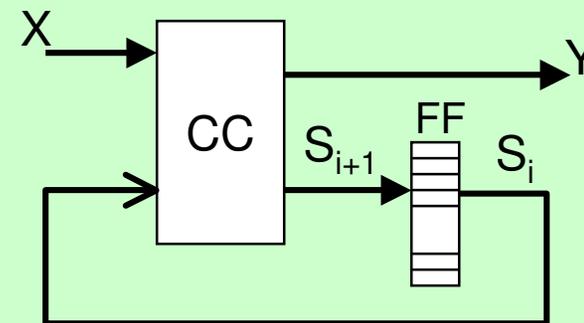

Saída  $Y$  pode mudar em qualquer instante, em função da entrada  $X$

# Síntese de uma máquina de estados

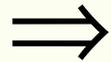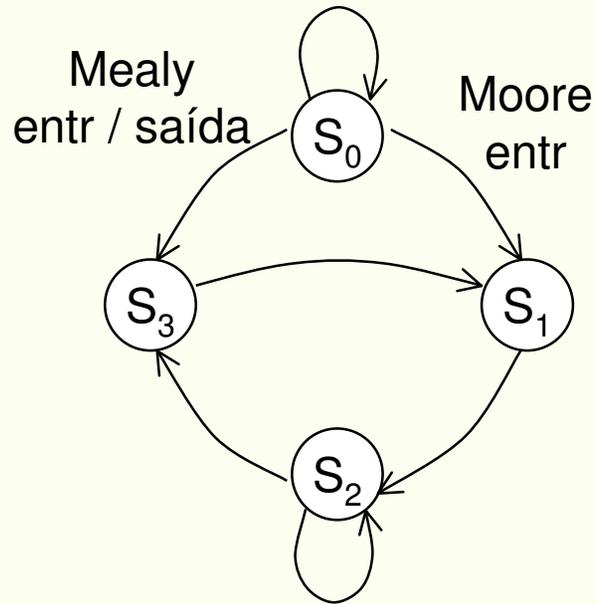

Estado		Entradas	Saídas
Atual	Próximo		
$S_0$	$S_1$		
$S_2$			

Diagrama de Transição de Estados

Tabela de Transição de Estados

# Síntese de uma máquina de estados

---

Estado		Entradas	Saídas
Atual	Próximo		
00	10		
01			

Codificação dos estados

- $S_0 = 00$  etc

Equações booleanas dos circuitos combinacionais

- $S_{i+1} = f_S(S_i, X)$
- $Y = f_Y(S_i, X)$  (em maq. de Moore, só S)

- Sintetizar os CCs
- Elementos de memória podem ser FF-D ou FF-JK

# Aplicações de máquina de Estados

Controle de seqüência de ações:

- Unidade de controle de CPUs
- Seqüência de ações → fluxograma
- Mapeamento direto:
  - fluxograma → maq de estados

