

---

# Chapter Five

## The Processor: Datapath and Control

# The Processor: Datapath & Control


---

- We're ready to look at an implementation of the MIPS
- Simplified to contain only:
  - memory-reference instructions: `lw`, `sw`
  - arithmetic-logical instructions: `add`, `sub`, `and`, `or`, `sll`
  - control flow instructions: `beq`, `j`
- Não implementadas: `mult`, `div`, `jal`, `fp`
- Generic Implementation:
  - use the program counter (PC) to supply instruction address
  - get the instruction from memory
  - read registers
  - use the instruction to decide exactly what to do
- All instructions use the ALU after reading the registers:
  - memory-reference (`sw` `lw`), arithmetic, control flow
 
# State Elements

---


- **Unclocked vs. Clocked**
- **Clocks used in synchronous logic**
  - **when should an element that contains state be updated?**


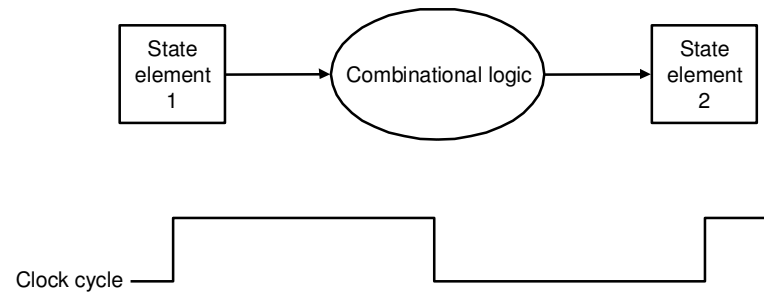
# Our Implementation



---

- **An edge triggered methodology**
- **Typical execution:**
  - **read contents of some state elements,**
  - **send values through some combinational logic**
  - **write results to one or more state elements**




# Register File (e Memória)

## Register File: built out D-FF

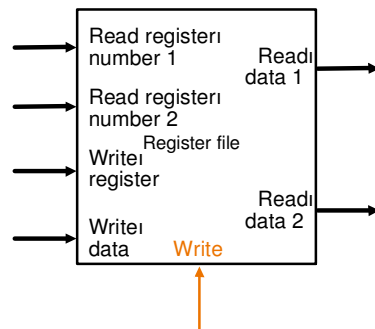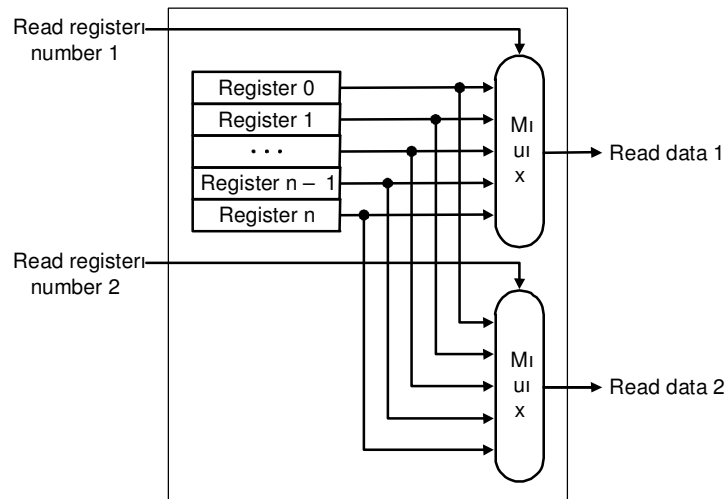


## Memória:

- acesso Mem[addr]

 

# Uma visão simplificada


|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Dados: lw, sw         | lw \$t1, 100(\$t2)    |
| Arit: add, sub, .. op | add \$t1, \$t2, \$t3  |
| Log: slt              | slt \$t1, \$t2, \$t3  |
| Desvio: beq           | beq \$t1, \$t2, label |

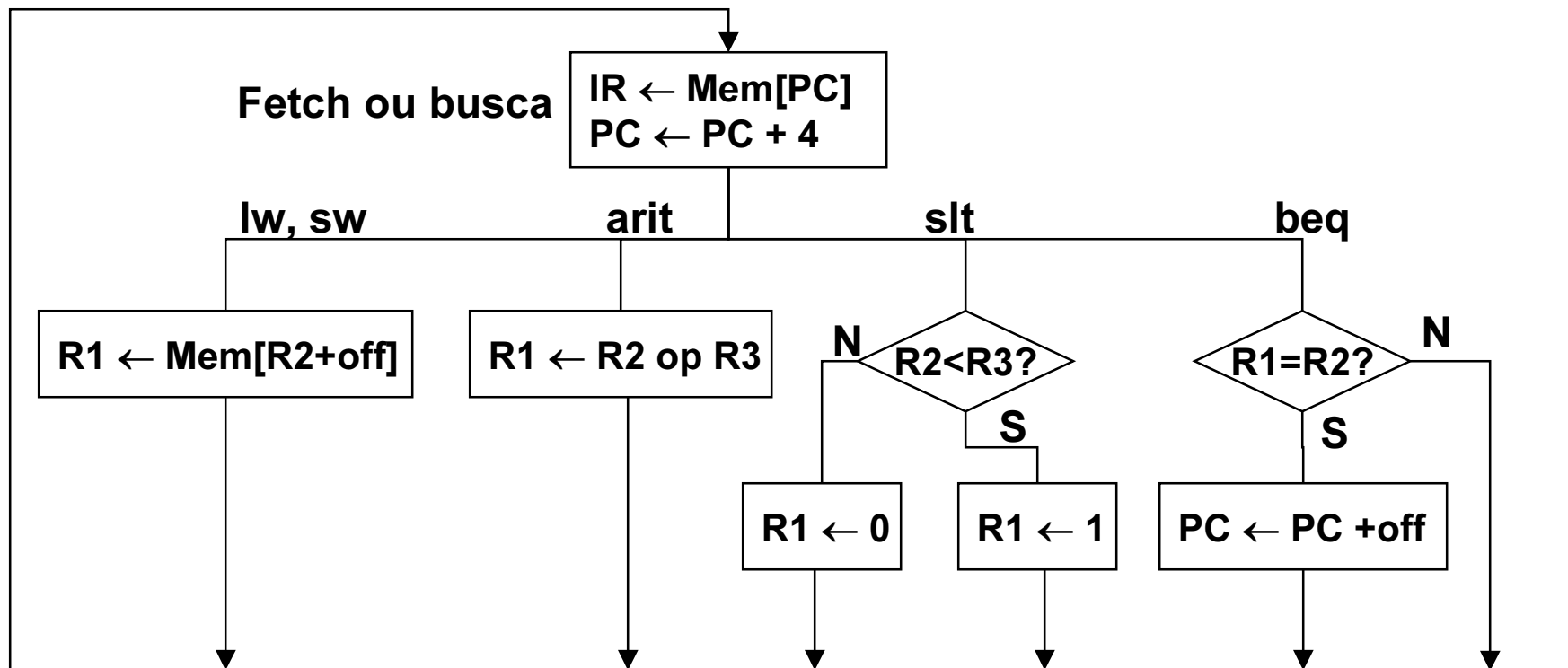

 
# More Implementation Details

---

- **Primeira abordagem: 1 período de clock por instrução**



- **Abstract / Simplified View:**

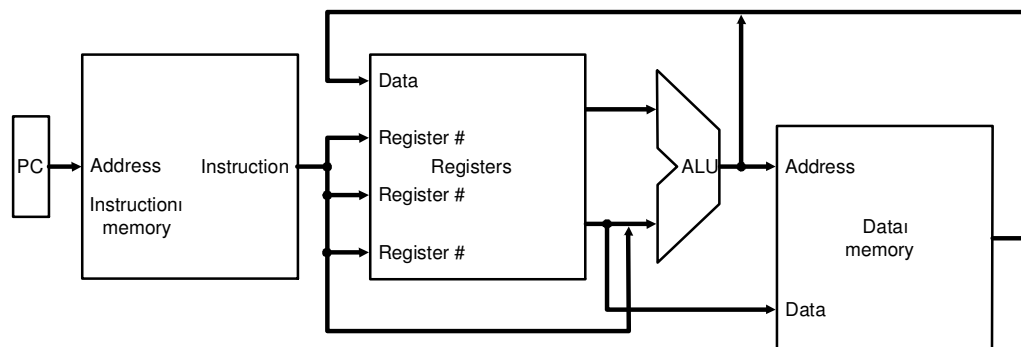


## Two types of functional units:

- elements that operate on data values (combinational)
- elements that contain state (sequential)
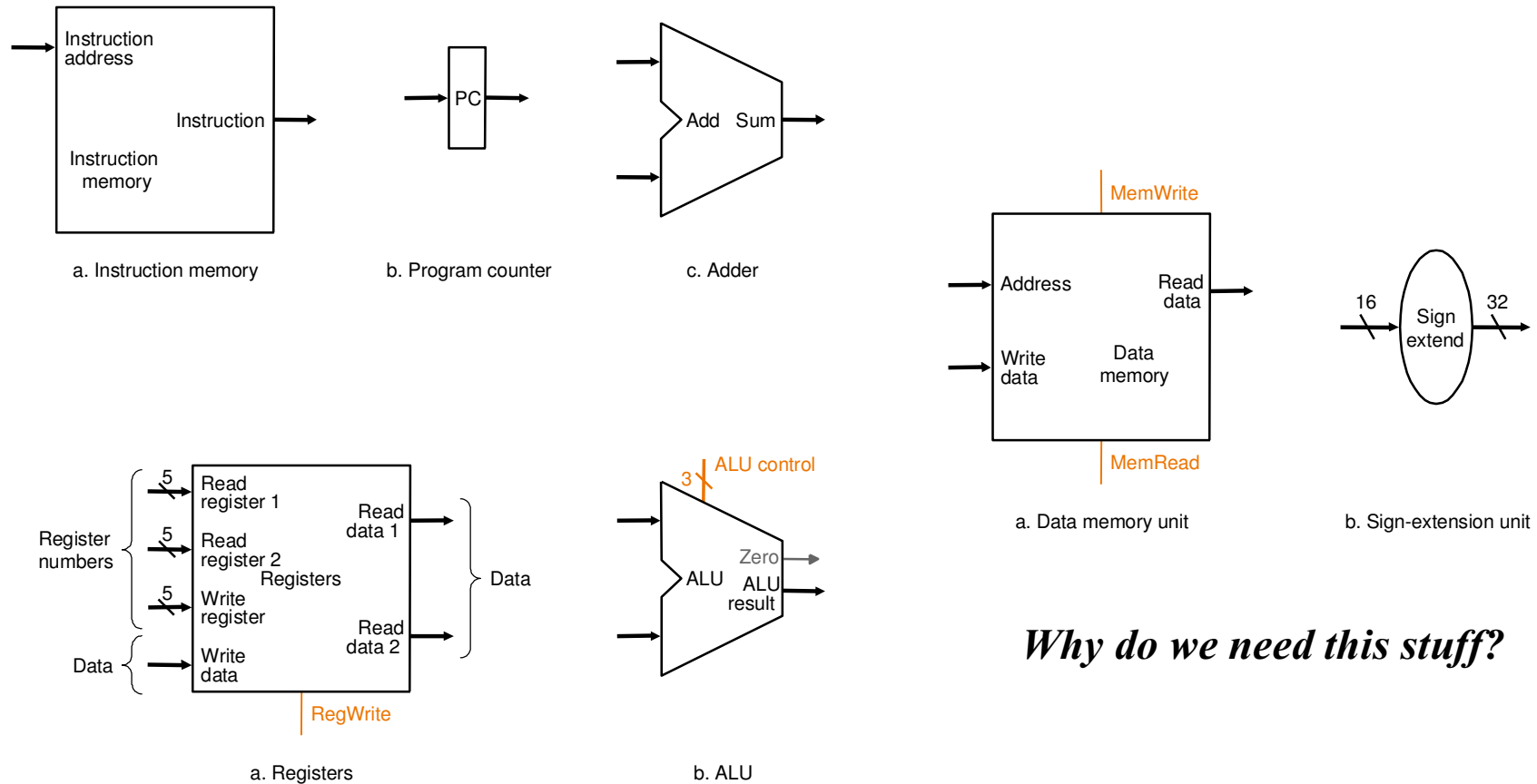
# Simple Implementation

- Include the functional units we need for each instruction




*Why do we need this stuff?*




# Fetch

---

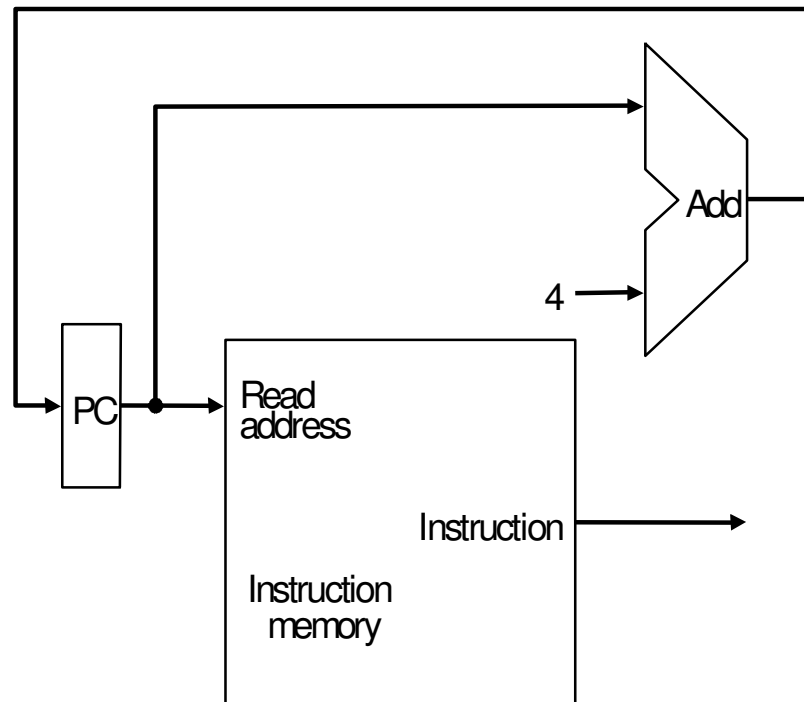


# Tipo R


---

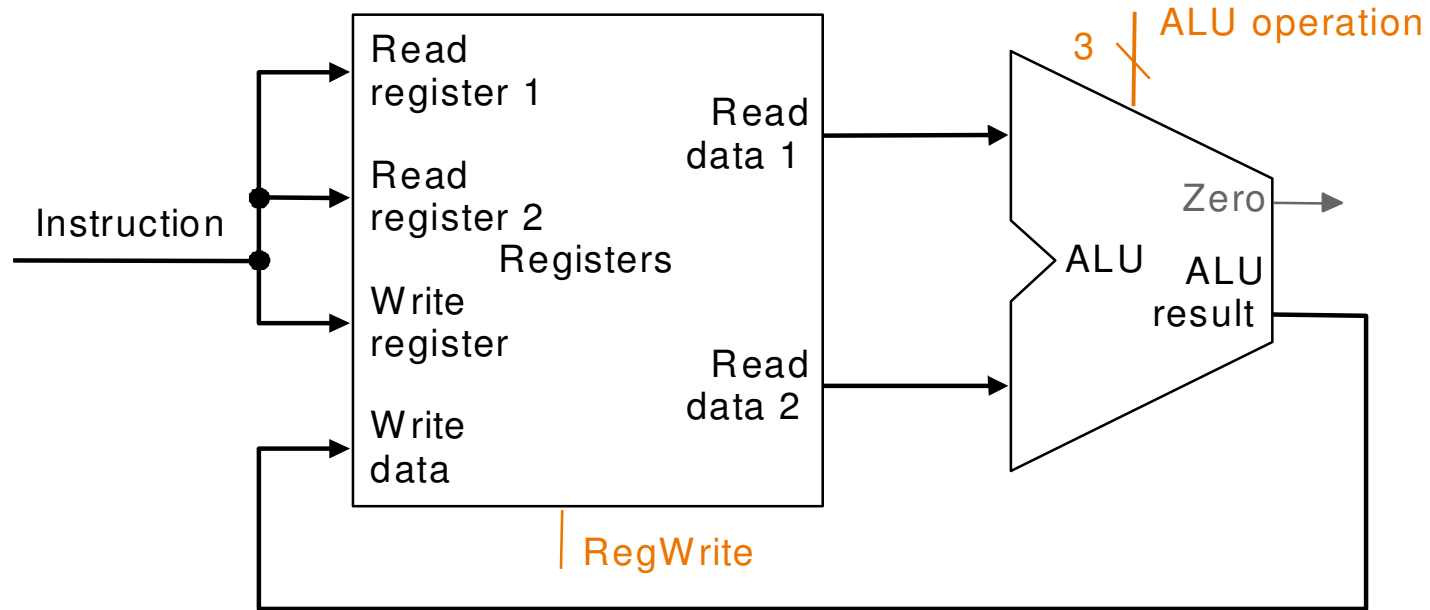

# Referência a Memória

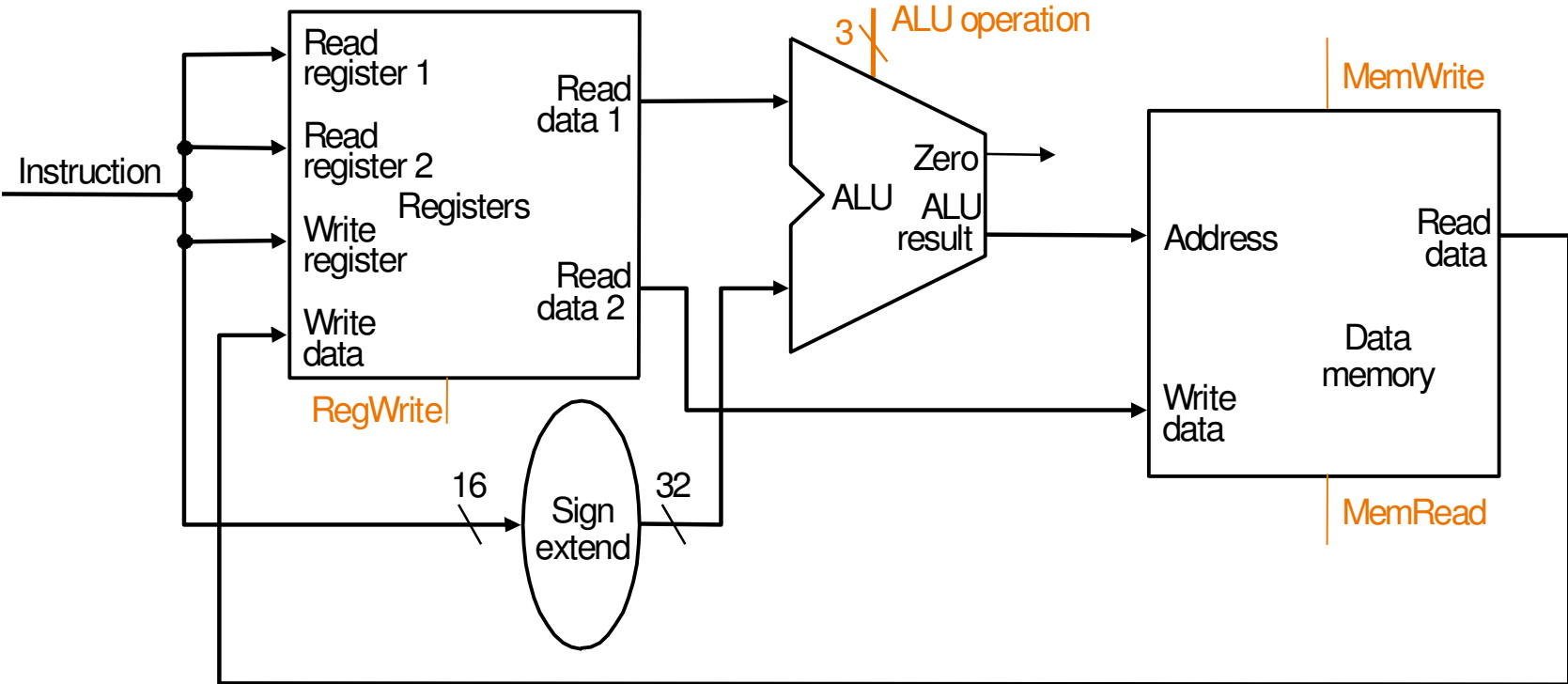


# beq

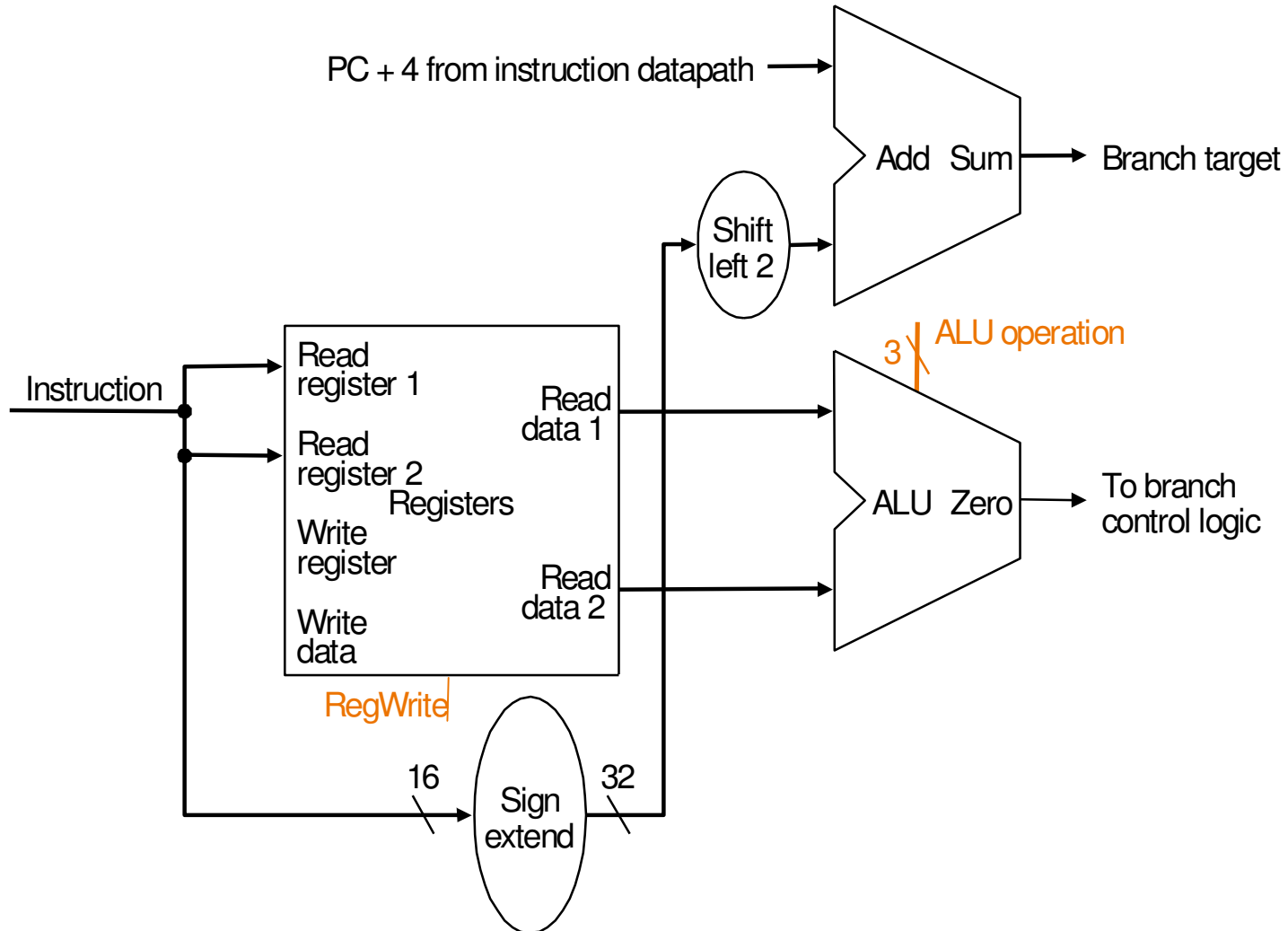
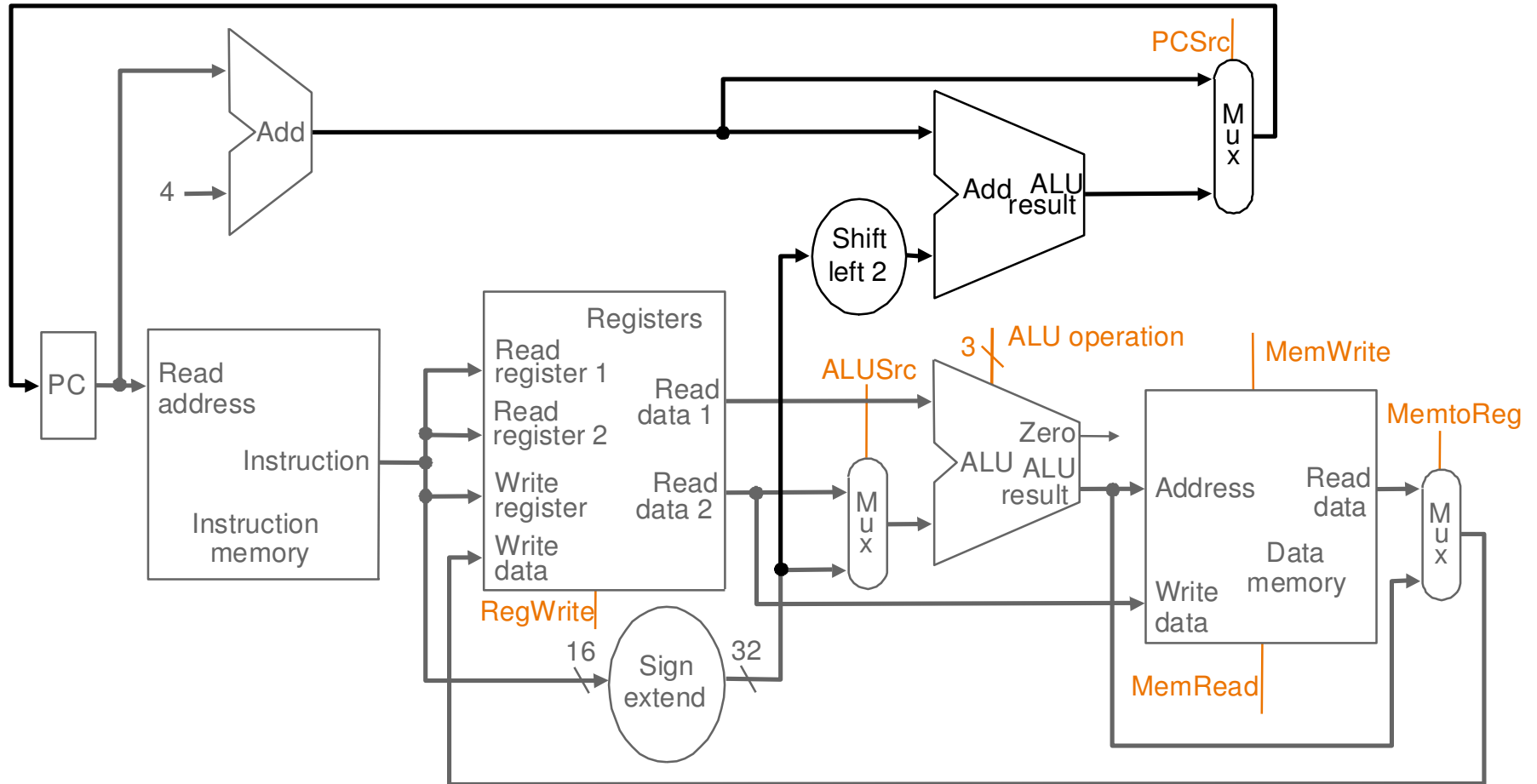
# Building the Datapath

- Use multiplexers to stitch them together



# ALUs e Multiplexadores

---

- **ALU genérica:  $R1 \leftarrow R2 \text{ op } R3$**
- **ALU soma para endereço instrução:  $PC + 4$**
- **ALU soma para endereço de desvio:  $PC + \text{SignExt}(\text{ShiftLeft}(\text{Offset}))$**
  
- **MUX 2:1 para escolher segundo operando da ALU genérica**
  - **R2**
  - **SignExt (Offset)**
  
- **MUX 2:1 para escolher o que será carregado no PC**
  - **PC + 4**
  - **PC + SignExt (ShiftLeft (Offset))**
  
- **MUX 2:1 para escolher qual é a origem do dado a ser escrito no Banco de Registradores**
  - **lido da memória**
  - **resultado da operação da ALU genérica**

# Control

---

- **Selecting the operations to perform (ALU, read/write, etc.)**
- **Controlling the flow of data (multiplexor inputs)**
- **Information comes from the 32 bits of the instruction**
- **Example:**

**add \$8, \$17, \$18**

**Instruction Format:**

|        |       |       |       |       |        |
|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 000000 | 10001 | 10010 | 01000 | 00000 | 100000 |
| op     | rs    | rt    | rd    | shamt | funct  |

- **ALU's operation based on instruction type and function code**

# Control

---

- e.g., what should the ALU do with this instruction
- Example: `lw $1, 100($2)`

|    |   |   |     |
|----|---|---|-----|
| 35 | 2 | 1 | 100 |
|----|---|---|-----|

|    |    |    |               |
|----|----|----|---------------|
| op | rs | rt | 16 bit offset |
|----|----|----|---------------|

- ALU control input


|     |                  |
|-----|------------------|
| 000 | AND              |
| 001 | OR               |
| 010 | add              |
| 110 | subtract         |
| 111 | set-on-less-than |

- Why is the code for subtract 110 and not 011?



# Controle da ALU

| OPCODE   | Function       | ALUop | Operação          |
|----------|----------------|-------|-------------------|
| lw ou sw | xxx xxx        | 00    | soma              |
| 000 000  | tipo da instr. | 10    | depende da instr. |
| beq      | xxx xxx        | 01    | subtração         |

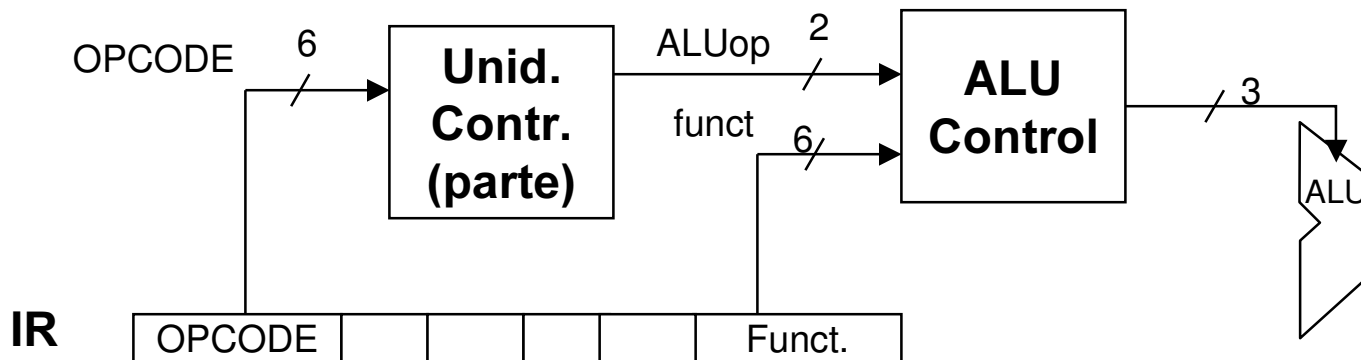


| ALUOp  |        | Funct field |    |    |    |    |    | Operation |
|--------|--------|-------------|----|----|----|----|----|-----------|
| ALUOp1 | ALUOp0 | F5          | F4 | F3 | F2 | F1 | F0 |           |
| 0      | 0      | X           | X  | X  | X  | X  | X  | 010       |
| X      | 1      | X           | X  | X  | X  | X  | X  | 110       |
| 1      | X      | X           | X  | 0  | 0  | 0  | 0  | 010       |
| 1      | X      | X           | X  | 0  | 0  | 1  | 0  | 110       |
| 1      | X      | X           | X  | 0  | 1  | 0  | 0  | 000       |
| 1      | X      | X           | X  | 0  | 1  | 0  | 1  | 001       |
| 1      | X      | X           | X  | 1  | 0  | 1  | 0  | 111       |

## Binv - cod

| Inst | Funct.             |
|------|--------------------|
| add  | 32=20 <sub>H</sub> |
| sub  | 34=22 <sub>H</sub> |
| and  | 36=24 <sub>H</sub> |
| or   | 37=25 <sub>H</sub> |
| slt  | 42=2A <sub>H</sub> |

# Lógica de controle da ALU

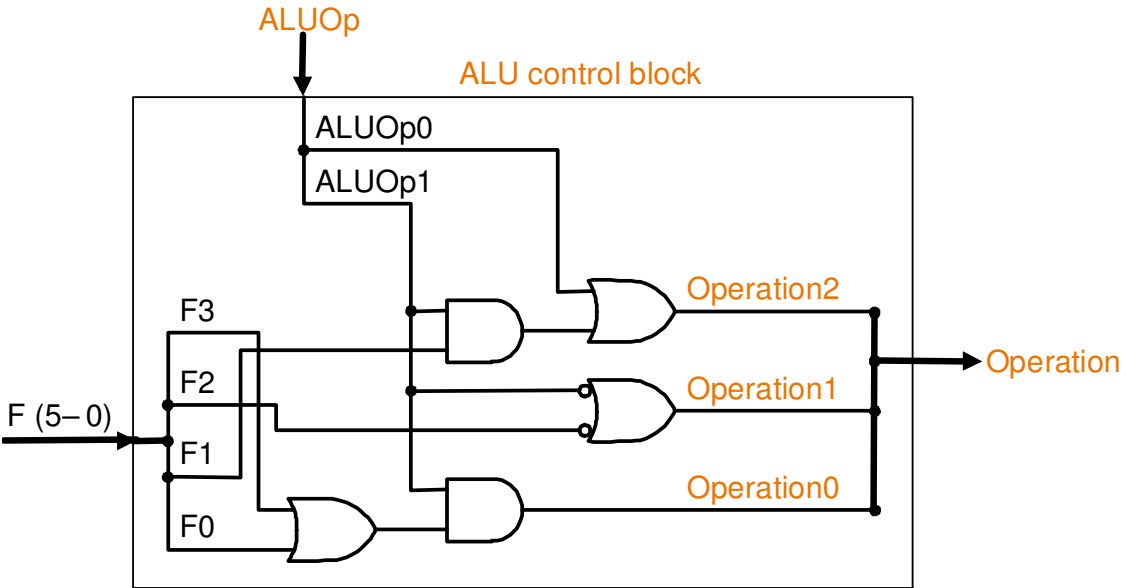

| ALUOp  |        | Funct field |    |    |    |    |    | Operation |
|--------|--------|-------------|----|----|----|----|----|-----------|
| ALUOp1 | ALUOp0 | F5          | F4 | F3 | F2 | F1 | F0 |           |
| 0      | 0      | X           | X  | X  | X  | X  | X  | 010       |
| X      | 1      | X           | X  | X  | X  | X  | X  | 110       |
| 1      | X      | X           | X  | 0  | 0  | 0  | 0  | 010       |
| 1      | X      | X           | X  | 0  | 0  | 1  | 0  | 110       |
| 1      | X      | X           | X  | 0  | 1  | 0  | 0  | 000       |
| 1      | X      | X           | X  | 0  | 1  | 0  | 1  | 001       |
| 1      | X      | X           | X  | 1  | 0  | 1  | 0  | 111       |

| Inst | Funct.             |
|------|--------------------|
| add  | 32=20 <sub>H</sub> |
| sub  | 34=22 <sub>H</sub> |
| and  | 36=24 <sub>H</sub> |
| or   | 37=25 <sub>H</sub> |
| slt  | 42=2A <sub>H</sub> |

# Campos da instrução e MUX adicional

---


|               |       |       |       |       |       |       |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Tipo R</b> | op    | rs    | rt    | rd    | shamt | funct |
|               | 31-26 | 25-21 | 20-16 | 15-11 | 10-6  | 5-0   |

|              |       |       |       |      |  |
|--------------|-------|-------|-------|------|--|
| <b>lw sw</b> | op    | rs    | rt    | addr |  |
|              | 31-26 | 25-21 | 20-16 | 15-0 |  |

|            |       |       |       |      |  |
|------------|-------|-------|-------|------|--|
| <b>beq</b> | op    | rs    | rt    | addr |  |
|            | 31-26 | 25-21 | 20-16 | 15-0 |  |

- **2 registradores a serem lidos em todos os tipos:**
  - campos **rs (25-21)** e **rt (20-16)**
- **offset para beq, lw e sw:**
  - **(15-0)**
- **Registradores de destino (write register) em dois lugares:**
  - **lw e sw: rt (20-16)**
  - **Tipo R: rd (15-11)**
  - **Necessário MUX controlado por RegisterDestination: RegDst**

# Control

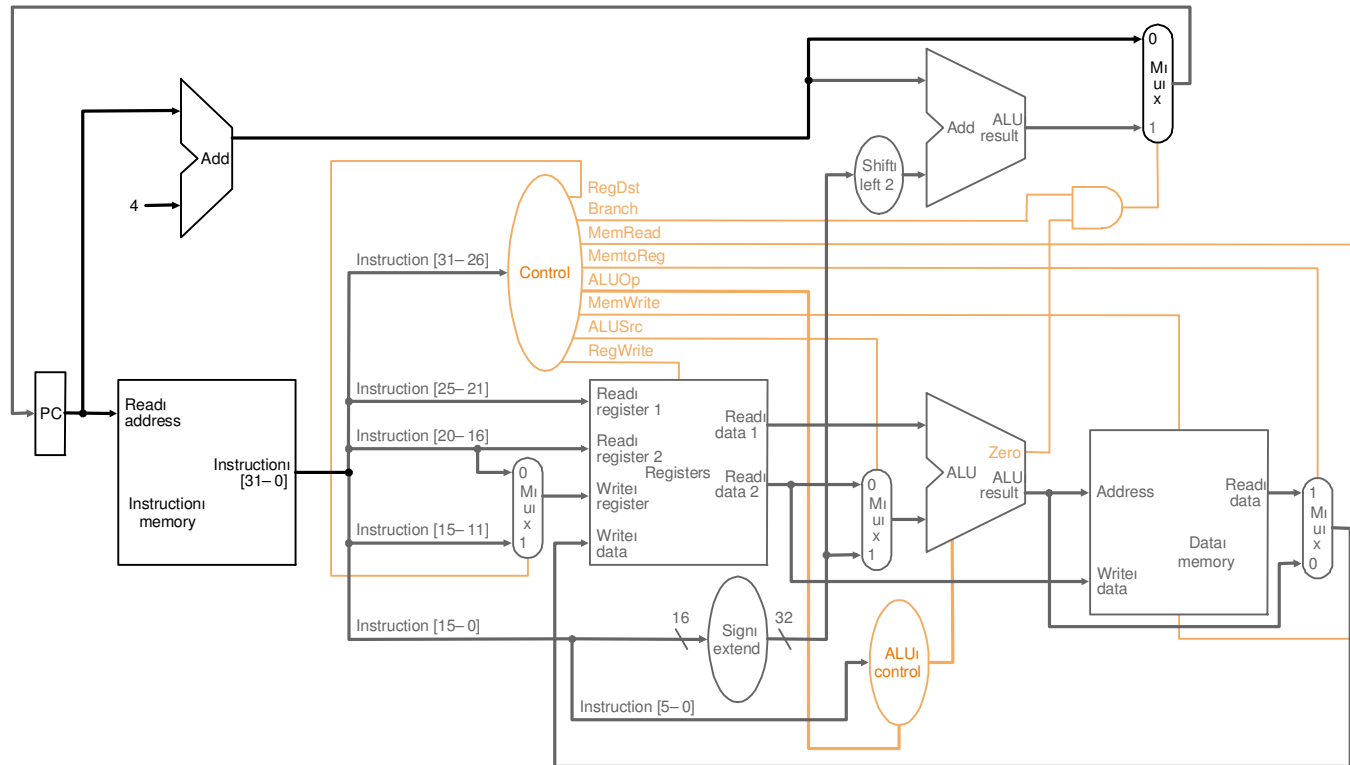


| Instruction | RegDst | ALUSrc | Memto-Reg | Reg Write | Mem Read | Mem Write | Branch | ALUOp1 | ALUp0 |
|-------------|--------|--------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|--------|-------|
| R-format    | 1      | 0      | 0         | 1         | 0        | 0         | 0      | 1      | 0     |
| lw          | 0      | 1      | 1         | 1         | 1        | 0         | 0      | 0      | 0     |
| sw          | X      | 1      | X         | 0         | 0        | 1         | 0      | 0      | 0     |
| beq         | X      | 0      | X         | 0         | 0        | 0         | 1      | 0      | 1     |

# Unidade de Controle

| Instruction | RegDst | ALUSrc | Memto-Reg | Reg Write | Mem Read | Mem Write | Branch | ALUOp1 | ALUp0 |
|-------------|--------|--------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|--------|-------|
| R-format    | 1      | 0      | 0         | 1         | 0        | 0         | 0      | 1      | 0     |
| lw          | 0      | 1      | 1         | 1         | 1        | 0         | 0      | 0      | 0     |
| sw          | X      | 1      | X         | 0         | 0        | 1         | 0      | 0      | 0     |
| beq         | X      | 0      | X         | 0         | 0        | 0         | 1      | 0      | 1     |

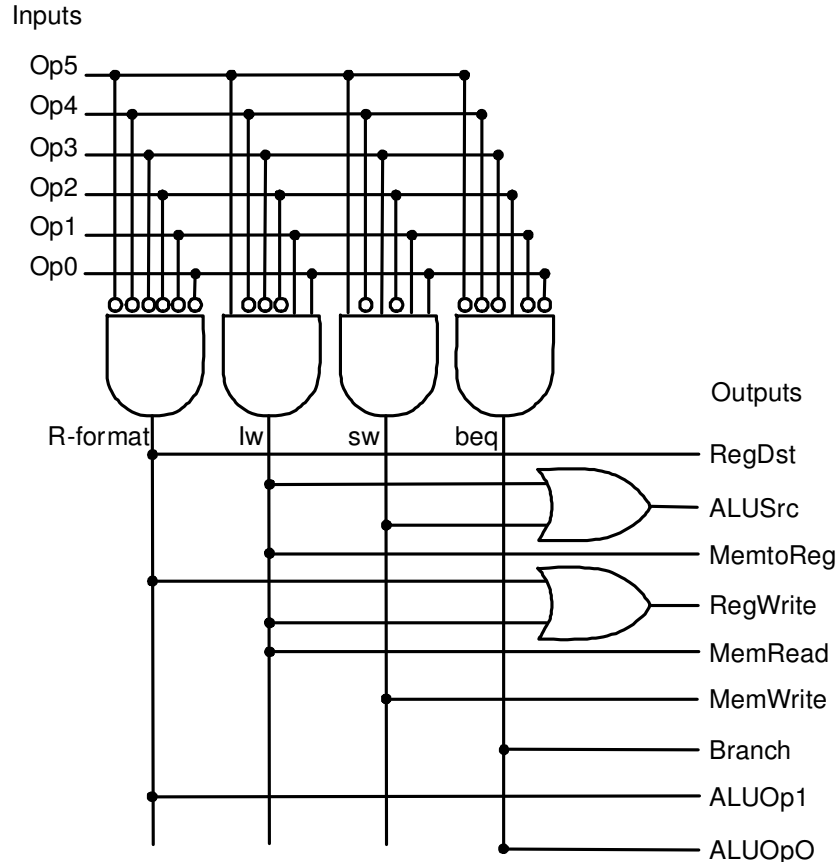
**Formato R: 000 000**  
**lw: 100 011**  
**sw: 101 011**  
**beq: 000 100**


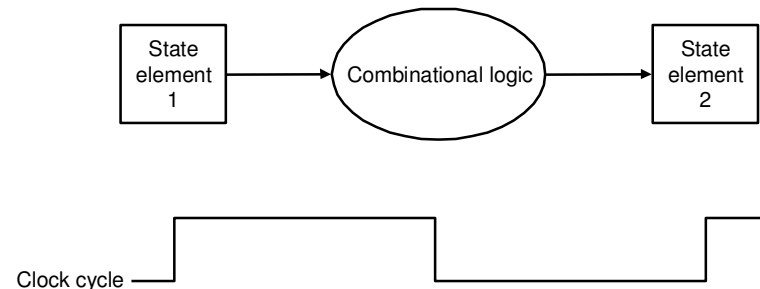
# Our Simple Control Structure

---


- All of the logic is combinational
- We wait for everything to settle down, and the right thing to be done
  - ALU might not produce “right answer” right away
  - we use write signals along with clock to determine when to write
- Cycle time determined by length of the longest path





*We are ignoring some details like setup and hold times*
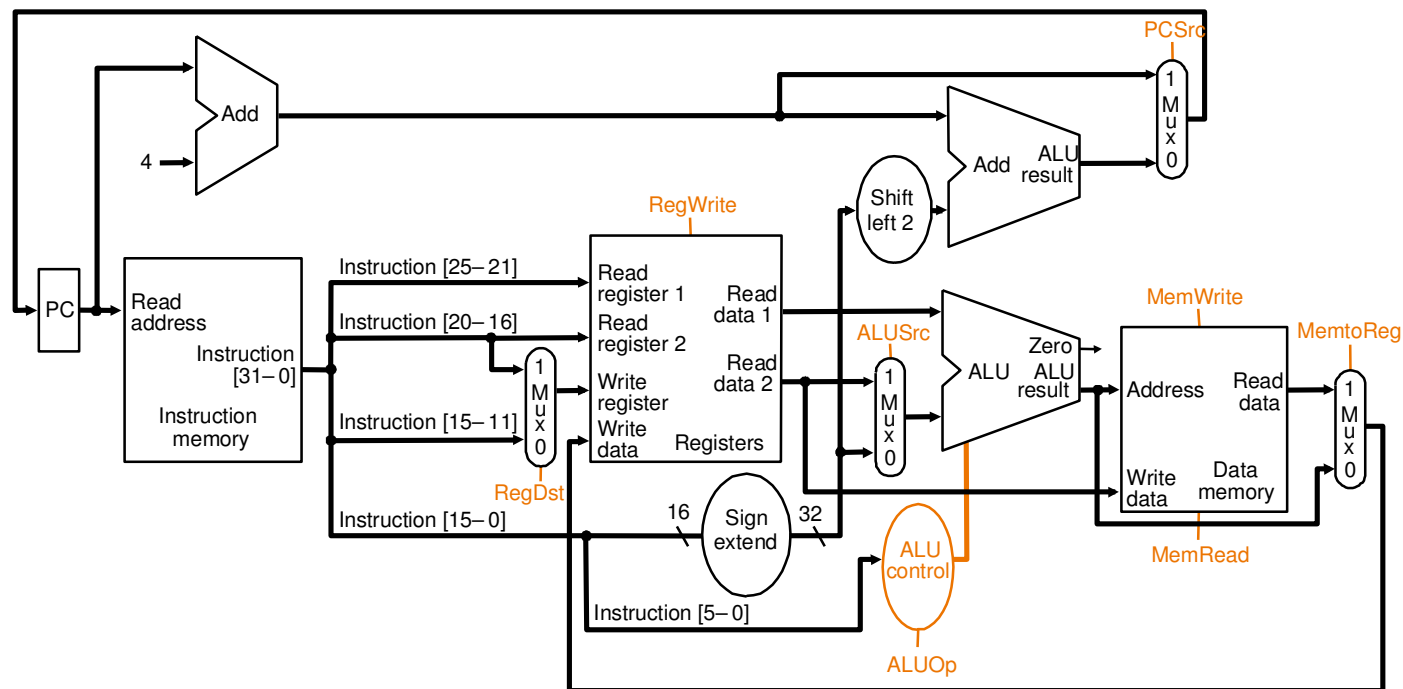
# Single Cycle Implementation

- Calculate cycle time assuming negligible delays except:
  - memory (2ns), ALU and adders (2ns), register file access (1ns)



# Adicionando a instrução jump

 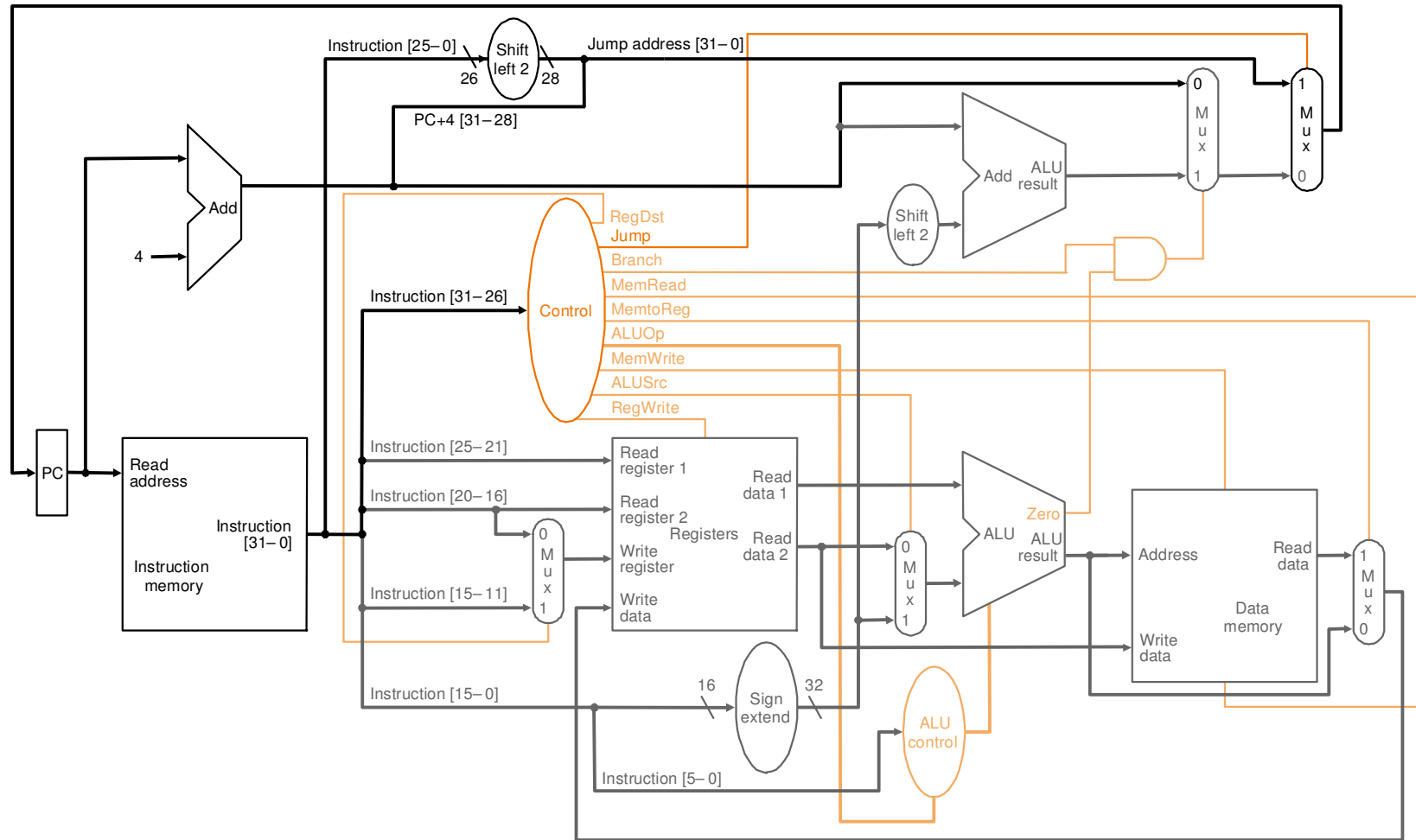



# Problemas com a alternativa de ciclo único

---

- “Vantagem”: CPI = ?
- Desempenho?
  - supor unidades em uso: Memória (2ns), ALU (2ns), Registr (1ns)

| Classe |       |         |     |         |         |
|--------|-------|---------|-----|---------|---------|
| R      | Fetch | Registr | ALU | Registr |         |
| lw     | Fetch | Registr | ALU | Mem     | Registr |
| sw     | Fetch | Registr | ALU | Mem     |         |
| beq    | Fetch | Registr | ALU |         |         |
| j      | Fetch |         |     |         |         |

| Classe | Mem. Instr. | Reg RD | ALU | Data Mem | Reg WR | total |
|--------|-------------|--------|-----|----------|--------|-------|
| R      | 2           | 1      | 2   | 0        | 1      | 6     |
| lw     | 2           | 1      | 2   | 2        | 1      | 8     |
| sw     | 2           | 1      | 2   | 2        |        | 7     |
| beq    | 2           | 1      | 2   |          |        | 5     |
| j      | 2           |        |     |          |        | 2     |

# Problemas com o ciclo único (2)

---

- **Desempenho:**
  - TCK = caminho crítico = 8 ns
  - velocidade limitada pelo pior caso
- **Alternativas:**
  - fazer clock com frequência variável (muito custoso e complicado)
  - “picar” a instrução em pequenas funções e executá-las em vários ciclos de clock, uma (ou mais) por ciclo
    - em vez de duração variável de ciclo, número variável
- **Vantagens do multiciclo:**
  - velocidade: ciclo limitado pela “operação” mais lenta e não pela “instrução” mais lenta
  - instruções mais simples executam mais rapidamente
  - economia de hardware
    - ter apenas 1: ALU, memória, registrador
    - usar uma vez todos esses, por ciclo