



IC-UNICAMP

MC 602

Circuitos Lógicos e Organização de Computadores

IC/Unicamp

Prof Mario Côrtes

Capítulo MC10

Conceitos: Via de Dados e Processadores


m1ps: meu primeiro processador simples

(minúsculo MIPS)

Tópicos

- Níveis de abstração
- Máquina de programa armazenado / Von Neumann / Harvard
- m1ps
 - Specs
 - Diagrama de blocos: via de dados, controle, banco de processadores, memória
 - Conjunto de instruções (ISA / instruction set architecture)
 - Visão geral de funcionamento
- Visão introdutória: uma máquina Load / Store
 - ISA
 - Via de dados e controle

Níveis de abstração

 

Problemas

Algoritmos

Linguagem de alto nível

Instruction Set Architecture (ISA)

Microarchitecture

Circuitos

Dispositivos

Níveis de abstração

MC102 e MC202

Problema

Algoritmo

Programa

**Instr Set
Architecture**

Software Design:

escolher algoritmos and estrutura de dados

Programação:


implementar o *design* com uma linguagem

Compilação/Interpretação:


converter linguagem para instruções de máquina

MC404


Níveis de abstração

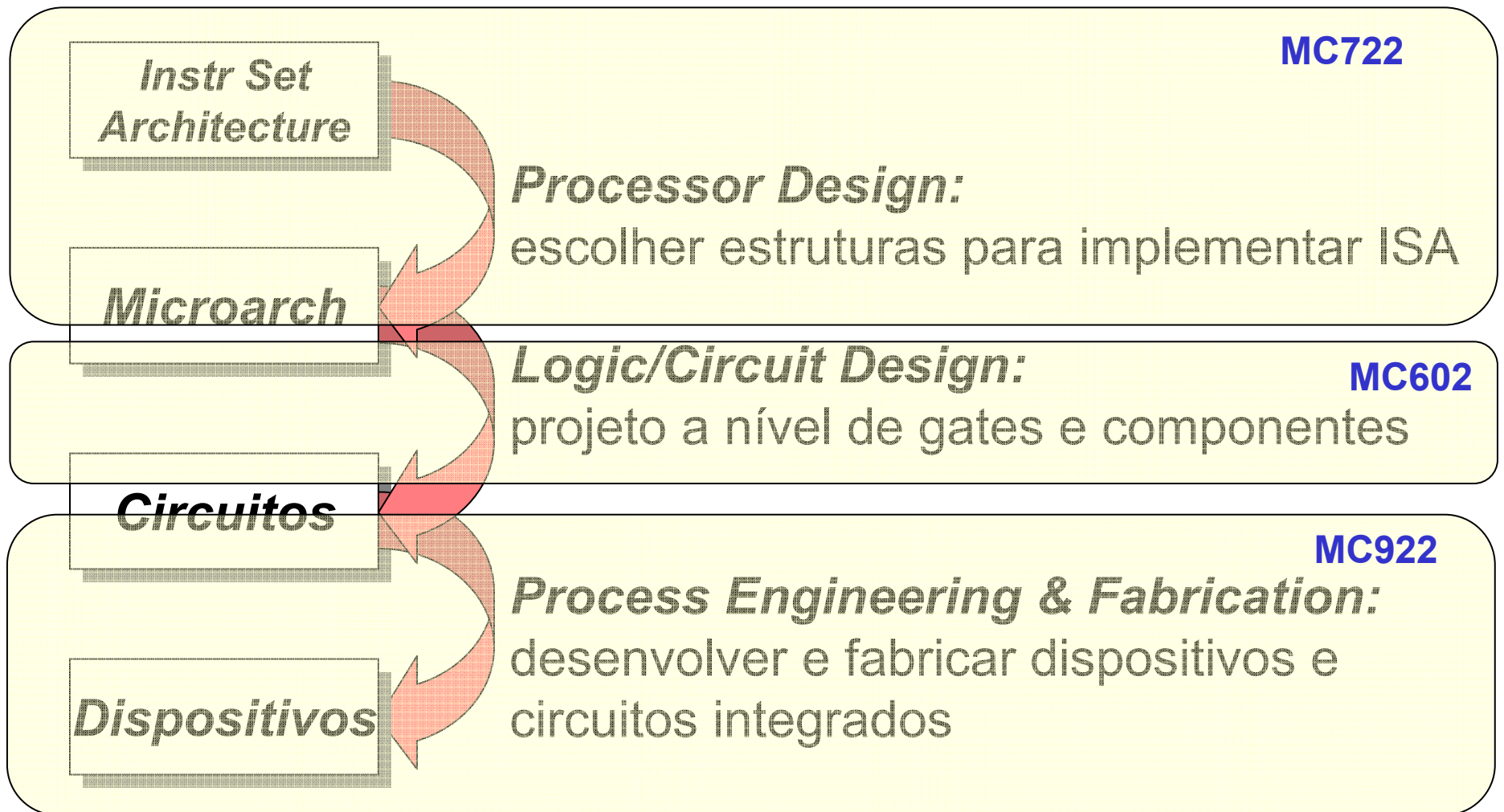

 Von Neumann: computador de programa armazenado



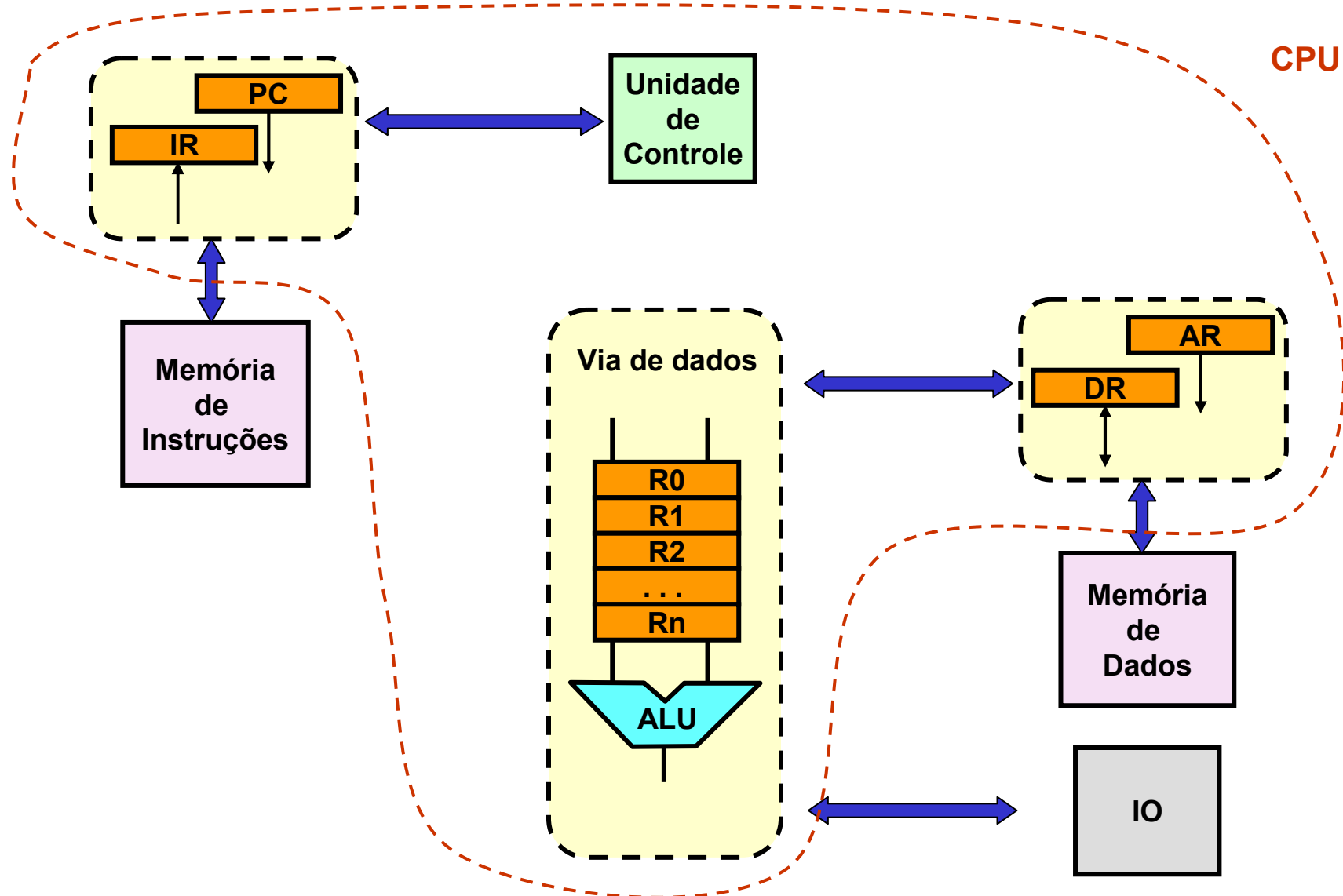Arquitetura de Harvard: memórias dedicadas DM e IM



Objetivos deste capítulo

- Dado o conhecimento do projeto de estruturas: lógica combinacional, lógica sequencial, memórias, FSM
- Introdução:
 - como combinar essas estruturas para construir um processador
- Apresentar um processador simples
 - m1ps: meu primeiro proc simples (minúsculo MIPS)


Objetivos do mlps

- Primeira exposição à organização de processadores
- Conceitos principais, sem ser exaustivo
- Simples, mas não mínimo (pouca complexidade)
- Modular, intelegível, intuitivo, apreensível
- (quase) Completo: possível de implementar códigos básicos
- Extensível
- Uso de algumas estruturas iguais ou próximas ao MIPS

Specs de implementação


- Dados e instruções de 32 bits
- Endereço de dados e instruções: palavras
- Banco de registradores = MIPS
- ALU: quase igual à do MIPS
- Registrador de status/condição (Z, C, N, V)
- Desvio condicional (status) e incondicional com endereço imediato completo (simplicidade)
- Formatos de instrução iguais ao MIPS

Diagrama de blocos

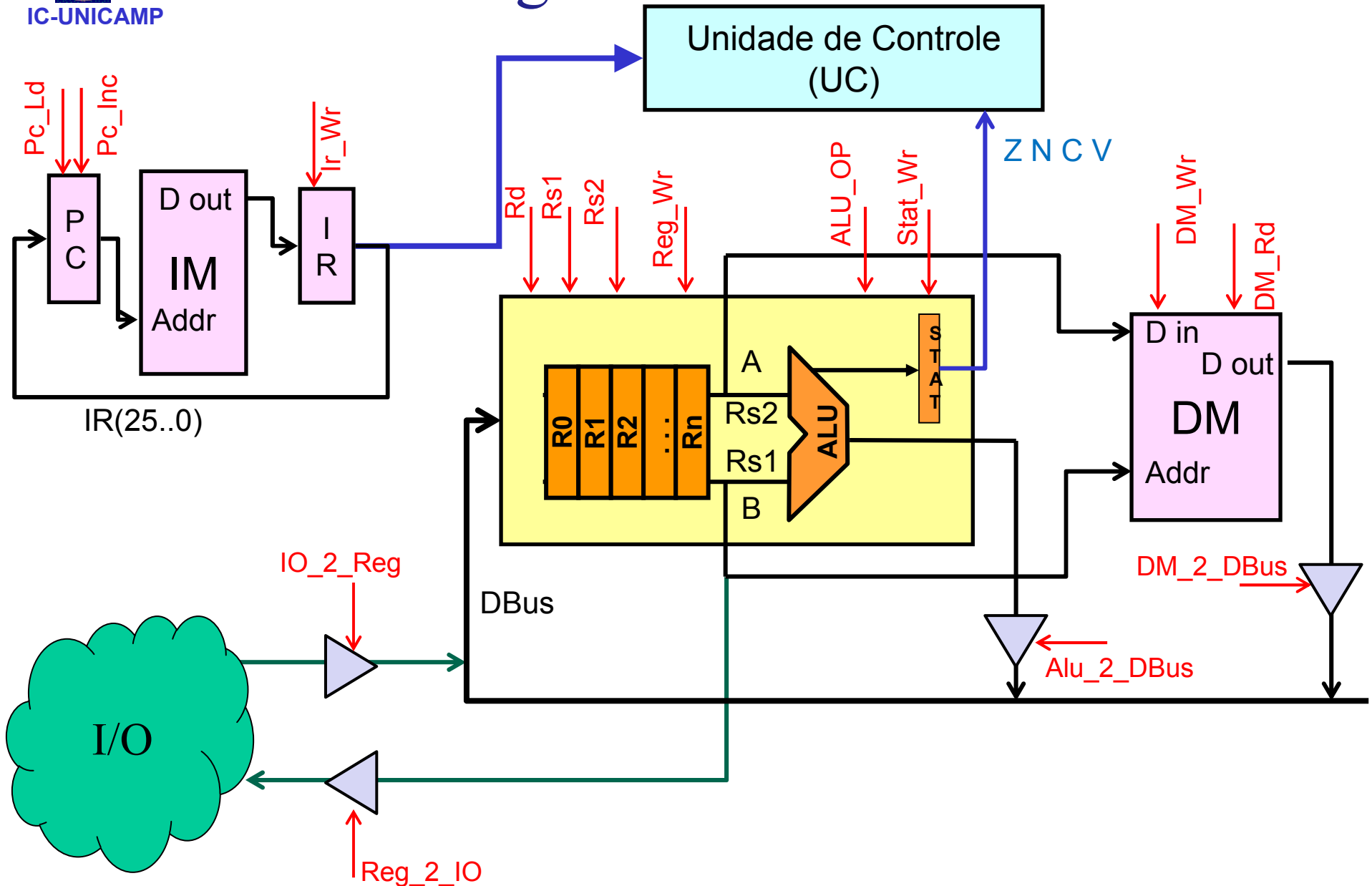


Módulos: banco de registradores

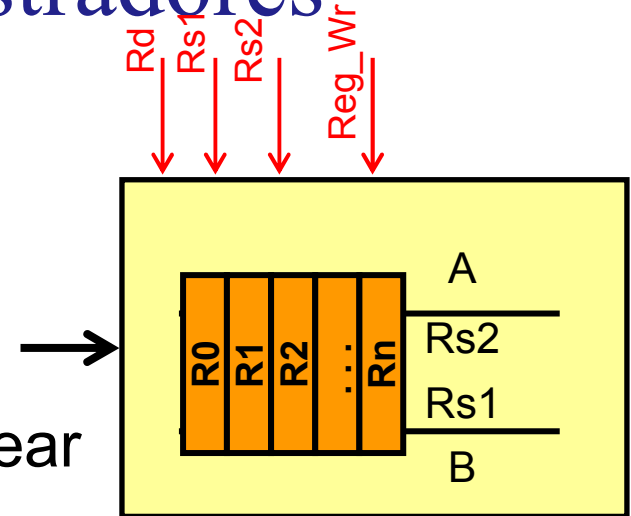- Parte da via de dados
- 32 registradores de 32 bits
 - ATENÇÃO: R0 = 0
 - permite pseudo instruções move e clear
- Dados
 - Entrada: Barramento Dbus (32 bits)
 - Saídas: Barramentos A e B (32 bits)
- Controle
 - Rs1 e Rs2 (5bits): selecionam registradores → saídas A e B
 - Rd (5bits): seleciona registrador a ser escrito
 - Reg_Wr (1b): controle de escrita




Banco de registradores: implementação

- Um FF de um registrador

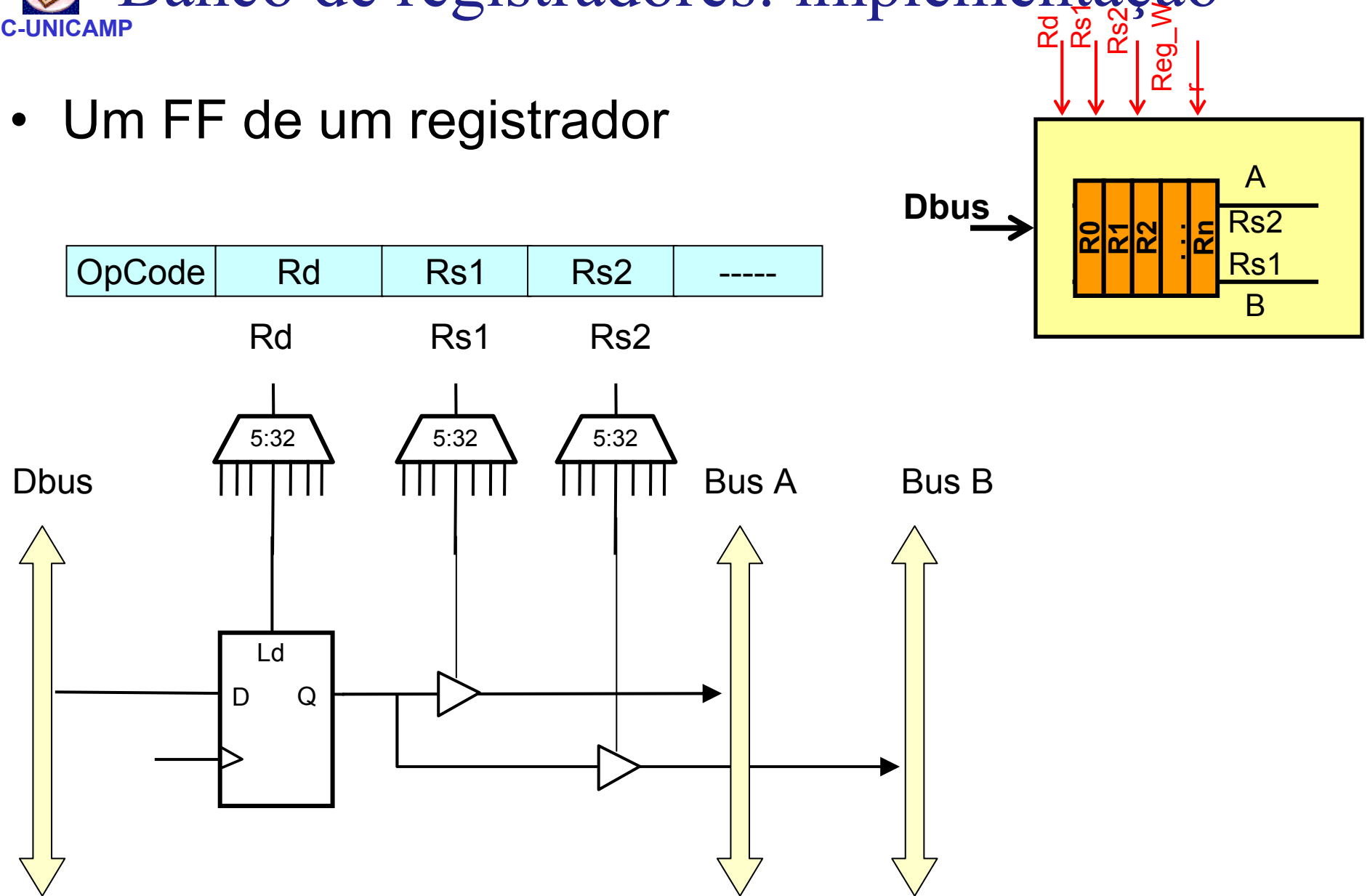


Módulos: ALU

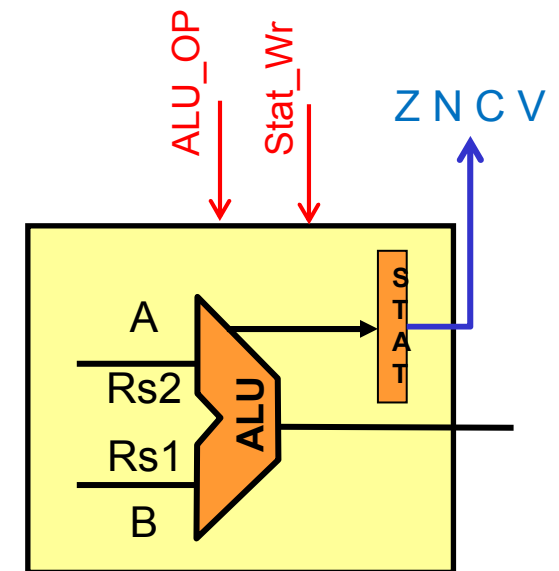- Parte da via de dados
- Operações lógicas e aritméticas de operandos de 32 bits: add, sub, and, or
- Dados
 - Entradas: Barramentos A e B (32 bits)
 - Saídas: ALU_out (32 bits)
- Controle
 - AluOp: define operação da ALU (ver conj de instruções)
 - Z,C,V,N: bits de status da operação




Módulos: sistema de memória de instruções (IM)

- IM (somente leitura): 2^{26} linhas de 32b de largura
 - Dados: leitura da instrução (32 bits) \rightarrow IR
 - Endereço: PC (26 bits)
 - Controle: leitura sempre
- PC
 - Dados: incremento ou carga paralela
 - Controle:
 - PC-Inc: $PC \leftarrow PC + 1$
 - PC-Ld: $PC \leftarrow$ Target Address
 - carga paralela de endereço de desvio (26 bits)
- Observações:
 - cuidado com a temporização
 - limitar tamanho na implementação DE1 ($< 2^{26}$ linhas)

 

Módulos: sistema de memória de dados (DM)

- DM: 2^{32} linhas de 32b de largura
 - sem Regs dedicados para dados e endereço
- Dados:
 - saída Dout (32b) é um dos sinais a acionar o DBus
 - entrada Din (32b): saída A do banco de registradores (definido por Rs2)
- Endereço: vem de Rs1
 - entrada Addr (32b): saída B do banco de registradores (definido por Rs1)
- Controles (1b): DM_Wr e DM_Rd
- Observações:
 - cuidado com a temporização
 - limitar tamanho na implementação DE1 ($< 2^{32}$ linhas)

 


Módulos: Unidade de controle

- Interfaces

- Entradas: IR e Status
- Saídas: 15 sinais de controle


- Estrutura

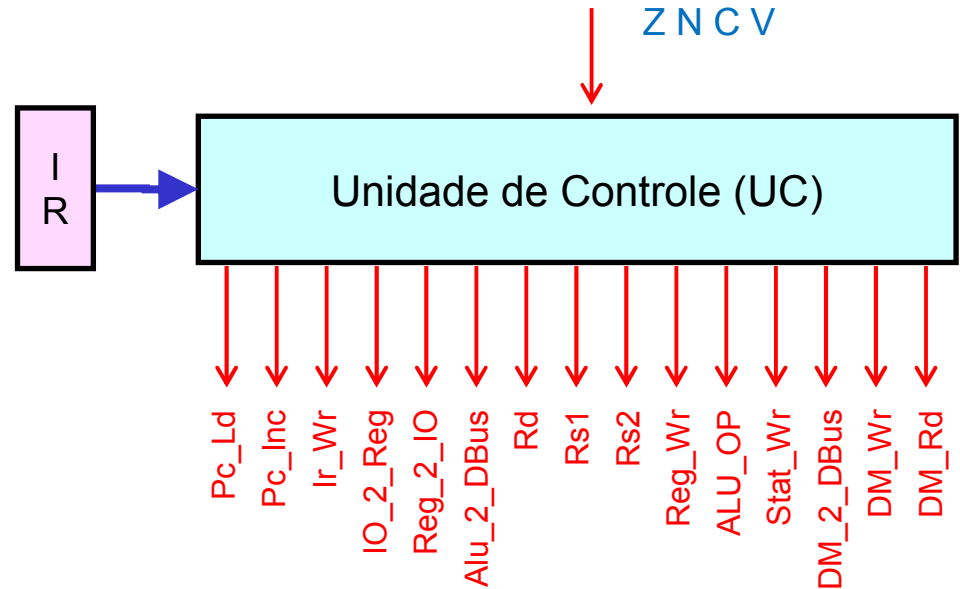- Principal: FSM
- Apoio:
 - lógica para controle de desvio
 - lógica para controle da ALU



Módulos: DBus e I/O

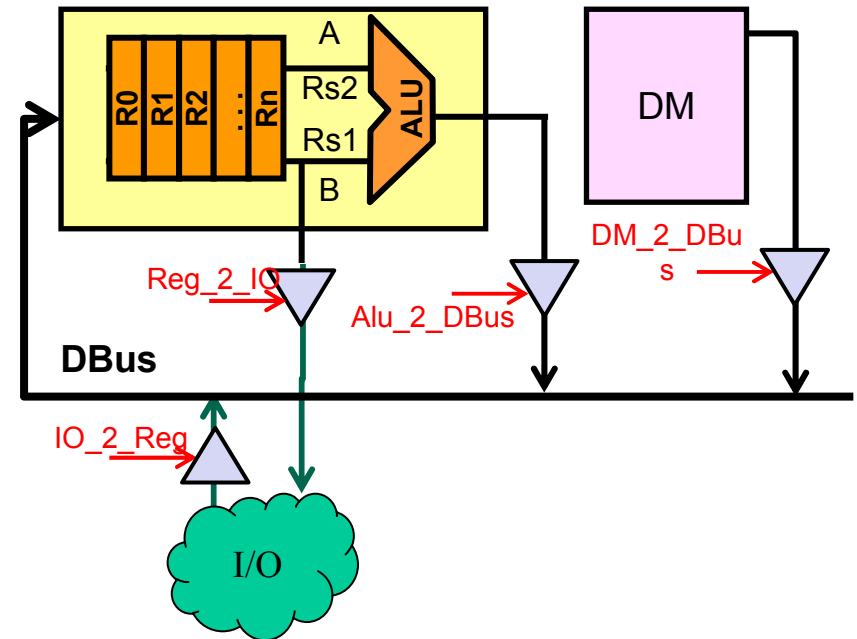- I/O
 - In: I/O → Reg, via DBus
 - Out: Reg → I/O
- DBus
 - 32 bits
 - Acionam o barramento:
 - DM, saída da ALU, I/O in
 - Leem do barramento
 - Banco d registradores





ISA: código de máquina

Instruções Formato R, lógicas e aritméticas

	Op(31..26)	Rd(25..21)	Rs1(20..16)	Rs2(15..11)	Unused(10..0)	Obs
add Rd, Rs1, Rs2	001 000				-	Rd ← Rs1 + Rs2
sub Rd, Rs1, Rs3	001 001				-	Rd ← Rs1 - Rs2
and Rd, Rs1, Rs4	001 010				-	Rd ← Rs1 And Rs2
or Rd, Rs1, Rs5	001 011				-	Rd ← Rs1 Or Rs2
	6	5	5	5	5	

Instruções Formato R, transf de dados


	Op(31..26)	Rd(25..21)	Rs1(20..16)	Rs2(15..11)	Unused(10..0)	Obs
lw Rd, Rs1	010 111			-	-	Rd ← DM(Rs1)
sw Rs1, Rs2	010 111	-			-	DM(Rs1) ← Rs2
in Rd	100 000		-	-	-	Rd ← IO_data_in
out Rs1	110 000	-		-	-	IO_data_out ← Rs1
	6	5	5	5	5	

Instruções Formato J, desvio

	Op(31..26)	Addr(25..0)	Obs
J addr	111 111		Pc ← addr
BrZ	111 000		" if Z=1
BrN	111 001		" if N=1
BrV	111 010		" if V=1
BrC	111 011		" if C=1
BrnZ	111 100		" if Z=0
BrnN	111 101		" if N=0
BrnV	111 110		" if V=0

Ciclos de execução: Fetch e Decode

 - Ciclo 1: Fetch (busca de instrução)
 - IR_Ld: saída da IM escrita em IR
 - saída de IM mostra continuamente conteúdo da posição apontada por PC
 - PC_Inc: atualiza PC
 - a ser usado na próxima instrução
 - pode ser sobre-escrito se instrução = desvio




- Ciclo 2: Decodificação
 - Um ciclo para a unidade de controle decodificar a instrução e gerar os sinais de controle



Ciclo 3 de execução: arit/lógicas


- Configura ALU
 - função: ALU_OP
 - operandos de entrada: Rs1, Rs2
 - registrador de destino: Rd
- Aciona saída do barramento ALU_2_DBus
 - ALU_2_DBus
- Ao final do ciclo (borda do próx. clock), escrita
 - No registrador de destino: Reg_Wr
 - No registrador de status: Stat_Wr
- Pode ser realizada em um ciclo ou 2
 - caminho crítico: seleciona operandos, envia p ALU, realiza operação (32bits), aciona barramento, escreve em Rd

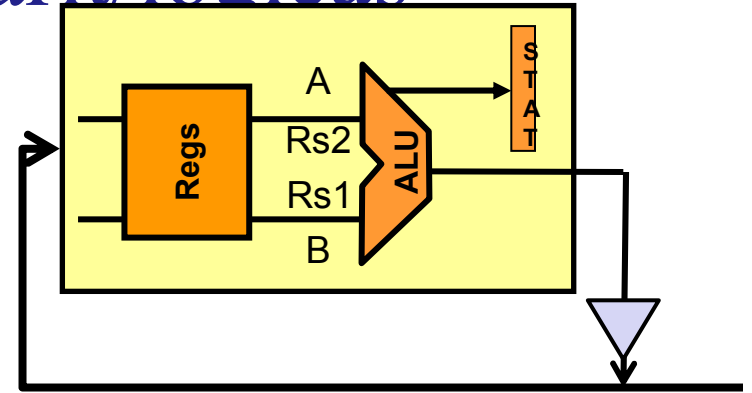




Ciclo 3 de execução: lw e sw


- DM no ciclo 2, definidos
 - Endereço: Rs1
 - Dados para escrita: Rs2
 - Registrador destino: Rd
- SW
 - $DM(Rs1) \leftarrow Rs2$
 - ao final do ciclo: DM_Wr
- lw
 - $Rd \leftarrow DM(Rs1)$
 - $DM_2_DBus = 1$
 - ao final do ciclo: Reg_Wr
- Pode ser realizada em um ciclo ou 2
 - caminho crítico: seleciona dados e endereço, envia p DM, operação de leitura ou escrita, aciona barramento, escreve em Rd

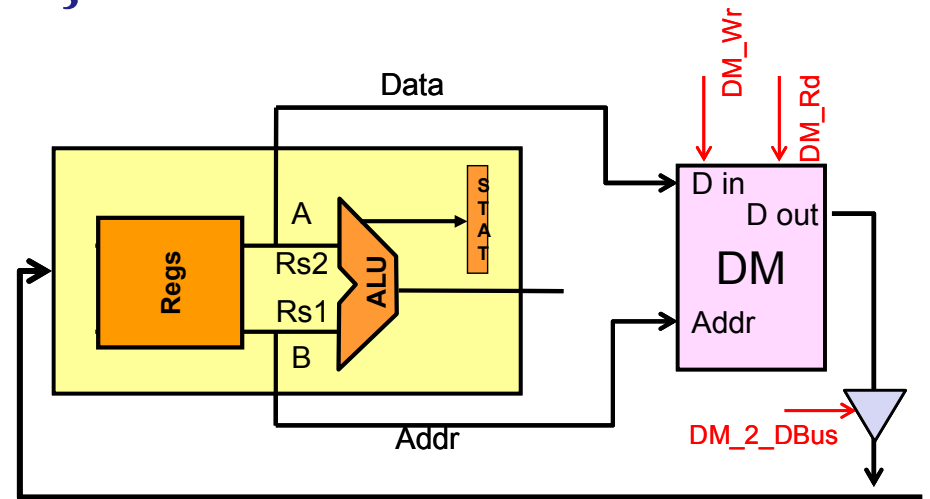



Ciclo 3 de execução: desvio

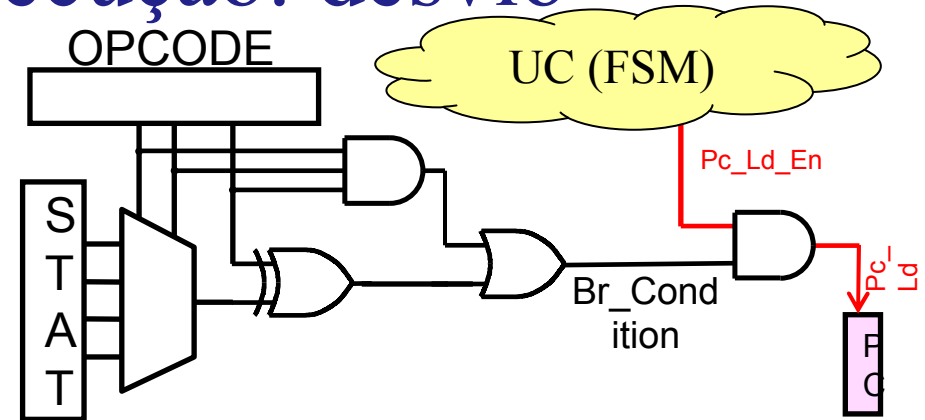
- Uma única ação da UC
 - ver 
 - sinalizar momento da carga de PC \rightarrow Pc_Ld_En
- Desvio condicional
 - opcode comparado com condição em STAT (última operação aritmética)
- Desvio incondicional
 - decodifica OpCode e gera condição, independente de STAT





Ciclo 3 de execução: I/O

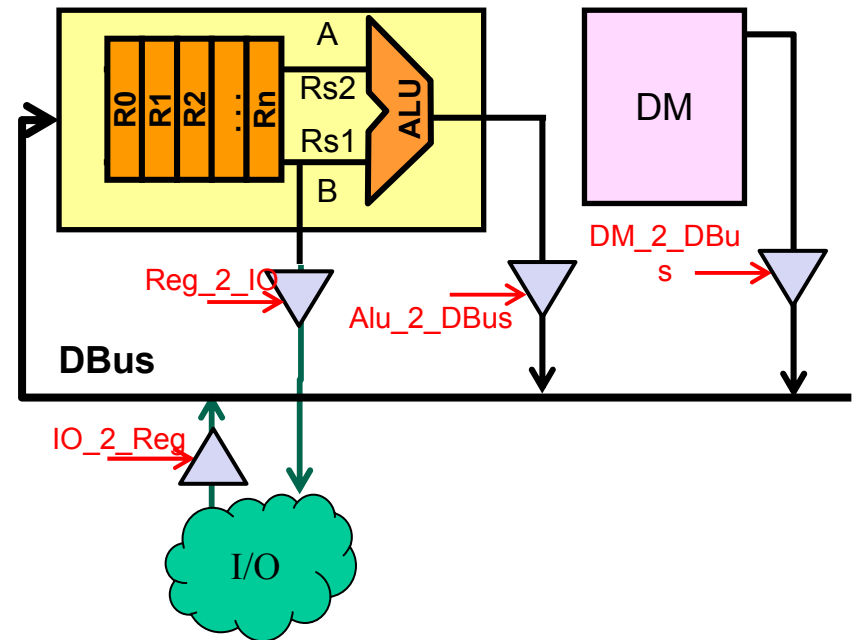
- In Rd
 - $Rd \leftarrow I/O$
 - controles: IO_2_Reg
 - ao final do clock: Reg_Wr
- Out Rs1
 - $I/O \leftarrow Rs1$
 - controles: Reg_2_IO
- Pode ser realizada em um ciclo ou 2
 - caminho crítico: seleciona Rd, ativa leitura do barramento, escreve em Rd



Controle de Desvio: Possibilidades

- Um estado para cada instrução de desvio
 - Teste é específico para o estado
 - Haverá tantos estados específicos quanto instruções de desvio
 - Complica a máquina de estados desnecessariamente
- Alternativa
 - Um único estado na FSM de controle sinaliza instrução de desvio
 - Hardware especializado para controlar desvios (Target Address Controller – TrgtAdrCtl)
 - Situado entre a FSM, PC e Stat
 - Menos HW e mais flexibilidade


Controle de Desvio: Target Address Ctl

 

	OpCode	
J addr	111 111	Pc ← addr
BrZ	111 000	Pc ← addr if Z=1
BrN	111 001	Pc ← addr if N=1
BrV	111 010	Pc ← addr if V=1
BrC	111 011	Pc ← addr if C=1
BrnZ	111 100	Pc ← addr if Z=0
BrnN	111 101	Pc ← addr if N=0
BrnV	111 110	Pc ← addr if V=0


Possível fluxo de controle

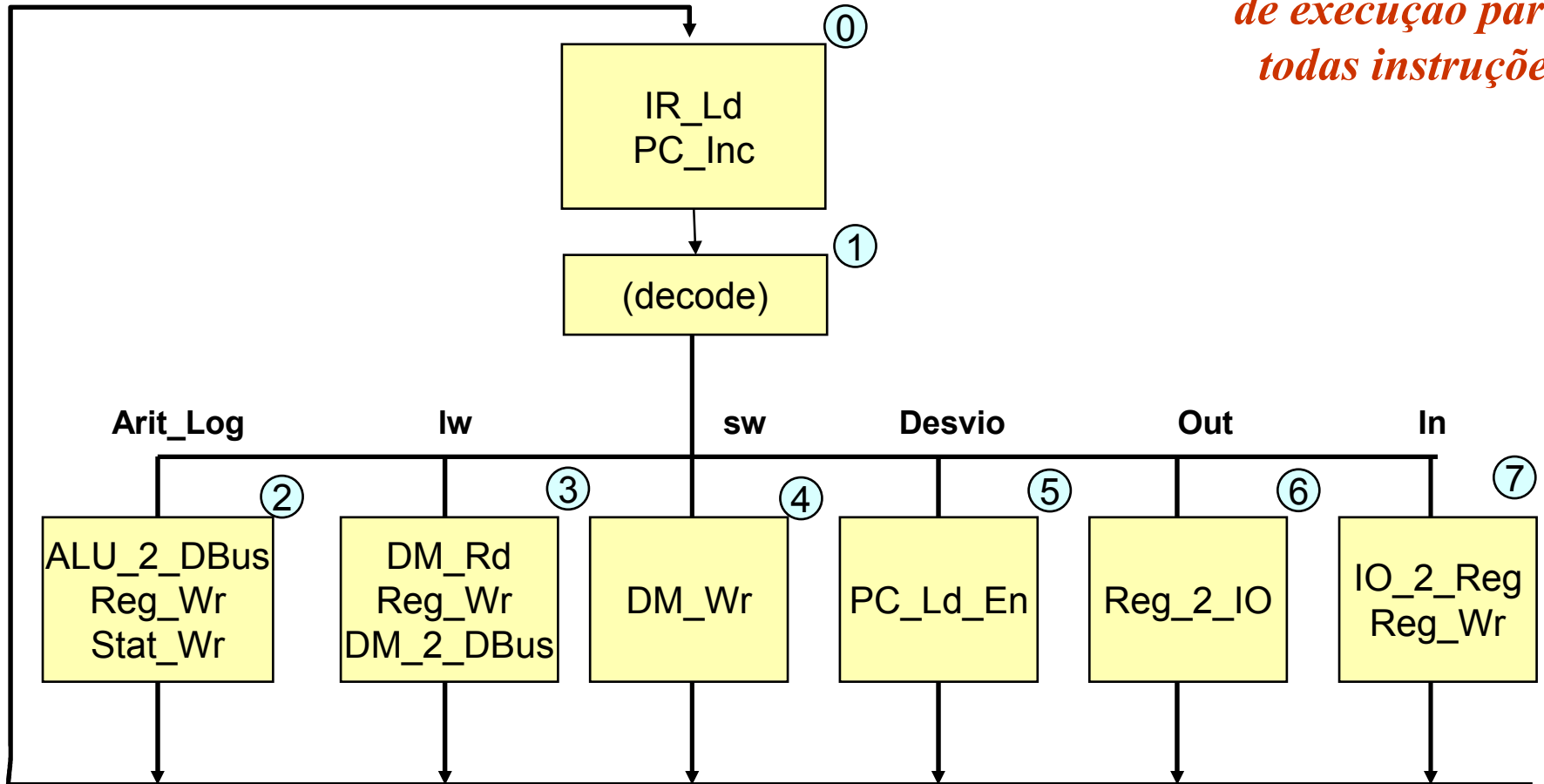Assumindo 1 ciclo de execução para todas instruções



Detalhes da UC

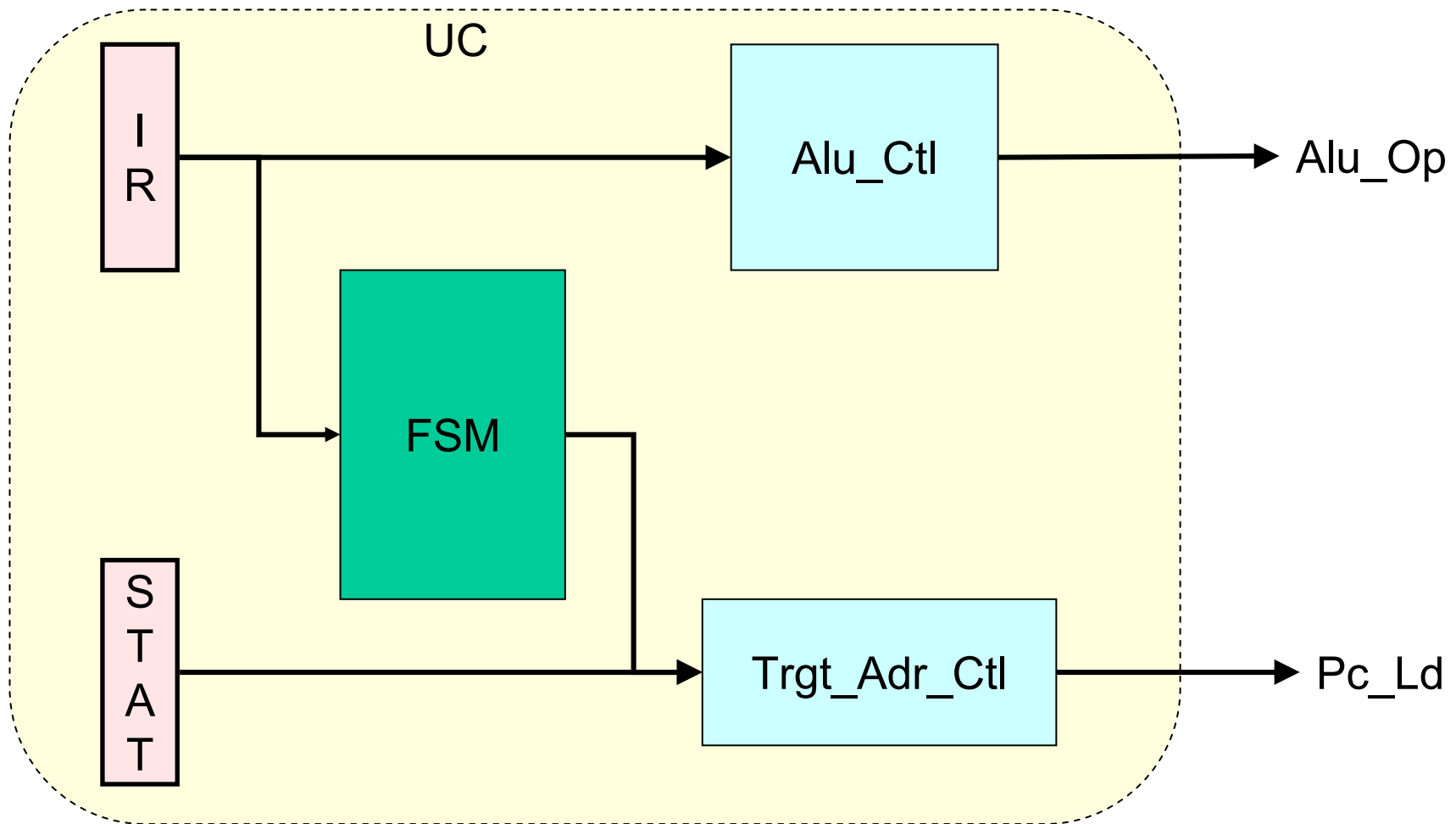
- FSM + controladores especializados: ALU e PC



Convenções de timing

- Controles:
 - síncronos com clock (mudança na borda de subida + Δ)
- Escrita em registradores:
 - na próxima borda de subida (sensível à borda)
- Escrita na Data Memory
 - depende da implementação da memória

Diagrama de blocos

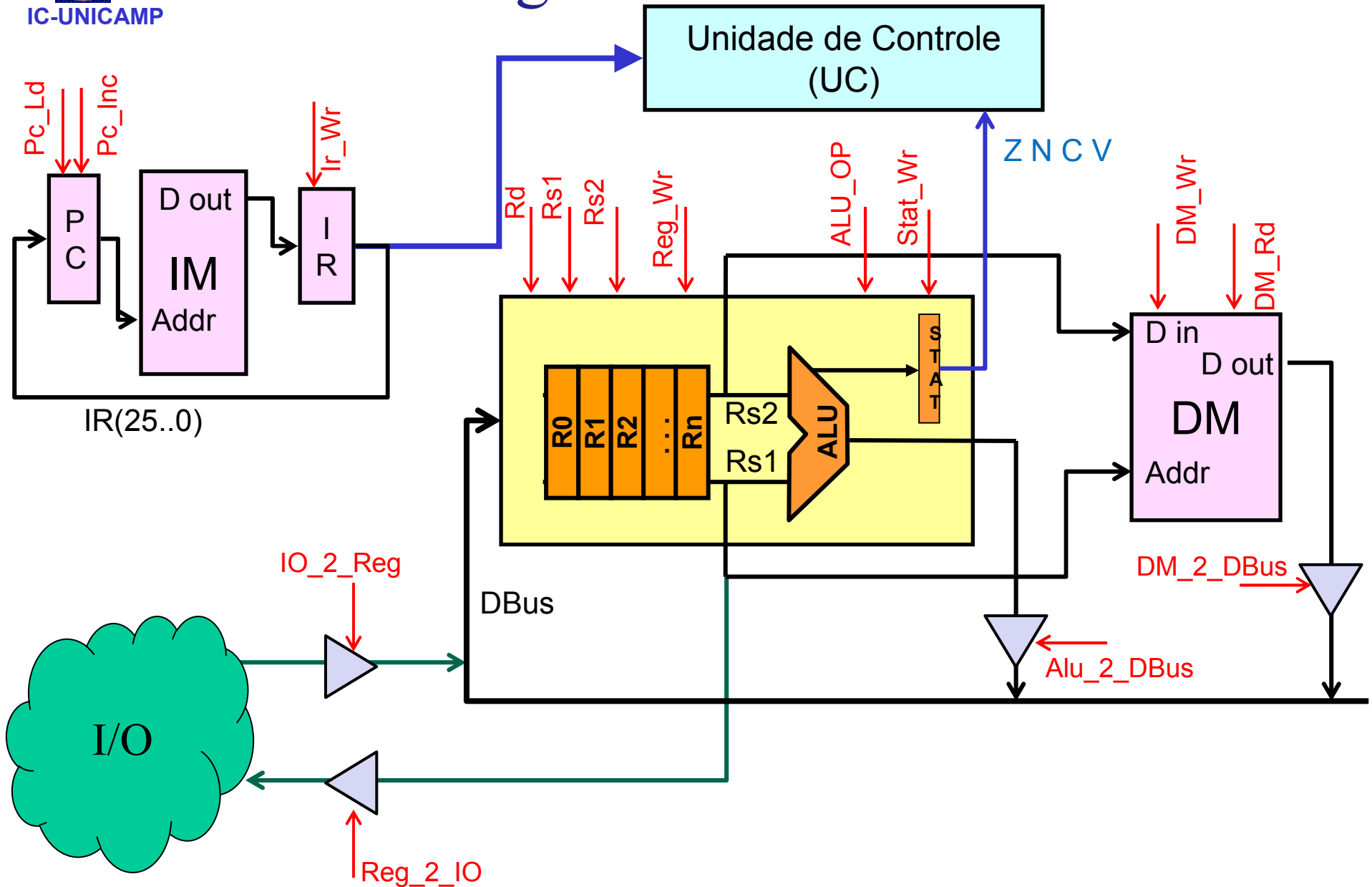

Conclusão

- Processador usa módulos básicos vistos em circuitos lógicos
 - banco de registradores
 - barramentos
 - ULA
 - unidade de controle (FSM)
 - memórias
- Detalhes de implementação: MC722
- Detalhes de linguagens de montagem: MC404