



IC-UNICAMP

MC 602

Circuitos Lógicos e Organização de Computadores

IC/Unicamp

Prof Mario Côrtes

Capítulo 3


Tecnologia de Implementação

Tópicos



- Transistores
- Portas NMOS
- Portas CMOS
- Lógica e positiva negativa
- Circuitos comerciais
- Atraso
- Margem de ruído
- Potência
- Buffer tri-state

Valores lógicos e níveis de tensão

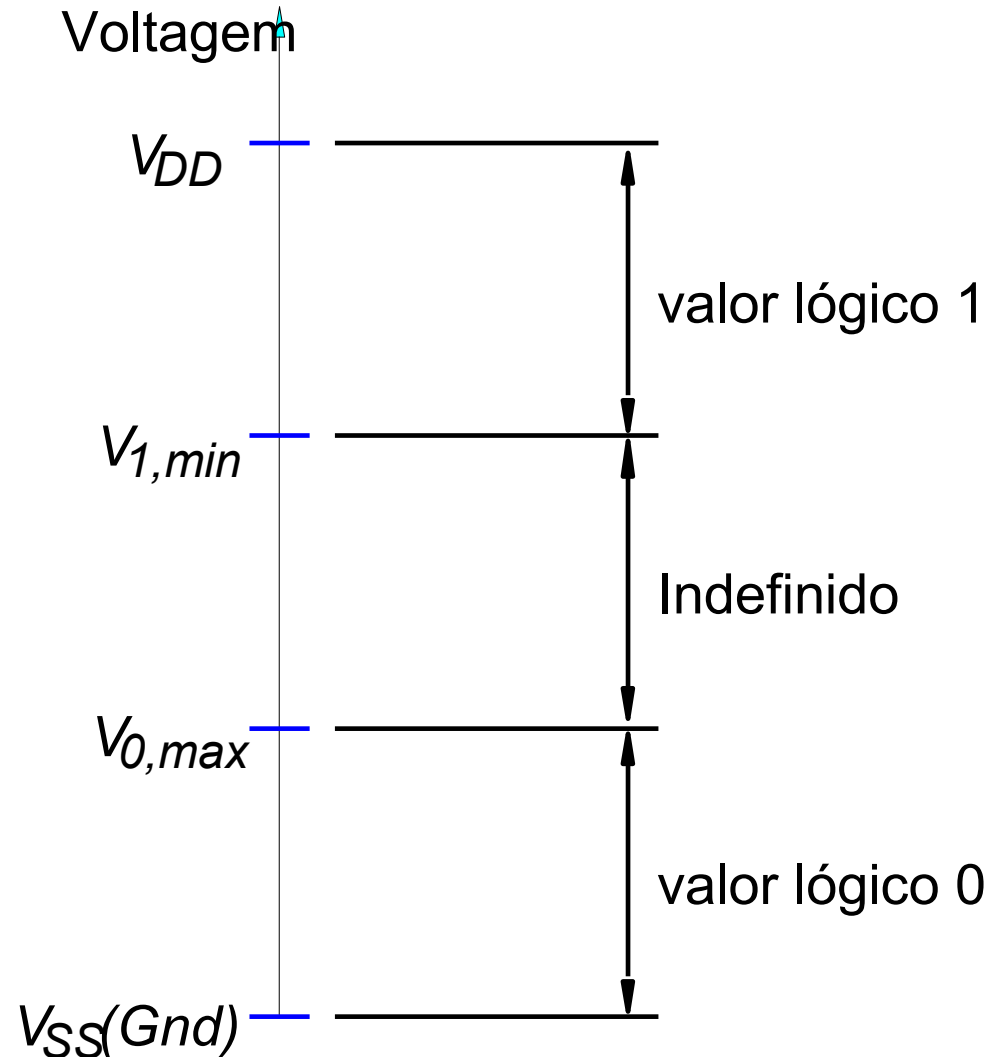
- Vdd típico
 - 5V
 - pode baixar até 1-2V
- Vss típico
 - gnd = 0 V



Transistor NMOS como chave

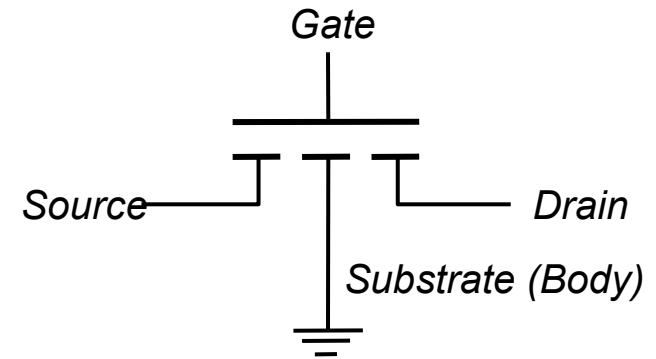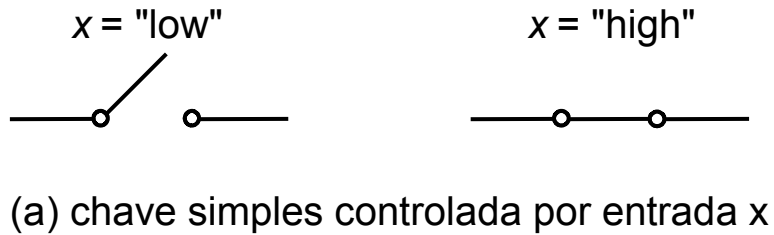

(b) transistor NMOS

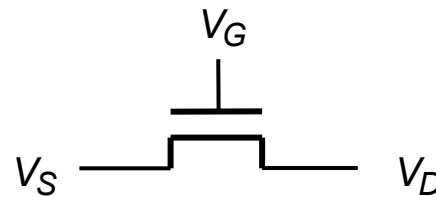


(c) símbolo simplificado para o transistor NMOS


Transistor PMOS como chave



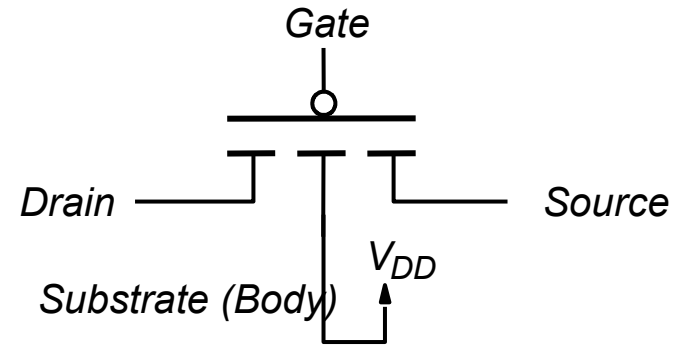(a) chave com comportamento oposto ao slide anterior




(b) transistor PMOS

 


(c) símbolo simplificado para o transistor PMOS

Transistores NMOS e PMOS em circuitos lógicos


(a) NMOS transistor

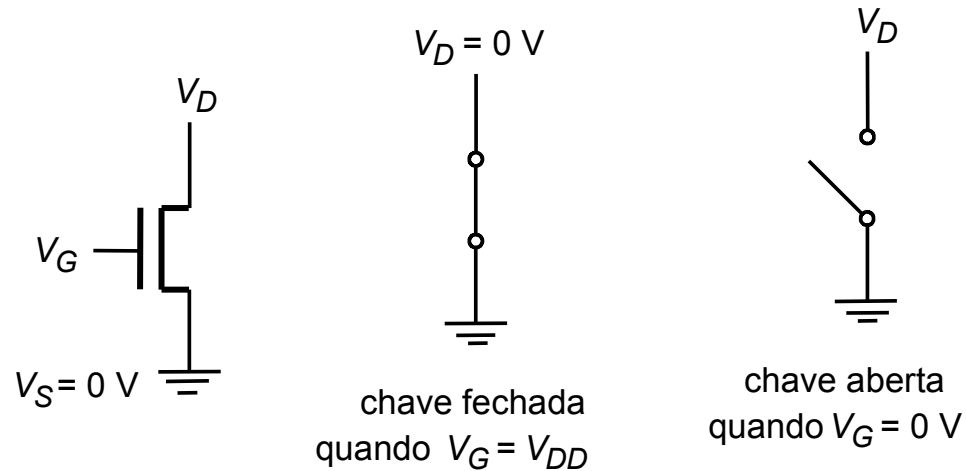


(b) PMOS transistor

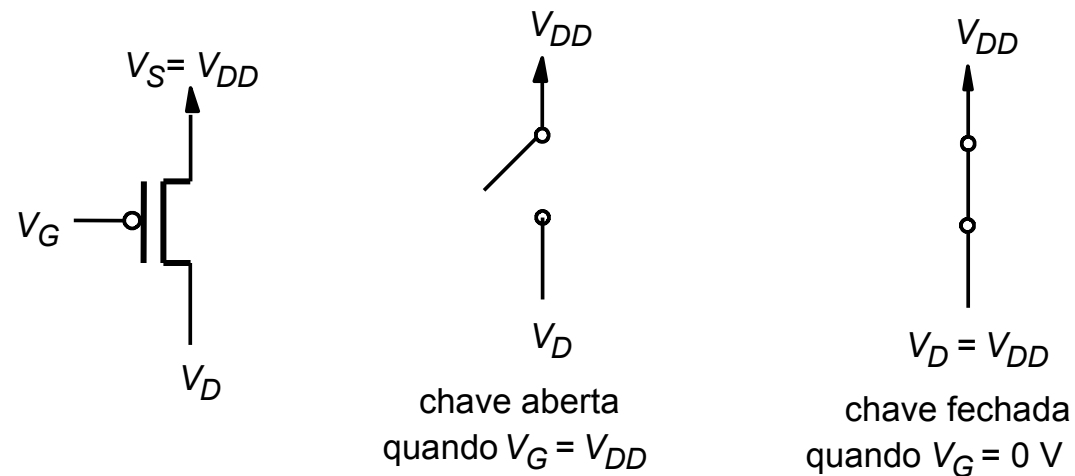


Porta NOT (inversor) com tecnologia NMOS

 

(a) Circuito

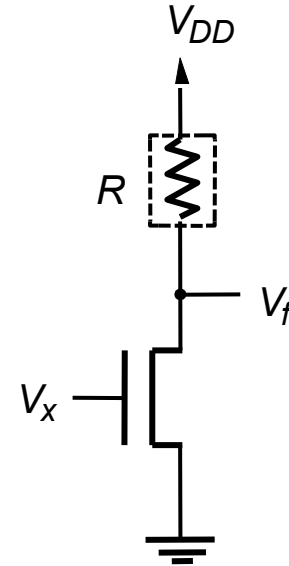


(b) diagrama simplificado do circuito

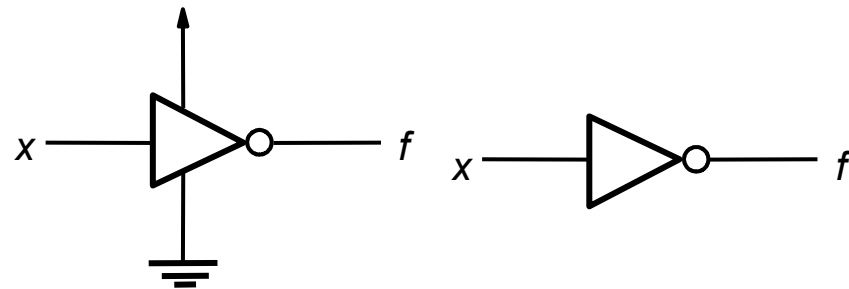

(c) símbolos gráficos


Porta NAND com tecnologia NMOS

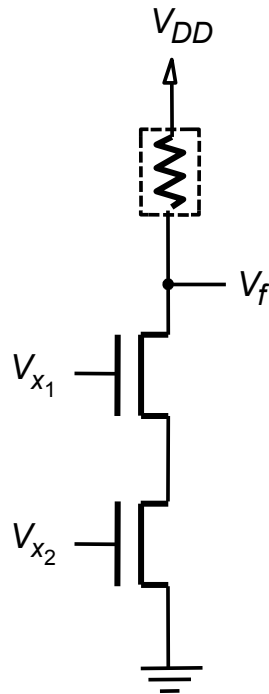

(a) Circuito


x_1	x_2	f
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

(b) tabela verdade

 

(c) símbolos gráficos



Porta NOR com tecnologia NMOS

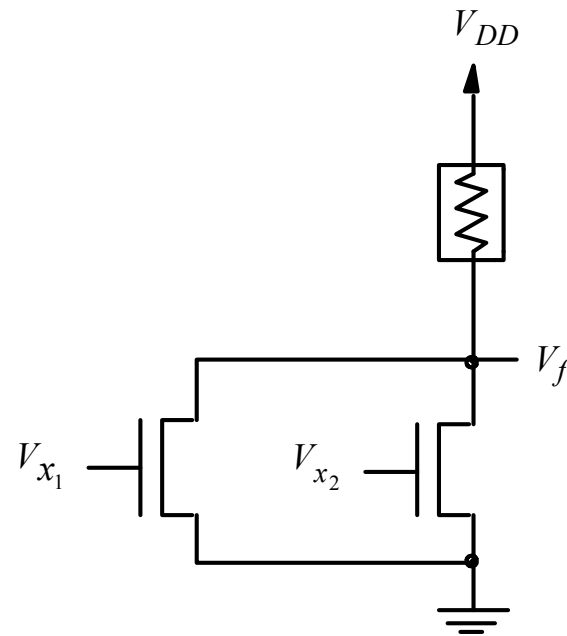

(a) Circuit


x_1	x_2	f
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

(b) Truth table

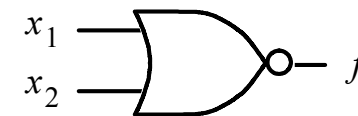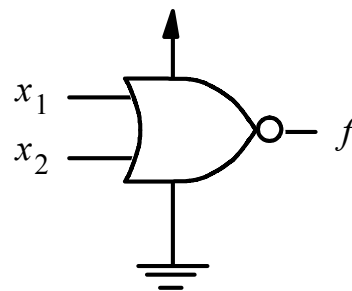

(c) Graphical symbols



Porta AND com tecnologia NMOS

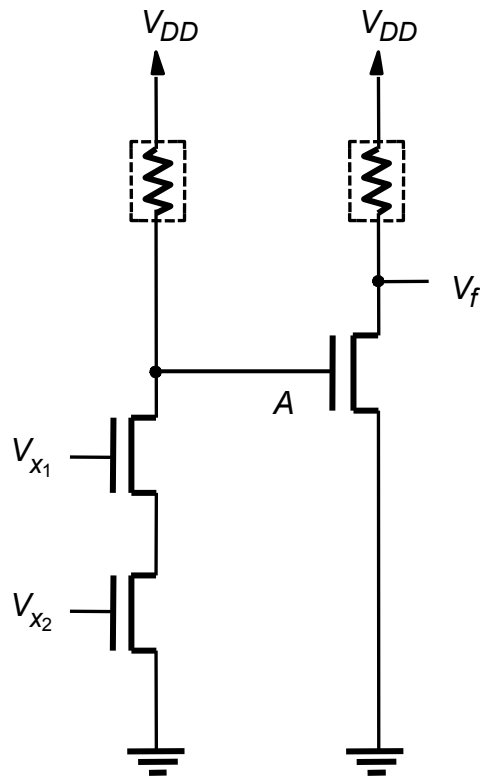

(a) Circuito

x_1	x_2	f
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

(b) tabela verdade

  


(c) símbolos gráficos

Estrutura de circuitos NMOS

entradas **definem ou não**
caminho entre V_f e terra

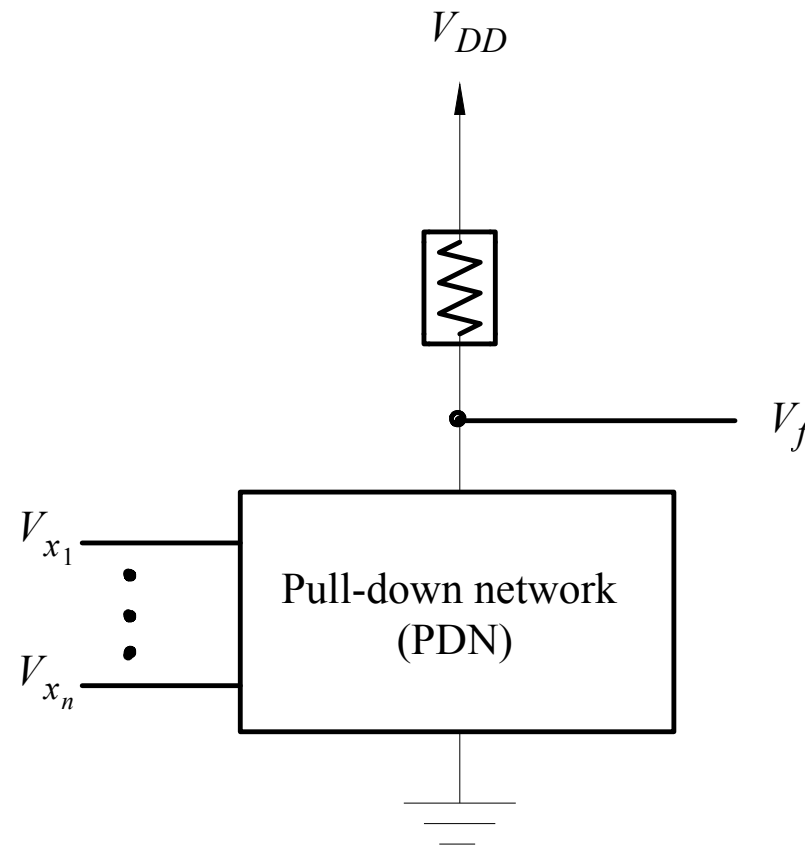se $V_f = 0$, então há potência
estática sendo dissipada
($V_{dd} \rightarrow Gnd$)




Estrutura de circuitos CMOS

CMOS: Complementary MOS


PUN e PDN são redes complementares

Para uma determinada entrada, ou PUN puxa V_f p V_{DD} ou PDN baixa V_f p Gnd

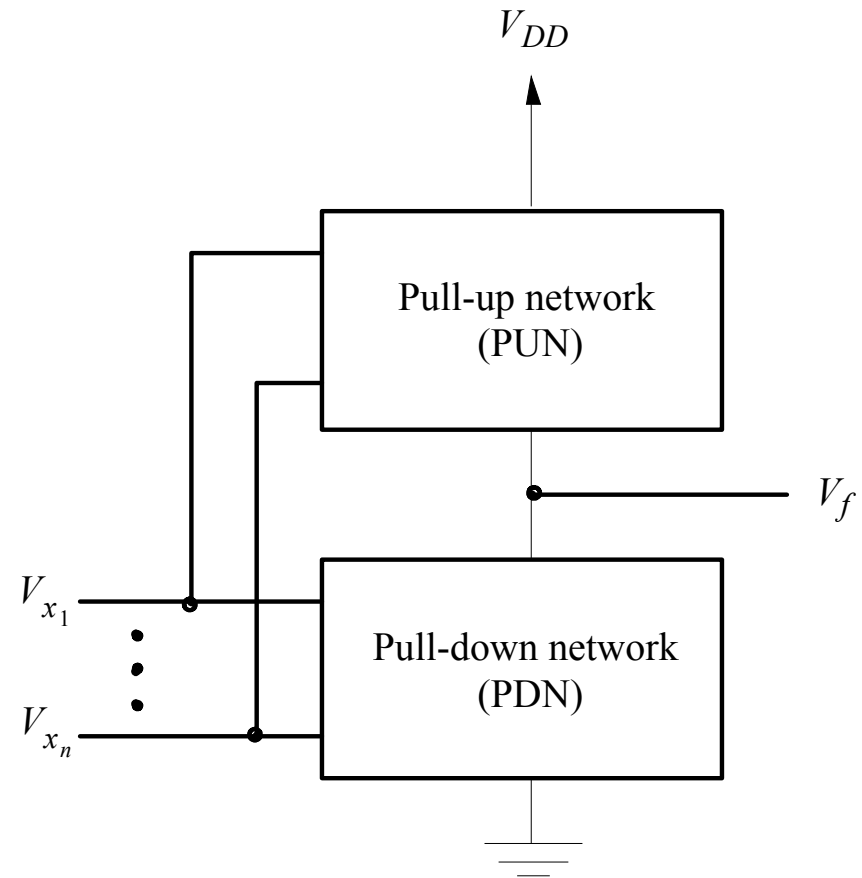Para qualquer valor de V_f , não há potência estática sendo dissipada



Inversor CMOS

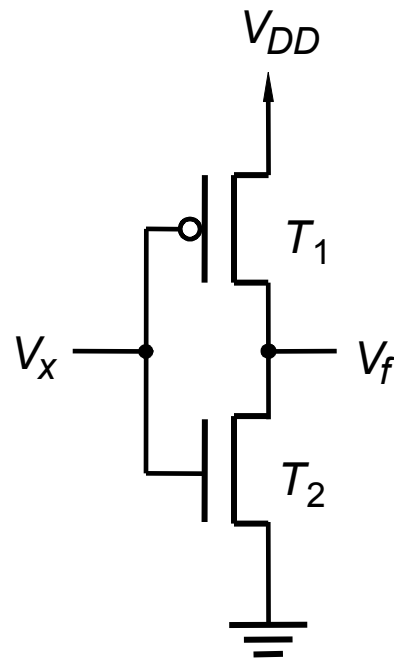


(a) Circuito

x	T_1	T_2	f
0	on	off	1
1	off	on	0

(b) Tabela verdade e estado dos transistores

NAND CMOS

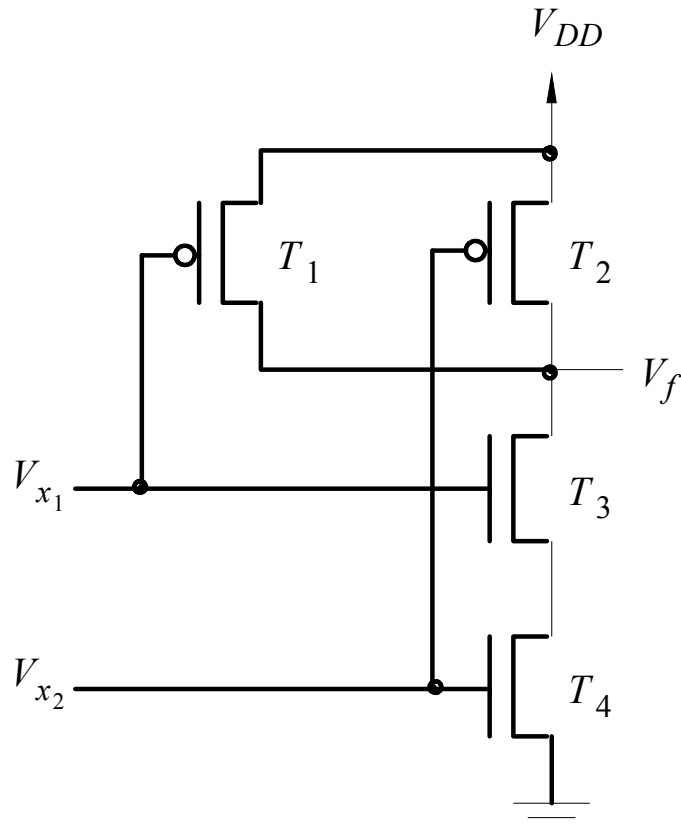


(a) Circuit

x_1	x_2	T_1	T_2	T_3	T_4	f
0	0	on	on	off	off	1
0	1	on	off	off	on	1
1	0	off	on	on	off	1
1	1	off	off	on	on	0

(b) Truth table and transistor states

NOR CMOS

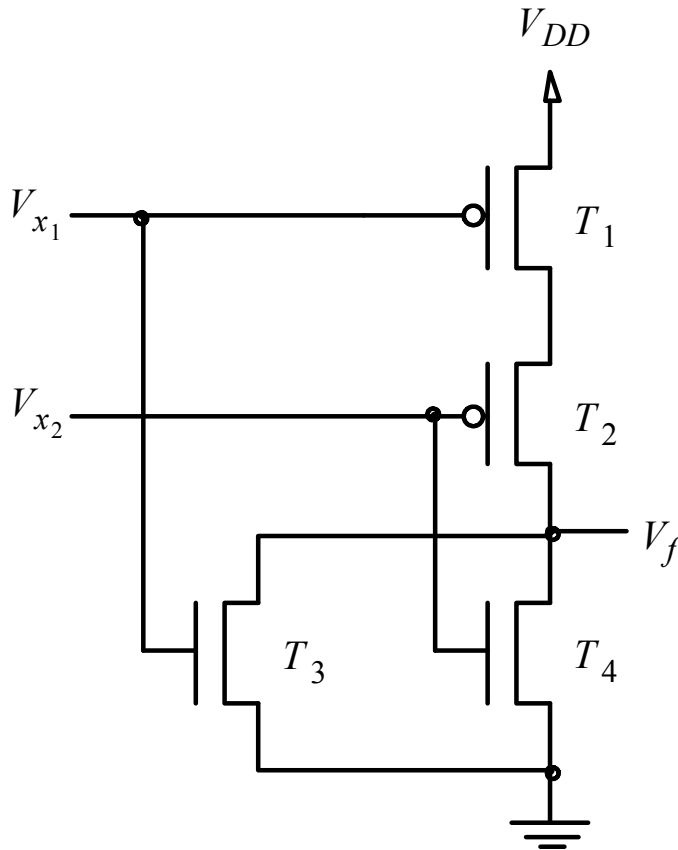


(a) Circuit

x_1	x_2	T_1	T_2	T_3	T_4	f
0	0	on	on	off	off	1
0	1	on	off	off	on	0
1	0	off	on	on	off	0
1	1	off	off	on	on	0

(b) Truth table and transistor states

AND CMOS

 



Uma porta complexa CMOS

$$f = \bar{x}_1 + \bar{x}_2 \cdot \bar{x}_3$$

como variáveis estão complementadas \rightarrow mapeamento direto com PUN



Para o PDN, usar complemento
  
$$\begin{aligned} \overline{f} &= \overline{\bar{x}_1 + \bar{x}_2 \cdot \bar{x}_3} \\ &= x_1 \cdot (x_2 + x_3) \end{aligned}$$



Outra porta complexa CMOS

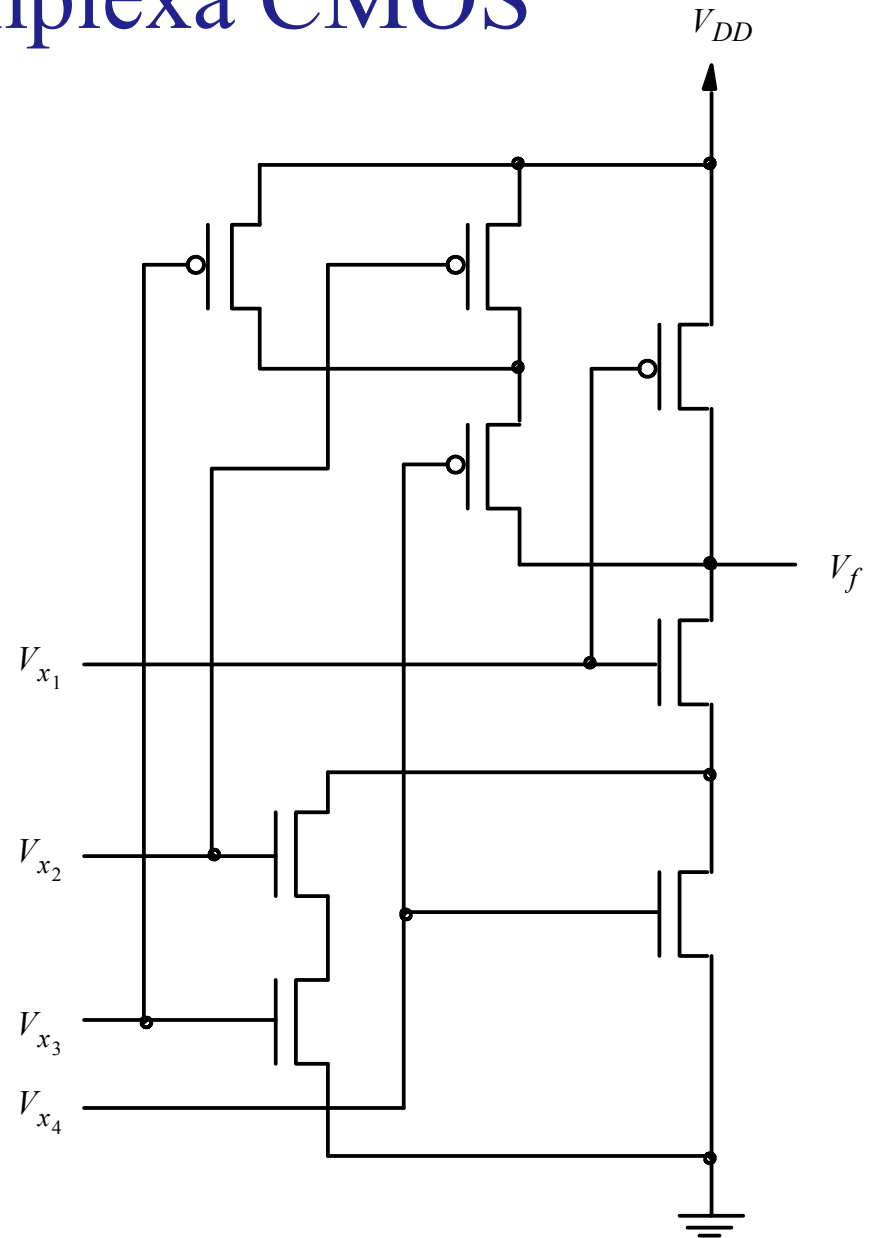 
- verificar que PDN é complemento de PUN
- derivar equação da função




Porta XOR (Ou exclusivo)

x_1	x_2	$f = x_1 \oplus x_2$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

(a) Tabela verdade

 

(b) Símbolo

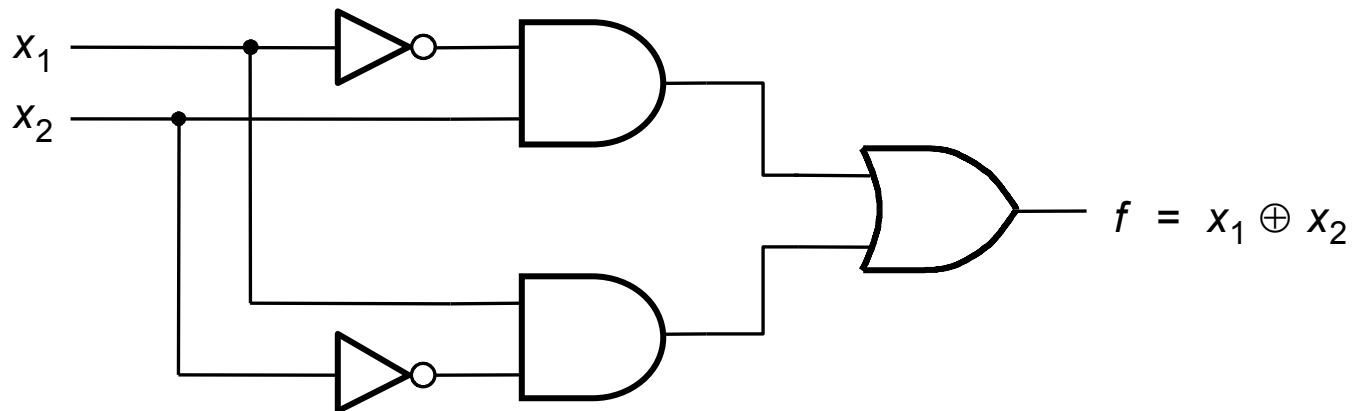


(c) Implementação SOP


Porta XNOR

x_1	x_2	$f = \overline{x_1 \oplus x_2}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

(a) Tabela verdade

 


(b) Símbolo

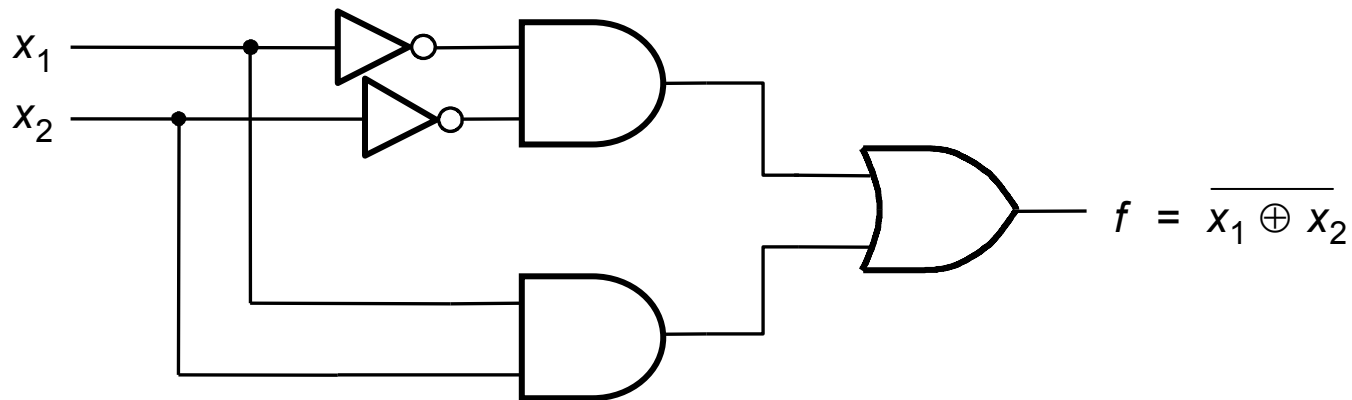

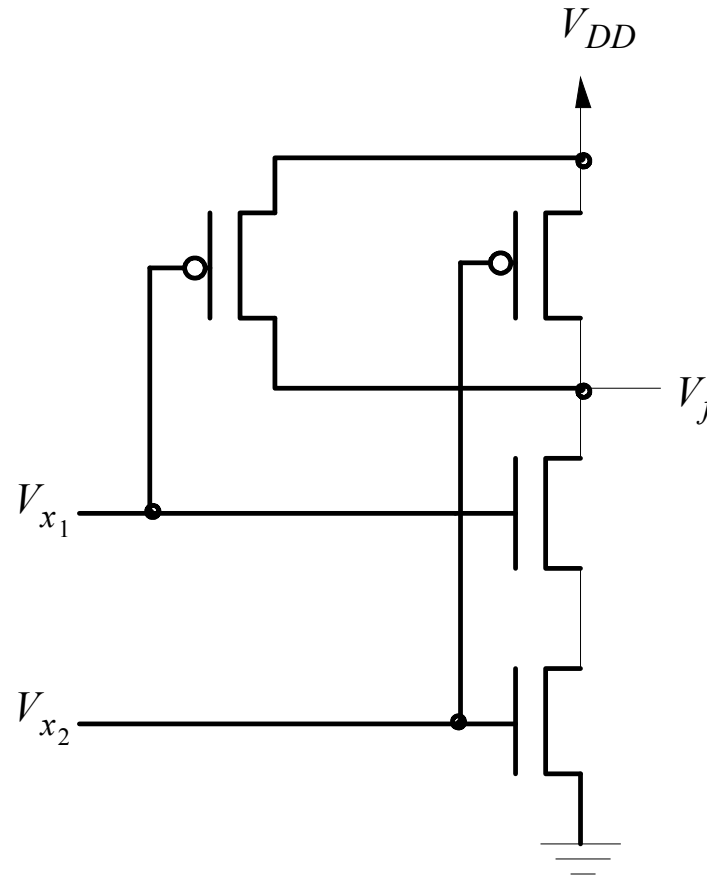(c) Implementação SOP

Lógica positiva ou negativa

- L=low
- H=high
- lógica positiva
L → "0"
H → "1"
- lógica negativa
L → "1"
H → "0"



(a) Circuit

V_{x_1}	V_{x_2}	V_f
L	L	H
L	H	H
H	L	H
H	H	L

(b) Voltage levels

- Usaremos
Lógica Positiva


Duas interpretações para um mesmo circuito

V_{x_1}	V_{x_2}	V_f
L	L	H
L	H	H
H	L	H
H	H	L

(a) Níveis de voltagem


x_1	x_2	f
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 (b) Tabela verdade com lógica positiva e símbolo lógico



x_1	x_2	f
1	1	0
1	0	0
0	1	0
0	0	1

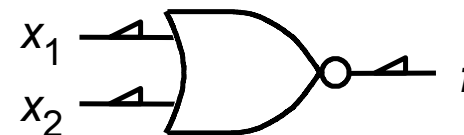
(c) Tabela verdade com lógica negativa e símbolo lógico




Tipos de tecnologia de implementação

- SSI, MSI, LSI, VLSI =
 - (small | medium | large | very-large) scale integration
- Circuitos comerciais (SSI e MSI): série 7400
- Circuitos programáveis (em bancada)
 - PLAs (Programmable Logic Array), PLD (... Device), CPLD (Complex
 - FPGA: Field Programmable Gate Array
- Circuitos integrados:
 - Gate Array: gates prefabricados e interligados no último passo da fabricação
 - Std Cell: células mais complexas, interligadas no último passo da fabricação
 - Full Custom: totalmente customizados

A série 7400 de chips comerciais

 


(b) Estrutura de um chip 7404

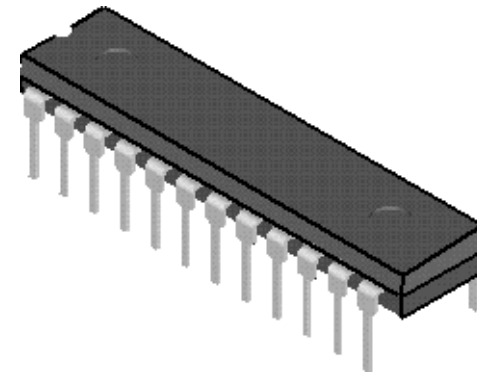

(a) Dual-inline package (DIP)


- Procurar na web datasheets de componentes comerciais da família 7400

Implementação de uma função

 


Implementação de $f = x_1x_2 + x_2x_3$

Dispositivo programável como caixa preta

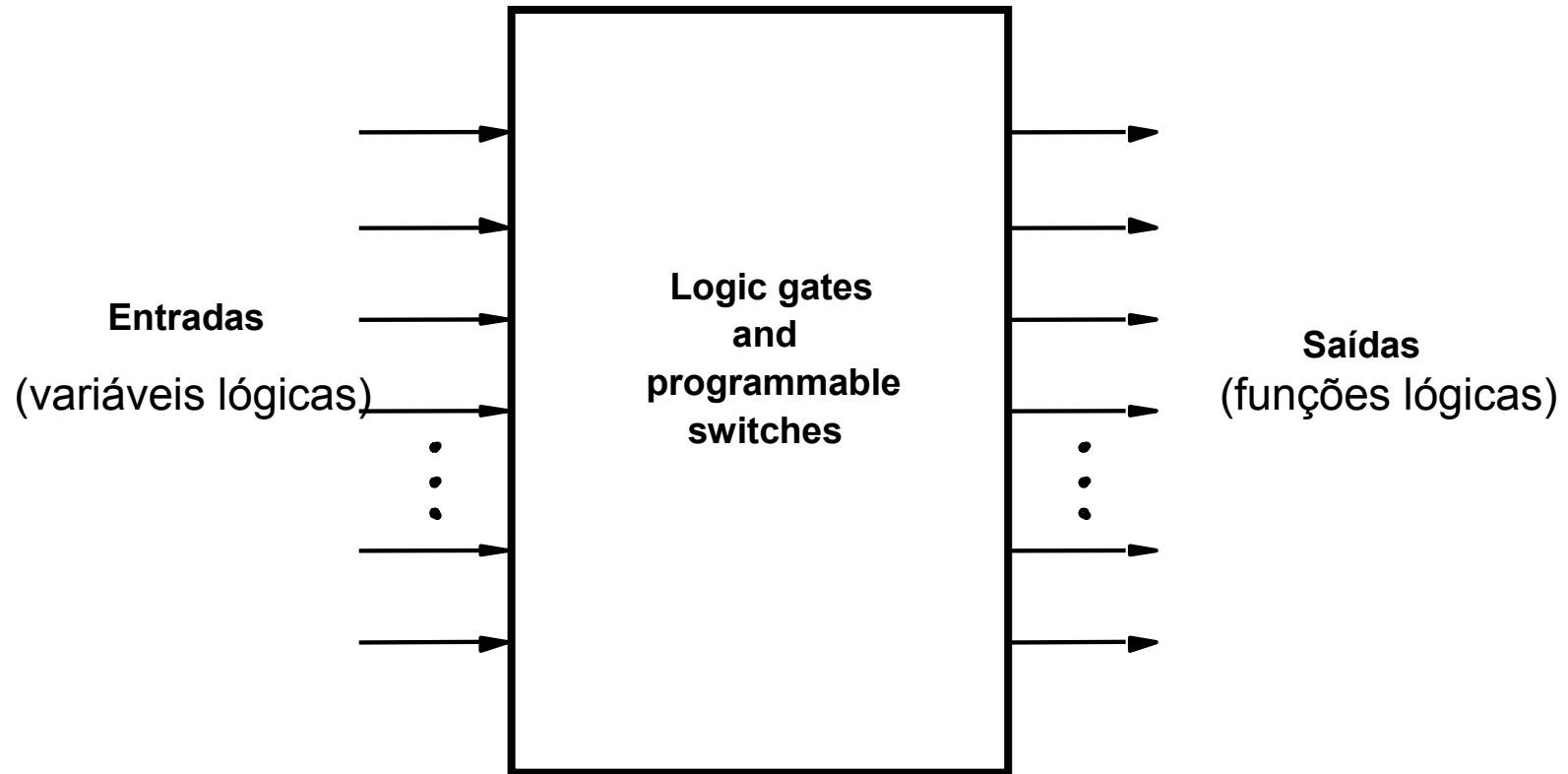


Estrutura de uma PLA

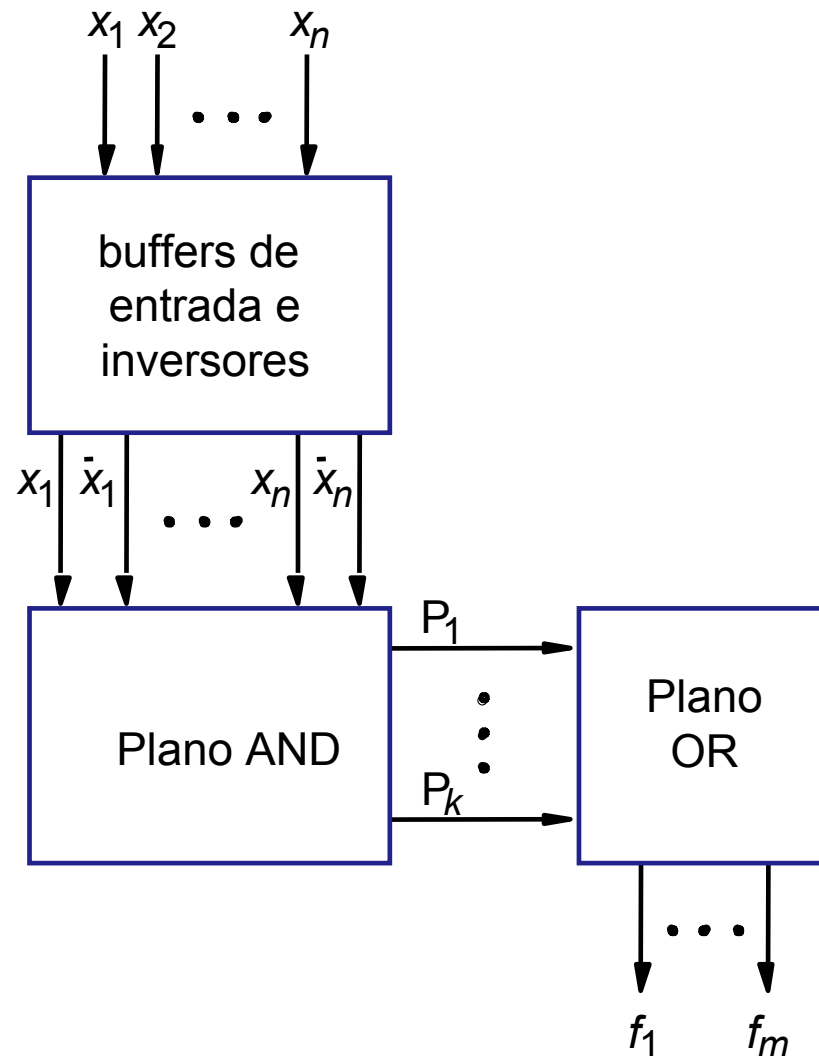
- Baseada em SOP
- Todas entradas disponíveis (verdadeiro e complementado)
- Saídas do plano AND: mintermos
- Saídas do plano OR: somas de mintermos = funções




PLA: visão no nível de gate

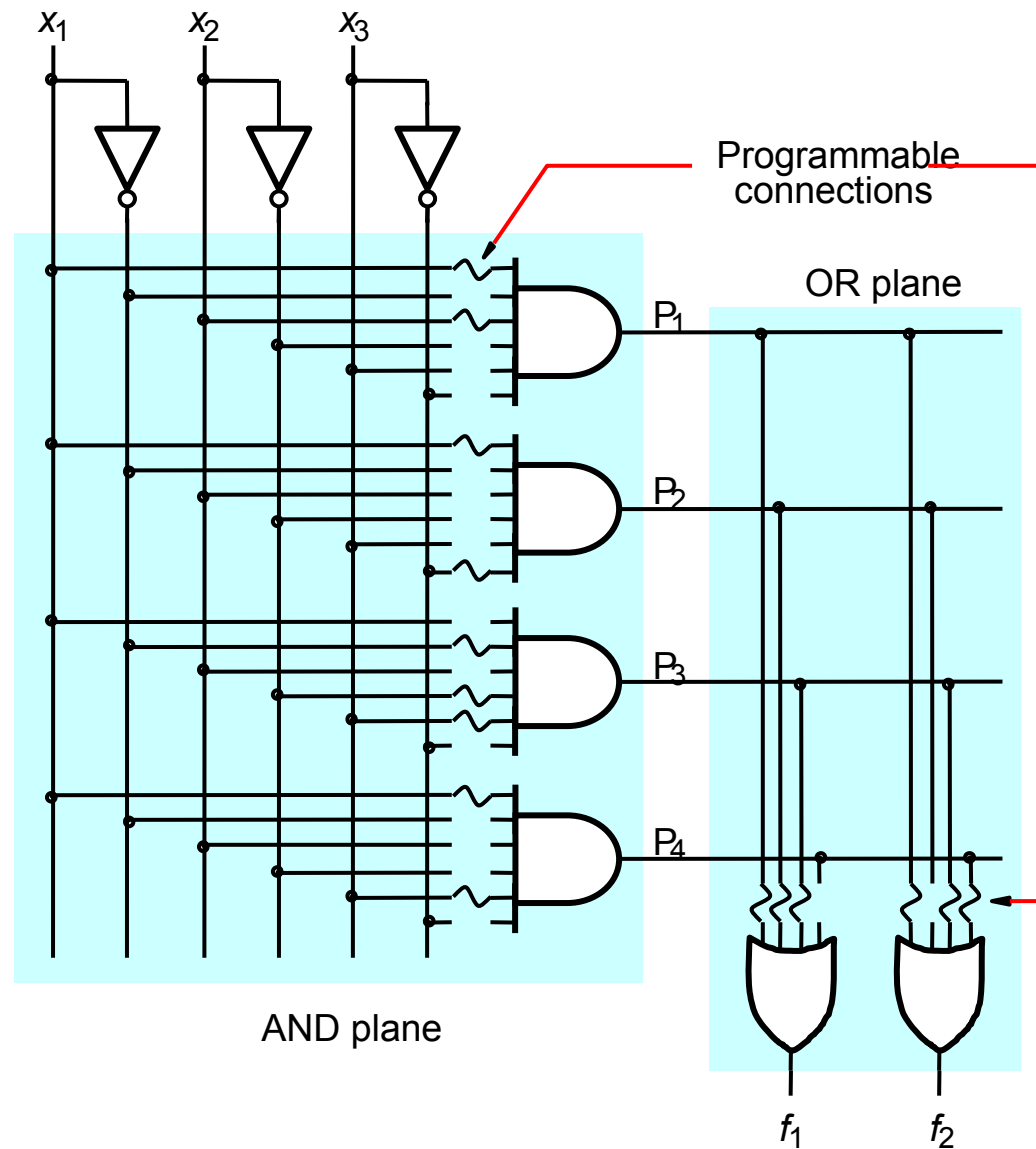

PLA: visão simplificada

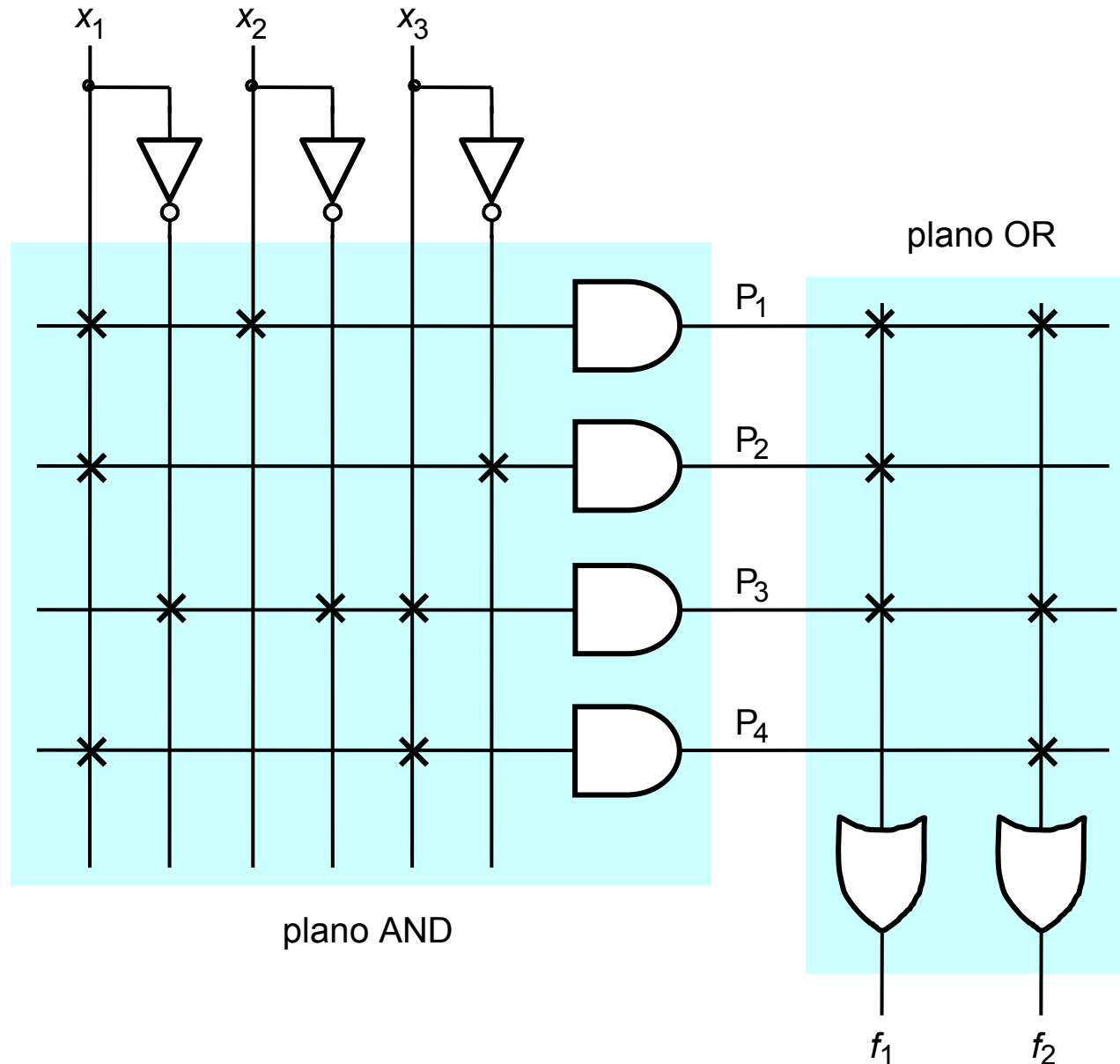

Estrutura de uma CPLD típica

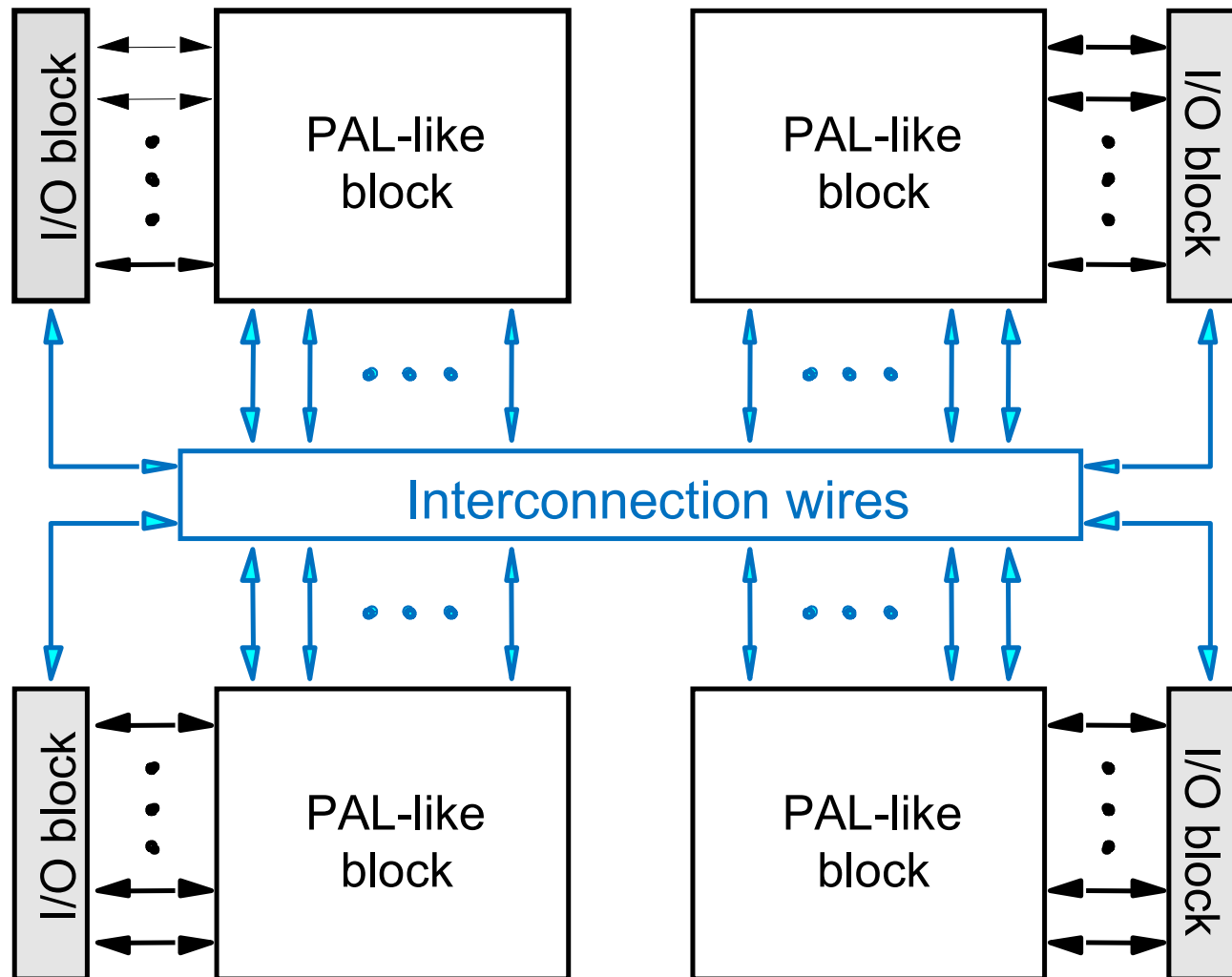

Características elétricas


- Níveis
- Margem de ruído
- Potência dissipada
 - estática
 - dinâmica

Níveis elétricos em um inversor NMOS

- se $V_x = 0 \rightarrow V_f = V_{DD}$
- se $V_x = 5V \rightarrow V_f = V_{OL}$

definido pelo div. de tensão

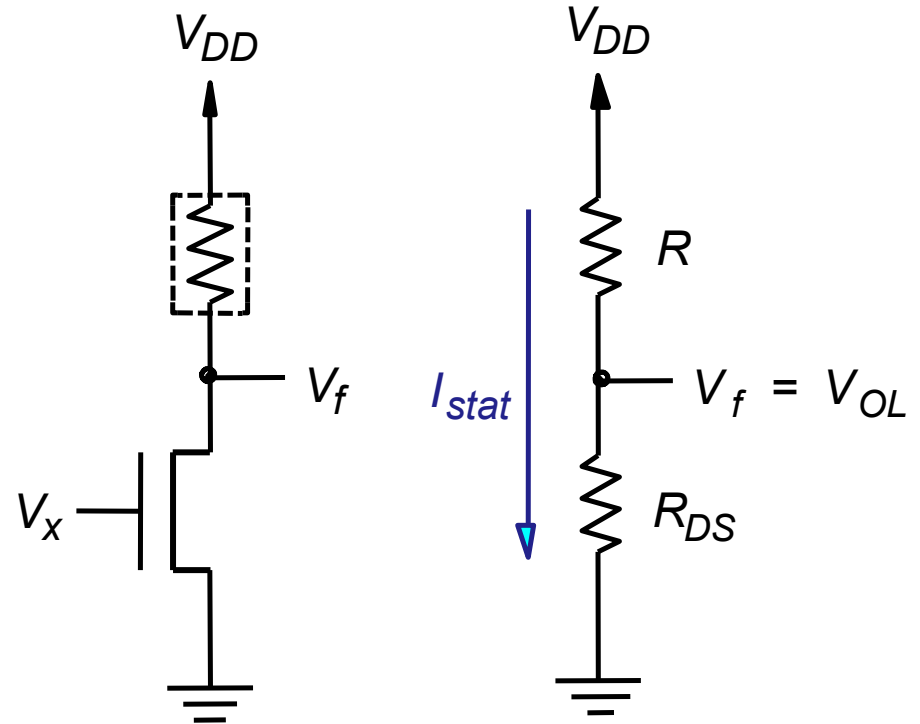
$$V_{OL} = V_{DD} \cdot \frac{R_{DS}}{R_{DS} + R}$$




(a) inversor NMOS

(b) $V_x = 5V$

Níveis Lógicos

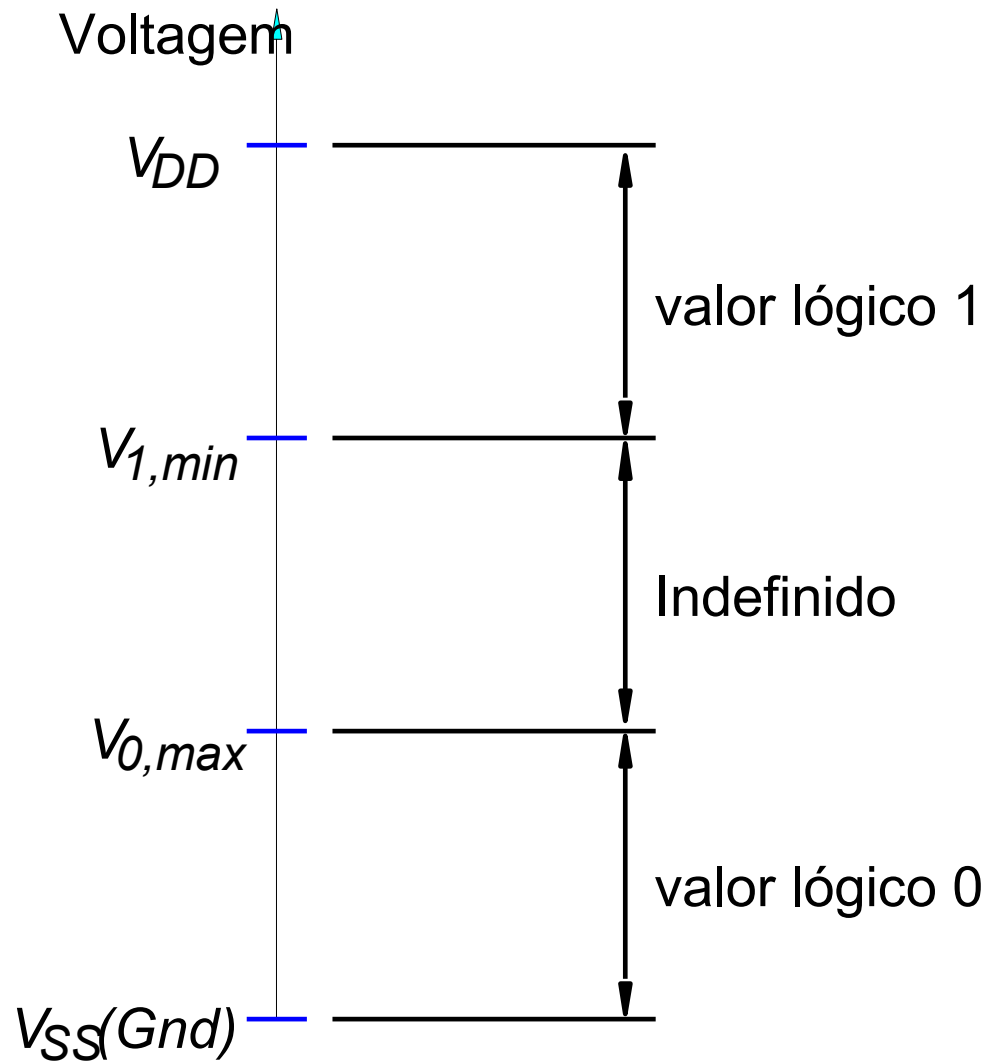




Níveis Lógicos: Margem de Ruído

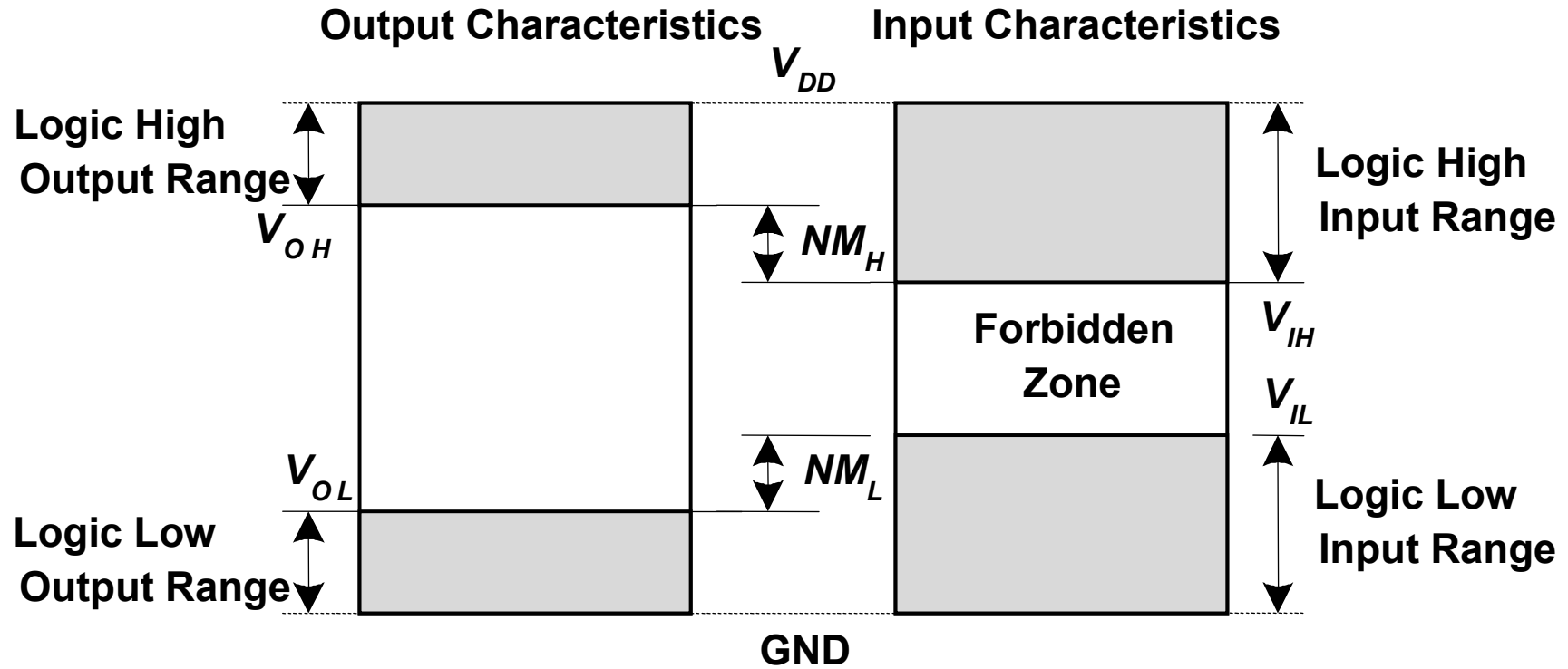


$$NM_H = V_{OH} - V_{IH}$$

$$NM_L = V_{IL} - V_{OL}$$

Característica de Transferência DC

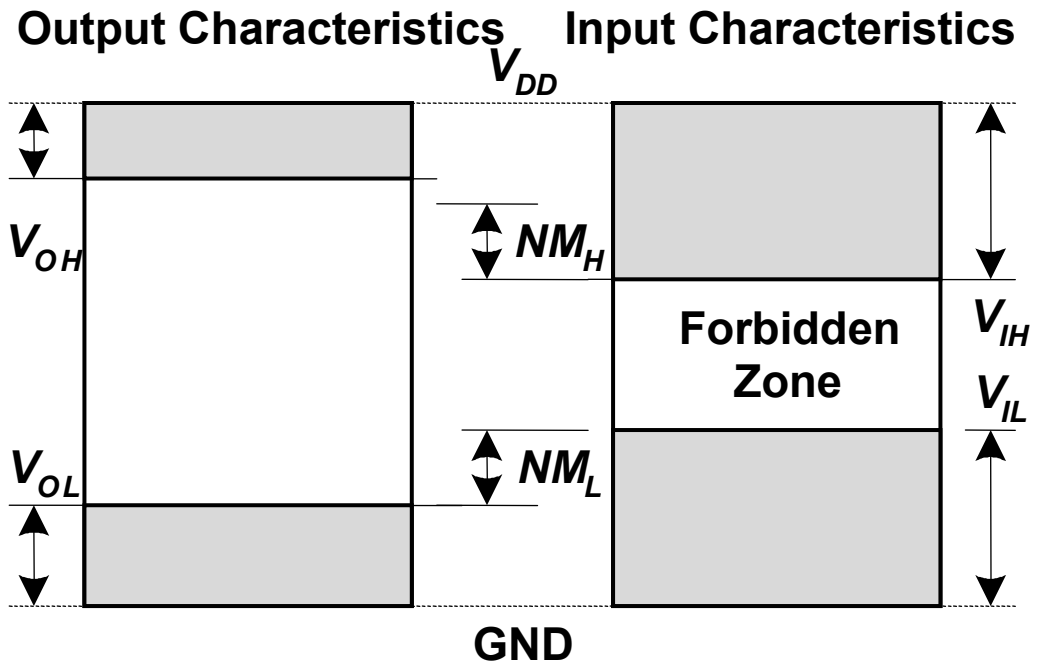 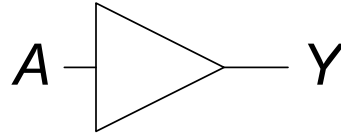

Característica de Transferência DC

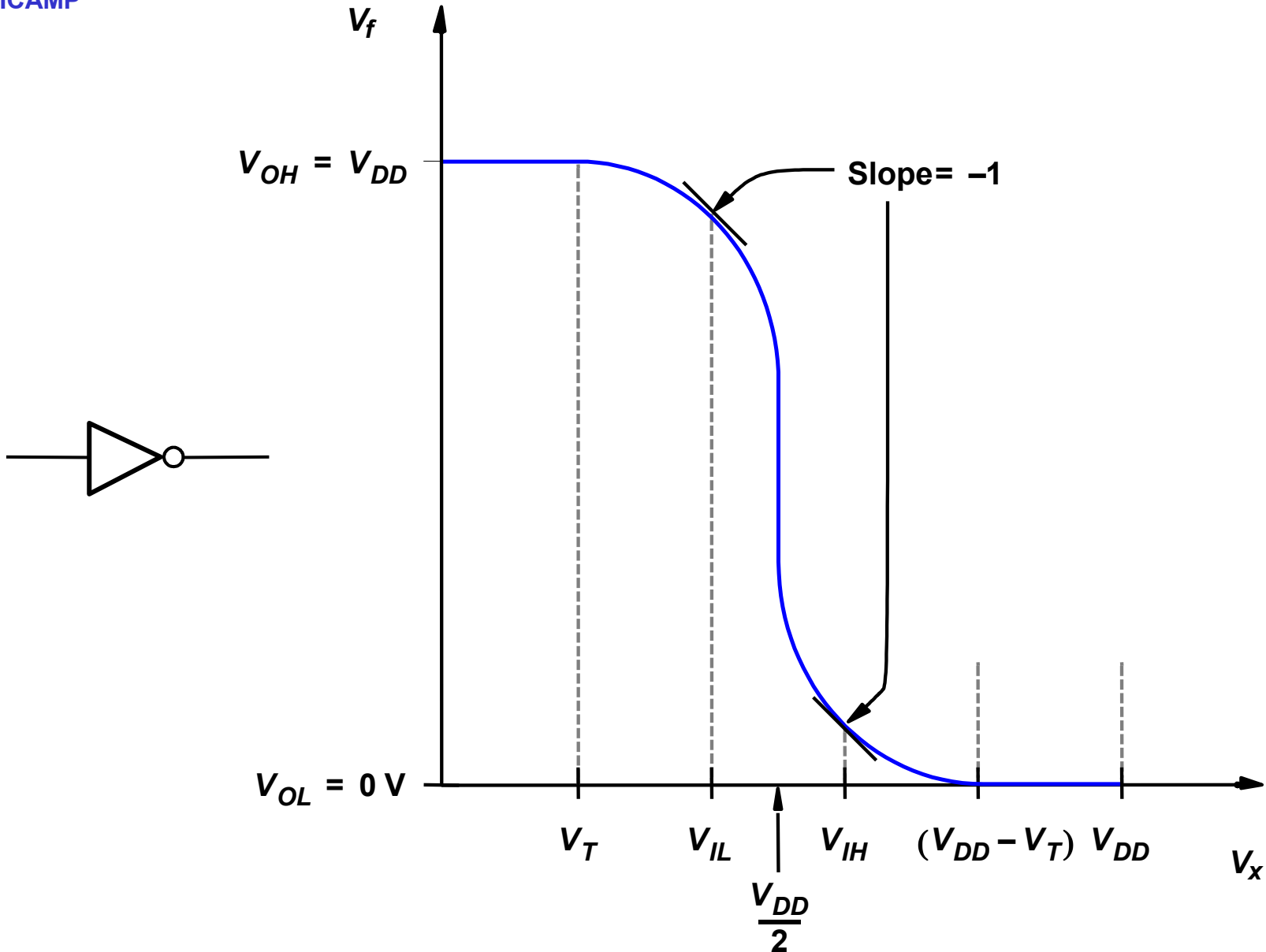


Margem de ruído para algumas tecnologias

- Outra vantagem do CMOS


Noise Margin

--	VOH	VIH	Margin	VIL	VOL	Margin
TTL [5volt]	2.4v	2.0v	400mV	0.8v	0.5v	300mV
FCT [5volt]	2.5v	2.0v	500mV	0.8v	0.5v	300mV
BTL [5 volt]	2.1v	1.62v	480mV	1.47v	1.1v	370mV
GTL [5 volt]	1.5v	1.05v	450mV	0.95v	0.55v	400mV
CMOS [5 volt]	4.9v	3.85v	1050mV	1.35v	0.1	1340mV
LVTTL [3volt]	2.4v	2.0v	400mV	0.8v	0.4v	400mV
LVC MOS [3 volt]	2.8v	2.0v	800mV	0.8v	0.2v	600mV
CMOS [2.5v]	2.0v	1.7v	300mV	0.7v	0.4v	300mV
CMOS [1.8v]	1.35v	1.1v	250mV	0.66v	0.45v	210mV

Potência dinâmica em CMOS

 

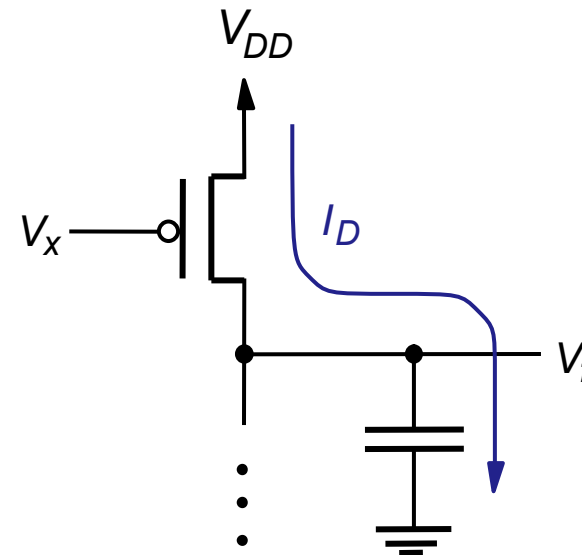
(a) Fluxo de corrente quando V_x muda de 0 V para 5 V




(a) Fluxo de corrente quando V_x muda de 5 V para 0 V

- Pot. dinâmica dissipada proporcional à $C \cdot V_{dd}^2 \cdot f$
- C = soma das capacitâncias do circuito

Atraso: capacitância parasita

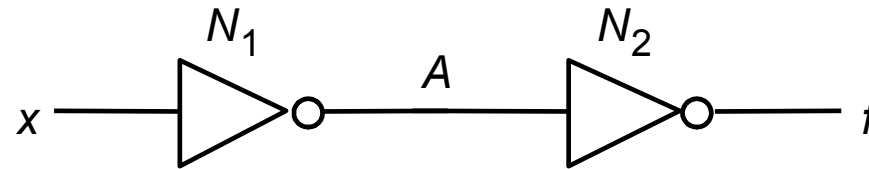


(a) Um inversor acionando outro inversor

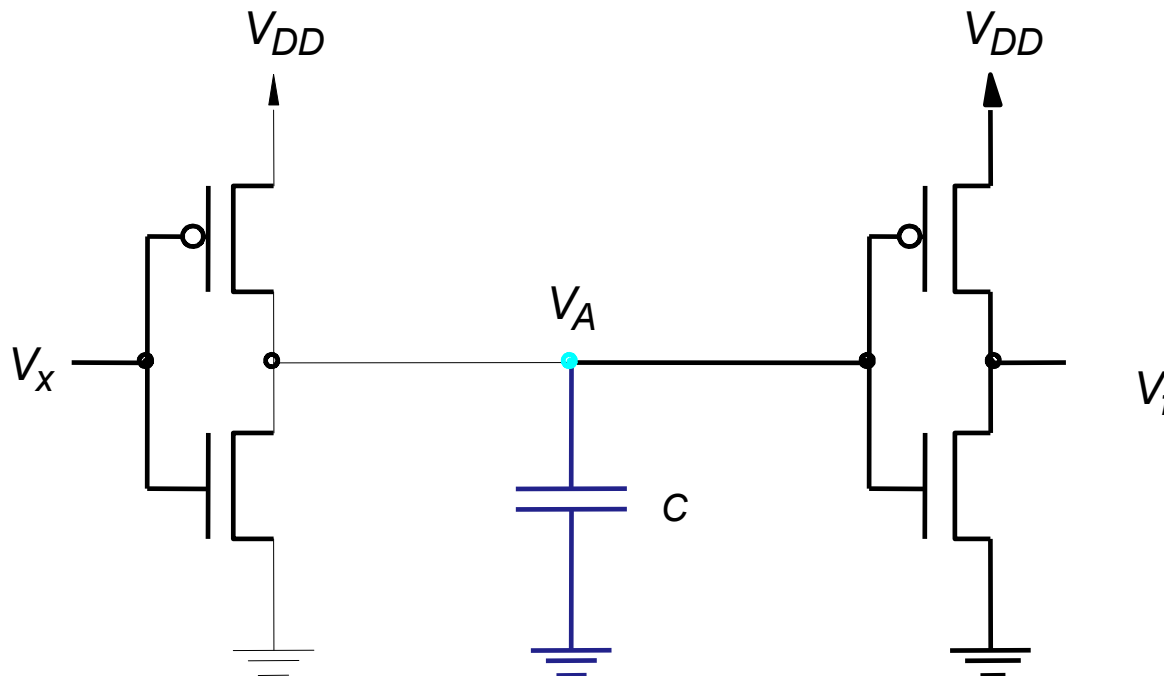

(b) Carga capacitiva no nó A

Forma de onda: tempos importantes

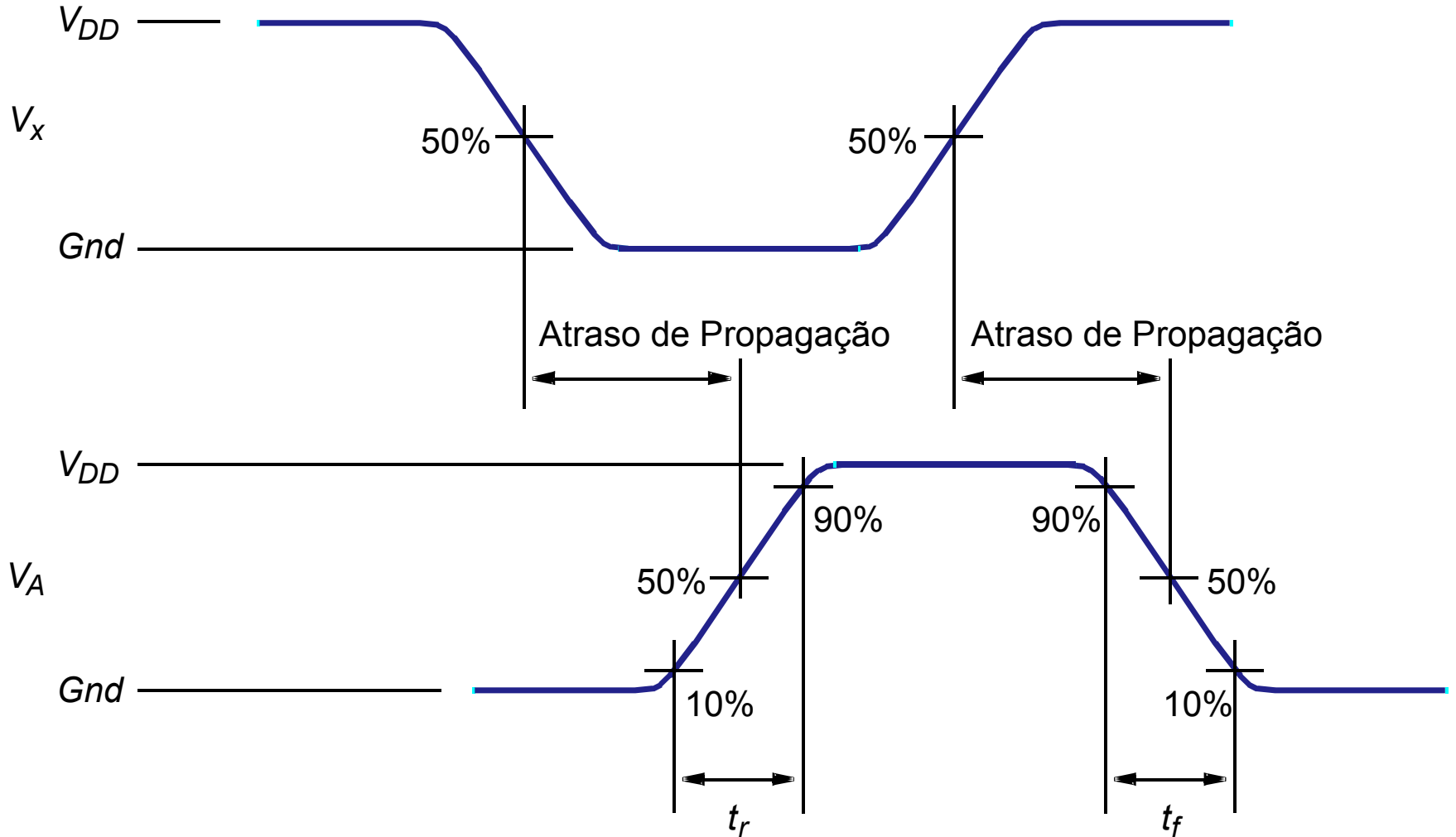

t_r : tempo de subida (rising)


t_f : tempo de descida (falling)




Fan-in e fan-out em uma porta lógica

- Fan-in: n° de entradas de uma porta lógica
 - se for muito grande \rightarrow resistência grande (transistores em série) \rightarrow atraso de propagação grande
- Fan-out: n° de portas acionadas por uma saída
 - se for muito grande \rightarrow capacitância grande (várias entradas sendo acionadas) \rightarrow atraso de propagação grande
- Fan-in e fan-out devem ser limitadas para não afetar o desempenho do circuito

Buffer não inversor

 


(a) implementação

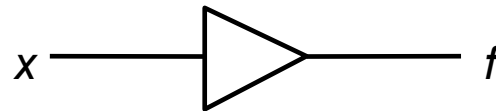


(b) símbolo

Buffer tri-state

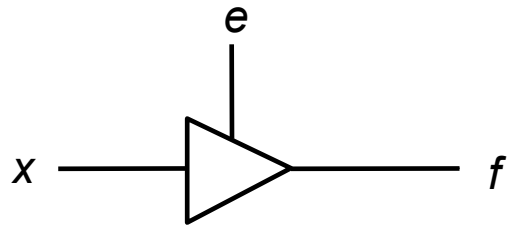


(a) Buffer tri-state

 

(b) Circuito equivalente

<i>e</i>	<i>x</i>	<i>f</i>
0	0	Z
0	1	Z
1	0	0
1	1	1

(c) Tabela verdade

 

(d) Implementação

Circuitos comerciais série 7400

- Bipolar
 - 74 - "standard TTL"
 - 74L - Low power
 - H - High speed
 - S - Schottky
 - LS - Low Power Schottky
 - AS - Advanced Schottky
 - ALS - Advanced Low Power Schottky
 - F - Fast (faster than normal Schottky, similar to AS)
- CMOS
 - C - CMOS 4–15 V (semelhante a 4000 series)
 - HC - High speed CMOS,
 - HCT - High speed, níveis compatíveis com bipolar

Datasheet típica

- Procurar na web
- Amostras no site do curso (material complementar)
 - 74HC51: 2 AOI (AND-OR-INVERT)
 - 74HC153: 2 MUX 4:1
- Identificar especificações
 - lógica funcional
 - características elétricas: V_{IH} , V_{IL} , V_{OH} , V_{OL}
 - características dinâmicas: t_{pLH} , t_{pHL}