



IC-UNICAMP

MC 602

Circuitos Lógicos e Organização de Computadores

IC/Unicamp

Prof Mario Côrtes

Capítulo 8

Máquinas de estado

FSM (*Finite State Machines*)

Tópicos

- Sistematização do projeto de circuitos sequenciais síncronos
- Máquinas de Moore
- Máquinas de Mealy
- Atribuição de estados
- Visão geral de máquinas síncronas




Forma geral de um circuito síncrono

- Circuitos combinacionais: saídas dependem das entradas atuais
- Circuitos sequenciais simples (FF, latch, registrador, contador): saídas dependem do estado dos FFs e entradas podem mudá-los
- Circuito síncrono genérico: saídas dependem do histórico de estados e das entradas

Máquinas de Moore e de Mealy

 
- Máquinas de Moore
 - próximo conteúdo dos flip-flops (Y) depende das entradas (W) e do estado atual (Q)
 - saída depende do estado atual (Q)
- Máquina de Mealy
 - próximo conteúdo dos flip-flops (Y) depende das entradas (W) e do estado atual (Q)
 - saída depende do estado atual (Q) **e das entradas (W)**



Moore: z muda sincronizado com o clock

Projeto de uma FSM simples (Moore)

 - O circuito tem uma entrada w e uma saída z
- Todas as mudanças ocorrem na borda de subida do clock
- $z=1$ se $w=1$ nos dois últimos ciclos de clock
- $z=0$ caso contrário



Projeto de uma FSM simples (2)



- Possível implementar como circuito combinacional?


Ciclo:	t ₀	t ₁	t ₂	t ₃	t ₄	t ₅	t ₆	t ₇	t ₈	t ₉	t ₁₀
w:	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1
z:	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0



Definição dos estados


- Primeiro passo: quantos estados são necessários para representar o histórico?
- Não há método sistemático
- Imaginemos estado inicial (power-up ou reset) A com $z = 0$
 - desde que $w=0$, FSM mantém-se em A
- Se $w=1$ por um clock \rightarrow estado B
 - significa histórico = um clock apenas com $w=1$
- Em B
 - se $w=1 \rightarrow$ estado C e $z = 1$
 - se $w=0 \rightarrow$ volta para A
- Três estados são suficientes

Diagrama de transição de estados

 


Ciclo:	t_0	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	t_6	t_7	t_8	t_9	t_{10}
w :	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1
z :	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0

Notação do diagrama

 

- Nesta modalidade: há uma saída determinada para cada estado (C/z=1)
- Transições de estado
 - saindo de C: uma para cada combinação de entradas
 - entrando em C: arbitrário (mas deve haver alguma, senão o estado nunca é alcançado)

Tabela de transição de estados

 

Estado atual	Próx estado		saída z
	$w = 0$	$w = 1$	
A	A	B	0
B	A	C	0
C	A	C	1


- Notar a ausência de Reset na tabela
 - clear do FF



Estrutura da FSM


- Há três estados \rightarrow 2 bits são suficientes
- Variáveis de estado:
 - Estado atual y_1 e y_2
 - Próximo estado Y_1 e Y_2

CC1: prox estado = f(entrada e estado atual)

 

CC2: saída = f(estado atual)


Atribuição de Estado

 

Estado atual	Próx estado		saída z
	$w = 0$	$w = 1$	
A	A	B	0
B	A	C	0
C	A	C	1

Entrada	Estado atual	Próximo estado	Saída
w	y_2y_1	Y_2Y_1	z
0	A=00	A=00	0
0	B=01	A=00	0
0	C=10	A=00	1
0	11	dd	d
1	A=00	B=01	0
1	B=01	C=10	0
1	C=10	C=10	1
1	11	dd	d

 Tabelas verdade de CC1 e CC2 (assumindo FF-D)



w	y2	y1	Y2	Y1
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	d	d
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	d	d

w	y2	y1	z
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	d
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	d

Síntese de CC1 e CC2

		y_2y_1			
		00	01	11	10
w	0	0	0	d	0
	1	1	0	d	0

Sem don't cares

$$Y_1 = w\bar{y}_1\bar{y}_2$$

Com don't cares

$$Y_1 = w\bar{y}_1\bar{y}_2$$

		y_2y_1			
		00	01	11	10
w	0	0	0	d	0
	1	0	1	d	1

$$Y_2 = wy_1\bar{y}_2 + w\bar{y}_1y_2$$

$$Y_2 = wy_1 + wy_2$$

$$= w(y_1 + y_2)$$

		y_1	
		0	1
y_2	0	0	0
	1	1	d

$$z = \bar{y}_1y_2$$

$$z = y_2$$

Circuito final com FF tipo D


 
 


Diagrama de tempo da FSM


Ciclo:	t_0	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	t_6	t_7	t_8	t_9	t_{10}
w:	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1
z:	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0

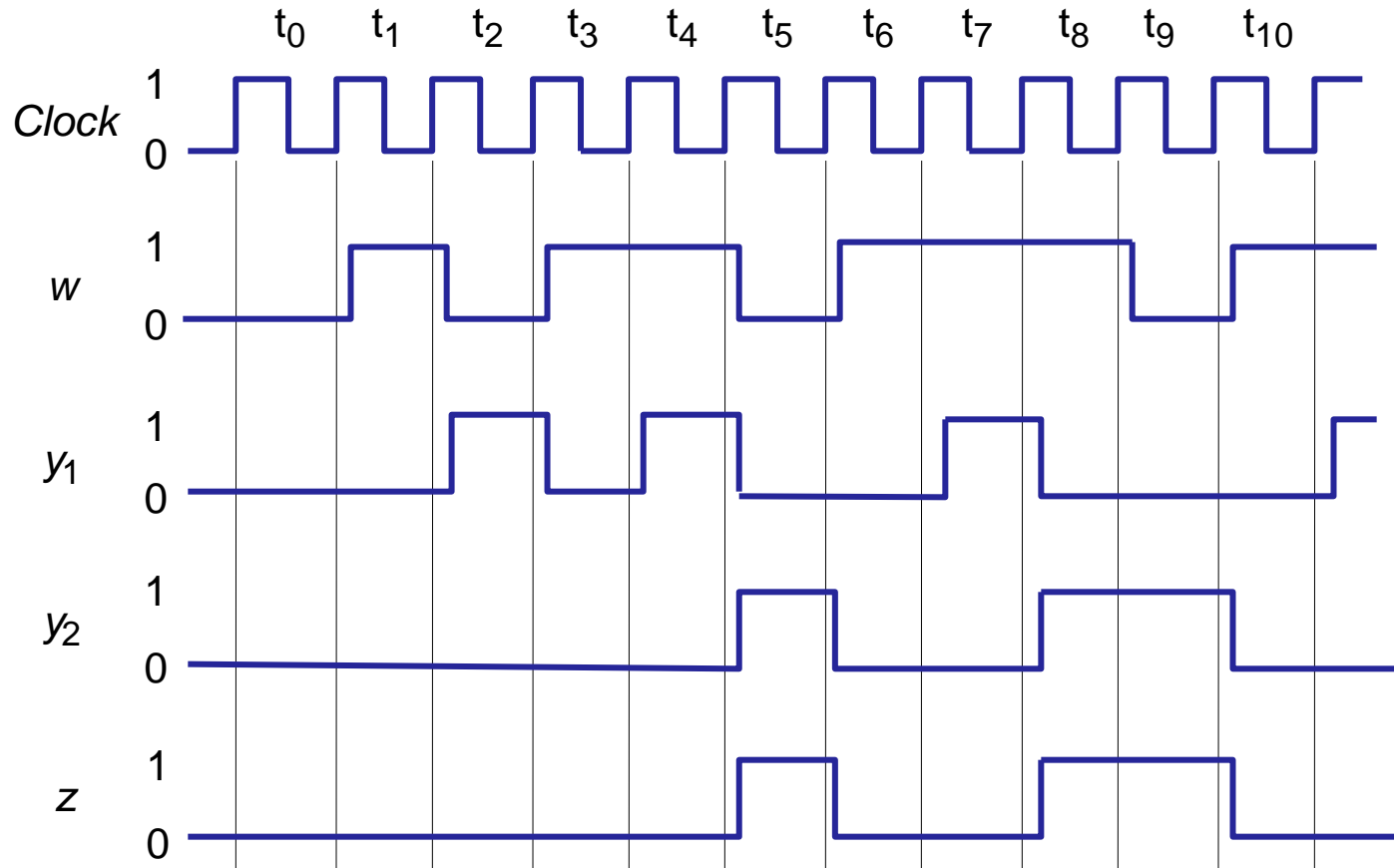

Observar sinais síncronos com borda de subida do clock

Simulação no Quartus

 - Observar
 - agrupamento de sinais das variáveis de estado (tipo enumerado)
 - identificação pelo Quartus da máquina de estado e geração automática do diagrama de transição



Resumo do procedimento

- Especificar o circuito
- Identificar o número de estados necessário e suas transições
- Desenhar o diagrama de transição de estados
- Fazer a tabela de transição de estados
- Fazer a atribuição de estados e completar a tabela
- (decidir o tipo de FF a ser usado e completar a tabela)
- Implementar os circuitos combinacionais CC1 e CC2

Exemplo de projeto: Expl 8.1

- Implementação da unidade de controle da fig 7.55
- Tarefa: após pulso de start em w , trocar o conteúdo de $R1$ e $R2$, usando $R3$ como temporário. Ao final, ativar sinal “done” (?? possível trocar diretamente??)



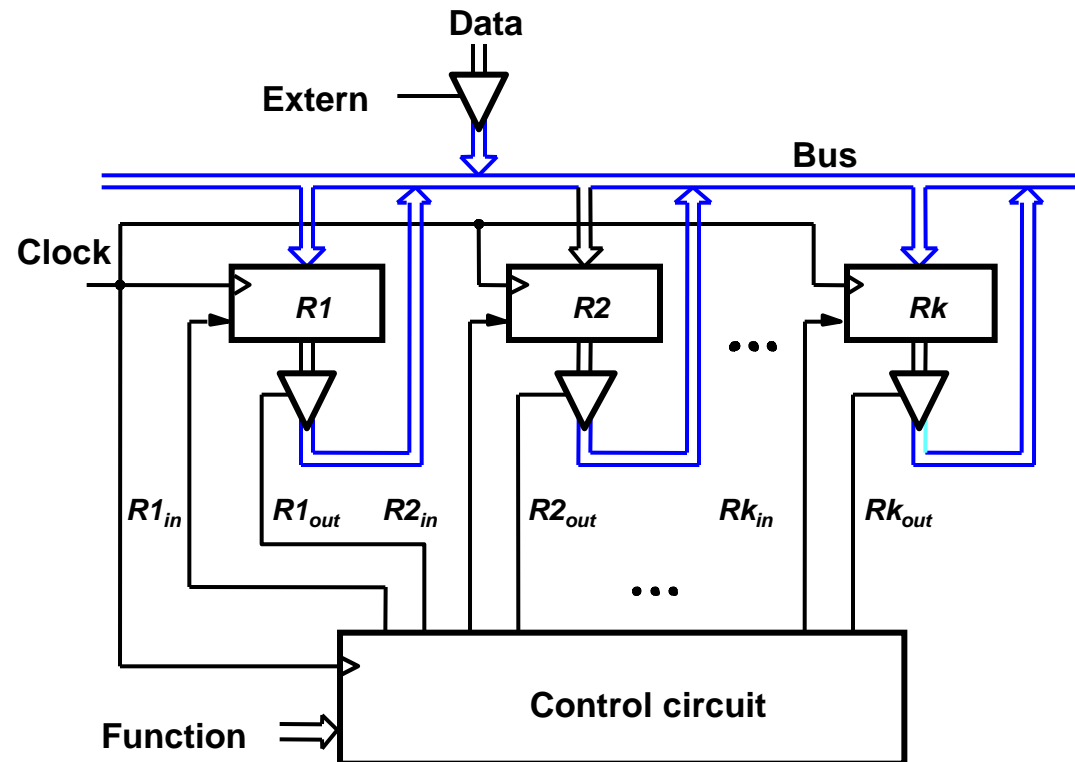


Diagrama de transição de estados

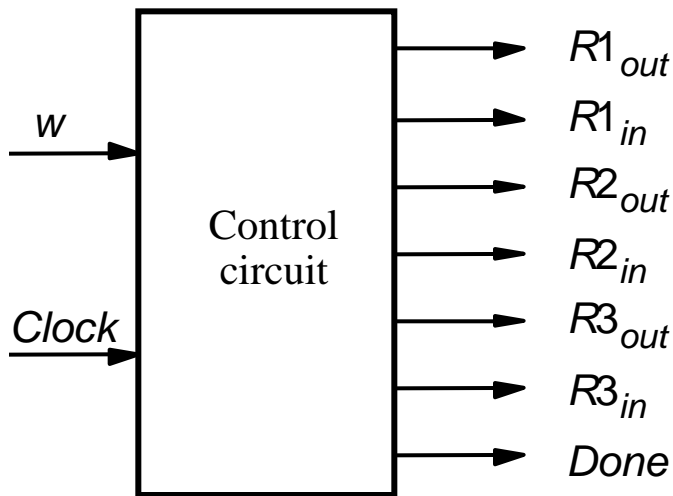

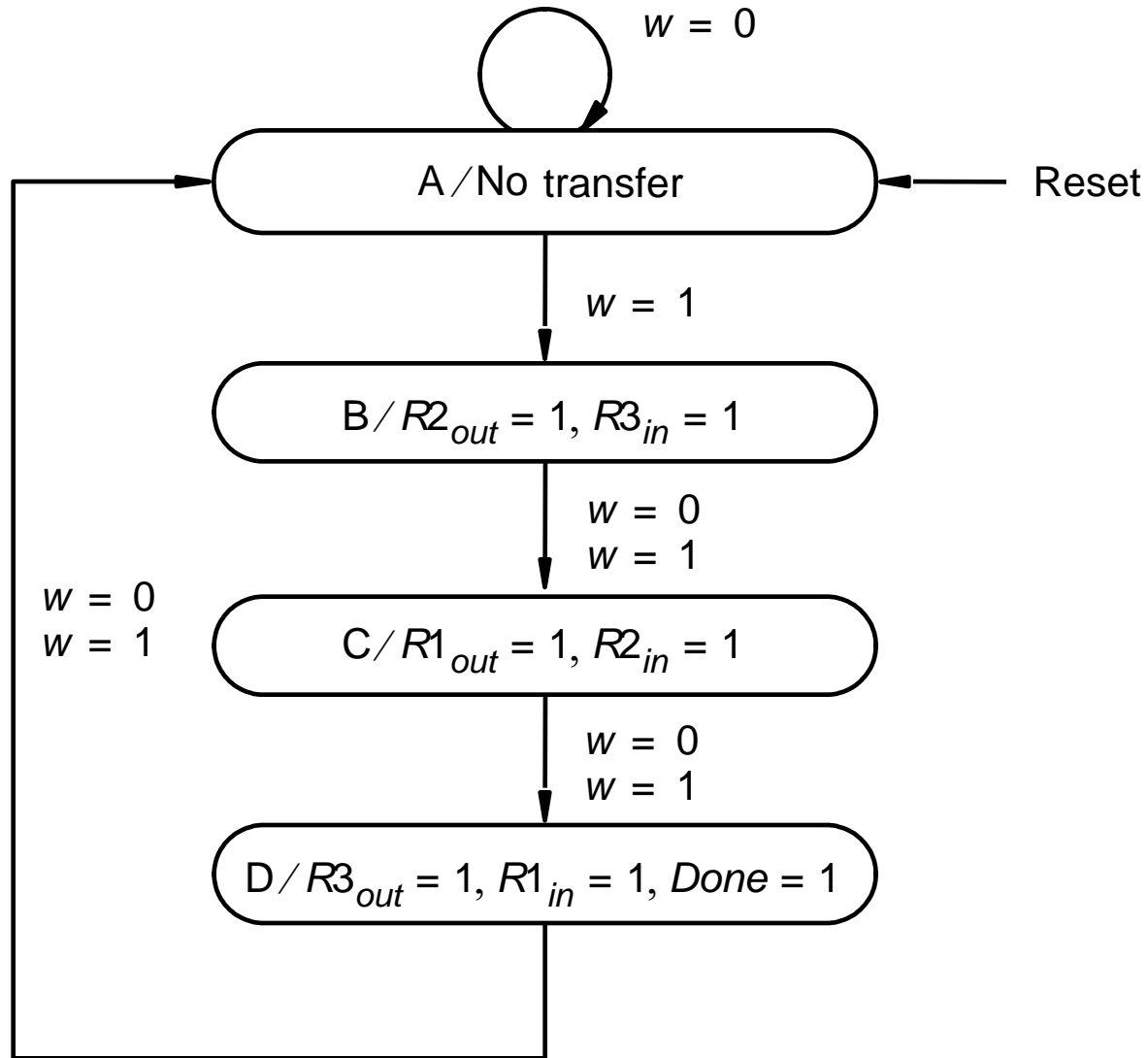


Tabelas de transição de estado


Present state	Next state		Outputs						
	$w = 0$	$w = 1$	$R1_{out}$	$R1_{in}$	$R2_{out}$	$R2_{in}$	$R3_{out}$	$R3_{in}$	$Done$
A	A	B	0	0	0	0	0	0	0
B	C	C	0	0	1	0	0	1	0
C	D	D	1	0	0	1	0	0	0
D	A	A	0	1	0	0	1	0	1

	Present state	Nextstate		Outputs						
		$w = 0$	$w = 1$							
	y_2y_1	Y_2Y_1	Y_2Y_1	$R1_{out}$	$R1_{in}$	$R2_{out}$	$R2_{in}$	$R3_{out}$	$R3_{in}$	$Done$
A	00	00	01	0	0	0	0	0	0	0
B	01	10	10	0	0	1	0	0	1	0
C	10	11	11	1	0	0	1	0	0	0
D	11	00	00	0	1	0	0	1	0	1

Mapas de Karnaugh

 


$$Y_1 = w\bar{y}_1 + \bar{y}_1y_2$$

 

$$Y_2 = y_1\bar{y}_2 + \bar{y}_1y_2$$

Circuito final

 


- (ver outra solução na fig. 7.57, com o uso de registrador de deslocamento)

O problema da atribuição de estados

- Nos exemplos anteriores → codificação dos estados foi arbitrária
- É possível escolher atribuição visando minimizar o circuito final
 - solução ótima é difícil
- Vejamos os dois últimos exemplos em outra codificação

Exemplo: detector de seq de dois 1s

 

Estado atual	Próx estado		saída z
	$w = 0$	$w = 1$	
A	A	B	0
B	A	C	0
C	A	C	1

atribuição original

	Present state y_2y_1	Next state		Output z
		$w = 0$	$w = 1$	
		Y_2Y_1	Y_2Y_1	
A	00	00	01	0
B	01	00	10	0
C	10	00	10	1
	11	dd	dd	d

atribuição melhorada

	Present state y_2y_1	Next state		Output z
		$w = 0$	$w = 1$	
		Y_2Y_1	Y_2Y_1	
A	00	00	01	0
B	01	00	11	0
C	11	00	11	1
	10	dd	dd	d

Síntese do novo circuito

- Possível escrever equações diretamente
- $Y_1 = w$
- $Y_2 = w \cdot y_1$
- $z = y_2$

atribuição melhorada


	Present state	Next state		Output z
		$w = 0$	$w = 1$	
	y_2y_1	Y_2Y_1	Y_2Y_1	
A	00	00	01	0
B	01	00	11	0
C	11	00	11	1
	10	<i>dd</i>	<i>dd</i>	<i>d</i>




Circuito final com atribuição melhorada

- $Y_1 = w$
- $Y_2 = w \cdot y_1$
- $Z = y_2$


circuito antigo

 

Exemplo 8.1 antigo

 


$$Y_1 = wy\bar{1} + \bar{y}_1y_2$$

 


$$Y_2 = y_1\bar{y}_2 + \bar{y}_1y_2$$

	Present state y_2y_1	Nextstate		Outputs						
		$w = 0$	$w = 1$	$R1_{out}$	$R1_{in}$	$R2_{out}$	$R2_{in}$	$R3_{out}$	$R3_{in}$	Done
		Y_2Y_1	Y_2Y_1							
A	00	00	01	0	0	0	0	0	0	0
B	01	10	10	0	0	1	0	0	1	0
C	10	11	11	1	0	0	1	0	0	0
D	11	00	00	0	1	0	0	1	0	1

Exemplo 8.1 com nova atribuição

 

$$Y_1 = w\bar{y}_2 + y_1\bar{y}_2$$

 

$$Y_2 = y_1$$

	Present state y_2y_1	Nextstate		Outputs						
		$w = 0$	$w = 1$	$R1_{out}$	$R1_{in}$	$R2_{out}$	$R2_{in}$	$R3_{out}$	$R3_{in}$	Done
		Y_2Y_1	Y_2Y_1							
A	00	00	01	0	0	0	0	0	0	0
B	01	11	11	0	0	1	0	0	1	0
C	11	10	10	1	0	0	1	0	0	0
D	10	00	00	0	1	0	0	1	0	1

One-hot encoding


- É possível codificar os estados com n bits para n estados
 - apenas um bit fica ligado (one-hot)
- Grande número de don't care (combinações de estados não utilizados)
- Vantagem: circuito combinacional pode ficar mais simples
- Desvantagem: usa maior número de FFs
- Ver detalhes na seção 8.2.1 do livro texto



Máquinas de Mealy

- Máquinas de Moore
 - próximo conteúdo dos flip-flops (Y) depende das entradas (W) e do estado atual (Q)
 - saída depende do estado atual (Q)
- Máquina de Mealy
 - próximo conteúdo dos flip-flops (Y) depende das entradas (W) e do estado atual (Q)
 - saída depende do estado atual (Q) **e das entradas (W)**

 Mealy: z pode mudar a qquer instante, indep. do clock




Implementação Mealy do mesmo exemplo

- Especificações alteradas:
 - O circuito tem uma entrada w e uma saída z
 - ~~Todas as mudanças ocorrem na borda de subida do clock~~
 - $z=1$ se $w=1$ ~~nos dois últimos ciclos de clock~~ no último clock e no clock atual
 - $z=0$ caso contrário

Clock cycle:	t_0	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	t_6	t_7	t_8	t_9	t_{10}
w :	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1
z :	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0


Diagrama de transição de estados da Máquina de Mealy

 

Clock cycle:	t_0	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	t_6	t_7	t_8	t_9	t_{10}
w :	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1
z :	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0




Notação Moore e Mealy

 

Moore

- Saída definida pelo estado atual
- Arcos de transição de estados não mostram saídas

$w = 1 / z = 0$

 


$w = 0 / z = 0$

Mealy


- O estado atual pode ter várias saídas, em função de w
- Arcos de transição mostram w e z

Tabela de transição de estados

 

Present state	Next state		Output z	
	$w = 0$	$w = 1$	$w = 0$	$w = 1$
A	A	B	0	0
B	A	B	0	1



Tabela de transição de estados

 

Present state	Next state		Output	
	$w=0$	$w=1$	$w=0$	$w=1$
A	A	B	0	0
B	A	B	0	1


	Present state	Next state		Output	
		$w=0$	$w=1$	$w=0$	$w=1$
	y	Y	Y	z	z
A	0	0	1	0	0
B	1	0	1	0	1

Circuito e seu comportamento

  


Comportamento comparado


Moore

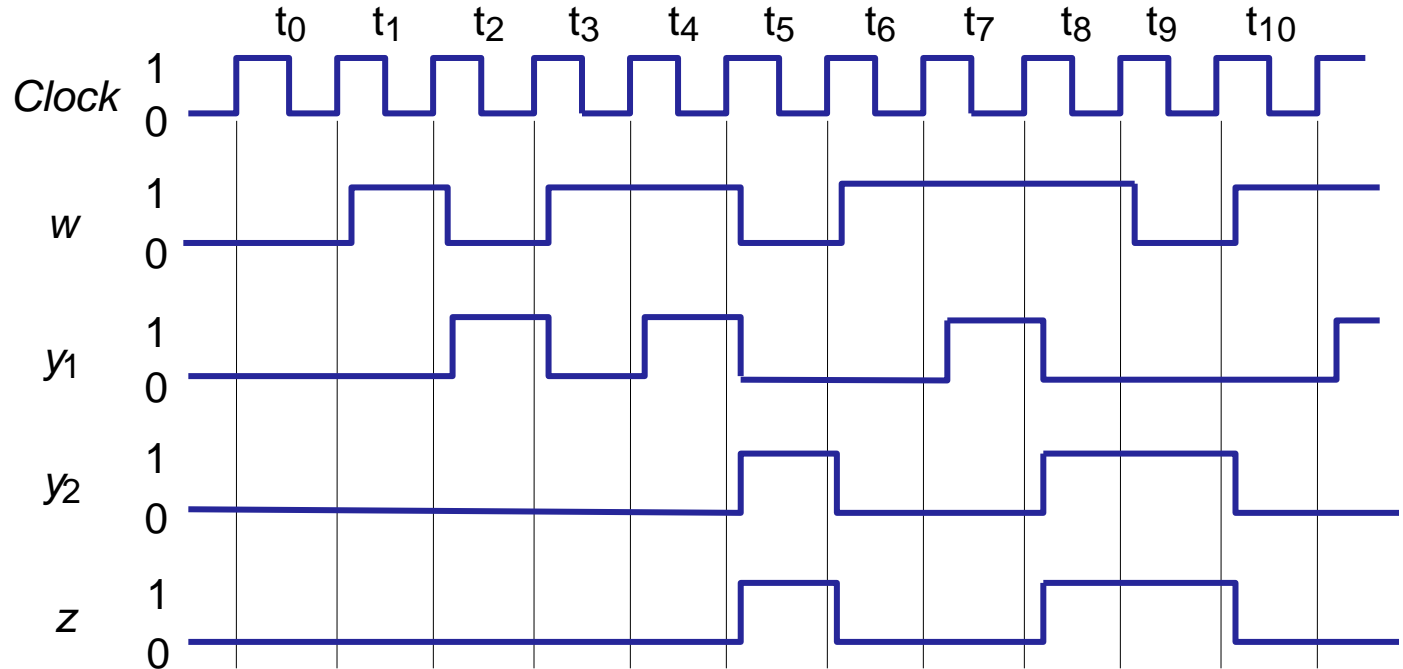

Mealy

 


Exemplo 8.4 (Mealy em expl 8.1)

 


- troca de conteúdo dos registradores R1 e R2, usando R3 como temporário
- diagrama de transição de estados

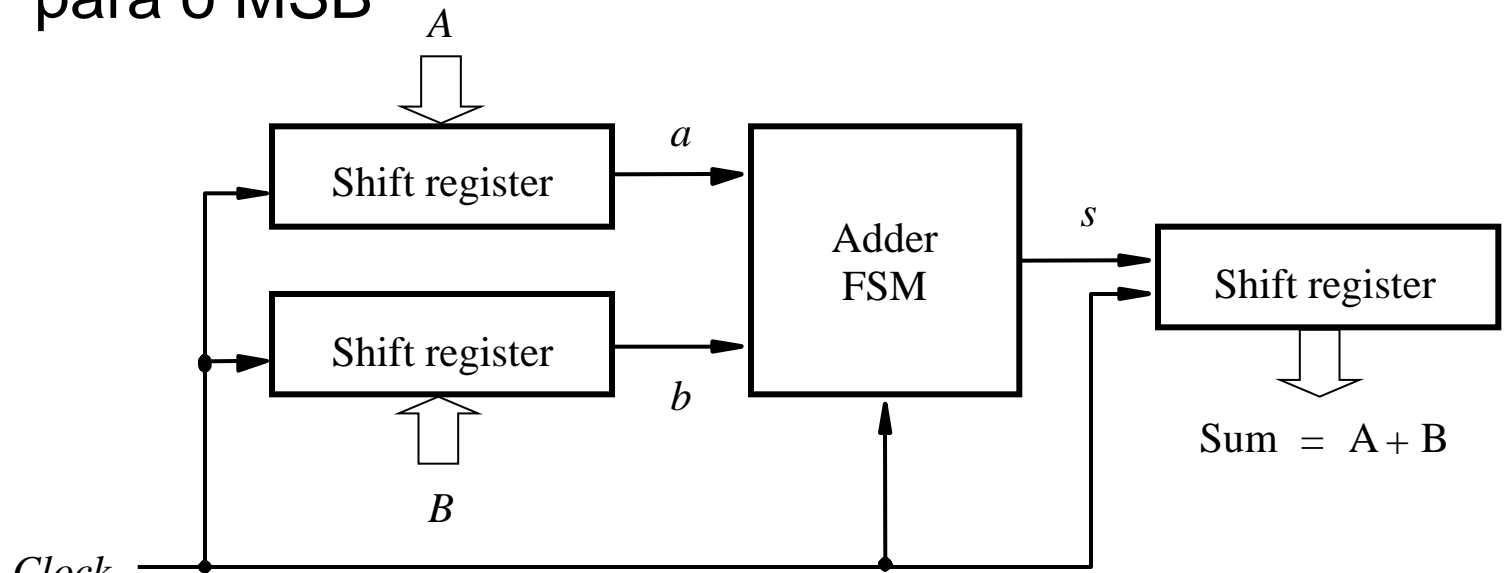8.5 Exemplo: somador serial

- Projetar um somador serial
 - operandos de n bits armazenados nos shifts A e B
 - resultado ficará armazenado no shift A+B
 - “Adder FSM” cuida da soma e do carry do bit anterior
 - bits são apresentados ao “Adder FSM” do LSB para o MSB




Projeto somador serial Mealy

 


G: carry-in = 0

H: carry-in = 1

 

Tabelas de transição de estados

G: carry-in = 0
 H: carry-in = 1

 


Estados genéricos

Present state	Next state				Output s			
	$ab = 00$	01	10	11	00	01	10	11
G	G	G	G	H	0	1	1	0
H	G	H	H	H	1	0	0	1

Estados atribuídos

Present state	Next state				Output			
	$ab = 00$	01	10	11	00	01	10	11
y	Y				s			
0	0	0	0	1	0	1	1	0
1	0	1	1	1	1	0	0	1

Circuito do Somador Serial Mealy

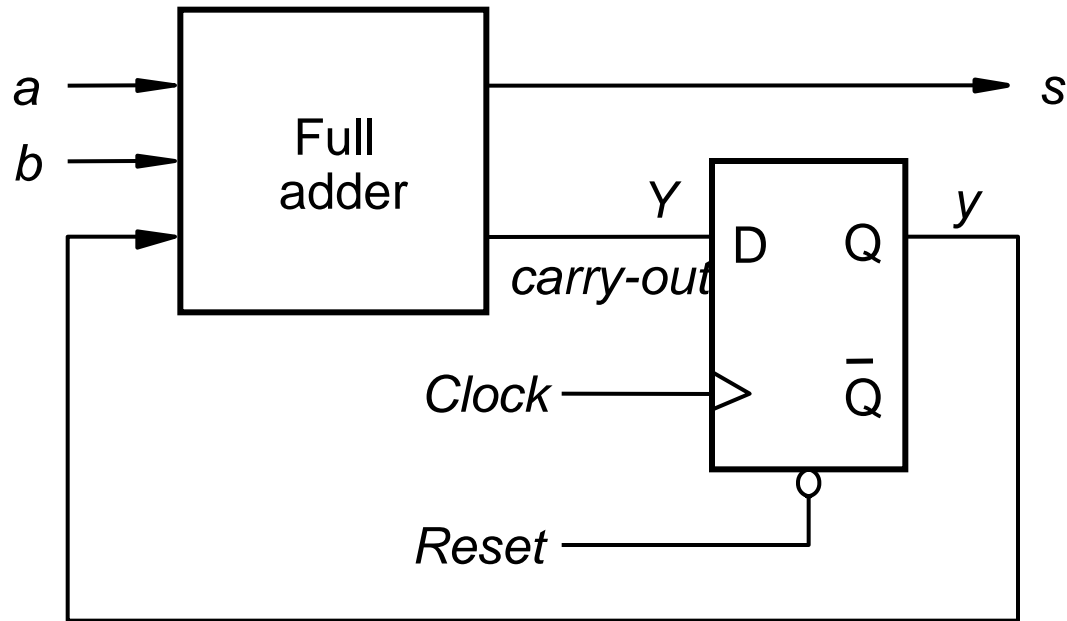


- Poderia ser projetado por inspeção (e tentativa e erro)




Projeto somador serial Moore

Mealy


G: carry-in = 0
 H: carry-in = 1

 

Moore

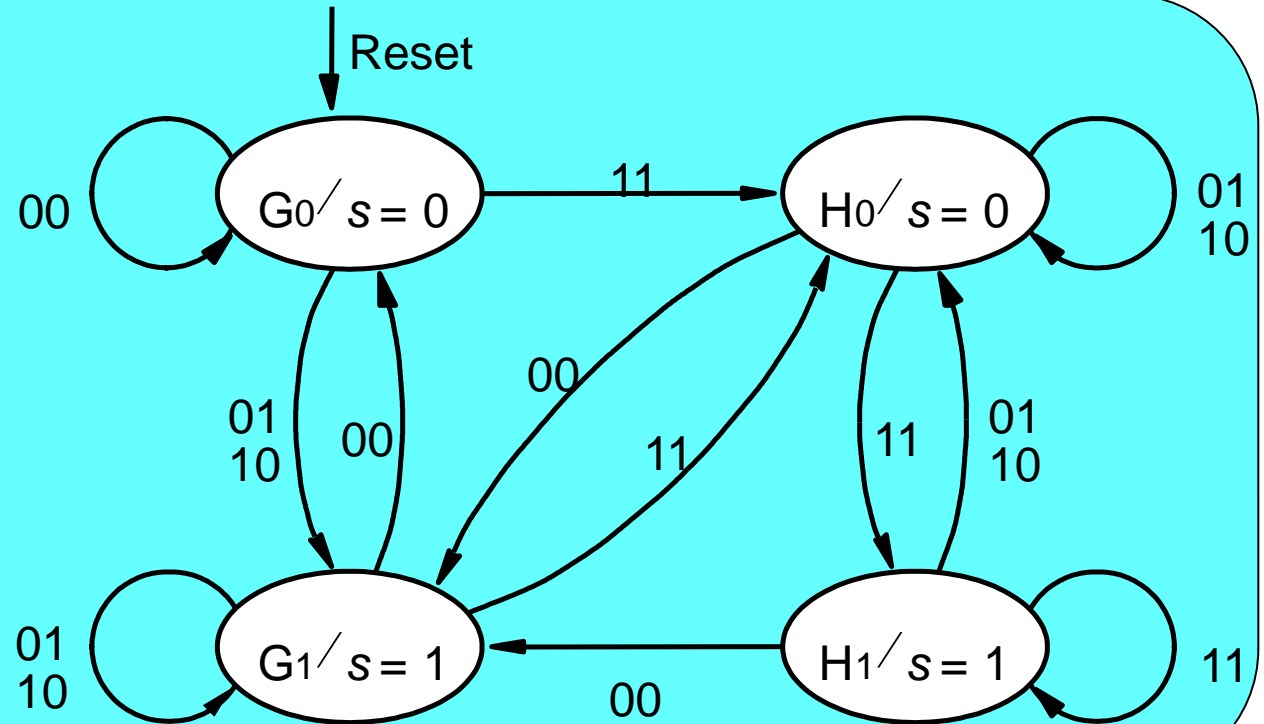


Tabelas de transição de estados

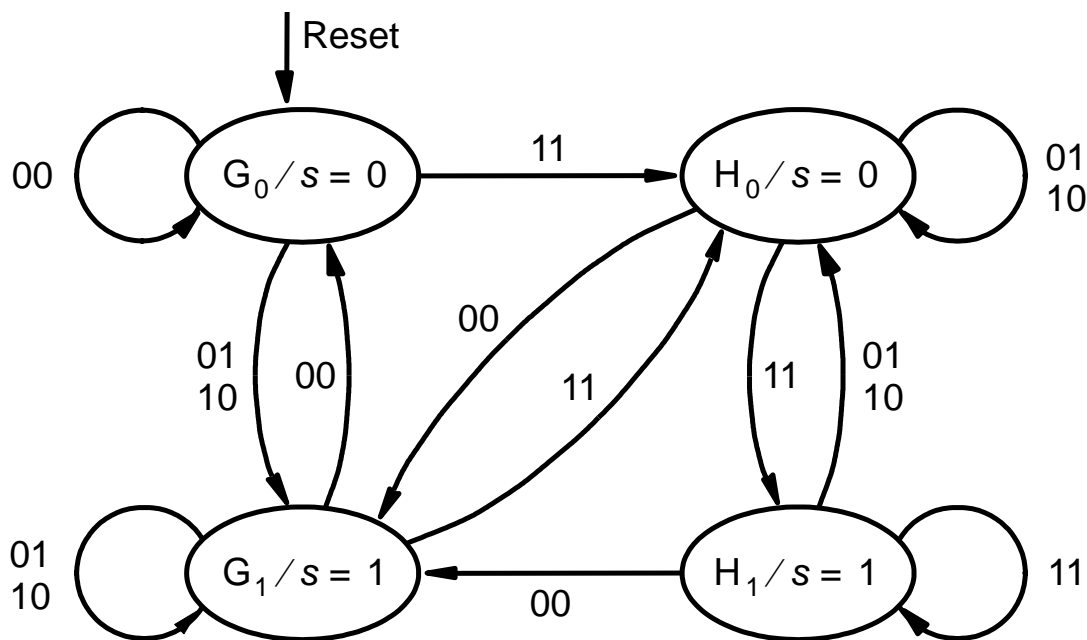

Present state	Nextstate				Output s
	$ab=00$	01	10	11	
G_0	G_0	G_1	G_1	H_0	0
G_1	G_0	G_1	G_1	H_0	1
H_0	G_1	H_0	H_0	H_1	0
H_1	G_1	H_0	H_0	H_1	1

Present state y_2y_1	Nextstate				Output s
	$ab=00$	01	10	11	
	Y_2Y_1				
00	00	01	01	10	0
01	00	01	01	10	1
10	01	10	10	11	0
11	01	10	10	11	1

Circuito do Somador Serial Moore

 

- Nos dois casos, apesar de mais complicada, a máquina Moore é mais robusta:
 - mudanças na entrada não afetam imediatamente a saída e só no próximo clock



Projeto de FSM com FF-D e FF-JK

- Visto até agora:
FSM com FF-D

$$- y_{i+1} = Y_i$$

- E se FF-JK?

 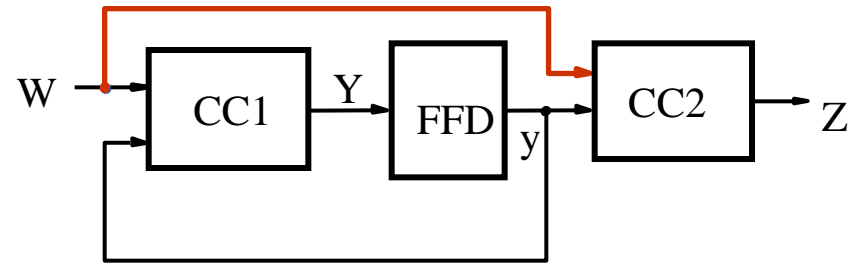
- Derivar de Y
(próximo estado) \rightarrow J e K




Estado atual \rightarrow Próximo estado	J	K
0 \rightarrow 0	0	d
0 \rightarrow 1	1	d
1 \rightarrow 1	d	0
1 \rightarrow 0	d	1

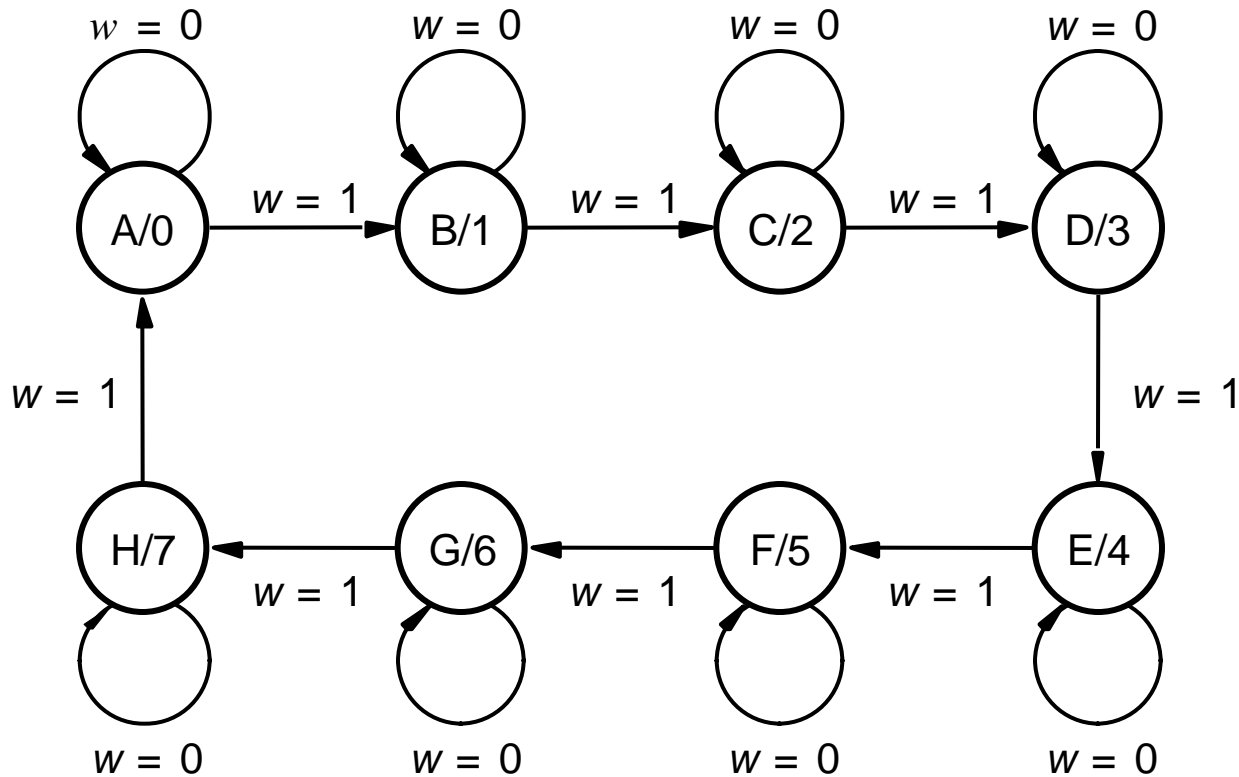Exemplo: contador como FSM (JK)

- Contador síncrono mod 8: 0 1 2 3 4 5 6 7 0 ...



Tabelas de transição de estados

 

Present state	Next state		Output
	$w = 0$	$w = 1$	
A	A	B	0
B	B	C	1
C	C	D	2
D	D	E	3
E	E	F	4
F	F	G	5
G	G	H	6
H	H	A	7

Present state	Next state		Count
	$w = 0$	$w = 1$	
	$Y_2 Y_1 Y_0$	$Y_2 Y_1 Y_0$	
A	000	001	000
B	001	010	001
C	010	011	010
D	011	100	011
E	100	101	100
F	101	110	101
G	110	111	110
H	111	000	111

Derivação de J K do FF

Transição	J	K
0 → 0	0	d
0 → 1	1	d
1 → 1	d	0
1 → 0	d	1

	Present state $y_2y_1y_0$	Next state		Count $z_2z_1z_0$
		$w=0$	$w=1$	
		$Y_2Y_1Y_0$	$Y_2Y_1Y_0$	
A	000	000	001	000
B	001	001	010	001
C	010	010	011	010
D	011	011	100	011
E	100	100	101	100
F	101	101	110	101
G	110	110	111	110
H	111	111	000	111

	Present state $y_2y_1y_0$	Flip-flop inputs							Count $z_2z_1z_0$	
		$w=0$				$w=1$				
		$Y_2Y_1Y_0$	J^2K^2	J^1K^1	J^0K^0	$Y_2Y_1Y_0$	J^2K^2	J^1K^1		J^0K^0
A	000	000	0d	0d	0d	001	0d	0d	1d	000
B	001	001	0d	0d	d0	010	0d	1d	d1	001
C	010	010	0d	d0	0d	011	0d	d0	1d	010
D	011	011	0d	d0	d0	100	1d	d1	d1	011
E	100	100	d0	0d	0d	101	d0	0d	1d	100
F	101	101	d0	0d	d0	110	d0	1d	d1	101
G	110	110	d0	d0	0d	111	d0	d0	1d	110
H	111	111	d0	d0	d0	000	d1	d1	d1	111

Mapas de Karnaugh para Js e Ks

wy_2	y_1y_0	00	01	11	10
00	0	0	0	0	0
01	d	d	d	d	d
11	d	d	d	d	d
10	0	0	1	0	

$$J_2 = wy_0y_1$$

wy_2	y_1y_0	00	01	11	10
00	0	0	d	d	
01	0	0	d	d	
11	0	1	d	d	
10	0	1	d	d	

$$J_1 = wy_0$$

wy_2	y_1y_0	00	01	11	10
00	0	d	d	0	
01	0	d	d	0	
11	1	d	d	1	
10	1	d	d	1	

$$J_0 = w$$

wy_2	y_1y_0	00	01	11	10
00	d	d	d	d	
01	0	0	0	0	
11	0	0	1	0	
10	d	d	d	d	

$$K_2 = wy_0y_1$$

wy_2	y_1y_0	00	01	11	10
00	d	d	0	0	
01	d	d	0	0	
11	d	d	1	0	
10	d	d	1	0	

$$K_1 = wy_0$$

wy_2	y_1y_0	00	01	11	10
00	d	0	0	d	
01	d	0	0	d	
11	d	1	1	d	
10	d	1	1	d	


$$K_0 = w$$

Circuito final com JKs

- Observar regularidade
- $J=K= w y_0 y_1 \dots y_{n-1}$
- Observar que é possível fatorar termo repetido:

$$J_i = K_i = J_{n-1} \cdot y_{n-1}$$


- Essa é a forma conhecida com FF - T

 




Contador com JK e termos fatorados

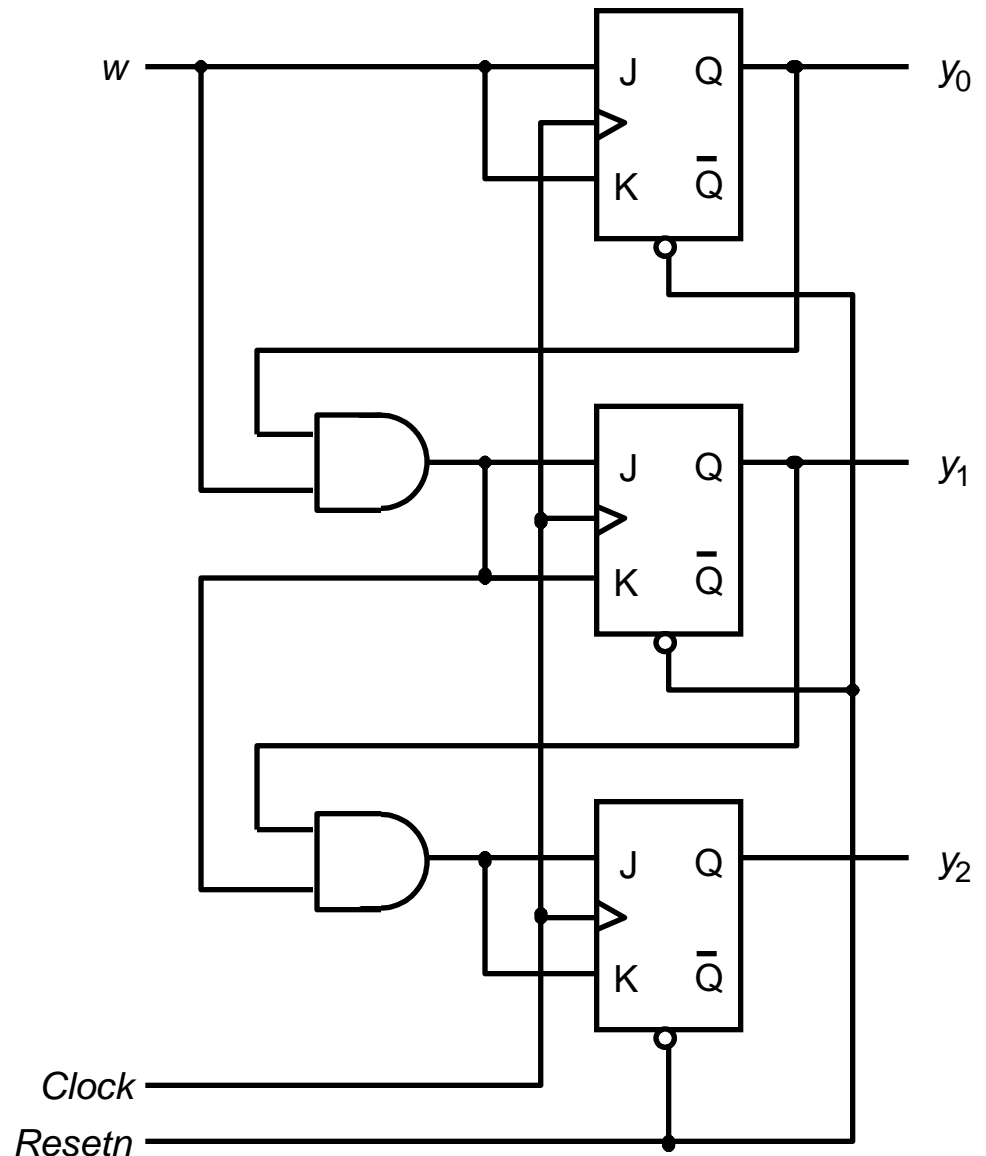- Exatamente o contador com FFT
- Comparar com contador FFD



Contador com FFD

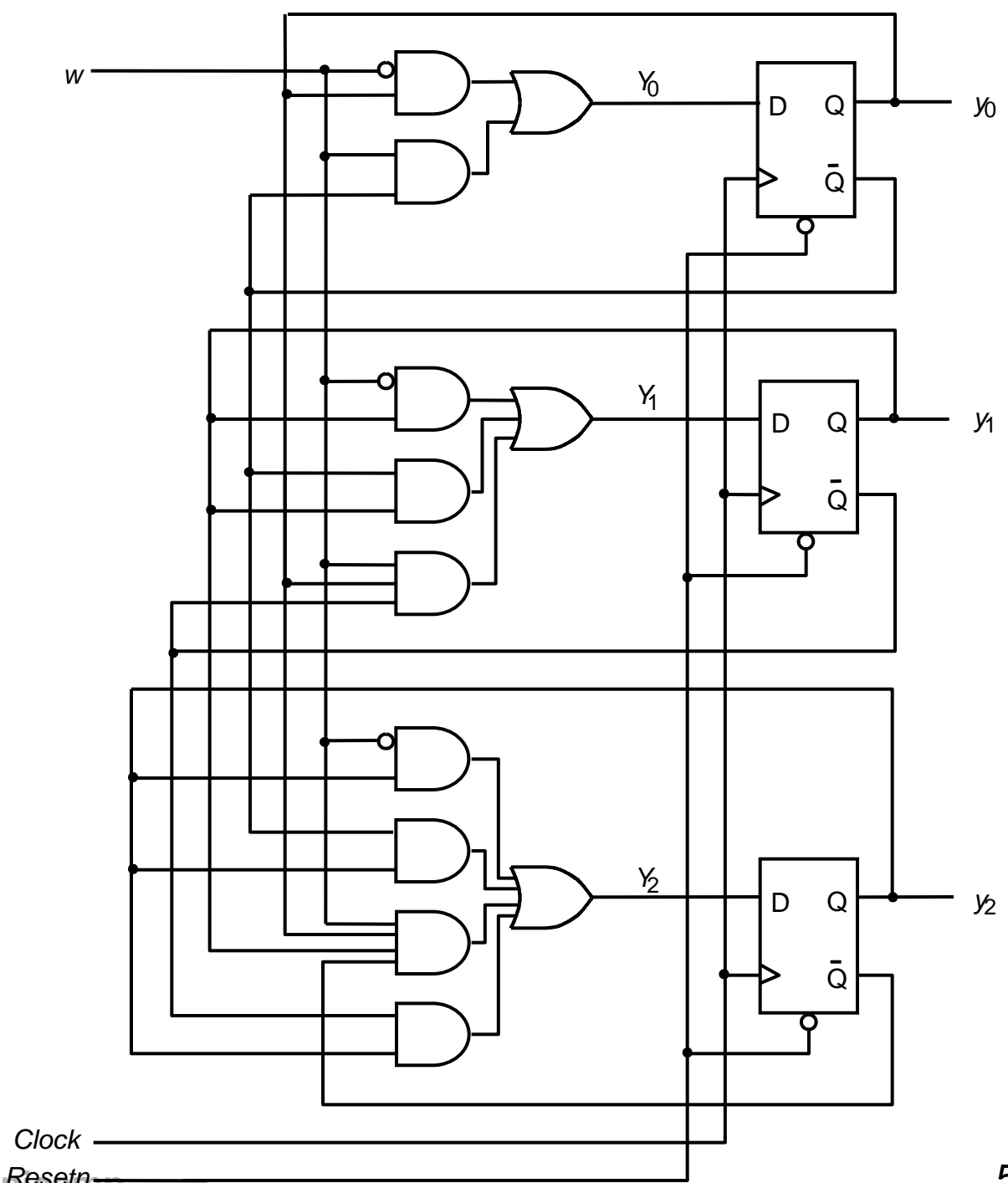
- Em geral, implementação com FFD tem maior custo




ASM – Algorithmic State Machine

- Representação alternativa (e equivalente) ao diagrama de estados
 - Semelhante ao fluxograma
 - Elementos principais:


a) Caixa de estado

 



b) Decisão

 


c) Saída condicional

 

Exemplo 8.3: FSM e ASM

  

Visão geral de máquinas síncronas

 

- Em circuitos síncronos, frequência máxima do clock limitada pelo maior atraso combinacional
- $T_{ck} \geq t_{ck \rightarrow Q} + t_{cc} + t_{su}$
- $f_{ck} \leq 1 / (t_{ck \rightarrow Q} + t_{cc} + t_{su})$