
 


Laboratório 4

 1. Seja o componente `xbar` que implementa um *crossbar switch*:




- Projete este circuito em VHDL usando a construção `WITH`, `SELECT` e `WHEN` [sem usar `processo`]. Verifique o funcionamento com simulação.
- Projete este mesmo circuito em VHDL usando a construção `WHEN ELSE` [sem usar `processo`]. Verifique o funcionamento com simulação.
- Projete este mesmo circuito em VHDL usando a construção `PROCESS`. Verifique o funcionamento com simulação.
- A partir desse componente `xbar` implemente o circuito abaixo com número variável de estágios (utilize os comandos `GENERIC` e `GENERATE`).
- Crie um novo projeto instanciando este componente com 6 estágios. Programe a placa para verificar o funcionamento, usando 6 chaves (SW) e um LED como saída.



OBS - uma possível aplicação desse circuito: implementação de um número arbitrário de interruptores ($S_0..S_{n-1}$) em um corredor longo, de modo que uma única mudança em qualquer dos interruptores muda o estado da iluminação (LED) de ligado para desligado ou vice-versa.

ENTREGAR:

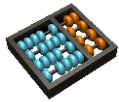- Q1a): Arquivos descrição VHDL (.vhd) e relatório de simulação (.cwf)
- Q1b): Arquivos descrição VHDL (.vhd) e relatório de simulação (.cwf)
- Q1c): Arquivos descrição VHDL (.vhd) e relatório de simulação (.cwf)
- Q1e): Arquivos descrição VHDL (.vhd) do sistema completo



2. A figura abaixo mostra um circuito multiplexador 4 para 1 projetado utilizando-se um decodificador 2 para 4 e portas lógicas. $w_{0..3}$ são as entradas, $s_{0..1}$ os sinais de seleção de entrada, En sinal para ligar e desligar o circuito e f a saída selecionada. Verifique o funcionamento de todos os projetos com simulação.

 


Figura 1: Mux 4-1 usando Dec2-4 e gates

- Implemente o decodificador 2 para 4 em VHDL da Figura 2 [sem usar processo].
- Implemente o circuito dentro da caixa pontilhada na Figura 1, conforme o símbolo da Figura 3 [sem usar processo].
- A partir dos itens a e b, projete um multiplexador 4-1 como descrito na Figura 1.
- A partir do item c, implemente um multiplexador 16:1 em VHDL. Não deve ser usado processo nem implementado de forma estrutural (utilizando portas lógicas).

 


Figura 2: Dec2-4

 


Figura 3: Lógica extra

ENTREGAR:

- Q2a): Arquivos descrição VHDL (.vhd) e relatório de simulação (.cwwf)
- Q2b): Arquivos descrição VHDL (.vhd) e relatório de simulação (.cwwf)
- Q2c): Arquivos descrição VHDL (.vhd) e relatório de simulação (.cwwf)
- Q2d): Arquivos descrição VHDL (.vhd) e relatório de simulação (.cwwf)