

MC613

Laboratório de Circuitos Lógicos

IC/UNICAMP

Profs.:

Guido Araújo (guido @ ic ...)

Mário Lúcio Cortes (cortes @ ic....)


MC613

Debouncer


Conteúdo

- **O Problema**
 - SPDT - Single Pole, Double Throw
 - SPST - Single Pole, Single Throw
- **SPDT - Solução**
- **SPST - Solução**
 - Circuito RC
 - Digital - Contador (frequência de operação)
 - Digital - Shift-Register (baixa frequência)

O Problema

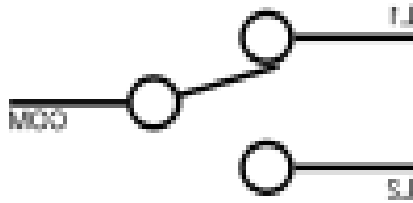

SPDT

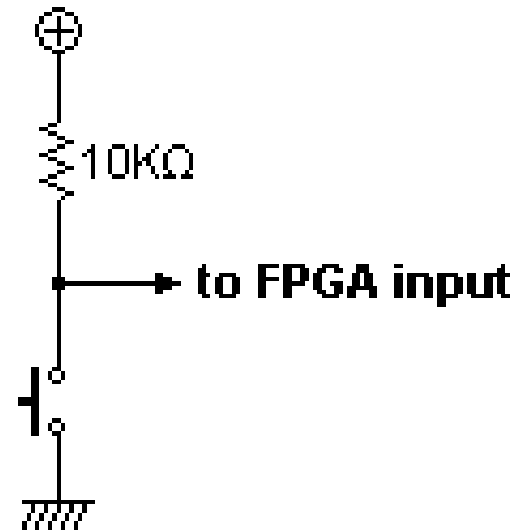

SPST



Figure 1

SPDT - Solução

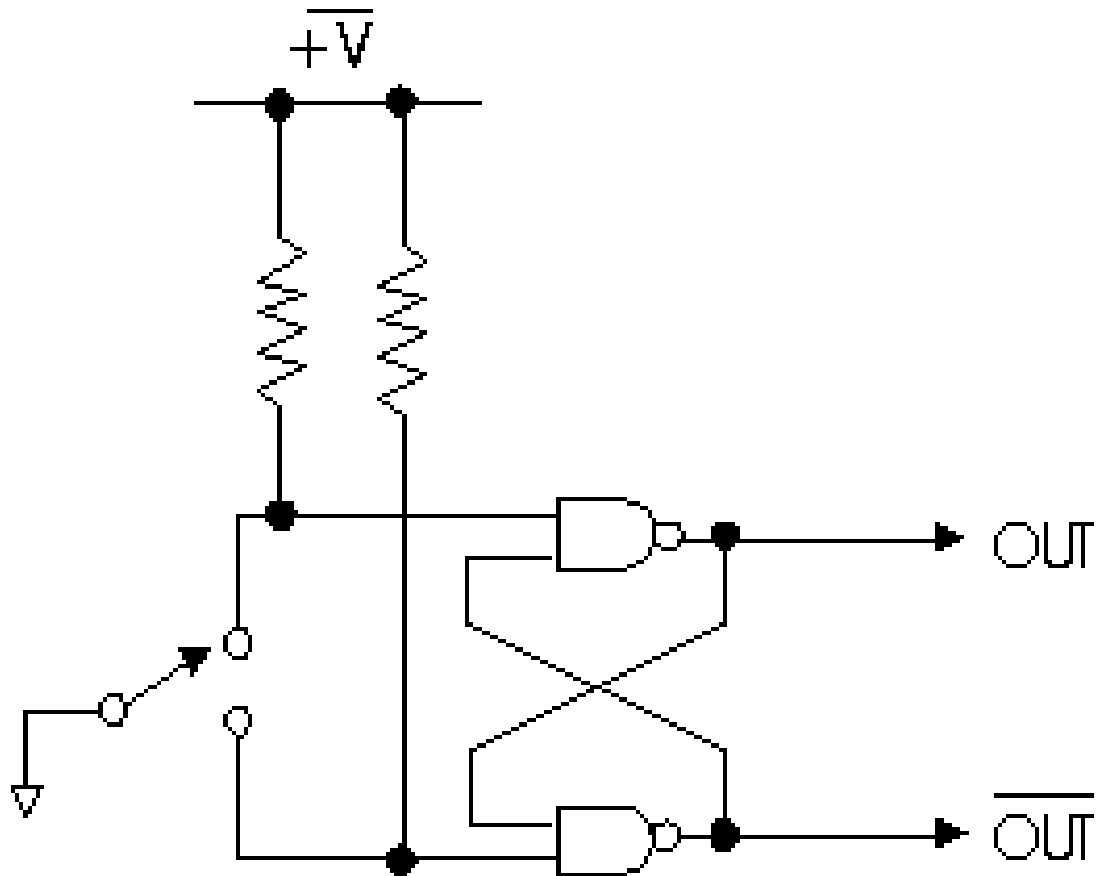


Figure 3

SPST - Solução Circuito RC


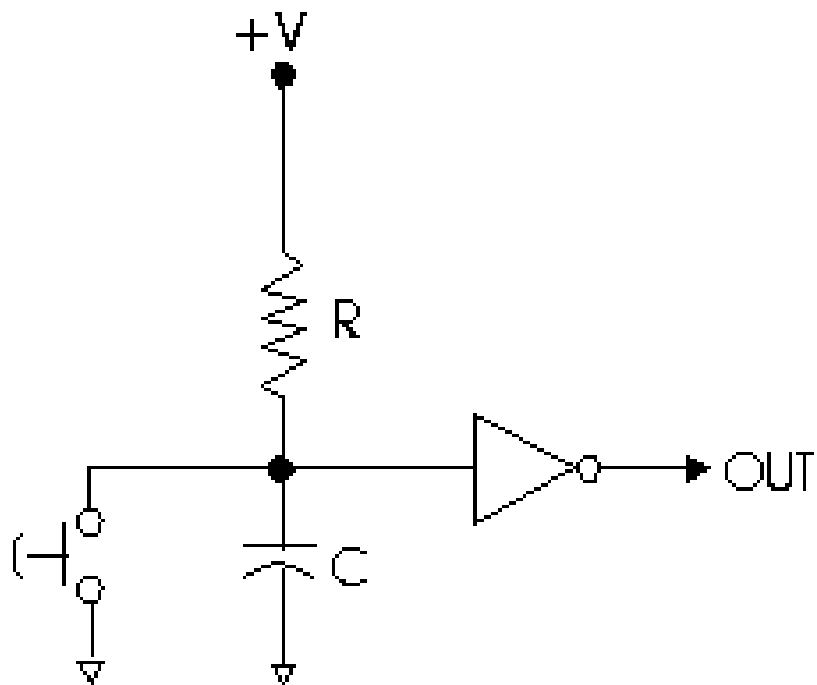


Figure 2

SPST - Solução

Digital - frequência de operação

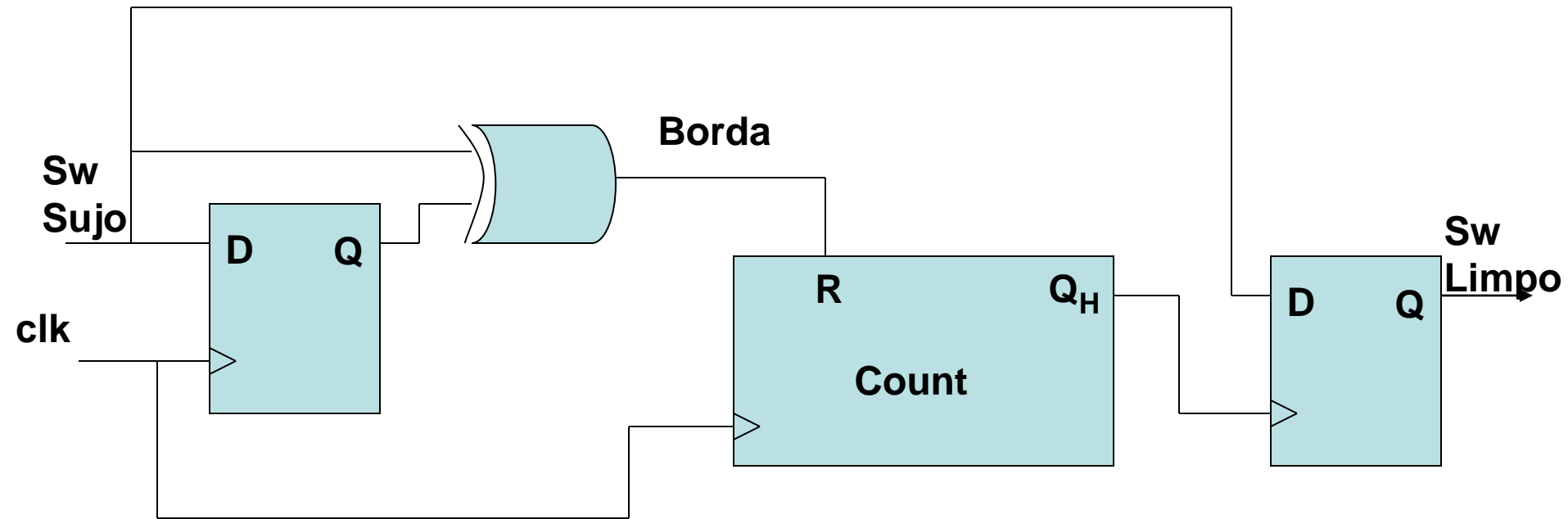

SPST - Solução

VHDL - baixa frequência

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.all;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all;

-- Debounce Pushbutton: Filters out mechanical switch
-- bounce for around 40Ms.

ENTITY debounce IS
    PORT(pb, clock_100Hz : IN STD_LOGIC;
         pb_debounced   : OUT STD_LOGIC);
END debounce;
```


SPST - Solução

VHDL (cont.)

ARCHITECTURE a OF debounce IS

SIGNAL SHIFT_PB : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0);

BEGIN -- Debounce clock should be approximately 10ms or 100Hz

PROCESS

BEGIN

WAIT UNTIL (clock_100Hz'EVENT) AND (clock_100Hz = '1');

-- Use a shift register to filter switch contact bounce

SHIFT_PB(2 DOWNT0 0) <= SHIFT_PB(3 DOWNT0 1);

SHIFT_PB(3) <= NOT PB;

IF SHIFT_PB(3 DOWNT0 0) = "0000"

THEN PB_DEBOUNCED <= '0';

ELSE PB_DEBOUNCED <= '1';

END IF;


END PROCESS;

END a;

Debouncer na placa DE1

- Push buttons
 - sinais já limpos com Schmitt Trigger

concepção →

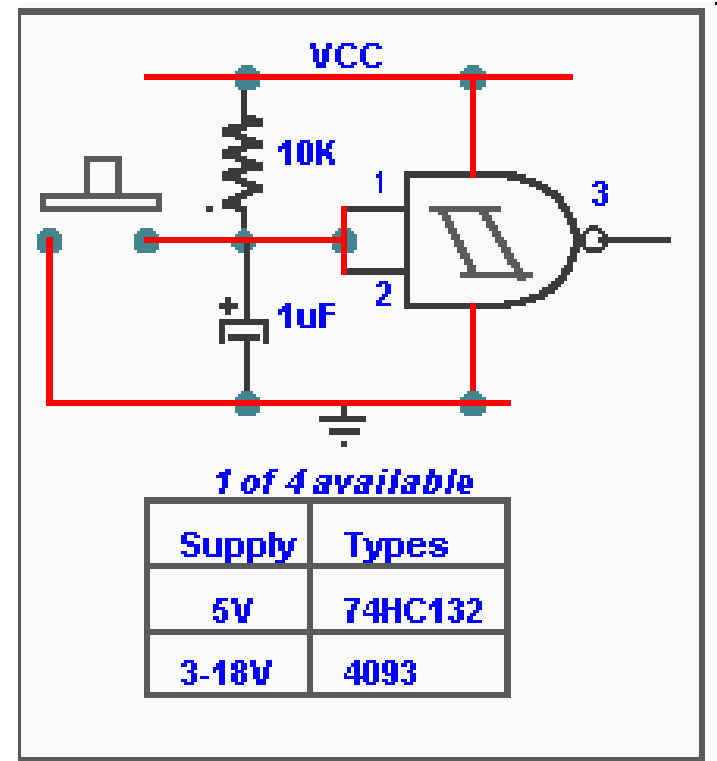

- Toggle switches
 - sinal sujo → necessário passar por debouncer se for usado como clock