



IC-UNICAMP

MC 613

IC/Unicamp

Prof Guido Araújo

Prof Mario Côrtes

Circuitos combinacionais

- Circuitos digitais:
 - Níveis e margem de ruído
 - Tri-state
 - Wired AND, Wired OR
- Conceitos básicos de projeto de circuitos combinacionais
 - Tabela verdade
 - Soma de produtos
 - Álgebra Booleana
 - Mintermos e implicants principais
 - Mapa de Karnaugh e minimização

Níveis Lógicos


- Define as voltagens para representar o 1 e o 0
- Exemplo:
 - 0 : terra ou 0 volts
 - 1 : V_{DD} ou 5 volts
- Qual o valor produzido por uma porta (gate)?
- Se produzir 4.99 volts? Isso é um 0 ou um 1?
- E se 3.2 volts?

Níveis Lógicos




IC-UNICAMP

 
- Definem-se intervalos de voltagens para representar o 1 e o 0
- Define-se diferentes intervalos para saídas e entradas para permitir tolerância a ruídos
- Ruído é qualquer coisa que degrada o sinal



Níveis Lógicos

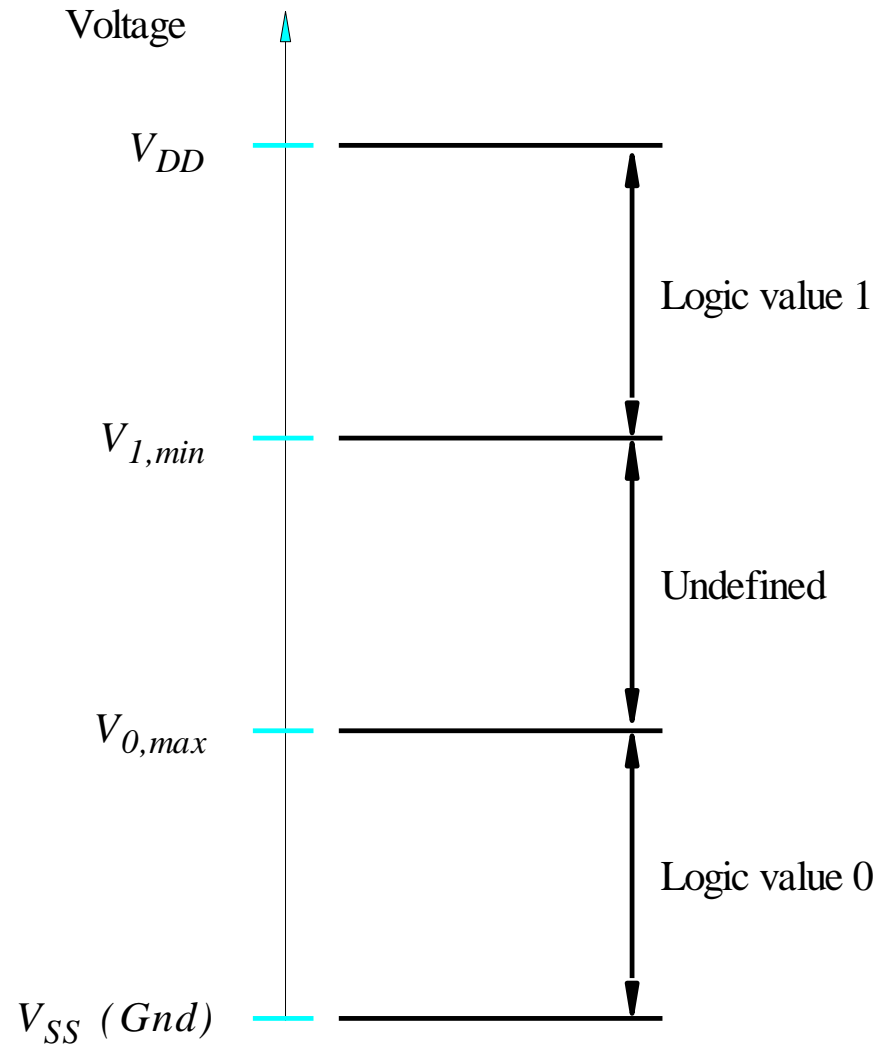

Níveis Lógicos: Margem de Ruído

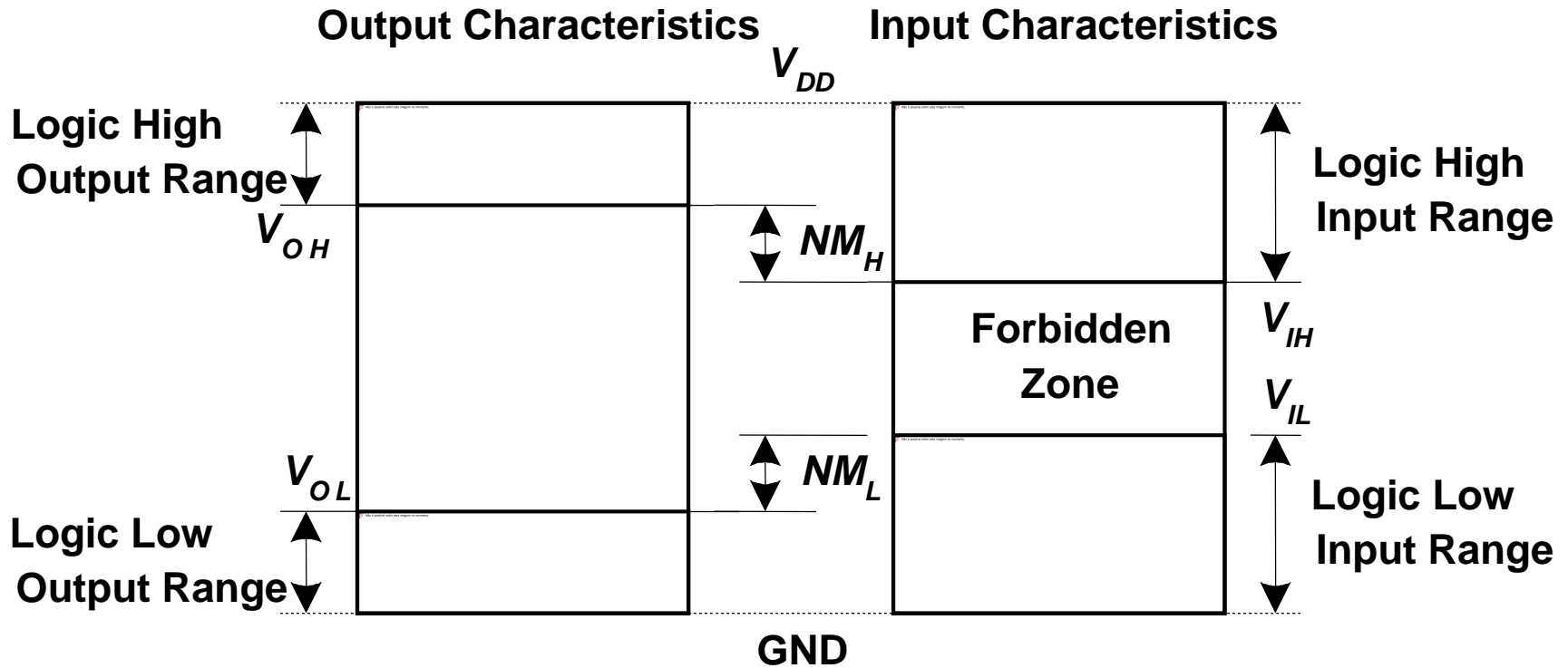




$$NM_H = V_{OH} - V_{IH}$$

$$NM_L = V_{IL} - V_{OL}$$

Característica de Transferência DC




IC-UNICAMP

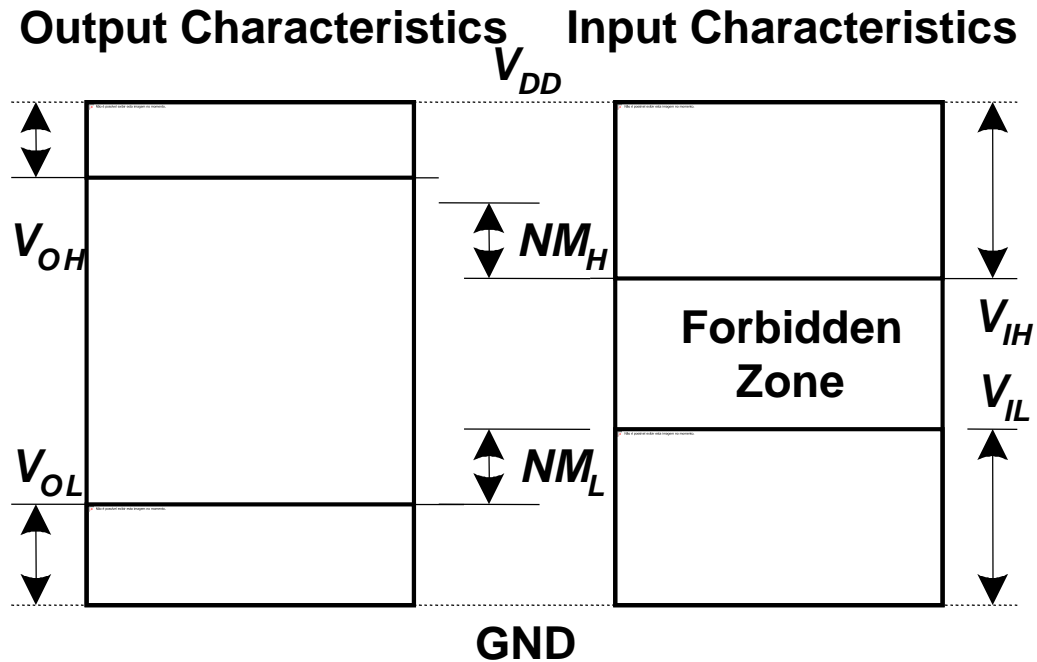  



Característica de Transferência DC




IC-UNICAMP

 

Saída ativa normal inversor CMOS

  


$$x = 1 \rightarrow f = 0$$


 


$$x = 0 \rightarrow f = 1$$

Saída tri-state CMOS

 


Inversor tri-state

  

Circuito equivalente

e	x	f
0	0	Z
0	1	Z
1	0	1
1	1	0



Tabela verdade

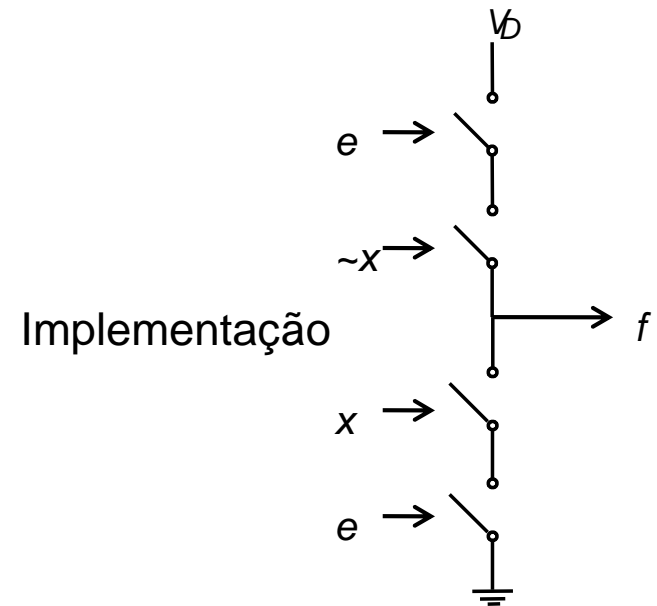

Implementação


Níveis lógicos fracos

  - Quais os valores de $x1$ e $x2$?
- As lâmpadas acendem?



Níveis lógicos fortes e fracos

 - Quais os valores de $x1$, $x2$, $y1$ e $y2$





- O que acontece ao ligar

	$x1$	$x2$	$y1$	$y2$
$x1$	-			
$x2$		-		
$y1$			-	
$y2$				-


Wired AND, Wired OR

  - O que acontece se ligarmos as saídas de circuitos lógicos em curto circuito?
- Dependendo da relação de força dos transistores pullup e pull down



Wired AND

(saída = 0 se alguma entrada for =0)

 

Wired OR


(saída = 1 se alguma entrada for =1)



Circuitos combinacionais – conceitos básicos

Tipos de Circuitos Lógicos

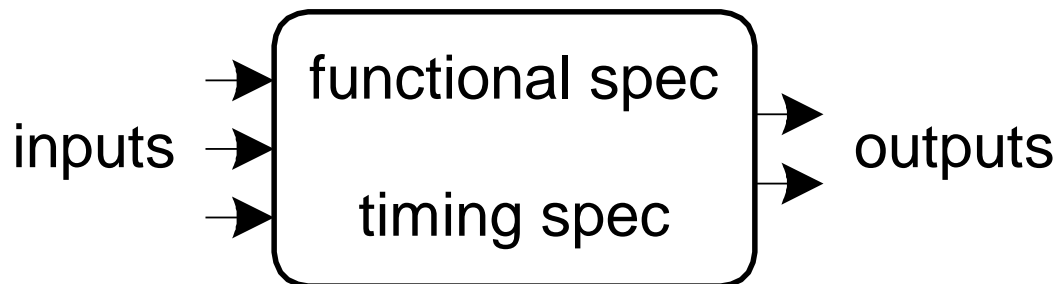- **Combinacional**
 - Sem memória
 - As saídas são determinadas pelos valores correntes das entradas
- **Seqüencial**
 - Tem memória
 - As saídas são determinadas pelos valores anteriores e correntes das entradas





Forma Soma-de-Produtos (SOP)

- Toda equação booleana pode ser descrita na forma SOP
- Cada linha da tabela verdade é associada a um **mintermo**
- Um **mintermo** é um produto (AND) de literais
- Cada **mintermo** é TRUE (1) para uma dada linha (e somente para essa linha)
- A função é formada pelo OR dos **mintermos** para os quais a saída é TRUE (1)
- Assim, a função é a soma (OR) de produtos (termos AND)

A	B	Y	minterm
0	0	0	$\bar{A} \bar{B}$
0	1	1	$\bar{A} B$
1	0	0	$A \bar{B}$
1	1	1	$A B$

$$Y = F(A, B, C) = \bar{A}B + AB$$

Terminologia



IC-UNICAMP

- **Literal** - Uma variável complementada ou não em um termo produto (ou termo soma)
- **Implicante** – Um termo produto que implementa um ou mais 1's da função. Exemplo: um mintermo é um implicante; um produto gerado pela simplificação de uma variável de dois mintermos é um implicante.
- **Implicante Principal** – Um implicante que não pode ser simplificado em outro implicante com menos literais.
- **Implicante Essencial** – Implicante Principal que é imprescindível na realização da função (existe pelo menos um “1” que só é coberto por ele).
- **Cobertura** – Uma coleção de implicantes que implementam a função (implementam todos os 1's da função).
- **Custo** – número de portas + número de entradas de todas as portas (assumiremos que as entradas primárias estão disponíveis tanto na forma verdadeira quanto complementada).

Forma Produto-de-Somas (POS)



- Toda equação booleana pode ser descrita na forma POS
- Cada linha da tabela verdade é associada a um maxtermo
- Um maxtermo é uma soma (OR) de literais
- cada maxtermo é FALSE (0) para uma dada linha (e somente para essa linha)
- A função é formada pelo AND dos maxtermos para os quais a saída é False (0)
- Assim, a função é um produto (AND) de soma (termos OR)

A	B	Y	maxterm
0	0	0	$A + B$
0	1	1	$A + \overline{B}$
1	0	0	$\overline{A} + B$
1	1	1	$\overline{A} + \overline{B}$

$$Y = F(A, B, C) = (A + B)(\overline{A} + B)$$

Álgebra Booleana

- Conjunto de Axiomas e Teoremas: usados para simplificar equações Booleanas
- Similar à algebra regular, porém mais simples em muitos casos já que as variáveis só podem ter dois valores (1 ou 0)
- Axiomas e Teoremas obedecem aos principios da dualidade:
 - Trocando-se ANDs por Ors (e vice-versa) e 0's por 1's (e vice-versa)



Axiomas e Teoremas

Axiom		Dual		Name
A1	$B = 0$ if $B \neq 1$	A1'	$B = 1$ if $B \neq 0$	Binary field
A2	$\bar{0} = 1$	A2'	$\bar{1} = 0$	NOT
A3	$0 \bullet 0 = 0$	A3'	$1 + 1 = 1$	AND/OR
A4	$1 \bullet 1 = 1$	A4'	$0 + 0 = 0$	AND/OR
A5	$0 \bullet 1 = 1 \bullet 0 = 0$	A5'	$1 + 0 = 0 + 1 = 1$	AND/OR

Theorem		Dual		Name
T1	$B \bullet 1 = B$	T1'	$B + 0 = B$	Identity
T2	$B \bullet 0 = 0$	T2'	$B + 1 = 1$	Null Element
T3	$B \bullet B = B$	T3'	$B + B = B$	Idempotency
T4		$\bar{\bar{B}} = B$		Involution
T5	$B \bullet \bar{B} = 0$	T5'	$B + \bar{B} = 1$	Complements





Teoremas



Theorem		Dual		Name
T6	$B \bullet C = C \bullet B$	T6'	$B + C = C + B$	Commutativity
T7	$(B \bullet C) \bullet D = B \bullet (C \bullet D)$	T7'	$(B + C) + D = B + (C + D)$	Associativity
T8	$(B \bullet C) + B \bullet D = B \bullet (C + D)$	T8'	$(B + C) \bullet (B + D) = B + (C \bullet D)$	Distributivity
T9	$B \bullet (B + C) = B$	T9'	$B + (B \bullet C) = B$	Covering
T10	$(B \bullet C) + (B \bullet \bar{C}) = B$	T10'	$(B + C) \bullet (B + \bar{C}) = B$	Combining
T11	$(B \bullet C) + (\bar{B} \bullet D) + (C \bullet D)$ $= B \bullet C + \bar{B} \bullet D$	T11'	$(B + C) \bullet (\bar{B} + D) \bullet (C + D)$ $= (B + C) \bullet (\bar{B} + D)$	Consensus
T12	$\overline{B_0 \bullet B_1 \bullet B_2 \dots}$ $= (\bar{B}_0 + \bar{B}_1 + \bar{B}_2 \dots)$	T12'	$\overline{B_0 + B_1 + B_2 \dots}$ $= (\bar{B}_0 \bullet \bar{B}_1 \bullet \bar{B}_2)$	De Morgan's Theorem



Técnica Bubble Pushing

 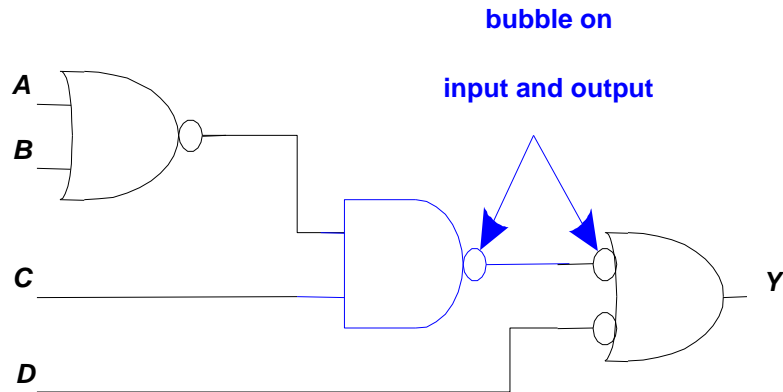  

$$Y = \bar{A} \bar{B} C + \bar{D}$$

Tabela verdade

- AND e OR de 3 entradas
 - 2^3 combinações ou mintermos

x_1	x_2	x_3	$x_1 \cdot x_2 \cdot x_3$	$x_1 + x_2 + x_3$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

 
 


Tabela verdade, mintermos


Tabela verdade

x_1	x_2	$f(x_1, x_2)$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Soma de produtos canônica

$$f = \Sigma (0, 1, 3)$$

Implementação direta dos mintermos

 

Implementação de custo mínimo


 


Tabela verdade e Mapa de Karnaugh

x_1	x_2	
0	0	m_0
0	1	m_1
1	0	m_2
1	1	m_3

(a) Truth table

 

(b) Karnaugh map

Procedimento para minimização



IC-UNICAMP

- Tabela verdade \rightarrow mintermos
- Mapa de Karnaugh
- Identificar os implicantes principais para cobertura de todos os mintermos
- Identificar quais são essenciais e selecioná-los
- Verificar quais mintermos não foram cobertos pelos implicantes essenciais
- Selecionar implicantes principais para cobrir esses mintermos não cobertos

Mapa de Karnaugh e 3 variáveis



IC-UNICAMP

x_1	x_2	x_3	
0	0	0	m_0
0	0	1	m_1
0	1	0	m_2
0	1	1	m_3
1	0	0	m_4
1	0	1	m_5
1	1	0	m_6
1	1	1	m_7


(a) Truth table

		$x_1 x_2$			
		00	01	11	10
x_3	0	m_0	m_2	m_6	m_4
	1	m_1	m_3	m_7	m_5


(b) Karnaugh map

Exemplos de funções de 3 variáveis

Função da Fig. 2.18

 


Função da Fig. 4.1




 





Karnaugh: 4 variáveis

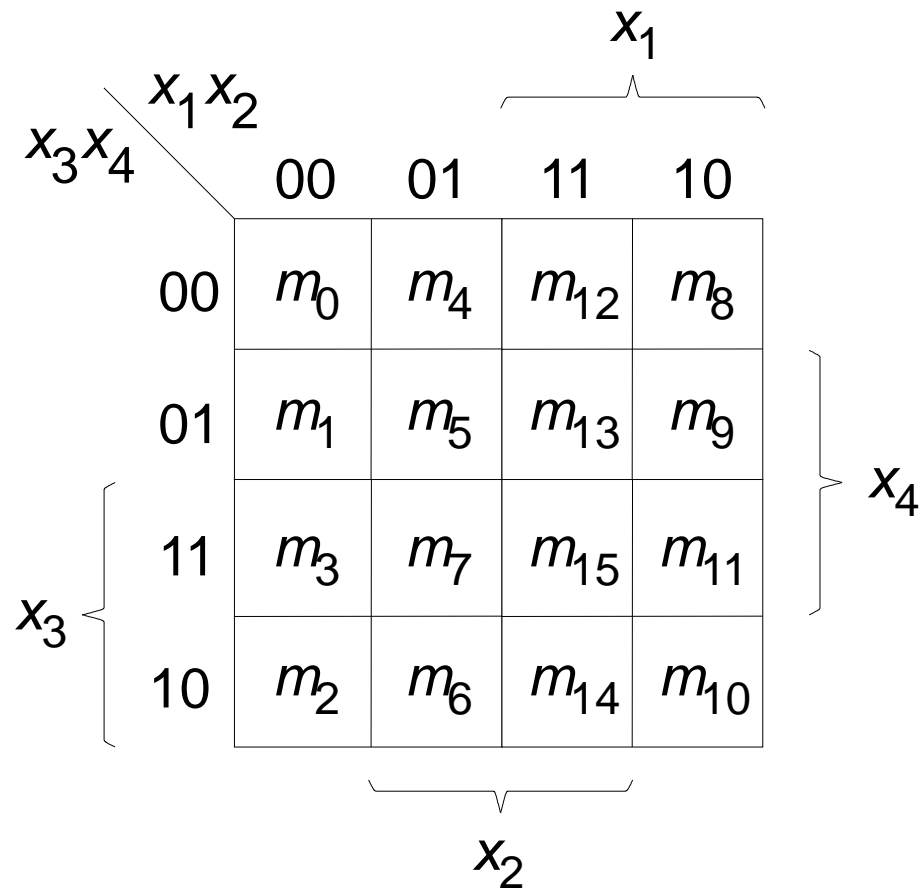

Exemplos de M.K. de 4 variáveis

    


Mapa de Karnaugh de 5 variáveis

 


Implicante principal essencial


- Implicante principal é essencial se for o único a cobrir algum mintermo
- Exemplo: $f = \Sigma m(2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14)$
 - 5 implicantes principais
 - somente 3 são essenciais*
 - \bar{x}_2x_3 devido a m11
 - $x_3\bar{x}_4$ devido a m14
 - $x_2\bar{x}_3x_4$ devido a m13
 - faltou somente cobrir m7, e há 2 impl princ \rightarrow escolher menor custo
 - $f = \bar{x}_2x_3 + x_3\bar{x}_4 + x_2\bar{x}_3x_4 + \bar{x}_1x_3$

 

Uso de don't care

 

(a) SOP implementation

 



(b) POS implementation

$$f = \Sigma m(2, 4, 5, 6, 10) + D(12, 13, 14, 15)$$




Timing

  - Delay: atraso entre a mudança na entrada e na saída
- Um dos maiores desafios em projeto de circuitos: tornar o circuito mais rápido



Delay: Propagação e Contaminação

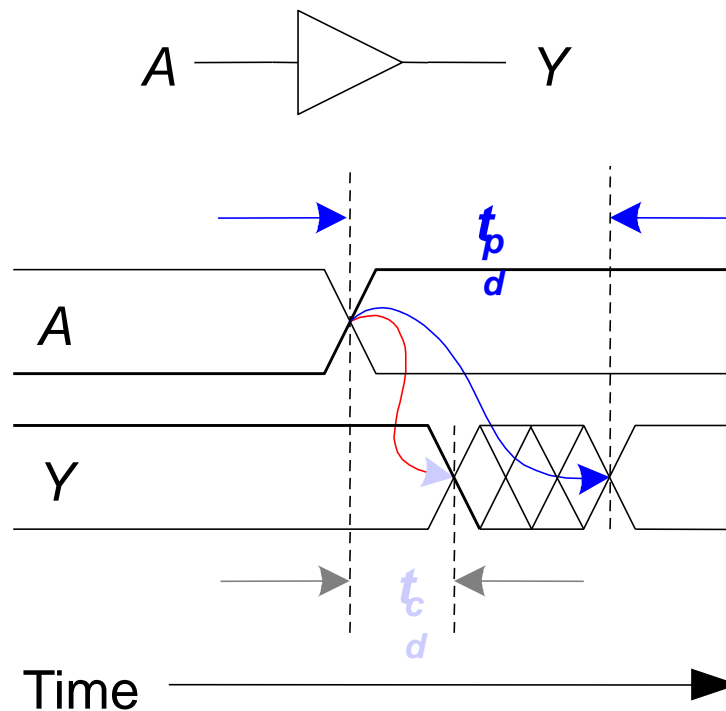
- Propagation delay: $t_{pd} = \text{max delay da entrada à saída}$
- Contamination delay: $t_{cd} = \text{min delay da entrada à saída}$



Delay: Propagação e Contaminação

- Os atrasos são causados por
 - Capacitância e
 - Resistências no circuito
- Razões porque t_{pd} and t_{cd} podem ser diferentes:
 - Diferentes tempos de subida (*rising*) e de descida (*falling*)
 - Múltiplas entradas e saídas, algumas podem ser mais rápidas do que as outras
 - Circuito mais lento quando quente e mais rápido quando frio

Caminhos: Críticos e Curtos

 

Critical (Long) Path: $t_{pd} = 2t_{pd_AND} + t_{pd_OR}$


Short Path: $t_{cd} = t_{cd_AND}$



Glitches

- Um **glitch** ocorre quando uma mudança em uma entrada causa múltiplas mudanças na saída
- **Glitches** não causam problemas se seguirmos as convenções de projetos síncronos
- É importante reconhecer um **glitch** quando se vê um em uma simulação ou em um osciloscópio



Exemplo de Glitch

 



		AB			
		00	01	11	10
C	0	1	0	0	0
	1	1	1	1	0

$$Y = \bar{A}\bar{B} + BC$$

Exemplo de Glitch (cont.)

 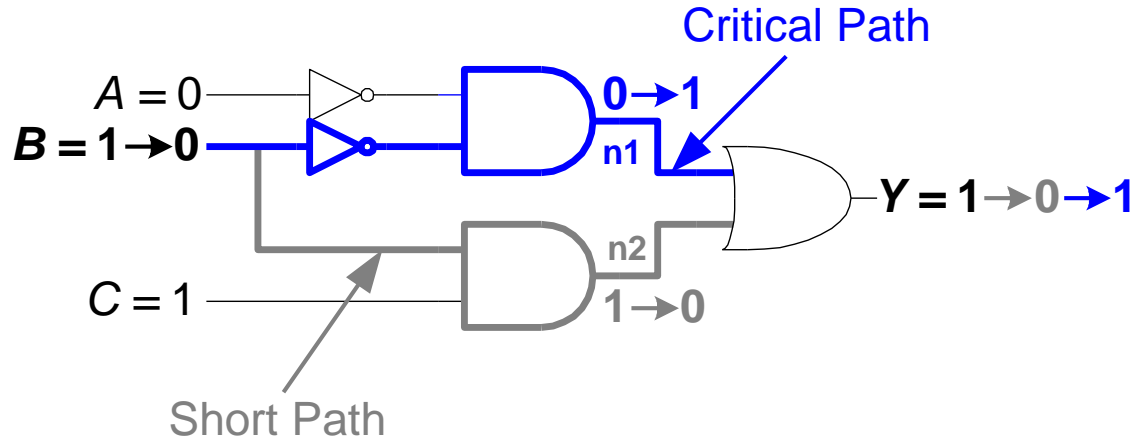

Exemplo de Glitch (cont.)

  

VHDL: introdução




IC-UNICAMP

- Linguagem de descrição de hardware: suporte para simulação e síntese (padrão IEEE)
- Como representar circuito combinacional simples?



Modelo completo de um circuito

 

```
Library IEEE;  
use IEEE.std_logic_1164.all;  
  
Entity exemplo IS  
    Port (a, b, c : IN std_logic;  
          f : OUT std_logic);  
End exemplo;
```

Architecture estrutural OF exemplo IS

```
    signal d, e : std_logic;  
Begin  
    f <= d or e;  
    d <= a and not(b);  
    e <= b and c;  
End estrutural
```

Principais blocos



IC-UNICAMP

```
Library IEEE;  
use IEEE.std_logic_1164.all;
```

Cabeçalho:

- bibliotecas em uso

Entity exemplo IS

```
Port (a, b, c : IN std_logic;  
      f : OUT std_logic);  
End exemplo;
```

Entity:

- Define o nome
- Define as interfaces
- Ports Inputs/Outputs
- Tipos de sinal

Architecture estrutural OF exemplo IS

```
signal d, e : std_logic;  
Begin  
  f <= d or e;  
  d <= a and (not b);  
  e <= b and c;  
End estrutural
```

Architecture:

- Descreve conteúdo funcional do componente
- Possíveis mais de uma
- Definição de sinais internos
- Atribuição de sinais
- Ordem importa??

Conceitos básicos



IC-UNICAMP

- Sinais (no exemplo são os sinais: a, b, c, d, e, f)
 - Representam os “fios” do circuito

- Alguns tipos dos sinais

```
type bit is ('0', '1');  
type std_logic is (  
    'U', -- não iniciado (unitialized)  
    'X', -- desconhecido (unknow) forte  
    '0', -- zero forte  
    '1', -- um forte  
    'Z', -- alta impedância (tri-state)  
    'W', -- desconhecido fraco  
    'L', -- zero fraco  
    'H', -- um fraco  
    '-' ); -- indiferente (don't care)
```

-- inicia um comentário



Construções de VHDL vistas nesta aula

- Cabeçalho e bibliotecas
- Entity: significado, ports, tipo de sinais
- Architecture
- Definição de sinais internos (não fazem parte da interface)
- Atribuição de sinais
- Alguns operadores booleanos
- Comandos concorrentes
- Tipos de sinal: bit e std_logic
- Convenção para comentário (--)