



IC-UNICAMP

# MC 613

IC/Unicamp

Prof Guido Araújo

Prof Mario Côrtes


## Memória

# Tópicos

- Tipos de memórias
- Organização
- Decodificação de endereço
- Memórias em VHDL
- Usando memórias na DE1
 
# Memórias

- Memory arrays – armazena eficientemente grande quantidade de dados.
- Três tipos mais comuns de memory arrays:
  - Dynamic random access memory (DRAM)
  - Static random access memory (SRAM)
  - Read only memory (ROM)
- Um dado de valor de  $M$ -bit pode ser lido ou escrito por vez em um endereço de  $N$ -bit.



 
# Memórias



IC-UNICAMP


- As memórias são organizadas como um array de duas dimensões de células de bits. Cada célula armazena um bit.
- Um array com  $N$  bits de endereço e dados de  $M$  bits tem  $2^N$  linhas e  $M$  colunas. Cada linha de dados é chamada word.
  - Depth: número de linhas do array
  - Width: número de colunas no array (word size)
  - Array size: dado por  $\text{depth} \times \text{width}$



# Memoria : Exemplo

- O array abaixo é um array de  $2^2 \times 3$ -bit.
- Word size de 3-bits.

## Exemplo:

 


Address	Data		
11	0	1	0
10	1	0	0
01	1	1	0
00	0	1	1


width

depth

# Memória : Exemplo

 



# Memória: Célula de bit

 

Obs: bitline é bidirecional:


- entrada para escrita
- saída para leitura

## Exemplo (leitura):

  



# Memória: 4x3

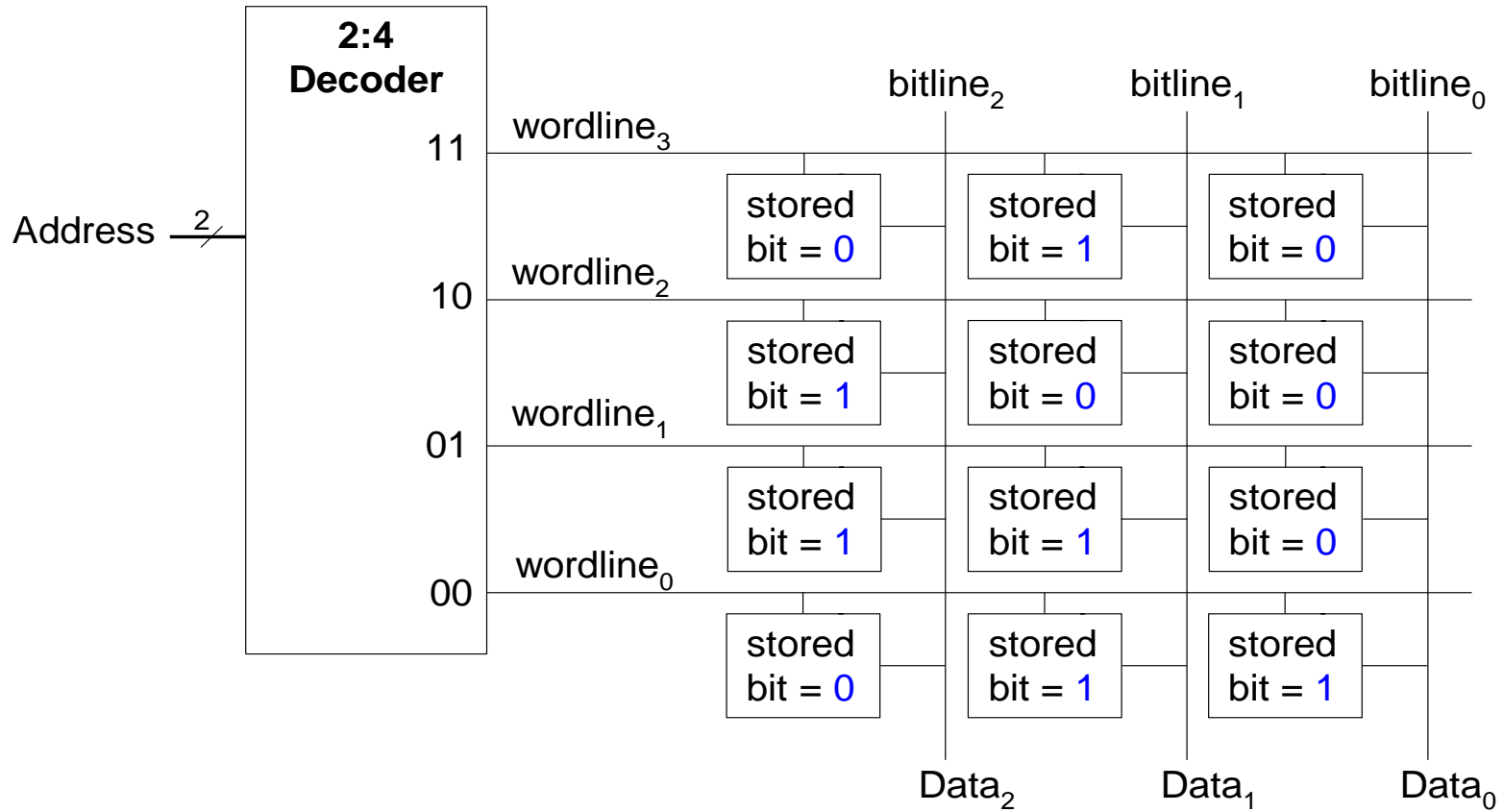



# Tipos de Memórias



- Read only memory (ROM): não volátil
- Random access memory (RAM): volátil

# ROM



- Read only memory (ROM)
  - Não volátil: não perdem seus dados quando a alimentação é desligada
  - Pode ser lida rapidamente, porém a escrita é lenta (no caso das ROMs reprogramáveis)
  - Memórias em câmeras digitais, pen drives são ROMs
  - Historicamente denominadas de *read only memory* porque as primeiras ROMs eram fabricadas já com os dados ou escritas posteriormente queimando-se fusíveis → somente leitura



# ROM

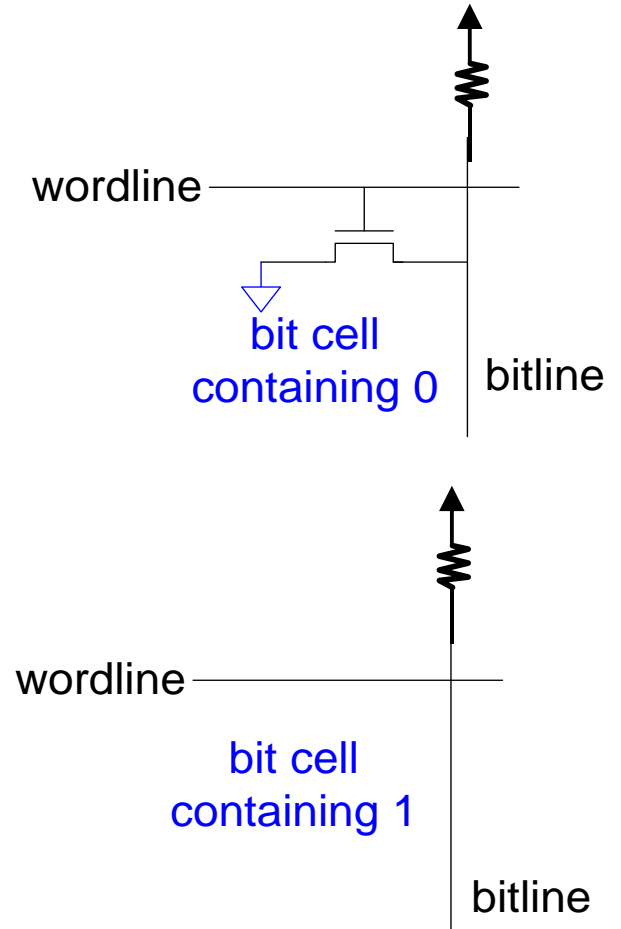 

# ROM

  

# Detalhes da ROM



IC-UNICAMP



- 4-word x 6-bit ROM
  - Representada por diagrama de pontos
  - Pontos indicam 1's na ROM

Word 0: **010101**


Word 1: **011001**

Word 2: **100101**

Word 3: **101010**

  

# Lógica com ROM

 


$$Data_2 = A_1 \oplus A_0$$

$$Data_1 = \sim(A_1 \cdot \sim A_0)$$

$$Data_0 = \sim A_1 \cdot \sim A_0$$
 
# ROM Programável (PROM)

- Arquitetura semelhante à ROM
- Chip é uma matriz de transistores completa
- Queima fusíveis após fabricação para desconectar transistores (resulta no bit zero)




# ROM Programável

- EPROM, EEPROM e Flash
  - Usam um transistor com mais uma porta (“flutuante”)
  - Uma tensão elevada na porta normal injeta elétrons na porta “porta flutuante”
  - Elétrons na “porta flutuante” bloqueiam tensão da porta normal, e o transistor nunca conduz.
 
## Remoção dos elétrons

- EPROM: por ultravioleta
- EEPROM: por tensão reversa
- Flash: por tensão reversa





# RAM

- Random access memory
  - Volátil: perde o dado quando a alimentação é desligada
  - Pode ser lida ou escrita rapidamente
  - A memória principal do seu computador é RAM (specificamente, DRAM)
  - Historicamente denominada de *random access memory* porque qualquer palavra de dado pode ser acessada como qualquer outra (em contraste com *sequential access memories* como fita magnética).

# Tipos de RAM



IC-UNICAMP


- Os dois tipos de RAM são:
  - Dynamic random access memory (DRAM)
  - Static random access memory (SRAM)
  
- A diferença é como armazenam os dados:
  - DRAM usa um capacitor
  - SRAM usa **cross-coupled inverters** (“latch”)

# Lógica com Memória

- A memória usada para executar funções lógicas é denominada *lookup tables* (LUT).
- O usuário tem o valor de saída para cada combinação das entradas (address).


**Truth Table**

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

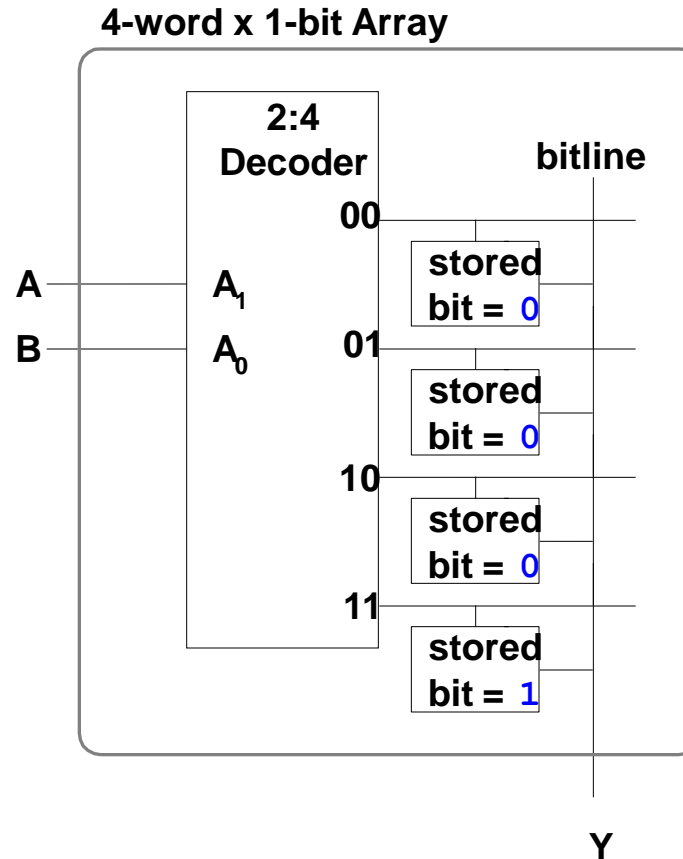

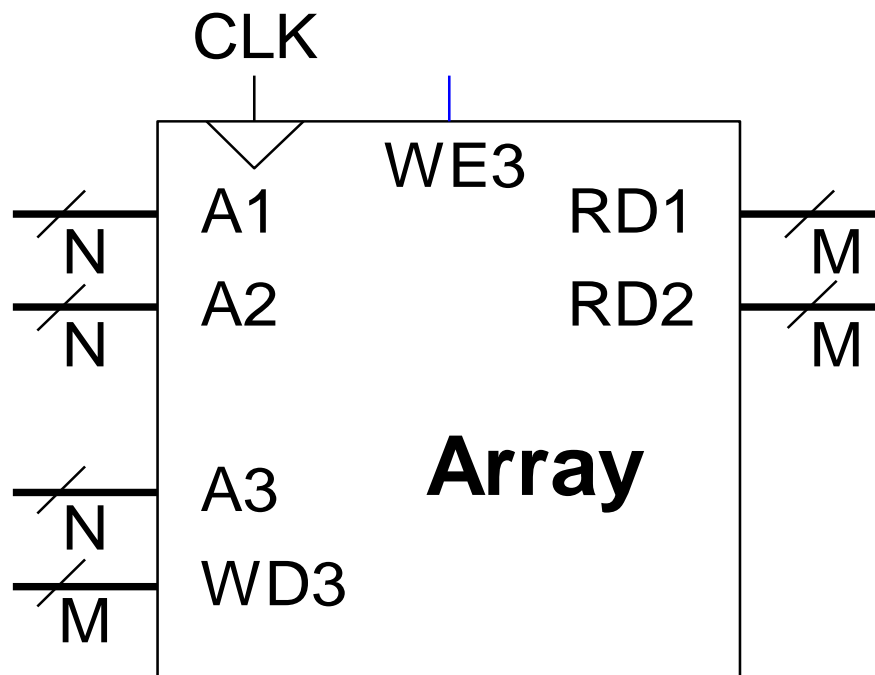
# Memórias Multi-Portas


- Porta: par endereço/dado (address/data)
- Memória 3-portas
  - 2 portas de leitura (A1/RD1, A2/RD2)
  - 1 porta de escrita (A3/WD3, WE3 enables writing)



# Sistema de memória: uso típico

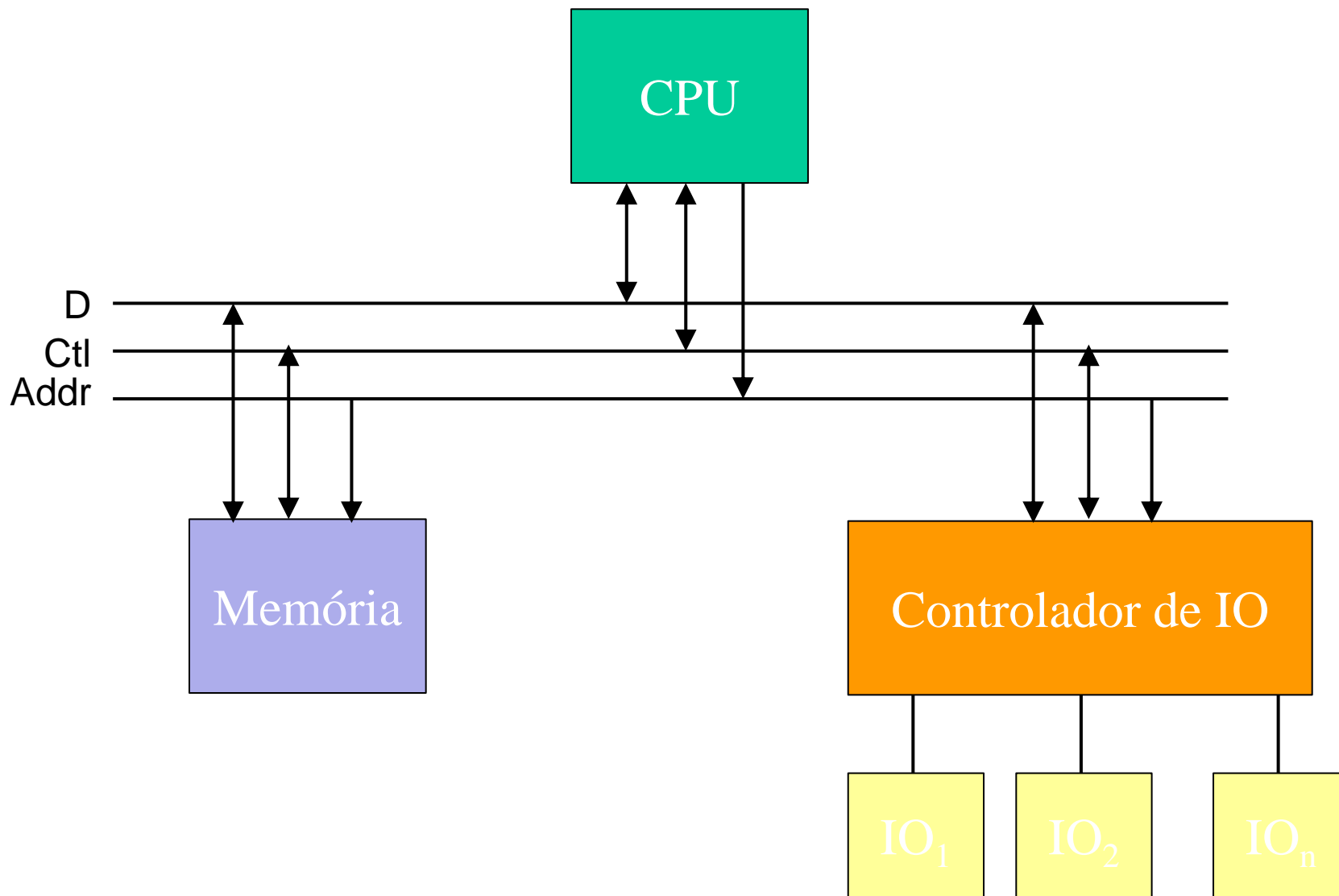

# Dispositivo de memória: interfaces

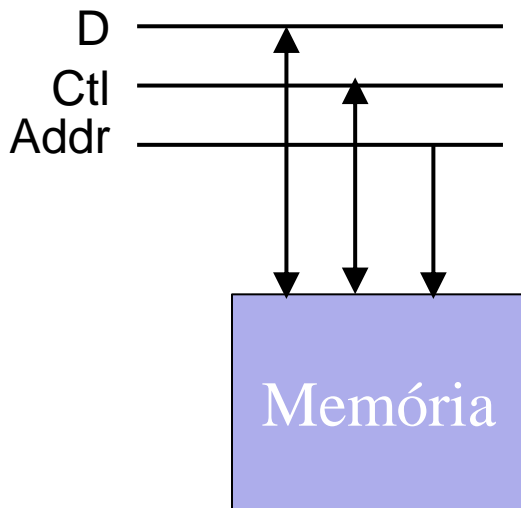

- Dados:
  - bidirecional: dados a serem escritos ou lidos
- Address:
  - input apenas: endereço da posição de memória onde os dados serão escritos ou de onde serão lidos
- Control
  - Inputs:
    - RD, WR → indicam a operação a ser executada
    - OE: output enable (saída Z)
  - Outputs: não é usual
    - poderia ser status = ready, por exemplo

# Constituição de um sistema de memória com componentes

- Um sistema de memória: ex. 8GB
  - endereçamento a bytes: necessários 33 bits
  - controle: RD e WR
  - dados: 8 bits
- Pode ser constituído por 8 chips de memória de 1 GB cada. Cada chip:
  - endereçamento: necessários 30 bits → usar os 30 LSB dos 33 bits do sistema
  - controle: RD e WR comuns a todos os chips
  - dados: 8 bits comuns a todos os chips

# Decodificação de endereço


- Em geral, sistema de memória
  - n módulos (chips) de tamanho fixo
  - barramentos grandes, para permitir expansão
  - decodificação de endereço
- Exemplo em seguida




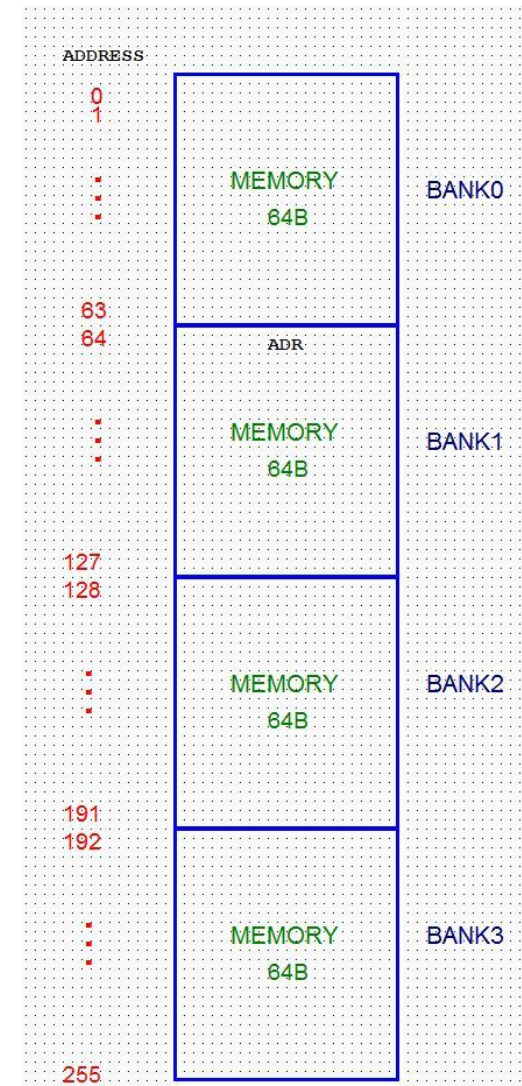
# Mapa da Memória


- Descreve como bancos de memória (chips) podem ser ligados para formar a memória global
- Supor sistema de memória com os seguintes sinais:
  - adr: endereços (8-bits)
  - memdata: leitura de dados (8-bits)
  - writedata: escrita de dados (8-bits)
  - clk: clock
  - memwrite: habilita escrita
- Como conectar os pinos dos vários chips de memória com os sinais do processador?






# Decodificação de Endereços

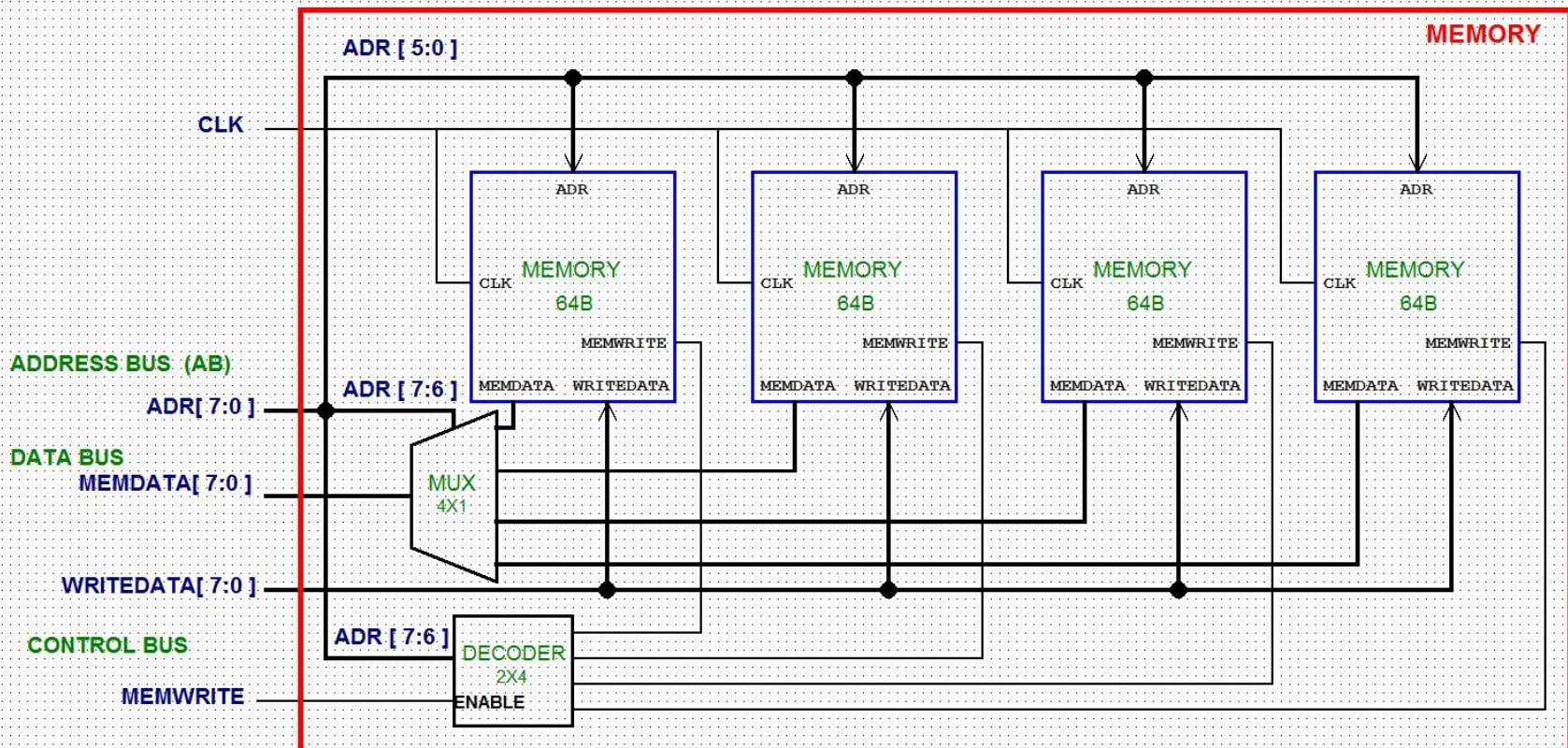
- Exemplo
  - Chips (bancos) de memória são de 64B
  - Memória total desejável é de 256B
  - Barramento de endereços e dados com 8 bits


 
# Uso de Memória na DE1

- Acesso à memória interna à FPGA
  - Sintetizado a partir da descrição VHDL adequada (ver manual do Quartus II)
  - Ou via instanciação de megafunções específicas da Altera (LPM).
- Acesso às unidades externas (SRAM, SDRAM, Flash)
  - Via programação dos pinos específicos interligados à FPGA, de acordo com as especificações da unidade de memória
  - Ver manual [DE1\\_UserManual\\_v1018.pdf](#)



 

# Instanciação de memórias via MegaWizard Plug-in Manager

- Wizard auxilia a instanciação de megafunctions
- Tools > MegaWizard Plug-in Manager > Create New Custom Megafunction Variation > Memory Compiler
  - vamos trabalhar com RAM 1 Port; selecionar VHDL e indicar nome do arquivo
  - definir largura, profundidade e single clock
  - Next: escolher ClkEnable (não), FF em q output port (não), asynchronous clear (não)
  - Next: conteúdo inicial. Caso necessário definir arquivo .mif (por exemplo, código binário na memória de instruções)
  - Finish

# Código gerado para altsyncram

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
LIBRARY altera_mf;
USE altera_mf.all;

ENTITY my_ram IS
PORT
(
    address    : IN STD_LOGIC_VECTOR (6 DOWNTO 0);
    clock      : IN STD_LOGIC      := '1';
    data       : IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
    wren       : IN STD_LOGIC ;
    q          : OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0)
);
END my_ram;
```

**Observar entradas e saída**

# Declaração de component (pode ser colocada em package)



IC-UNICAMP

```
ARCHITECTURE SYN OF my_ram IS
SIGNAL sub_wire0 : STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNT0 0);
COMPONENT altsyncram
GENERIC (
    clock_enable_input_a, clock_enable_output_a,
    init_file, intended_device_family      : STRING;
    lpm_hint, lpm_type                      : STRING;
    numwords_a                             : NATURAL;
    operation_mode, outdata_aclr_a         : STRING;
    outdata_reg_a, power_up_uninitialized  : STRING;
    widthad_a, width_a, width_byteena_a   : NATURAL
);
PORT (
    wren_a, clock0    : IN STD_LOGIC ;
    address_a : IN STD_LOGIC_VECTOR (6 DOWNT0 0);
    q_a : OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNT0 0);
    data_a : IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNT0 0)
);
END COMPONENT;
```





# Architecture

```
BEGIN
```

```
q    <= sub_wire0(7 DOWNT0 0);
```

```
altsyncram_component : altsyncram
```

```
GENERIC MAP (
```

```
    clock_enable_input_a => "BYPASS",
```

```
    clock_enable_output_a => "BYPASS",
```

```
    init_file => "test.mif",
```

```
    intended_device_family => "Cyclone II",
```

```
    lpm_hint => "ENABLE_RUNTIME_MOD=NO",
```

```
    lpm_type => "altsyncram",    numwords_a => 128,
```

```
    operation_mode => "SINGLE_PORT",
```

```
    outdata_aclr_a => "NONE",
```

```
    outdata_reg_a => "UNREGISTERED",
```

```
    power_up_uninitialized => "FALSE",
```

```
    widthad_a => 7,    width_a => 8,    width_byteena_a => 1
```

```
)
```

```
PORT MAP (
```

```
    wren_a => wren,
```

```
    clock0 => clock,
```

```
    address_a => address,
```

```
    data_a => data,
```


```
    q_a => sub_wire0
```

```
);
```



```
ENDSYNCRAM
```



# Netlist gerado (detalhe)

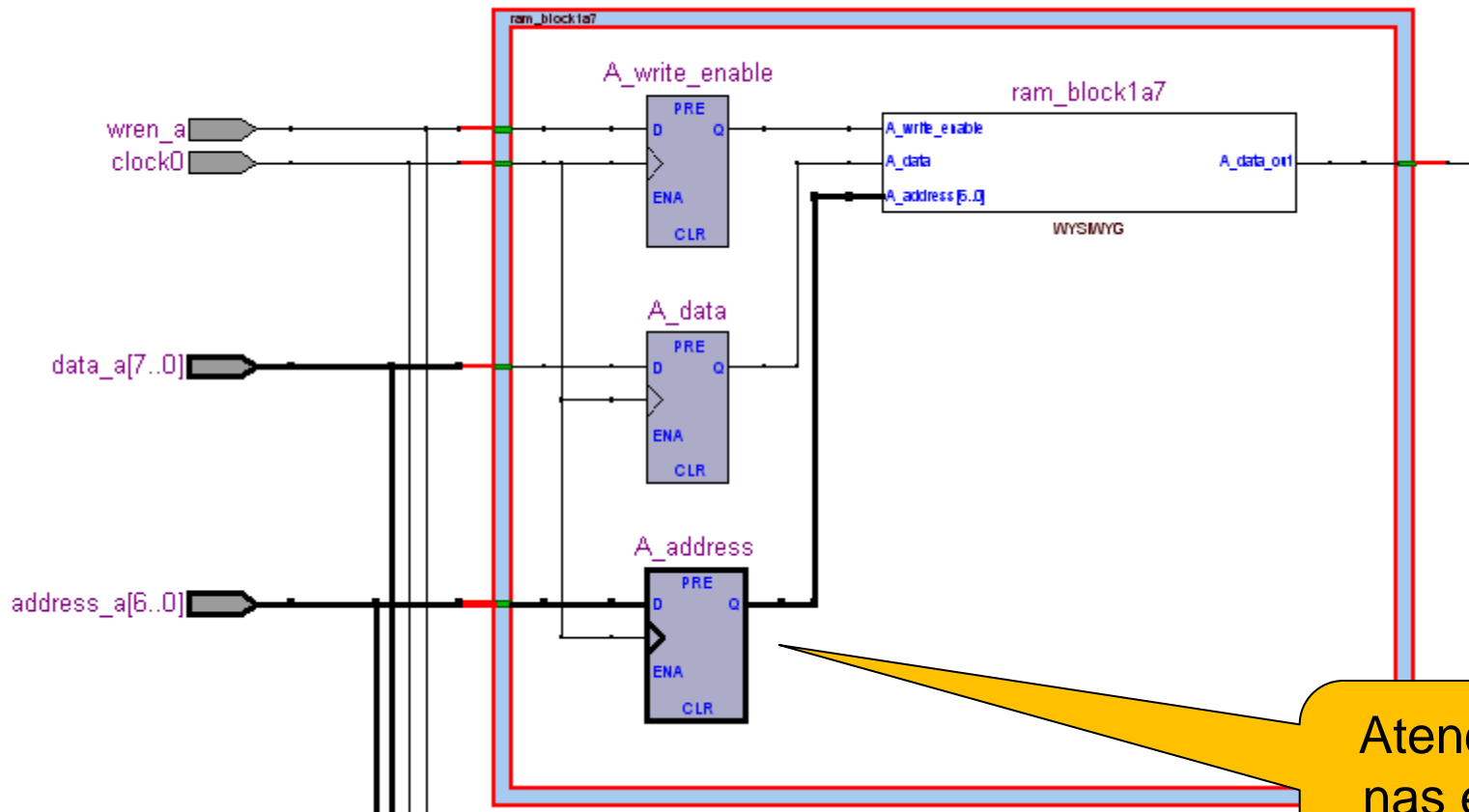

# Simulação

 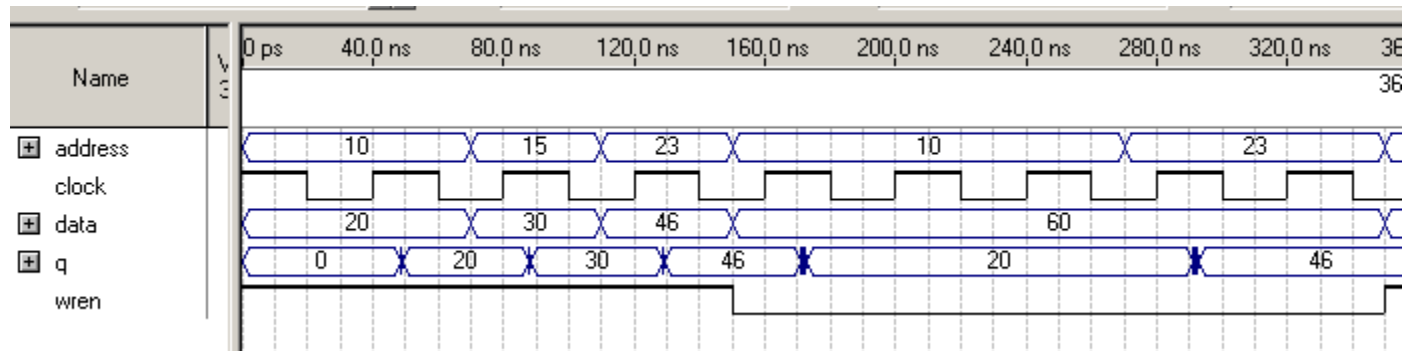

- Escrita: wren = 1 e uma borda do clock
- Leitura: wren = 0 e uma borda do clock
  - $t_p$  entre o clock e q ~ 10 ns

# Exemplo de arquivo .mif

```
% multiple-line comment  between %% %  
-- single-line comment  
DEPTH = 32;                -- The size of data in bits  
WIDTH = 8;                 -- The size of memory in words  
ADDRESS_RADIX = HEX;     -- The radix for address values  
DATA_RADIX = BIN;        -- The radix for data values  
CONTENT                   -- start of (address : data pairs)  
BEGIN  
00 : 00000000;           -- memory address : data  
01 : 00000001;  
02 : 00000010;  
03 : 00000011;  
04 : 00000100;  
05 : 00000101;  
06 : 00000110;  
07 : 00000111;  
08 : 00001000;  
09 : 00001001;  
0A : 00001010;  
0B : 00001011;  
0C : 00001100;  
  
END;
```

# Instanciação direta de memória

- Alternativa: instanciação direta da memória
- Vantagens
  - mais simples
  - não depende da ferramenta



# Instanciação direta de memória: Entity

```
library ieee;use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity ram_s_wizard is
  generic(
    depth : integer range 1 to 8 := 8;
    width: integer range 1 to 8 := 8;
    init_file : string := "init_file.mif");
    -- .mif filename

  port(clk : in std_logic;
        memwrite: in std_logic
          -- write control signal
        ra, wa : in std_logic_vector(depth-1 downto 0);

        -- read and write addresses
        writedata : in std_logic_vector(width-1 downto 0);

        -- data to be written
        memdata : out std_logic_vector(width-1 downto 0));
```




# Instanciação direta de memória: Arch

```
architecture a_ram of ram_s_wizard is
    type mem_type is array (0 to 2**depth-1) of
        std_logic_vector(width-1 downto 0);
    attribute ram_init_file : string;
    signal data : mem_type;
    signal read_a : std_logic_vector(depth-1 downto 0);
    attribute ram_init_file of data : signal is init_file;
begin
    process (clk)
        begin
            if clk'event and clk = '1' then
                if memwrite = '1' then
                    data(to_integer(unsigned(wa))) <= writedata;
                end if;
                read_a <= ra;
            end if;
        end process;
    memdata <= data(to_integer(unsigned(read_a)));
end a_ram;
```




# Netlist gerado (detalhe)

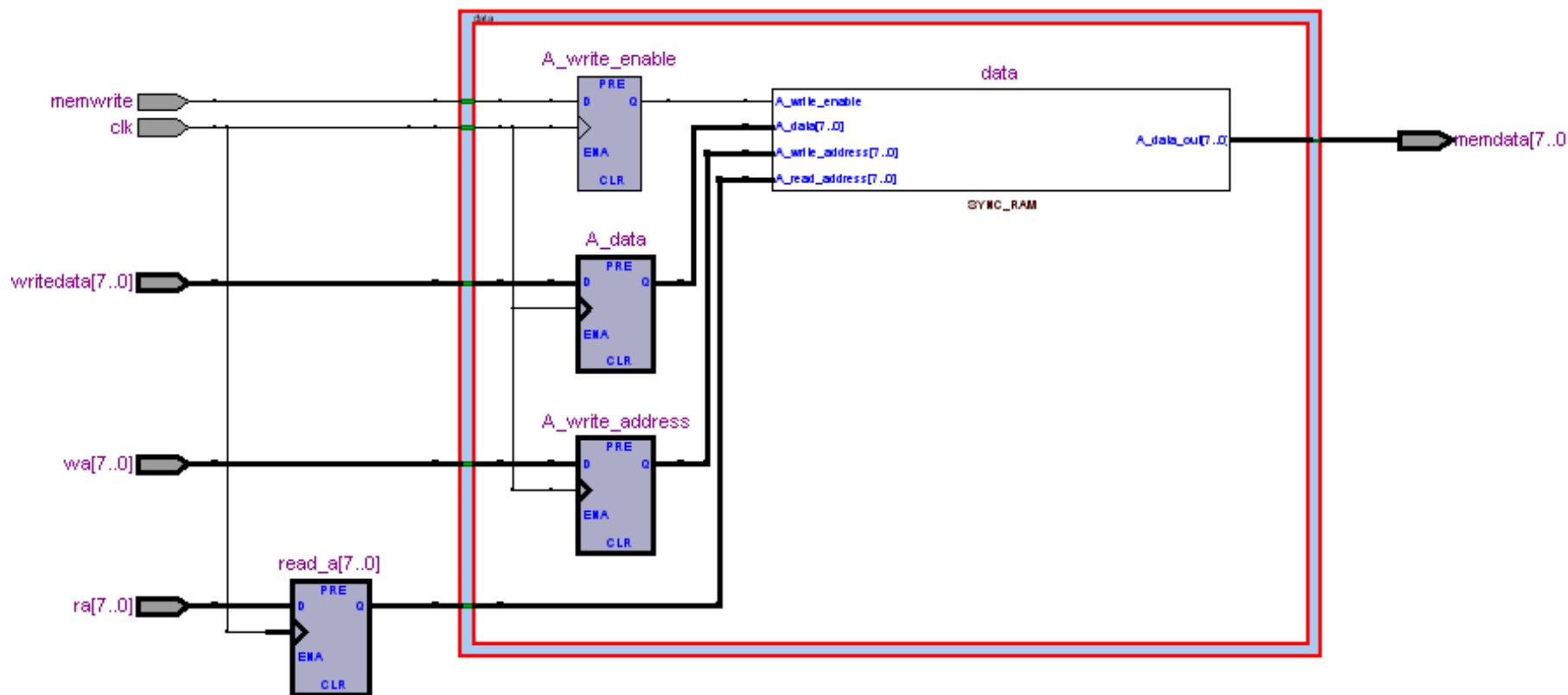

Obs: antes de utilizar (instanciar), simular para ver temporização



# Memórias no m1ps

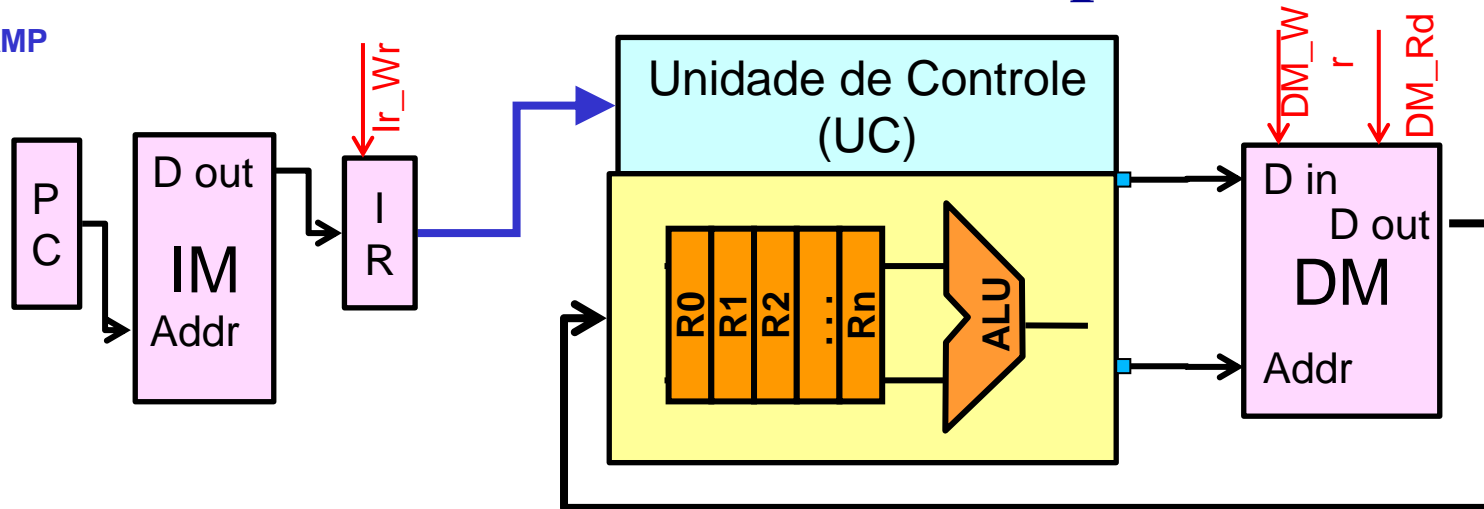

- IM: Instruction Memory
  - Só leitura: wren = 0
  - Address = 26 bits
- DM: Data Memory
  - Leitura e escrita
  - Address = barramento de 32 bits
- Larguras de ambas memórias: 32 bits

# Memórias no m1ps

- Mas ao projetar o m1ps, limitação de tamanho na DE1
- Memórias implementadas serão menores, com menos linhas, suficientes para os experimentos
- IM e DM
  - 256 linhas
  - Bastam 8 bits de endereço
- Necessidade de decodificação de endereço