



MC 613

IC/Unicamp

Prof Guido Araújo

Prof Mario Côrtes

Conceitos: Via de Dados e Processadores

m1ps: meu primeiro proc simples
(minúsculo MIPS)



Tópicos

- Objetivos e especificações
- Diagrama de bloco
- Módulos e componentes
- ISA – Instruction Set Architecture – Conjunto de Instruções
- Execução das instruções: ciclo a ciclo
- Unidade de controle e FSM
- Montador
- HW de suporte para depuração (telas)
- Extensões no ISA

Objetivos do mlps




IC-UNICAMP

- Primeira exposição à organização de processadores
- Conceitos principais, sem ser exaustivo
- Simples, mas não mínimo (pouca complexidade)
- Modular, intelegível, intuitivo, apreensível
- (quase)Completo: possível de implementar códigos básicos
- Extensível
- Uso de algumas estruturas iguais ou próximas ao MIPS

Specs de implementação

- Dados e instruções de 32 bits
- Endereço de dados e instruções: palavras
- Banco de registradores = MIPS
- ALU: quase igual à do MIPS
- Registrador de status/condição (Z, C, N, V)
- Desvio condicional (status) e incondicional com endereço imediato completo (simplicidade)
- Formatos de instrução iguais ao MIPS

Diagrama de blocos

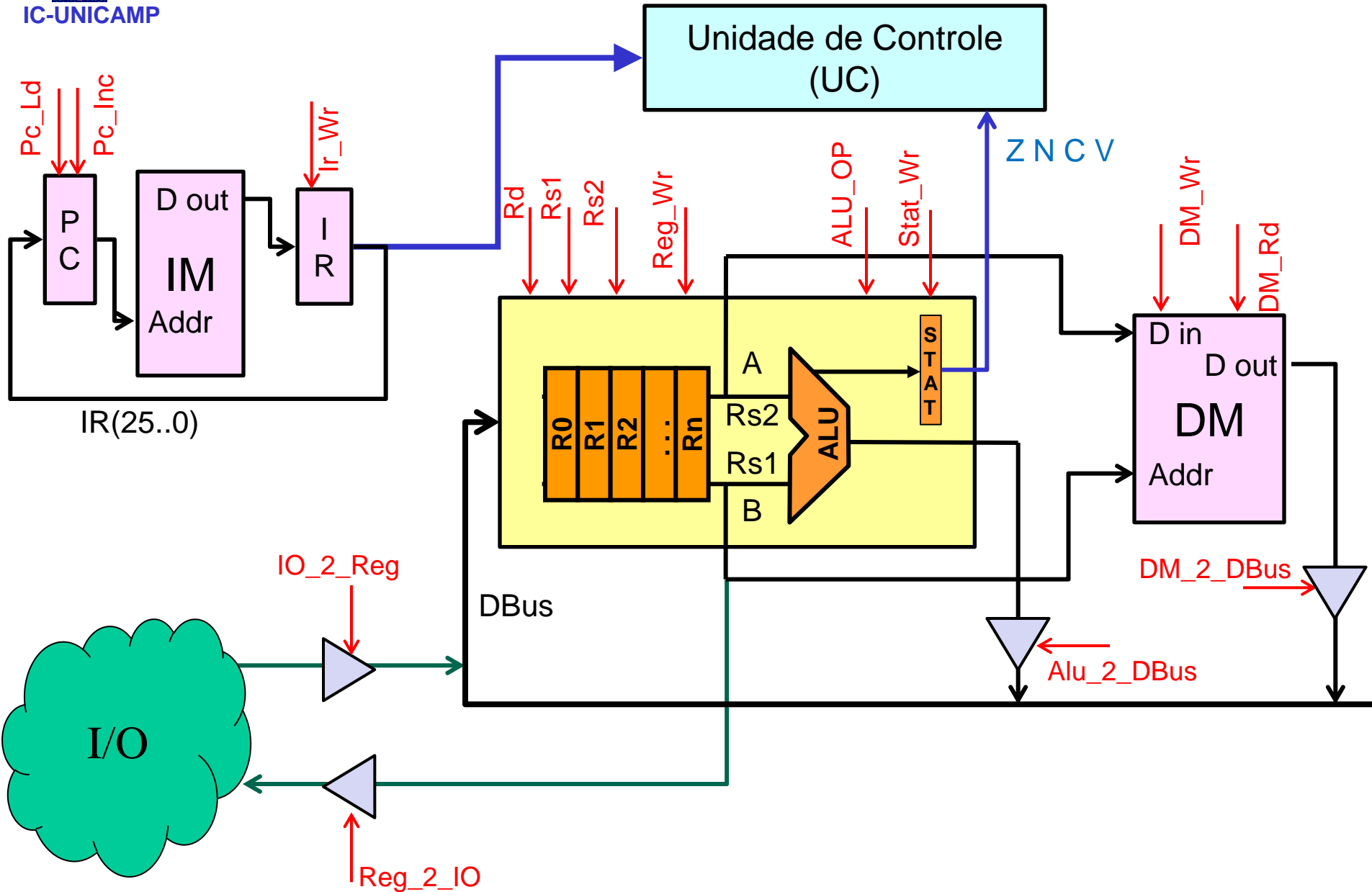


Módulos: banco de registradores



IC-UNICAMP

 - Parte da via de dados
- 32 registradores de 32 bits
 - ATENÇÃO: $R0 = 0$
 - permite pseudo instruções move e clear
- Dados
 - Entrada: Barramento Dbus (32 bits)
 - Saídas: Barramentos A e B (32 bits)
- Controle
 - Rs1 e Rs2 (5bits): selecionam registradores → saídas A e B
 - Rd (5bits): seleciona registrador a ser escrito
 - Reg_Wr (1b): controle de escrita




Módulos: ALU




IC-UNICAMP

 - Parte da via de dados
- Operações lógicas e aritméticas de operandos de 32 bits: add, sub, and, or
- Dados
 - Entradas: Barramentos A e B (32 bits)
 - Saídas: ALU_out (32 bits)
- Controle
 - AluOp: define operação da ALU (ver conj de instruções)
 - Z,C,V,N: bits de status da operação




Módulos: sistema de memória de instruções (IM)

- IM (somente leitura): 2^{26} linhas de 32b de largura
 - Dados: leitura da instrução (32 bits) \rightarrow IR
 - Endereço: PC (26 bits)
 - Controle: leitura sempre
- PC
 - Dados: incremento ou carga paralela
 - Controle:
 - PC-Inc: $PC \leftarrow PC + 1$
 - PC-Ld: $PC \leftarrow$ Target Address
 - carga paralela de endereço de desvio (26 bits)
- Observações:
 - cuidado com a temporização
 - limitar tamanho na implementação DE1 ($< 2^{26}$ linhas)

 

Módulos: sistema de memória de dados (DM)

- DM: 2^{32} linhas de 32b de largura
 - sem Regs dedicados para dados e endereço
- Dados:
 - saída Dout (32b) é um dos sinais a acionar o DBus
 - entrada Din (32b): saída A do banco de registradores (definido por Rs2)
- Endereço: vem de Rs1
 - entrada Addr (32b): saída B do banco de registradores (definido por Rs1)
- Controles (1b): DM_Wr e DM_Rd
- Observações:
 - cuidado com a temporização
 - limitar tamanho na implementação DE1 ($< 2^{32}$ linhas)

 




Módulos: Unidade de controle

- Interfaces

- Entradas: IR e Status
- Saídas: 15 sinais de controle

- Estrutura

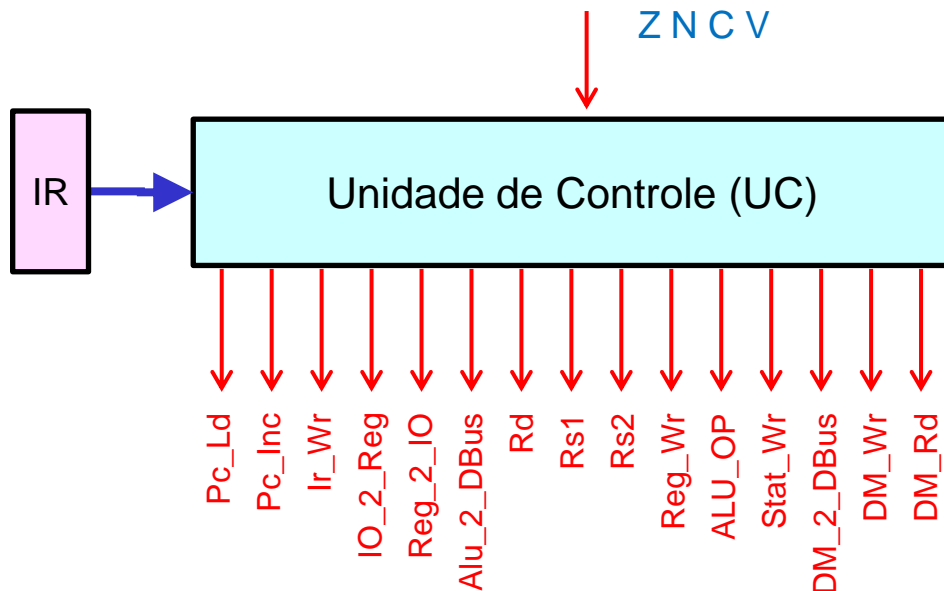
- Principal: FSM
- Apoio:
 - lógica para controle de desvio
 - lógica para controle da ALU





Módulos: DBus e I/O

 - I/O
 - In: I/O → Reg, via DBus
 - Out: Reg → I/O
- DBus
 - 32 bits
 - Acionam o barramento:
 - DM, saída da ALU, I/O in
 - Leem do barramento
 - Banco d registradores





ISA: código de máquina

Instruções Formato R, lógicas e aritméticas

	Op(31..26)	Rd(25..21)	Rs1(20..16)	Rs2(15..11)	Unused(10..0)
add Rd, Rs1, Rs2	001 000				-
sub Rd, Rs1, Rs3	001 001				-
and Rd, Rs1, Rs4	001 010				-
or Rd, Rs1, Rs5	001 011				-
	6	5	5	5	5

Obs
Rd ← Rs1 + Rs2
Rd ← Rs1 - Rs2
Rd ← Rs1 And Rs2
Rd ← Rs1 Or Rs2

Instruções Formato R, transf de dados

	Op(31..26)	Rd(25..21)	Rs1(20..16)	Rs2(15..11)	Unused(10..0)
lw Rd, Rs1	000 111			-	-
sw Rs1, Rs2	010 111	-			-
in Rd	100 000		-	-	-
out Rs1	110 000	-		-	-
	6	5	5	5	5

Obs
Rd ← DM(Rs1)
DM(Rs1) ← Rs2
Rd ← IO data in
IO data out ← Rs1

Instruções Formato J, desvio


	Op(31..26)	Addr(25..0)
J addr	111 111	
BrZ	111 000	
BrN	111 001	
BrV	111 010	
BrC	111 011	
BrnZ	111 100	
BrnN	111 101	
BrnV	111 110	

Obs
Pc ← addr
" if Z=1
" if N=1
" if V=1
" if C=1
" if Z=0
" if N=0
" if V=0



Ciclos de execução: Fetch e Decode

 - **Ciclo 1: Fetch (busca de instrução)**
 - IR_Ld: saída da IM escrita em IR
 - saída de IM mostra continuamente conteúdo da posição apontada por PC
 - PC_Inc: atualiza PC
 - a ser usado na próxima instrução
 - pode ser sobre-escrito se instrução = desvio
- **Ciclo 2: Decodificação**
 - Um ciclo para a unidade de controle decodificar a instrução e gerar os sinais de controle




Ciclo 3 de execução: arit/lógicas



IC-UNICAMP


- Configura ALU
 - função: ALU_OP
 - operandos de entrada: Rs1, Rs2
 - registrador de destino: Rd
- Aciona saída do barramento ALU_2_DBus
 - ALU_2_DBus
- Ao final do ciclo (borda do próx. clock), escrita
 - No registrador de destino: Reg_Wr
 - No registrador de status: Stat_Wr
- Pode ser realizada em um ciclo ou 2
 - caminho crítico: seleciona operandos, envia p ALU, realiza operação (32bits), aciona barramento, escreve em Rd

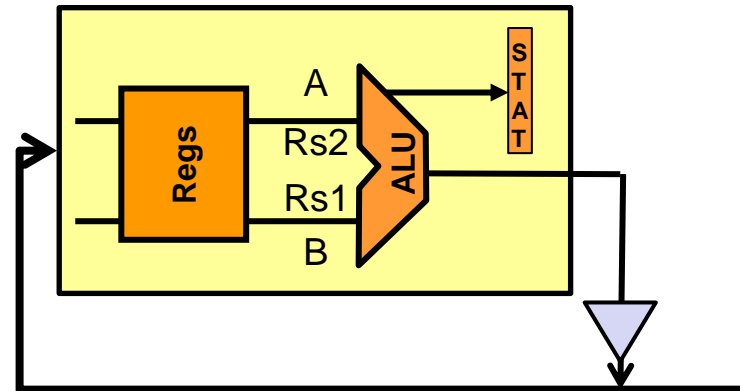



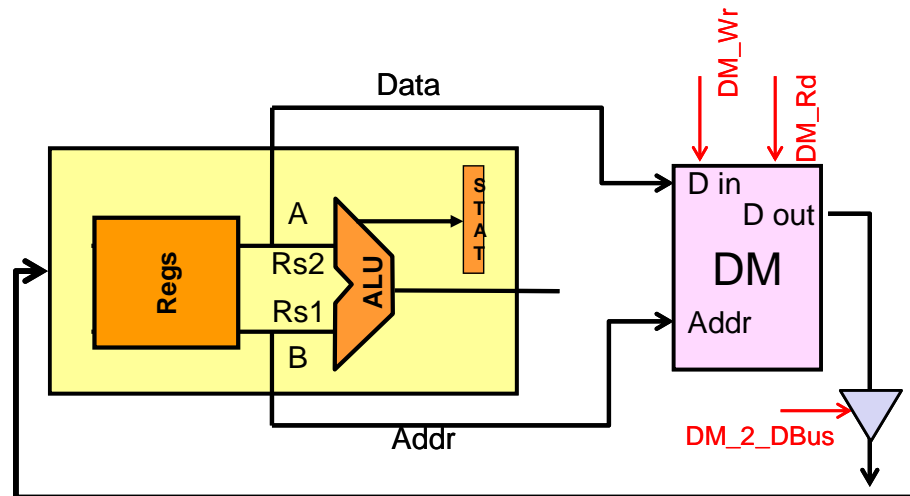
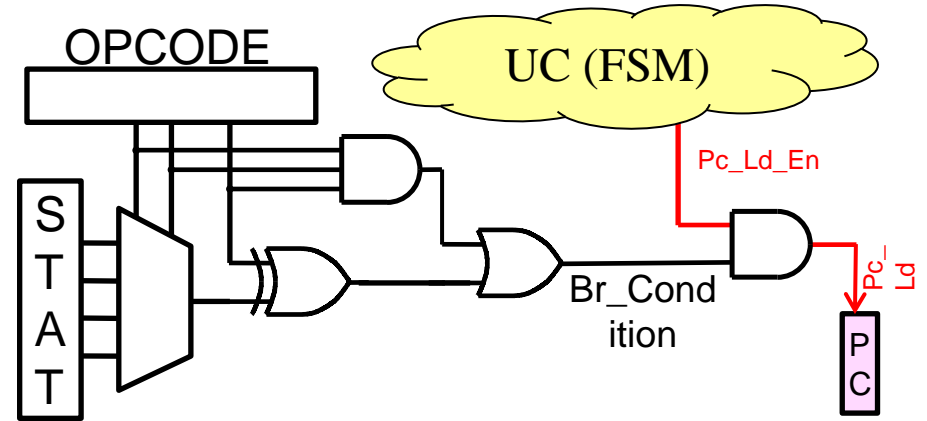
Ciclo 3 de execução: lw e sw

- DM no ciclo 2, definidos
 - Endereço: Rs1
 - Dados para escrita: Rs2
 - Registrador destino: Rd
- SW
 - $DM(Rs1) \leftarrow Rs2$
 - ao final do ciclo: DM_Wr
- lw
 - $Rd \leftarrow DM(Rs1)$
 - $DM_2_DBus = 1$
 - ao final do ciclo: Reg_Wr
- Pode ser realizada em um ciclo ou 2
 - caminho crítico: seleciona dados e endereço, envia p DM, operação de leitura ou escrita, aciona barramento, escreve em Rd



Ciclo 3 de execução: desvio

- Uma única ação da UC
 - ver 
 - sinalizar momento da carga de PC → Pc_Ld_En
- Desvio condicional
 - opcode comparado com condição em STAT (última operação aritmética)
- Desvio incondicional
 - decodifica OpCode e gera condição, independente de STAT






Controle de Desvio: Possibilidades

- Um estado para cada instrução de desvio
 - Teste é específico para o estado
 - Haverá tantos estados específicos quanto instruções de desvio
 - Complica a máquina de estados desnecessariamente
- Alternativa
 - Um único estado na FSM de controle sinaliza instrução de desvio
 - Hardware especializado para controlar desvios (Target Address Controller – TrgtAdrCtl)
 - Situado entre a FSM, PC e Stat
 - Menos HW e mais flexibilidade


Controle de Desvio: Target Address Ctl

 

	OpCode	
J addr	111 111	Pc ← addr
BrZ	111 000	Pc ← addr if Z=1
BrN	111 001	Pc ← addr if N=1
BrV	111 010	Pc ← addr if V=1
BrC	111 011	Pc ← addr if C=1
BrnZ	111 100	Pc ← addr if Z=0
BrnN	111 101	Pc ← addr if N=0
BrnV	111 110	Pc ← addr if V=0

Possível fluxo de controle

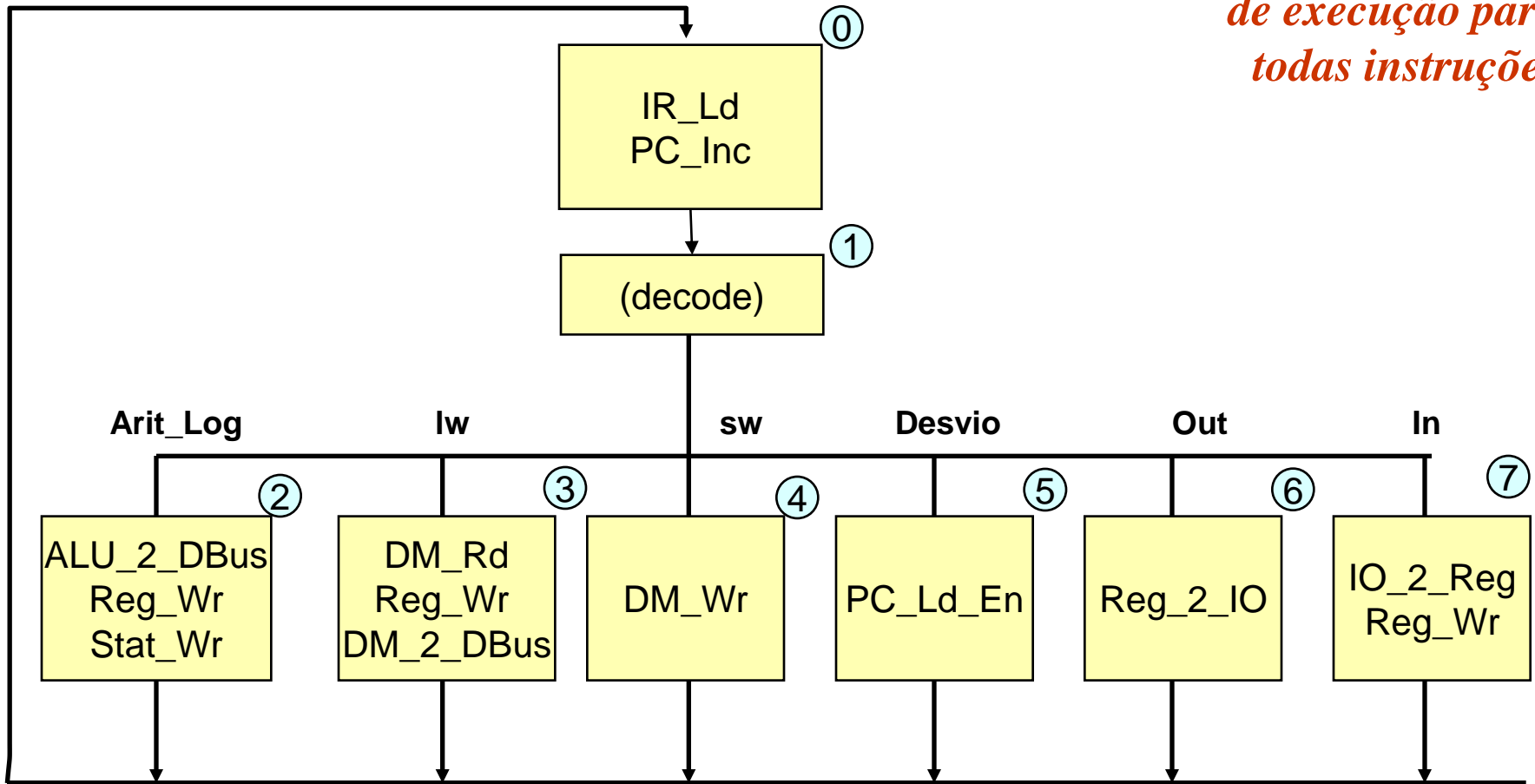Assumindo 1 ciclo de execução para todas instruções




Detalhes da UC



IC-UNICAMP

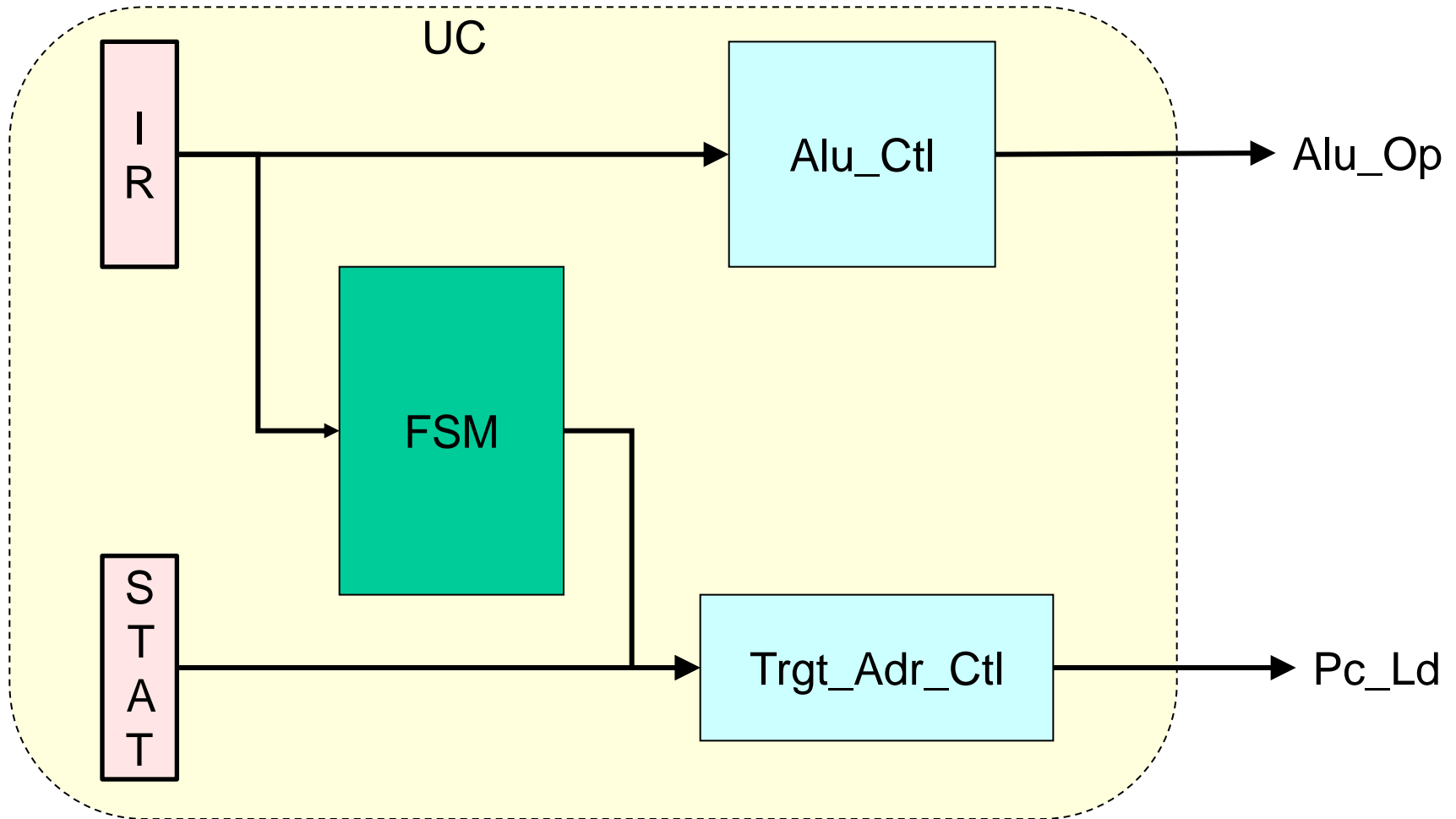- FSM + controladores especializados: ALU e PC






Convenções de timing

- Controles:
 - síncronos com clock (mudança na borda de subida + Δ)
- Escrita em registradores:
 - na próxima borda de subida (sensível à borda)
- Escrita na Data Memory
 - depende da implementação da memória

Diagrama de blocos

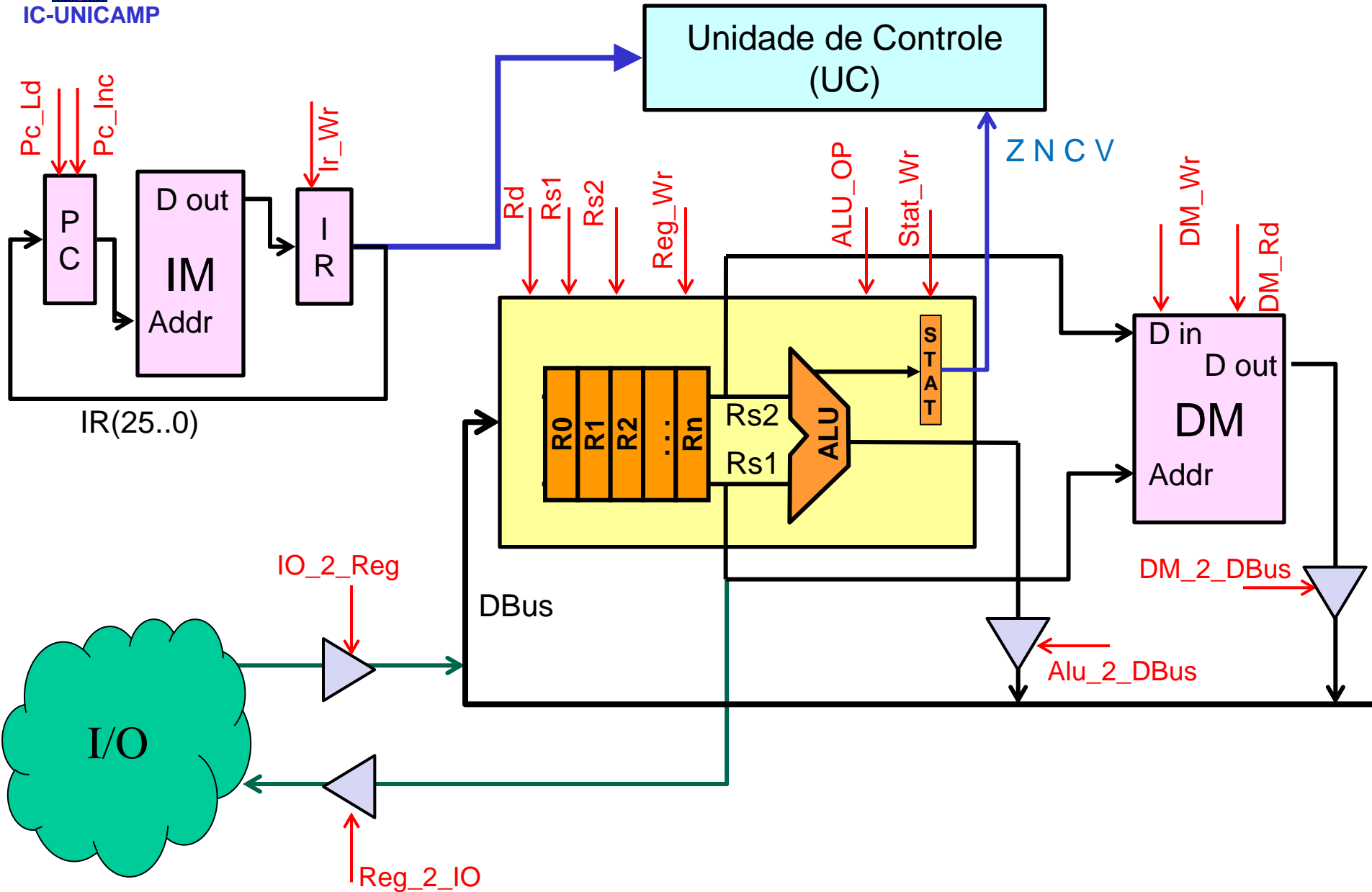

Montador




IC-UNICAMP

- Disponível montador
 - linguagem assembly → código binário
- Instruções a parte
- Acesso
 - <http://mc613.caiohoffman.org/>
 - escolher arquivo fonte (arquivo .m1ps)
 - copiar código objeto para .mif



Monitoramento da execução na DE1

- m1ps Monitor (mM)

 



Telas geradas pelo mM: passo a passo

- Saídas de dados e controle do m1ps
- Atualizada a cada clock: scroll automatico
- Valores dos regs: devem ser derivados pelo mM

– Shadow Register Bank

m1ps Monitor

--> Geral

Pc: 0x76543210 Rs1: 0x76543210
Ir: 0x76543210 Rs2: 0x76543210
DBus: 0x76543210 Stat: 0x3210

--> Sinais de controle

Pc_Ld: 1b	Stat_Wr: 1b	Alu_2_DBus: 1b
Pc_Inc: 1b	DM_Wr: 1b	Reg_2_IO: 1b
Ir_Wr: 1b	DM_Rd: 1b	IO_2_Reg: 1b
Alu_Op: 1b	DM_2_DBus: 1b	Reg_Wr: 1b

--> Registradores

R0: 0x76543210	R8: 0x76543210	R16: 0x76543210	R24: 0x76543210
R1: 0x76543210	R9: 0x76543210	R17: 0x76543210	R25: 0x76543210
R2: 0x76543210	R10: 0x76543210	R18: 0x76543210	R26: 0x76543210
R3: 0x76543210	R11: 0x76543210	R19: 0x76543210	R27: 0x76543210
R4: 0x76543210	R12: 0x76543210	R20: 0x76543210	R28: 0x76543210
R5: 0x76543210	R13: 0x76543210	R21: 0x76543210	R29: 0x76543210
R6: 0x76543210	R14: 0x76543210	R22: 0x76543210	R30: 0x76543210
R7: 0x76543210	R15: 0x76543210	R23: 0x76543210	R31: 0x76543210

Tela principal: SW(0) = 0; Memoria: SW(0) = 1;



Telas geradas pelo mM: final

- Conteúdo da memória de dados (total)
- Deve ser derivado pelo mM: Shadow DM
 - Exemplo da tela no próximo slide.



--> Memoria

	00	01	02	03	04	05	06	07
00	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210
01	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210
02	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210
03	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210
04	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210
05	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210
06	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210
07	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210
08	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210
09	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210
0A	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210
0B	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210
0C	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210
0D	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210
0E	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210
0F	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210
10	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210
11	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210
12	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210
13	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210
14	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210
15	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210
16	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210
17	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210
18	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210
19	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210
1A	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210
1B	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210
1C	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210
1E	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210
1F	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210	76543210

Tela principal: SW(0) = 0; Memoria: SW(0) = 1;

Addr = linha*8 + coluna

