



# MC 613

IC/Unicamp

Prof Guido Araújo


Prof Mario Côrtes

## Circuitos Combinacionais Típicos

# Tópicos

- Multiplexadores
- Decodificadores
- Decodificadores de prioridade
- Conversores de código
- Conversão bin- $\rightarrow$  7 segmentos


# Mux 2:1

 

(a) Graphical symbol

$s$	$f$
0	$w_0$
1	$w_1$

(b) Truth table

 

(c) Sum-of-products circuit

# MUX 2:1 com atribuição selecionada de sinal– VHDL

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

ENTITY mux2to1 IS
    PORT ( w0, w1, s: IN STD_LOGIC ;
          f : OUT STD_LOGIC ) ;
END mux2to1 ;

ARCHITECTURE Behavior OF mux2to1 IS
BEGIN
    WITH s SELECT
        f <=  w0 WHEN '0',
              w1 WHEN OTHERS ;
END Behavior ;
```

# MUX 2:1 com atribuição condicional – VHDL

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

ENTITY mux2to1 IS
    PORT ( w0, w1, s : IN STD_LOGIC ;
          f : OUT  STD_LOGIC ) ;
END mux2to1 ;

ARCHITECTURE Behavior OF mux2to1 IS
BEGIN
    f <= w0 WHEN s = '0' ELSE w1 ;
END Behavior ;
```

# VHDL: Selected Signal Assignment (Atribuição selecionada de sinal)

- A atribuição a um sinal pode ter vários valores em função de um sinal de “seleção”
  - IMPORTANTE: **todas as combinações(\*)** de valores do sinal de seleção têm que ser explicitamente listadas (como um MUX)
  - Variante: uso do OTHERS
  - Exemplo: sinal de seleção = ctl de 2 bits

```
WITH ctl SELECT
  f <= w0 WHEN "00",
      w1 WHEN "01",
      w1 WHEN "10",
      w1 WHEN "11";
```

```
WITH ctl SELECT
  f <=w0 WHEN "00",
      w1 WHEN OTHERS ;
```

(\*) Atenção com o tipo do sinal

# VHDL: Atribuição condicional

- Ao contrário do que parece, não é equivalente a “Selected Signal Assignment”
  - As condições listadas após o WHEN não precisam ser mutuamente exclusivas (elas têm prioridade da esquerda para a direita)

- Exemplo com uma condição


```
f <= w0 WHEN ct1 = "00" ELSE w1;
```

- Exemplo com 3 condições

```
f <=      w0 WHEN ct1 = "00" ELSE
```

```
      w1 WHEN ct1 = "01" ELSE w3;
```


# Mux 4:1

 

$s_1$	$s_0$	$f$
0	0	$w_0$
0	1	$w_1$
1	0	$w_2$
1	1	$w_3$

(a) Graphic symbol


(b) Truth table

 

(c) Circuit



# Mux 4:1 construído com Mux 2:1

 




# MUX 4:1 – VHDL

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

ENTITY mux4to1 IS
    PORT (w0, w1, w2, w3: IN    STD_LOGIC ;
          s: IN  STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0) ;
          f: OUT STD_LOGIC ) ;
END mux4to1 ;

ARCHITECTURE Behavior OF mux4to1 IS
BEGIN
    WITH s SELECT
        f <= w0 WHEN "00",
            w1 WHEN "01",
            w2 WHEN "10",
            w3 WHEN OTHERS ;
END Behavior ;
```

# Mux 16:1

 



# MUX 4:1 – Declaração de Component

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
PACKAGE mux4to1_package IS
  COMPONENT mux4to1
    PORT ( w0, w1, w2, w3: IN      STD_LOGIC ;
          s: IN STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNT0 0) ;
          f: OUT      STD_LOGIC ) ;
  END COMPONENT ;
END mux4to1_package ;
```

Neste exemplo:

- Declaração de um componente dentro de um “package” a ser referenciado posteriormente



# MUX 16:1 hierárquico – VHDL (1)

Usa o pacote definido


```
LIBRARY ieee ;  
USE ieee.std_logic_1164.all ;  
LIBRARY work ;  
USE work.mux4to1_package.all ;  
  
ENTITY mux16to1 IS  
    PORT (w : IN STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 15) ;  
          s : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0) ;  
          f : OUT STD_LOGIC ) ;  
END mux16to1 ;
```




# MUX 16:1 hierárquico – VHDL (2)

```
ARCHITECTURE Structure OF mux16to1 IS
    SIGNAL m : STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 3) ;
BEGIN
    Mux1: mux4to1 PORT MAP
        ( w(0), w(1), w(2), w(3), s(1 DOWNT0 0), m(0) ) ;
    Mux2: mux4to1 PORT MAP
        ( w(4), w(5), w(6), w(7), s(1 DOWNT0 0), m(1) ) ;
    Mux3: mux4to1 PORT MAP
        ( w(8), w(9), w(10), w(11), s(1 DOWNT0 0),
m(2) ) ;
    Mux4: mux4to1 PORT MAP
        ( w(12), w(13), w(14), w(15), s(1 DOWNT0 0),
m(3) ) ;
    Mux5: mux4to1 PORT MAP
        ( m(0), m(1), m(2), m(3), s(3 DOWNT0 2), f ) ;
END Structure ;
```

# Chave crossbar implementada c/ Mux

 

(a) A 2x2 crossbar switch

 


(b) Implementation using multiplexers

# Lógica Usando Mux

- Usand o mux como uma **lookup table**

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>Y</i>
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$Y = AB$$

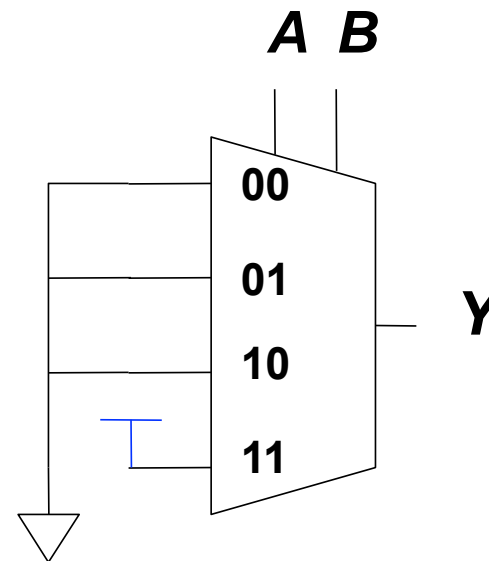



# Implementando Funções com Mux


- Reduzindo o tamanho do Mux

$$Y = AB$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A	Y
0	0
1	B






 

IC-UNICAMP

# Mux: implementação de funções lógicas

$w_1$	$w_2$	$f$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

   


# Implementação com VHDL (2ª alt)

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

ENTITY circuito IS
    PORT (w1, w2      : IN  STD_LOGIC ;
          f          : OUT   STD_LOGIC ) ;
END circuito ;

ARCHITECTURE Behavior OF circuito IS
BEGIN
    WITH w1 SELECT
        f <=  w2 WHEN '0',
              NOT w2 WHEN OTHERS ;
END Behavior ;
```

# Decodificadores

 


Decodificador  $n$ -to- $2^n$


# Decod. 2:4

$En$	$w_1$	$w_0$	$y_0$	$y_1$	$y_2$	$y_3$
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1
0	x	x	0	0	0	0

(a) Truth table

 

(b) Graphic symbol

 

(c) Logic circuit




## Decoder 2:4 – VHDL

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;


ENTITY dec2to4 IS
    PORT (w : IN  STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0) ;
          En : IN  STD_LOGIC ;
          y : OUT STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 3) ) ;
END dec2to4 ;

ARCHITECTURE Behavior OF dec2to4 IS
    SIGNAL Enw : STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0) ;
BEGIN
    Enw <= En & w ;
    WITH Enw SELECT
        y <= "1000" WHEN "100",
            "0100" WHEN "101",
            "0010" WHEN "110",
            "0001" WHEN "111",
            "0000" WHEN OTHERS ;
END Behavior ;
```

# Um Decod. 3:8 usando decod. 2:4

 


# Decod. 4:16 usando árvore de decod.

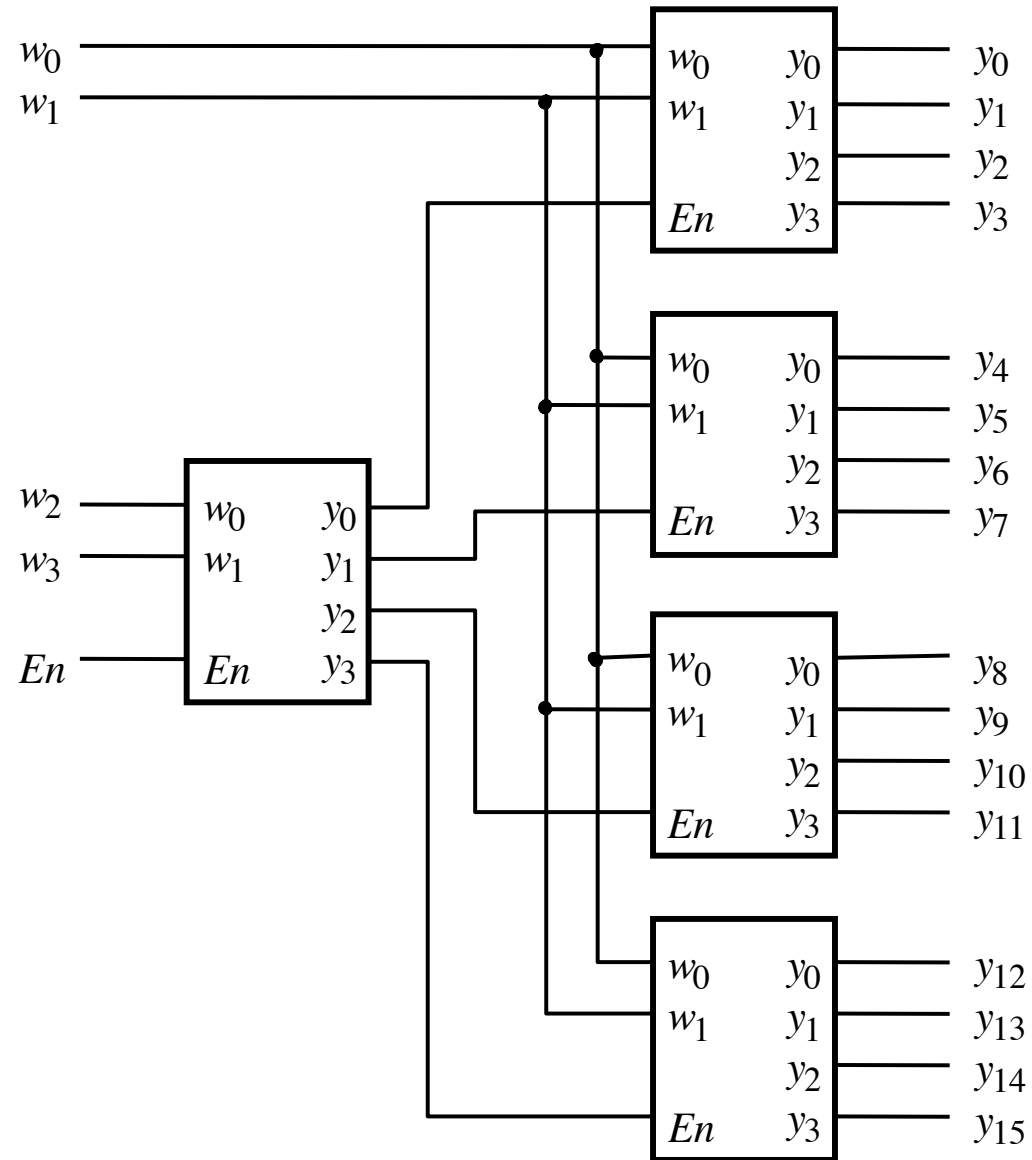




# Mux impl. a partir de decod

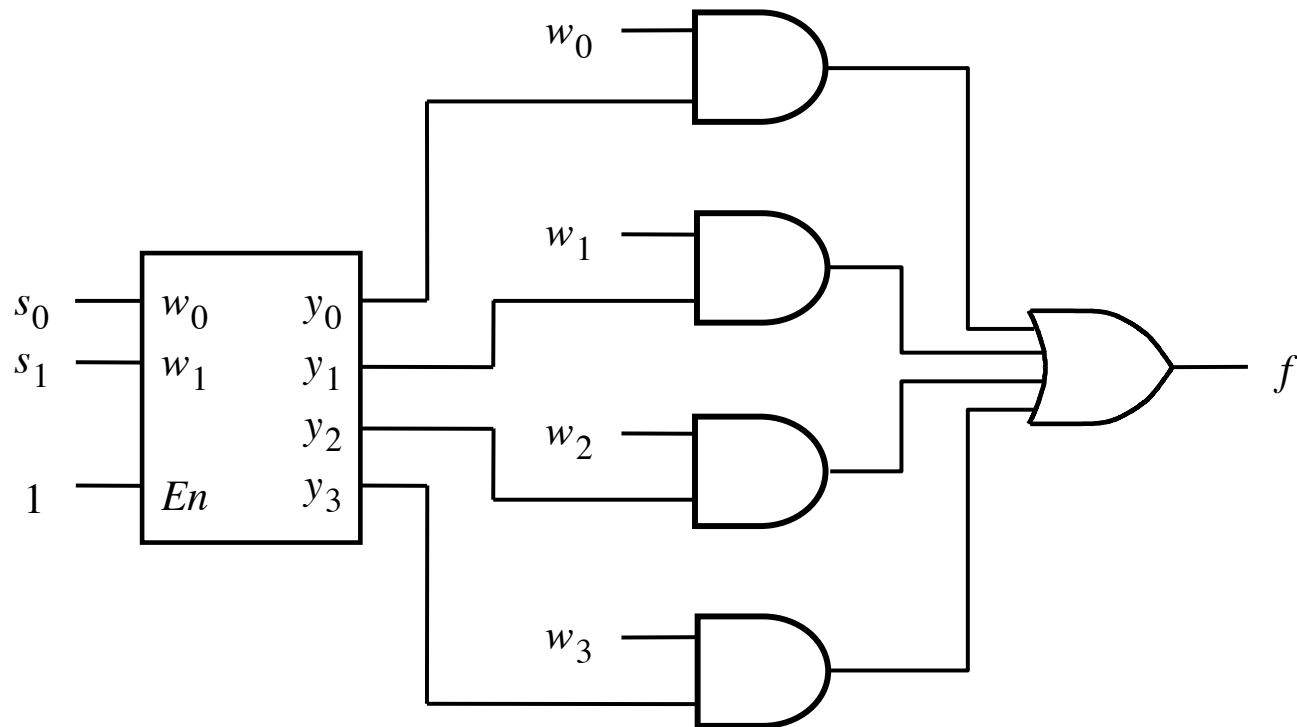

# Mux c/ decod. e buffers tri-state

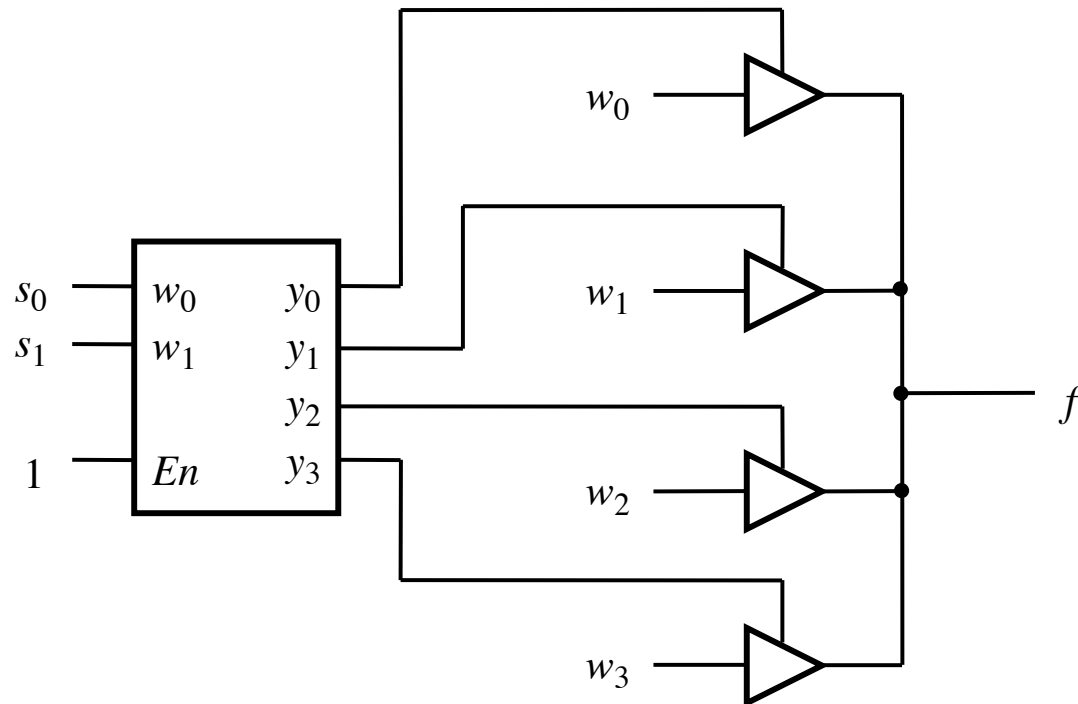



IC-UNICAMP


# Buffers tri-state em VHDL

Permite configurar  
parâmetros (n bits)

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all

ENTITY zbuffer IS
    GENERIC ( N : INTEGER := 8 ) ;
    PORT ( X : IN STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNT0 0) ;
          E : IN STD_LOGIC ;
          F : OUT STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNT0 0) ) ;
END zbuffer ;

 ARCHITECTURE Behavior OF zbuffer IS
BEGIN
    F <= (OTHERS => 'Z') WHEN E = '0' ELSE X ;
END Behavior ;
```



## Construção (OTHERS => '1')

- usada principalmente em vetores para atribuir um mesmo valor para todos os bits (aqui todos 8 bits de  $F \leftarrow 'Z'$ )



# Component Buffer

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

PACKAGE ZBuffer_package IS
  COMPONENT ZBuffer
    GENERIC (N : INTEGER) ;
    PORT (X, IN STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNT0 0) ;
          E: IN STD_LOGIC ;
          f: OUT STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNT0 0)) ;
  END COMPONENT ;
END ZBuffer_package ;
```

Encapsulando o buffer tri-state em componente  
Precisa informar o tipo do parâmetro N




# Gerando Adaptador 32-bits

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
USE work.ZBuffer_package.all ;

ENTITY bus32adapter IS
    GENERIC ( N : INTEGER := 32 ) ;
    PORT (X: IN STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0) ;
          Z: IN STD_LOGIC ;
          B: OUT STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0) ) ;
END bus32adapter ;

ARCHITECTURE behavior OF bus32adapter IS
BEGIN
    buf: ZBuffer
        GENERIC MAP( N =>32 )
        port map (X, Z, B) ;
END behavior ;
```

# Codificadores

 


Codificador 2<sup>n</sup>-to-*n*

# Codificador 4:2

$w_3$	$w_2$	$w_1$	$w_0$	$y_1$	$y_0$
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1



(a) Truth table

 

(b) Circuit


# Outro codificador 4:2

$w_3$	$w_2$	$w_1$	$w_0$	$y_1$	$y_0$	$z$
0	0	0	0	d	d	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	x	0	1	1
0	1	x	x	1	0	1
1	x	x	x	1	1	1

  



 
# Conversor Bin $\rightarrow$ BCD (7 segmentos)



(b) 7-segment display

 

(a) Code converter

$w_3$	$w_2$	$w_1$	$w_0$	$a$	$b$	$c$	$d$	$e$	$f$	$g$
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1

(c) Truth table



IC-UNICAMP

# Implementação convencional

**Segment a**

	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	1	0	1	0
11	0	0	0	1
10	0	0	0	0

**Segment f**

	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	0	1	0
11	1	1	0	0
10	1	0	0	0

**Segment g**

	00	01	11	10
00	1	0	1	0
01	1	0	0	0
11	0	1	0	0
10	0	0	0	0

**Segment e**

	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	1	1	0	1
11	1	1	0	0
10	0	0	0	0

**Segment d**


	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	1	0	0	0
11	0	1	1	0
10	0	0	0	1

**Segment b**

	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	1	0	0
11	0	0	1	1
10	0	1	1	0

**Segment c**

	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	0	0
11	0	0	1	0
10	1	0	1	0

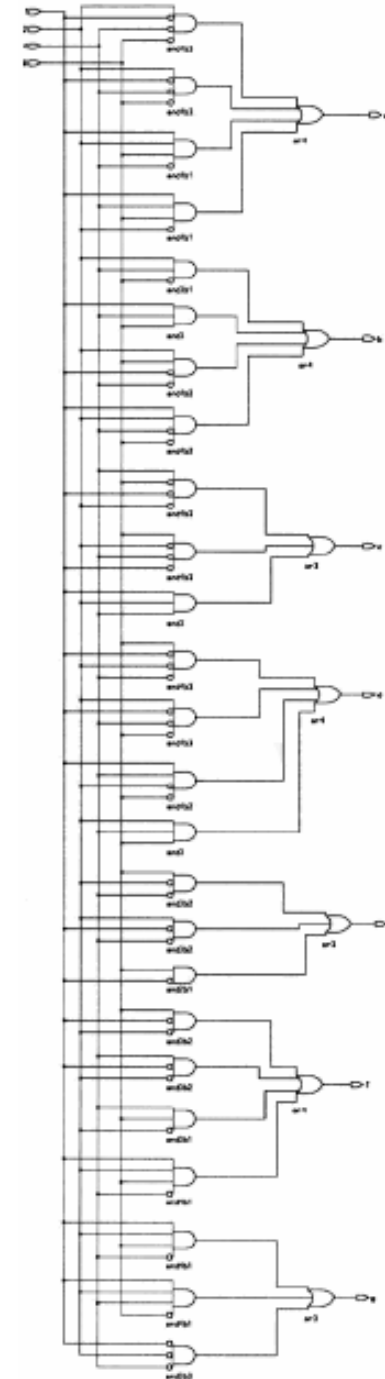

# Implementação VHDL

- Implementar de forma mais elegante
- Usando a construção do tipo

```
WITH num SELECT
  leds <=
    "1111110" WHEN "0000" ,
    "0110000" WHEN "0001" ,
    .....
```